


## Exercícios Complementares Sobre Corrente Alternada

1ª Questão: Para o circuito ao lado a forma de onda da tensão na fonte é dada por:  $v(t) = 353,55 \cdot \sin(500t)$  [V]


Determine:

1.1 - A potência na fonte

1.2 - A potência nos resistores

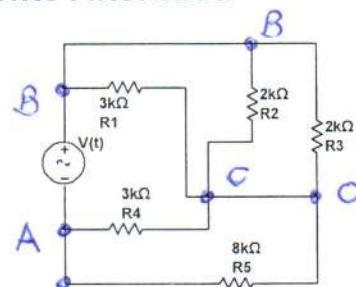

$R_{12}$

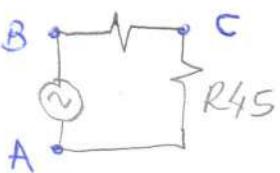

$$\frac{1}{R_{123}} = \frac{1}{3k} + \frac{1}{2k} + \frac{1}{2k} \Rightarrow R_{123} = 750\Omega$$

$$R_{45} = \frac{3k \cdot 8k}{3k+8k} = 2.181,82\Omega$$

$$Req = R_{123} + R_{45} = 2.931,82\Omega$$

$$V_{máx} = 353,55V$$

$$P_f = \frac{V_{fref}^2}{Req} = \frac{250^2}{2.931,82} = 21,32W$$

$$I_f = \frac{V_{fref}}{Req} = \frac{250}{2.931,82} = 85,27mA$$

$$V_{BC} = V_1 = V_2 = V_3 = R_{123} \cdot I_f = 63,95V$$

$$P_1 = \frac{V_1^2}{R_1} = \frac{63,95^2}{3k} = 1,36W$$

$$V_{CA} = V_4 = V_5 = V_f - V_{BC} = 186,05V$$

$$P_4 = \frac{V_4^2}{R_4} = \frac{186,05^2}{3k} = 11,53W$$


$$P_2 = \frac{V_2^2}{R_2} = \frac{63,95^2}{2k} = 2,04W$$

$$P_5 = \frac{V_5^2}{R_5} = \frac{186,05^2}{8k} = 4,32W$$

$$P_3 = \frac{V_3^2}{R_3} = \frac{63,95^2}{2k} = 2,04W$$

2ª Questão: Para o circuito ao lado forma de onda da tensão na fonte é dada por:  $v(t) = 353,55 \cdot \sin(500t)$  [V]. Determine:



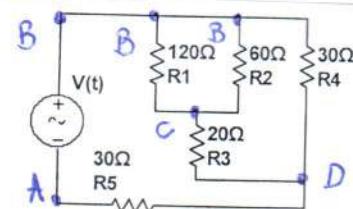
- A potência ativa na fonte;
- A potência nos resistores R2 e R4.



$$R_{1234} = \frac{R_{123} \cdot R_4}{R_{123} + R_4} = 20\Omega$$

$$R_{123} + R_4$$

$$Req = R_{1234} + R_5 = 50\Omega$$

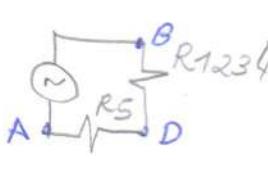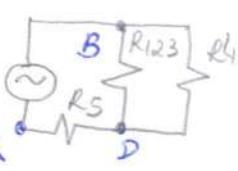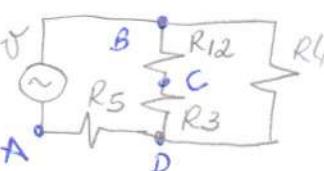

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 40\Omega$$

$$R_{123} = R_{12} + R_3 = 60\Omega$$

$$Req = R_{1234} + R_5 = 50\Omega$$

$$V_{fref} = \frac{V_{máx}}{\sqrt{2}} = 250V$$

$$I_f = I_{1234} = 5A \quad V_4 = V_{1234} = R_{1234} \cdot I_{1234}$$

$$\sqrt{4} = 20 \cdot 5 = 100V \quad P_4 = \frac{V_4^2}{R_4} = \frac{100^2}{30} = 33,33W$$


$$\text{Do nó } D: I_3 + I_4 = I_5 = I_f \quad I_4 = \frac{V_4}{R_4} = 3,33A$$

$$I_3 = I_f - I_4 = 5 - 3,33 = 1,67A$$

$$I_{12} = I_3 \Rightarrow V_{12} = V_1 = V_2 = R_{12} \cdot I_2 = 66,67V$$

$$P_2 = \frac{V_2^2}{R_2} = \frac{66,67^2}{60} = 70,07W$$

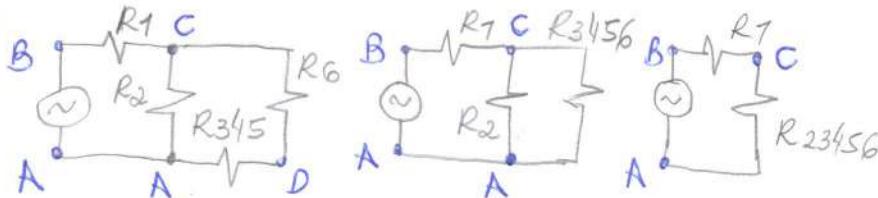3ª Questão: Para o circuito ao lado determine a potência na fonte. A forma de onda da tensão na fonte é dada por:  $v(t) = 169,706 \cdot \sin(300t)$  [V]



$$\frac{1}{R_{345}} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}$$

$$R_{345} = 1,05 \text{ k}\Omega$$

$$R_{3456} = R_{345} + R_6 = 2,05 \text{ k}\Omega$$

$$R_{23456} = \frac{R_2 \cdot R_{3456}}{R_2 + R_{3456}}$$

$$R_{23456} = 1,01 \text{ k}\Omega$$

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_{23456}$$


$$R_{\text{eq}} = 1,51 \text{ k}\Omega$$

$$V_{f,\text{ef}} = \frac{V_{\text{máx}}}{\sqrt{2}} = \frac{169,706}{\sqrt{2}} = 120 \text{ V}$$

$$P_f = \frac{V_f^2}{R_{\text{eq}}} = \frac{120^2}{1,51 \text{ k}} = 9,52 \text{ W}$$

4ª Questão: O circuito ao lado está ligado a uma rede de 220 V/60 Hz, calcule:

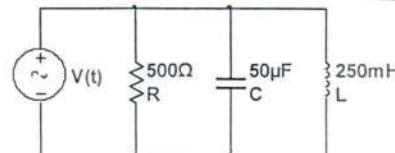- 2.1- As potências ativa e reativa vista pela fonte  
2.2 - A potência aparente e a corrente da fonte



$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{220^2}{500} = 96,8 \text{ W}$$

$$Q_C = \frac{V^2}{X_C} = 912,32 \text{ VAr}$$

$$Q_L = \frac{V^2}{X_L} = 513,54 \text{ VAr}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = 53,05 \Omega$$

$$Q_L = -398,78 \text{ VAr}$$

$$X_L = 2\pi f L = 94,25 \Omega$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 410,36 \text{ VA}$$

$$I = S/V$$

$$I = 1,86 \text{ A}$$

5ª Questão: Um motor de um ventilador ligado em uma rede de 220V/60Hz dissipava 2 kVA, com fator de potência de 0,85 indutivo. Determine para este circuito a potência ativa, a potência reativa e a corrente e vista pela fonte.

$$P = S \cdot \cos \phi = 2000 \cdot 0,85 = 1700 \text{ W}$$

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = 1.053,57 \text{ VAr}$$

$$I = \frac{S}{V} = \frac{2.000}{220} = 9,09 \text{ A}$$

6ª Questão:: No circuito abaixo a leitura dos instrumentos é  $V=440 \text{ V}$ ,  $I=12 \text{ A}$  e  $P=2.112 \text{ W}$ .

Determine:


- 2.1) A potência aparente e o fator de potência visto pela fonte;  
2.2) Os valores de  $R$  e  $L$

$$S = V \cdot I = 440 \cdot 12 = 5.280 \text{ VA}$$

$$\cos \phi = \frac{P}{S} = \frac{2.112}{5.280} = 0,4$$

$$P = R \cdot I^2 \Rightarrow R = \frac{P}{I^2} = 14,67 \Omega$$
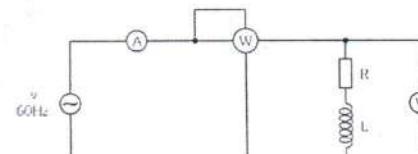
$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = 4.839,20 \text{ VAr}$$




$$X_L = \frac{Q}{I^2} = 33,60 \Omega$$

$$L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{33,60}{2\pi \cdot 60}$$

$$L = 891,4 \text{ mH}$$

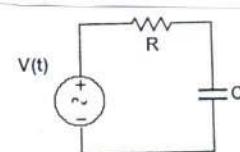7ª Questão: Na fonte do circuito abaixo foram medidas as seguintes grandezas:  $V=127$  V,  $I=3$  A,  $P=270$  W e  $f=60$  Hz. Determine o valor de  $R$  e  $C$  deste circuito.



$$R = \frac{P}{I^2} = \frac{270}{3^2} \Rightarrow R = 30 \Omega$$

$$X_C = \frac{V}{I} = \frac{127}{3} = 42,33 \Omega$$

$$S = V \cdot I = 127 \cdot 3 = 381 \text{ VA}$$

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{381^2 - 270^2} = 268,81 \text{ VAr}$$

$$C = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot X_C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 60 \cdot 42,33} = 88,81 \mu\text{F}$$


8ª Questão: Um motor de um ventilador ligado em uma rede de 220V/60Hz dissipava 1,2 kVA, com fator de potência de 0,80 indutivo. Determine para este circuito a potência ativa, a potência reativa e a corrente e vista pela fonte.

$$S = V \cdot I \Rightarrow I = \frac{S}{V} = \frac{1.200}{220} = 5,45 \text{ A}$$

$$P = S \cdot \cos \phi = 1.200 \cdot 0,8 \Rightarrow P = 960 \text{ W}$$

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{1.200^2 - 960^2} = 720 \text{ VAr}$$

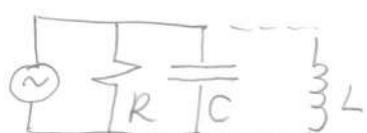9ª Questão: Uma carga RC ligada em paralelo possui as seguintes características vista pela fonte:  $V=127$  V,  $f=60$  Hz,  $S=12,5$  kVA e fator de potência de 0,65 capacitivo. Calcular o valor da indutância necessária para tornar o fator de potência do circuito unitário.



$$P = S \cdot \cos \phi = 12.500 \cdot 0,65 = 8.125 \text{ W}$$

$$Q_C = \sqrt{S^2 - P^2} = 9.499,18 \text{ VAr}$$

$$Q_L = \frac{V^2}{X_L} \Rightarrow X_L = \frac{V^2}{Q_L} = \frac{127^2}{9.499,18} = 1,698 \Omega$$

$$\cos \phi = 1 \Rightarrow Q_L = Q_C$$

$$X_L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L \Rightarrow L = \frac{X_L}{2 \cdot \pi \cdot f}$$

$$L = \frac{1,698}{2 \cdot \pi \cdot 60} \Rightarrow L = 4,50 \text{ mH}$$

10ª Questão: Uma carga possui as seguintes características vista pela fonte:  $V=440$  V,  $f=60$  Hz,  $S=3.300$  VA e fator de potência de 0,78 indutivo. Se esta carga fosse modelada como um circuito RL paralelo qual seriam os seus valores de resistência e de indutância?

$$P = S \cdot \cos \phi = 3.300 \cdot 0,78 = 2.574 \text{ W}$$

$$R = \frac{V^2}{P} = \frac{440^2}{2.574} \Rightarrow R = 75,21 \Omega$$

$$X_L = \frac{V^2}{Q} = \frac{440^2}{2.065,07} = 93,75 \Omega$$

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{3.300^2 - 2.574^2} = 2.065,07 \text{ VAr}$$

$$L = \frac{X_L}{2 \cdot \pi \cdot f} = \frac{93,75}{2 \cdot \pi \cdot 60}$$

$$L = 248,68 \text{ mH}$$