

# Introdução às Telecomunicações

## Circuito Séries e Paralelos


Professor: Diego Medeiros  
Professora: Mayara de Sousa

# Introdução

- Medidas em Circuitos Série
- Cálculos em Circuitos Série
- Medidas em Circuitos Paralelo
- Cálculos em Circuitos Paralelo

# Relações para circuitos série

$$P_T = 9 \text{ W}$$

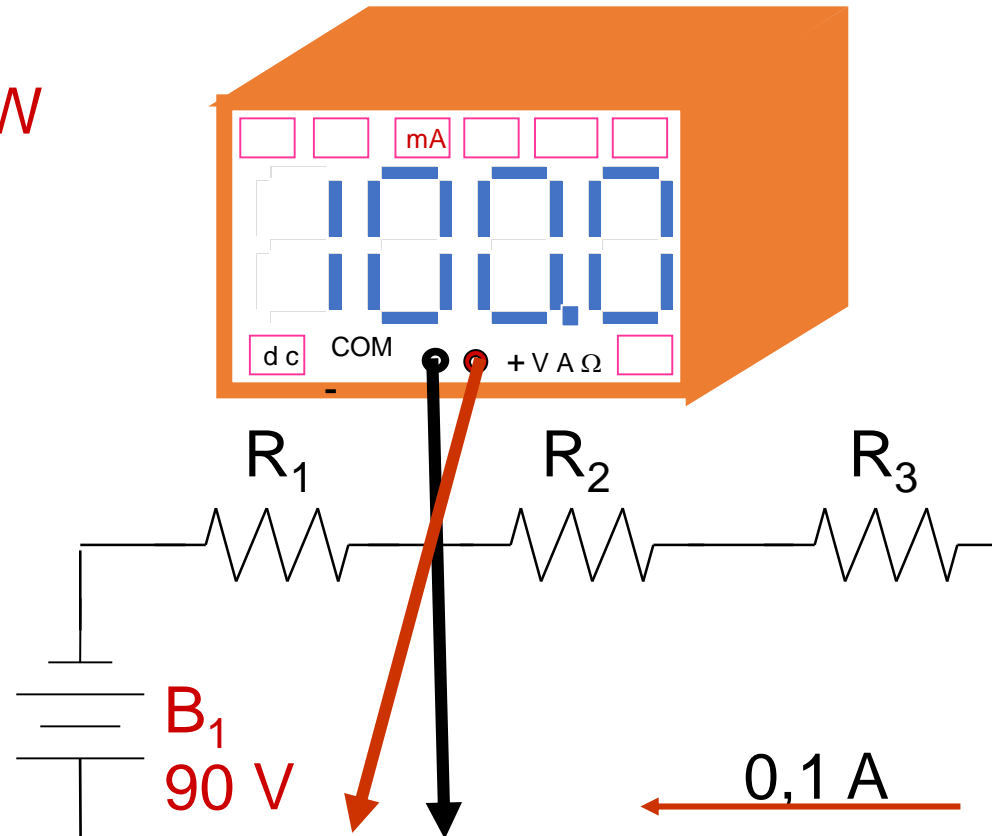

$$R_T = 900 \Omega$$

$$R_T = V_T \div I_T = 90 \text{ V} \div 0,1 \text{ A} = 900 \Omega$$



$$P_T = V_T \times I_T = 90 \text{ V} \times 0,1 \text{ A} = 9 \text{ W}$$

# Relações para circuitos série

$$P_T = 9 \text{ W}$$

$$P_{R1} = 2 \text{ W}$$

$$V_{R1} = 20 \text{ V}$$

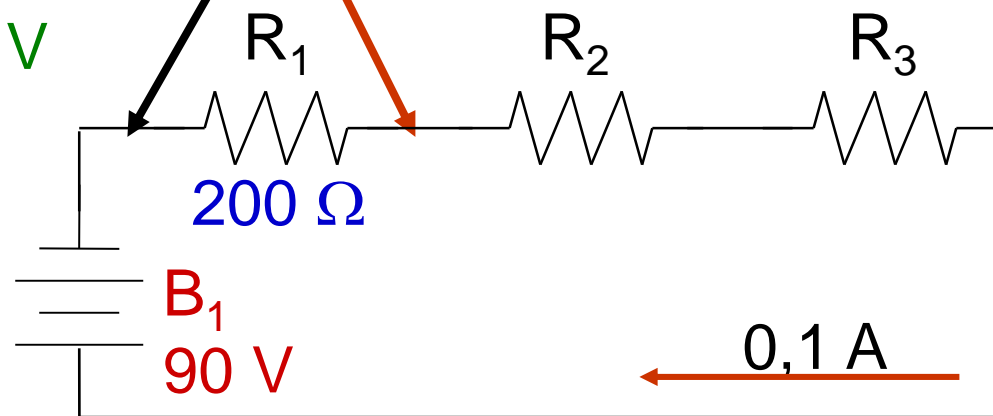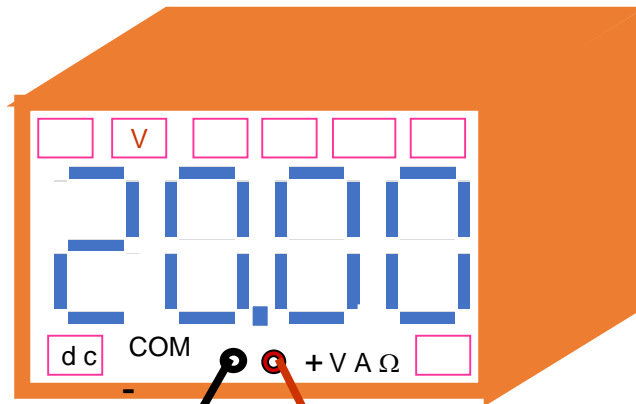

$$R_T = 900 \Omega$$

$$R_1 = 200 \Omega$$

$$R_1 = V_{R1} \div I_T = 20 \text{ V} \div 0,1 \text{ A} = 200 \Omega$$


$$P_{R1} = V_{R1} \times I_T = 20 \text{ V} \times 0,1 \text{ A} = 2 \text{ W}$$

# Relações para circuitos série

$$P_T = 9 \text{ W}$$


$$P_{R1} = 2 \text{ W}$$

$$P_{R2} = 4 \text{ W}$$

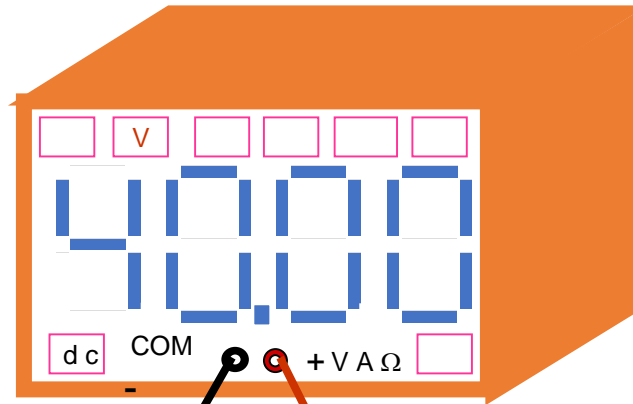

$$V_{R1} = 20 \text{ V}$$

$$V_{R2} = 40 \text{ V}$$

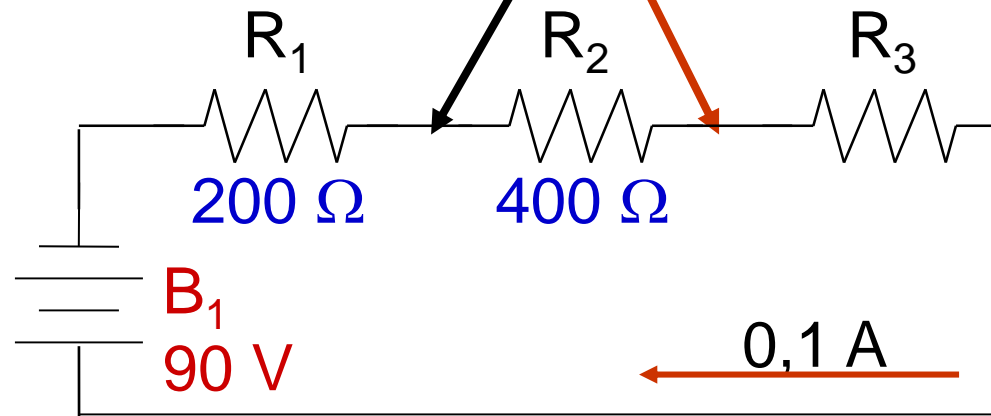

$$R_T = 900 \Omega$$

$$R_1 = 200 \Omega$$

$$R_2 = 400 \Omega$$

$$R_2 = V_{R2} \div I_T = 40 \text{ V} \div 0,1 \text{ A} = 400 \Omega$$

$$P_{R2} = V_{R2} \times I_T = 40 \text{ V} \times 0,1 \text{ A} = 4 \text{ W}$$

# Relações para circuitos série

$$P_T = 9 \text{ W}$$

$$P_{R1} = 2 \text{ W}$$


$$P_{R2} = 4 \text{ W}$$

$$P_{R3} = 3 \text{ W}$$

$$V_{R1} = 20 \text{ V}$$

$$V_{R2} = 40 \text{ V}$$

$$V_{R3} = 30 \text{ V}$$

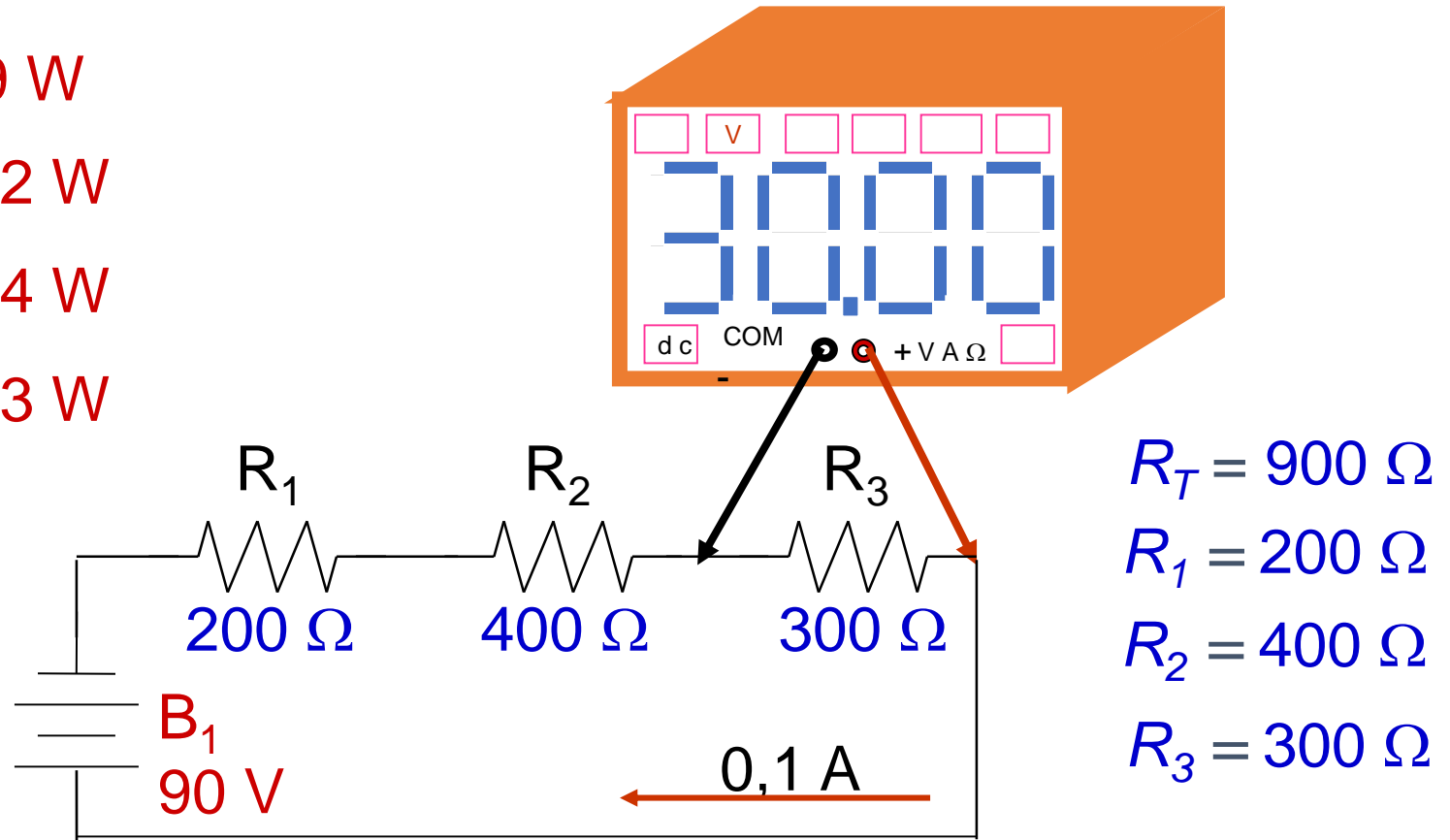

$$R_T = 900 \Omega$$

$$R_1 = 200 \Omega$$

$$R_2 = 400 \Omega$$

$$R_3 = 300 \Omega$$

$$R_3 = V_{R3} \div I_T = 30 \text{ V} \div 0,1 \text{ A} = 300 \Omega$$

$$P_{R3} = V_{R3} \times I_T = 30 \text{ V} \times 0,1 \text{ A} = 3 \text{ W}$$

# Relações para circuitos série

Compare valores totais com valores individuais

$$P_T = 9 \text{ W}$$

$$P_{R1} = 2 \text{ W}$$

$$P_{R2} = 4 \text{ W}$$


$$P_{R3} = 3 \text{ W}$$

$$V_{R1} = 20 \text{ V}$$

$$V_{R2} = 40 \text{ V}$$

$$V_{R3} = 30 \text{ V}$$
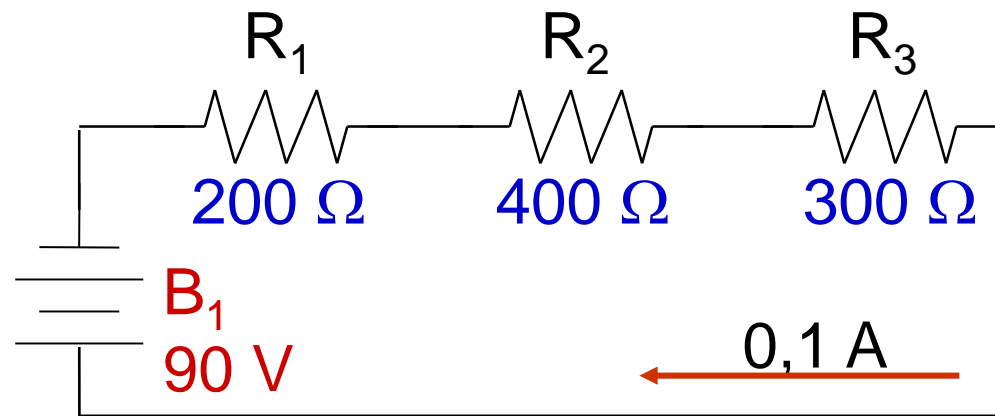
$$9 \text{ W} = 2 \text{ W} + 4 \text{ W} + 3 \text{ W}$$



$$R_T = 900 \Omega$$

$$R_1 = 200 \Omega$$


$$R_2 = 400 \Omega$$

$$R_3 = 300 \Omega$$

$$90 \text{ V} = 20 \text{ V} + 40 \text{ V} + 30 \text{ V}$$

$$900 \Omega = 200 \Omega + 400 \Omega + 300 \Omega$$

# Um problema de circuito série

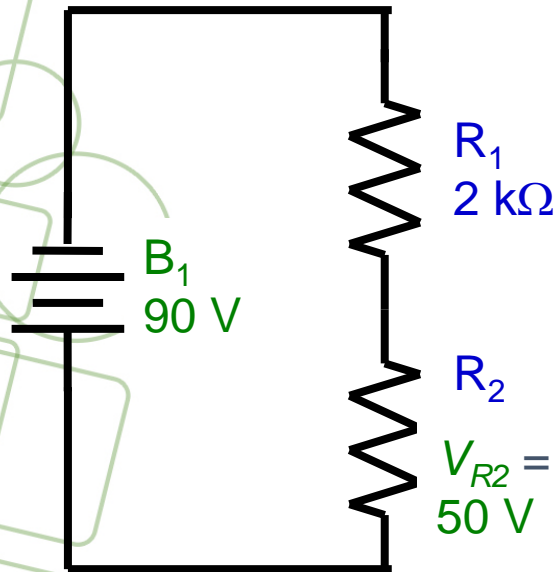

$$V_{R1} = V_T - V_{R2} = 90\text{ V} - 50\text{ V} = 40\text{ V}$$

$$I_{R1} = V_{R1} \div R_1 = 40\text{ V} \div 2\text{ k}\Omega = 20\text{ mA}$$

$$R_2 = V_{R2} \div I_{R2} = 50\text{ V} \div 20\text{ mA} = 2,5\text{ k}\Omega$$

$$R_T = R_1 + R_2 = 2\text{ k}\Omega + 2,5\text{ k}\Omega = 4,5\text{ k}\Omega$$

$$P_T = I_T \times V_T = 0,02\text{ A} \times 90\text{ V} = 1,8\text{ W}$$


$$P_{R1} = I_{R1} \times V_{R1} = 0,02\text{ A} \times 40\text{ V} = 0,8\text{ W}$$

$$P_{R2} = I_{R2} \times V_{R2} = 0,02\text{ A} \times 50\text{ V} = 1,0\text{ W}$$


$$P_T = P_{R1} + P_{R2} = 0,8\text{ W} + 1,0\text{ W} = 1,8\text{ W}$$



# Relações para circuitos paralelo

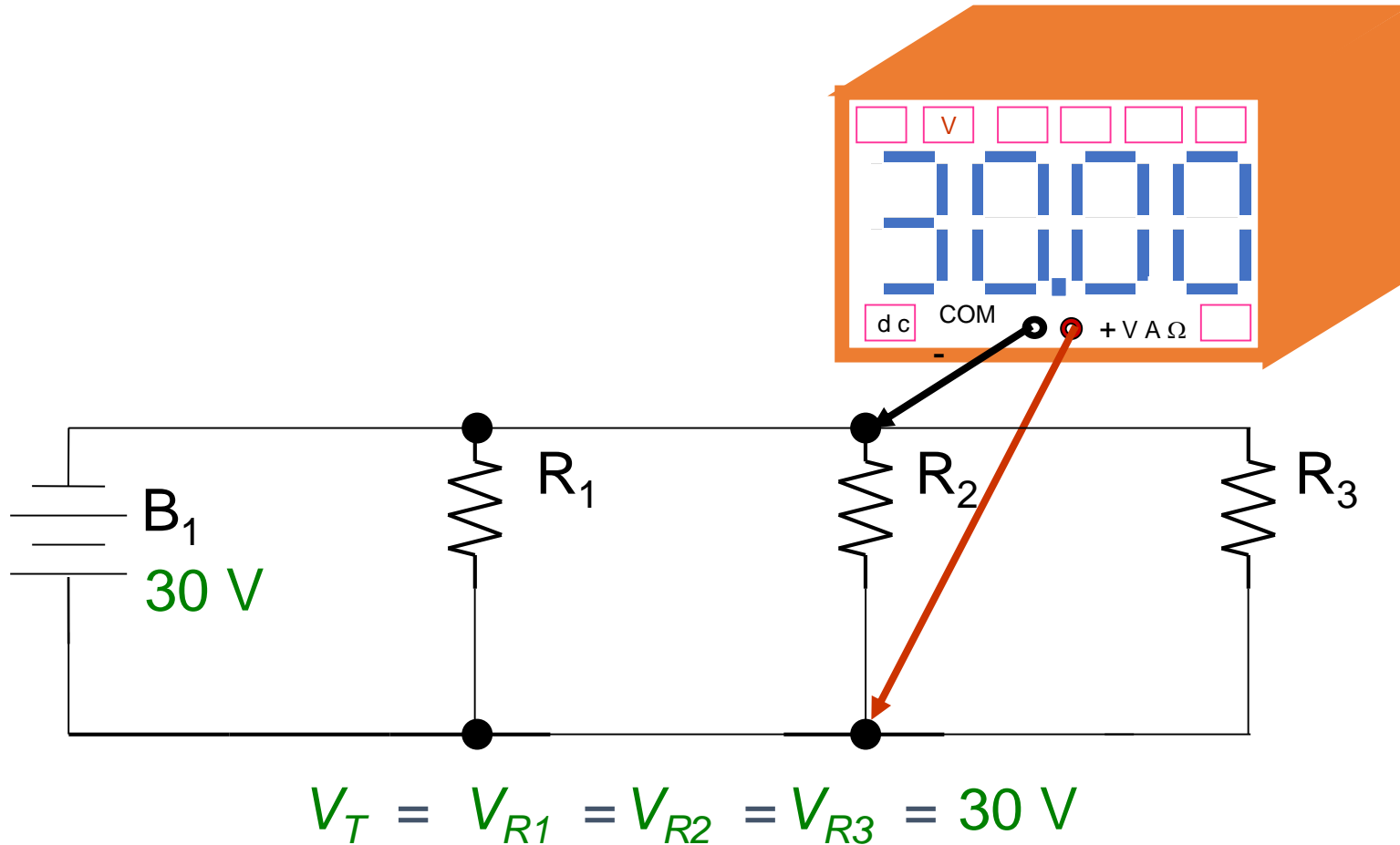


# Relações para circuitos paralelo

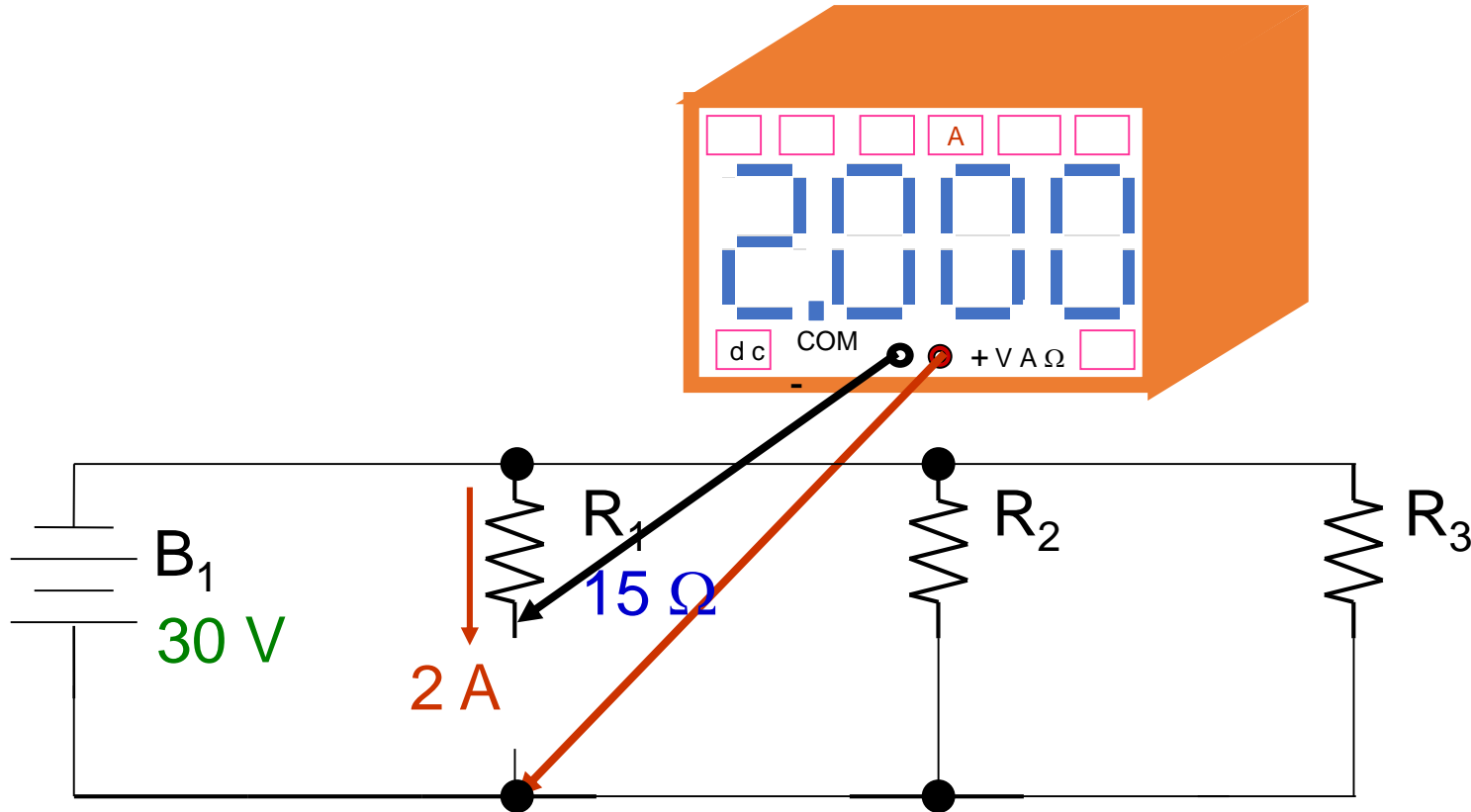

$$V_T = V_{R1} = V_{R2} = V_{R3} = 30 \text{ V}$$

$$R_1 = V_{R1} \div I_{R1} = 30 \text{ V} \div 2 \text{ A} = 15 \Omega$$


# Relações para circuitos paralelo

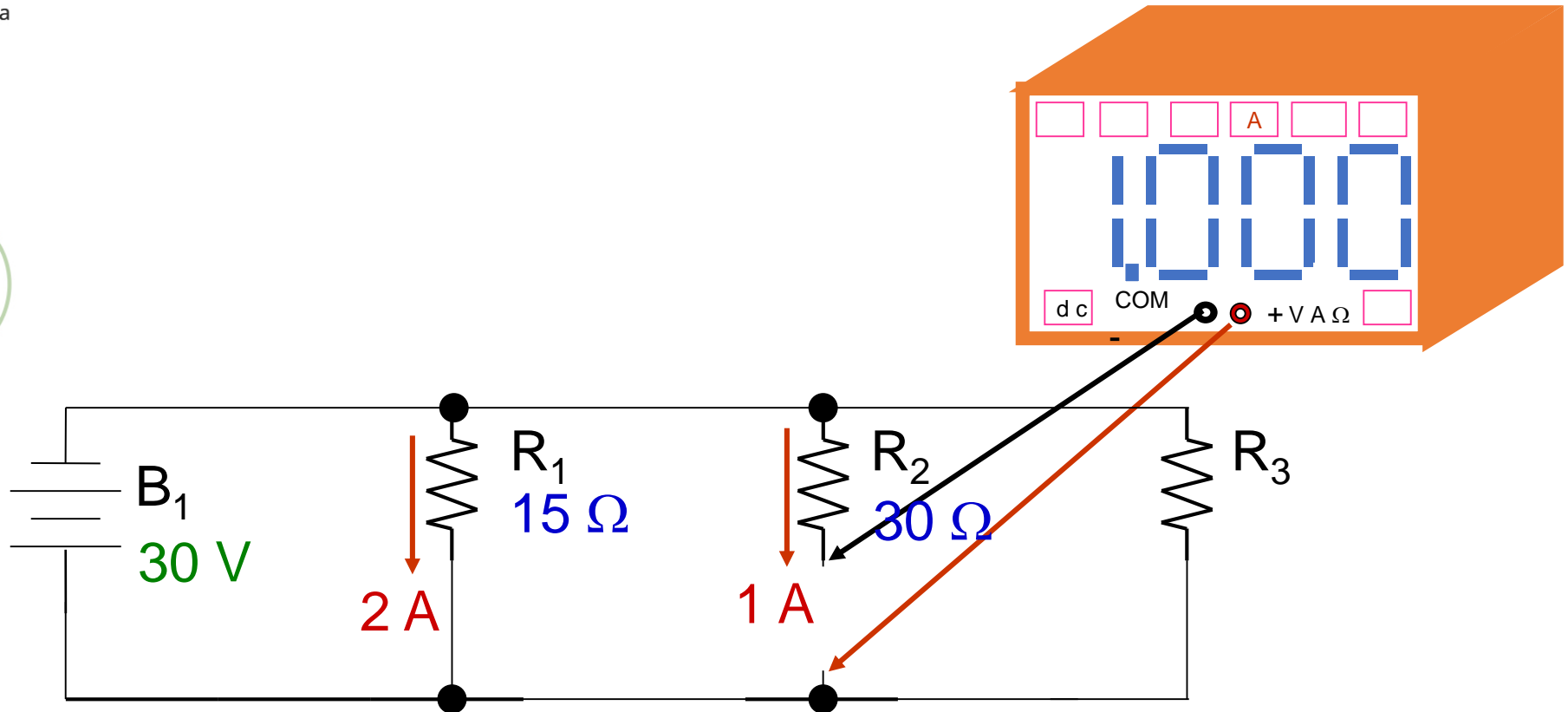

$$V_T = V_{R1} = V_{R2} = V_{R3} = 30 \text{ V}$$

$$R_1 = V_{R1} \div I_{R1} = 30 \text{ V} \div 2 \text{ A} = 15 \Omega$$
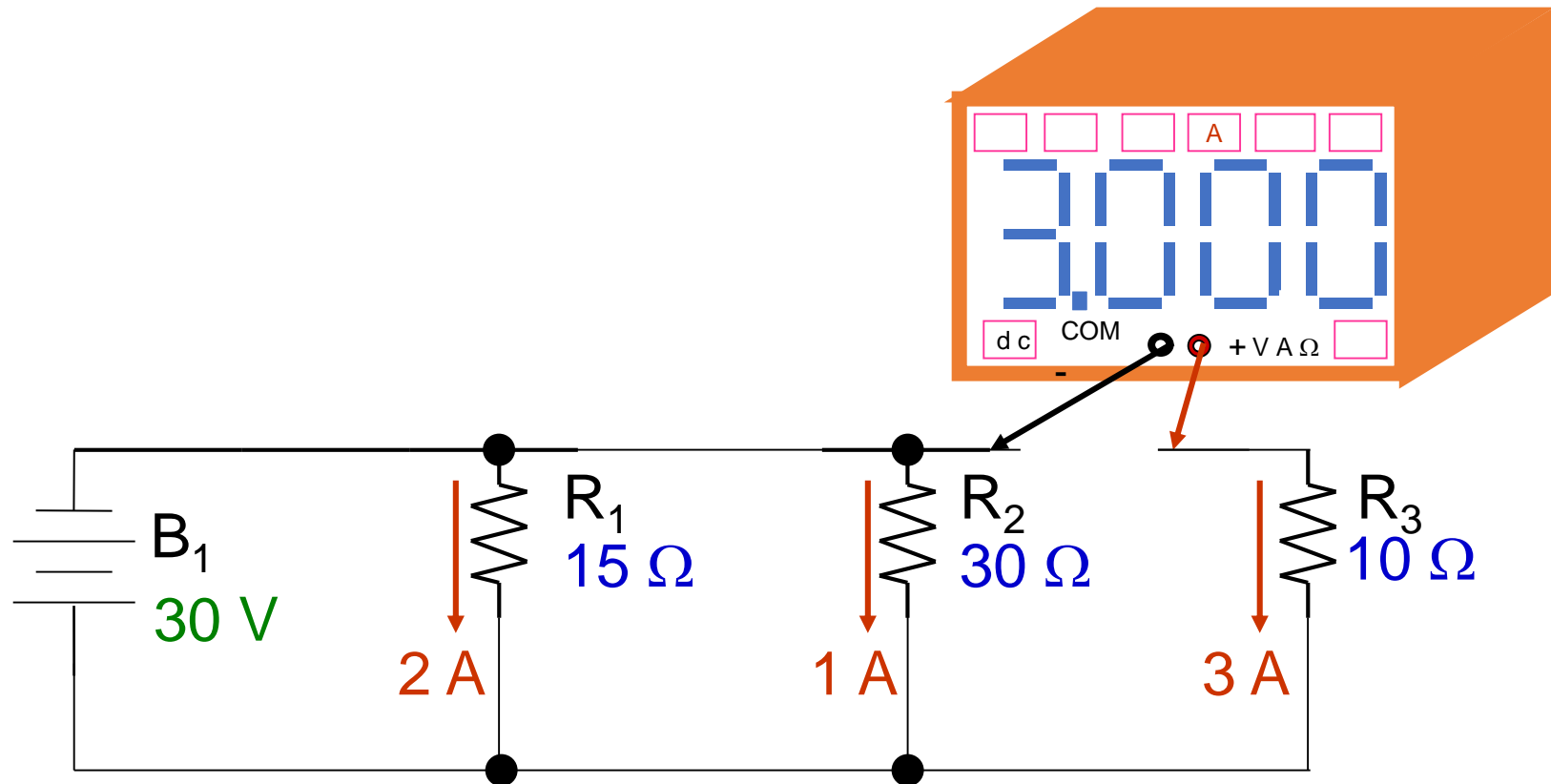
$$R_2 = V_{R2} \div I_{R2} = 30 \text{ V} \div 1 \text{ A} = 30 \Omega$$




$$V_T = V_{R1} = V_{R2} = V_{R3} = 30 \text{ V}$$

$$R_1 = V_{R1} \div I_{R1} = 30 \text{ V} \div 2 \text{ A} = 15 \Omega$$

$$R_2 = V_{R2} \div I_{R2} = 30 \text{ V} \div 1 \text{ A} = 30 \Omega$$
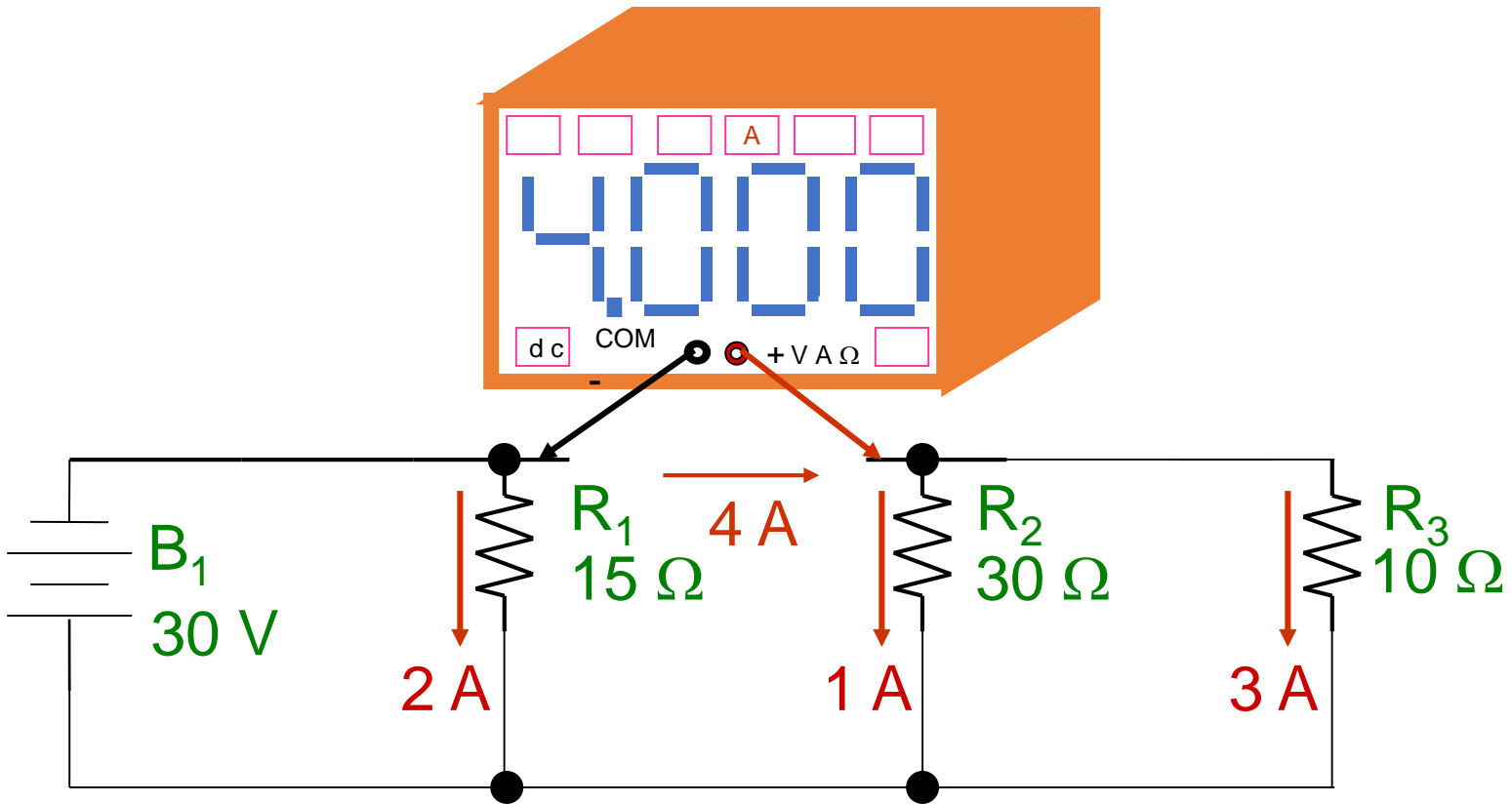
$$R_3 = V_{R3} \div I_{R3} = 30 \text{ V} \div 3 \text{ A} = 10 \Omega$$




$$V_T = V_{R1} = V_{R2} = V_{R3} = 30 \text{ V}$$

$$R_1 = V_{R1} \div I_{R1} = 30 \text{ V} \div 2 \text{ A} = 15 \Omega$$

$$R_2 = V_{R2} \div I_{R2} = 30 \text{ V} \div 1 \text{ A} = 30 \Omega$$

$$R_3 = V_{R3} \div I_{R3} = 30 \text{ V} \div 3 \text{ A} = 10 \Omega$$
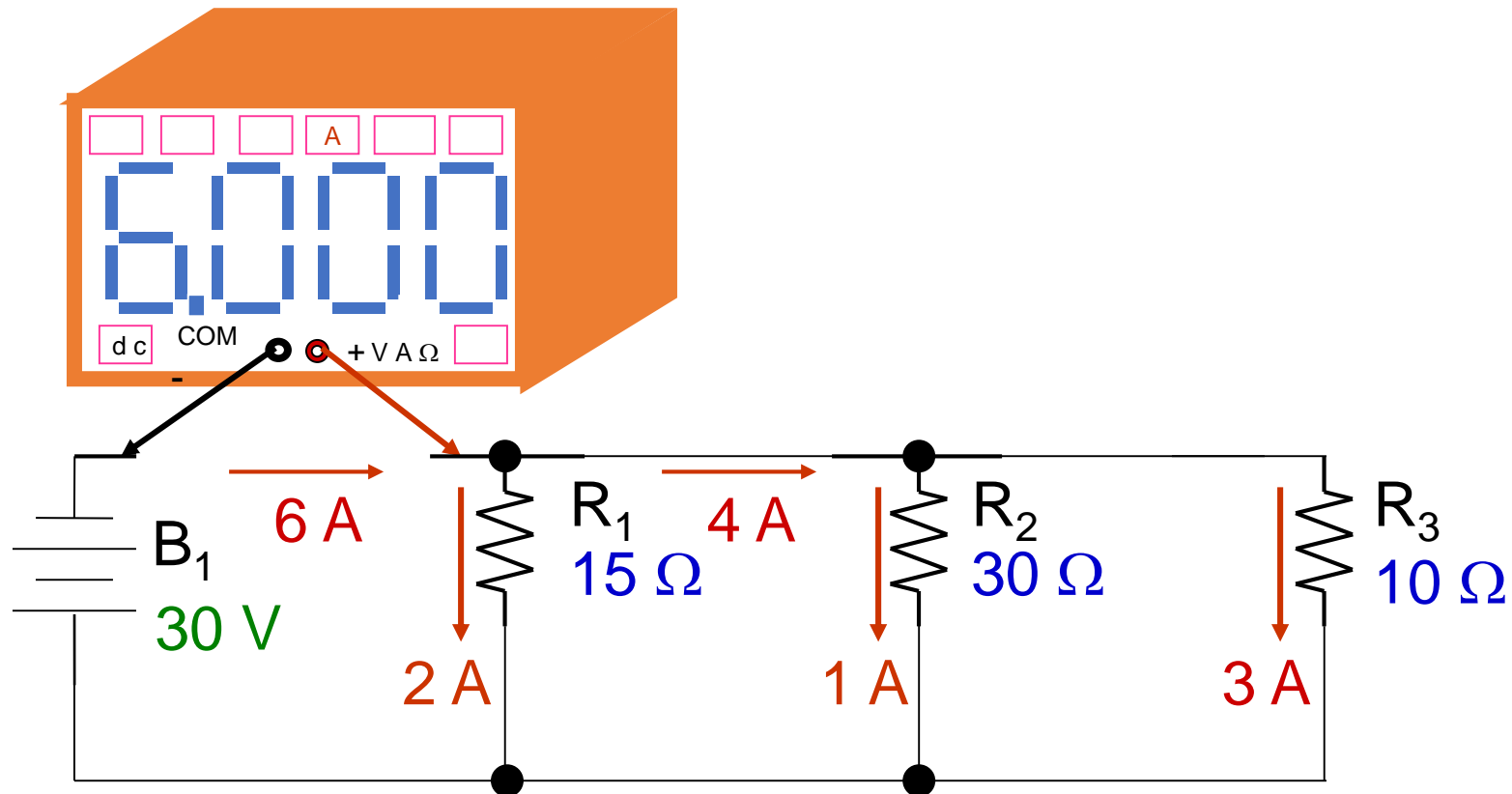
$$4 \text{ A} = 1 \text{ A} + 3 \text{ A}$$




$$V_T = V_{R1} = V_{R2} = V_{R3} = 30 \text{ V}$$

$$R_1 = V_{R1} \div I_{R1} = 30 \text{ V} \div 2 \text{ A} = 15 \Omega$$


$$R_2 = V_{R2} \div I_{R2} = 30 \text{ V} \div 1 \text{ A} = 30 \Omega$$

$$R_3 = V_{R3} \div I_{R3} = 30 \text{ V} \div 3 \text{ A} = 10 \Omega$$
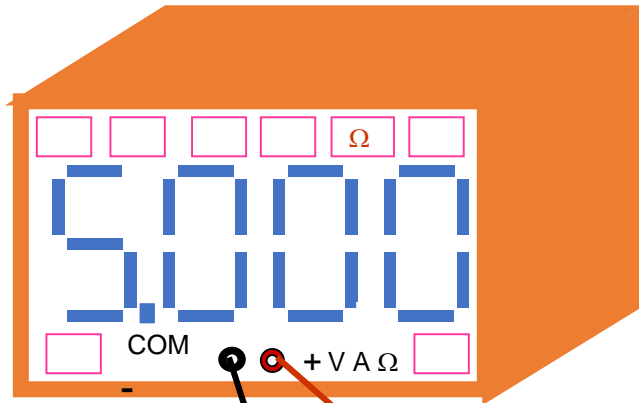
$$4 \text{ A} = 1 \text{ A} + 3 \text{ A} \quad I_T = 2 \text{ A} + 1 \text{ A} + 3 \text{ A} = 6 \text{ A}$$



$R_T$  medido = 5 Ω

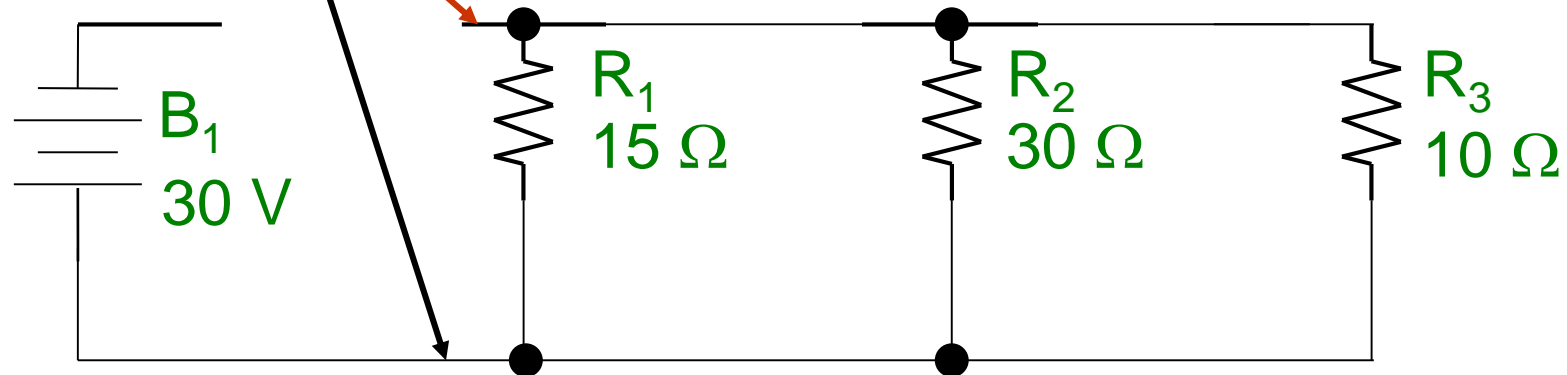

A resistência total calculada é

$$R_T = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{1}{\frac{1}{15} + \frac{1}{30} + \frac{1}{10}} = \frac{30}{6} = 5 \Omega$$

# *Quiz sobre medidas em circuitos*

Há apenas uma tensão para ser medida em um circuito paralelo.

Há apenas uma corrente para ser medida em um circuito série.

A medida de corrente requer uma interrupção física no caminho do circuito.

As medidas mais fáceis de se fazer em um circuito são as medidas de tensão.