

Material de apoio ao aprendizado de Circuitos Elétricos I

Solução da Lista de Exercícios IV

Análise Nodal de Circuitos Elétricos CC e CA

Coordenador: Prof. Mr. Volney Duarte Gomes

Aluno: Anderson Gaspar de Medeiros



Introdução

O presente trabalho é o resultado do projeto **Material de Apoio ao Aprendizado de Circuitos Elétricos I**, disciplina do curso de Engenharia de Telecomunicações, aprovado pela **Chamada Pública 015/2015 - Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Projetos com Finalidade Didático-Pedagógica em Cursos Regulares no Câmpus São José - EDITAL - Nº13/PRPPGI/2015**. A disciplina circuitos elétricos I, estuda as técnicas de análise de circuitos e seus teoremas em cc e ca.

Visa deixar no ambiente Wiki IFSC Campus São José arquivos com as soluções da lista de exercícios de análise nodal de circuitos em cc e ca para consulta dos alunos. É composto por:

Lista de exercícios	Lista de Exercícios IV.pdf
Planilha eletrônica com os cálculos	Planilha Eletônica.ods
Lista com os exercícios resolvidos	Solução da Lista de Exercícios IV.pdf
Arquivo fonte	Main.tex



Roteiro de Análise Nodal

1 Identificar o Circuito

- 1.1 Se o circuito for de corrente contínua? Sim, passe para o item 2
- 1.2 Se o circuito for de corrente alternada? Sim, verifique o item a seguir.
 - 1.2.1 Se o circuito estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito.

2 Identificar os Nós

- 2.1 Identificar os nós.
- 2.2 Definir o nó de referência.
- 2.3 Designar os demais nós essenciais.

3 Obter as Equações Simultâneas

- 3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.
- 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.
- 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.
- 3.4 Se possuir fontes de tensão:
 - 3.4.1 Identificar a região do supernó.
 - 3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.
- 3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

*Ao se aplicar a LKC no Supernó, deve se utilizar o valor da tensão desconhecida do nó em que o ramo está diretamente conectado.

**Considerar as correntes saindo do nó como positivas e o potencial do nó onde se está aplicando a LKC com potencial mais elevado do que os demais.



4 Resolver as equações simultâneas para obter as tensões desconhecidas dos nós

5 Obter os parâmetros (tensões, correntes e potências), nos ramos desejados.

5.1 Estabelecer a convenção dos mesmos, no circuito.

5.2 Cálculo das variáveis pretendidas.

6 Verificação dos resultados

6.1 A prova pode ser obtida através da LKC nos nós ($\sum i = 0$) e a Lei de conservação de energia ($\sum S = 0$).

6.2 Se for o caso realizar as devidas conversões necessárias.

7 Retorno ao domínio do tempo.

7.1 Realizar a transformada inversa dos itens solicitados.



Exercícios 1. Calcule as potências nas fontes e nos resistores, utilizando análise nodal.

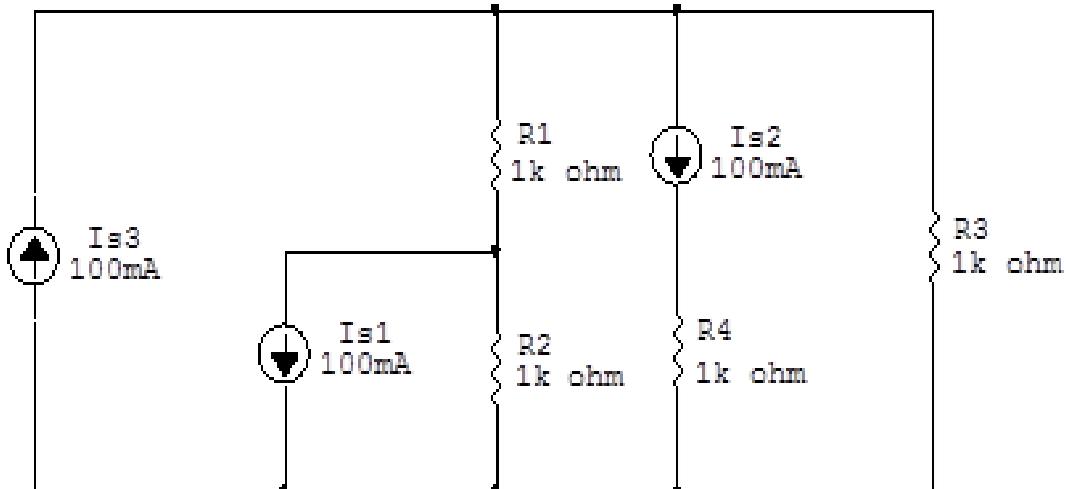


Figura 1: Circuito elétrico 1

Aplicando o Roteiro de Análise Nodal

1 Identificar o Circuito

1.1 Se o circuito for de corrente contínua? SIM

1.2 Se o circuito for de corrente alternada? NÃO

1.2.1 Se o circuito estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito. NÃO



2 Identificar os Nós

- 2.1 Identificar os nós.
- 2.2 Definir o nó de referência.
- 2.3 Designar os demais nós essenciais.

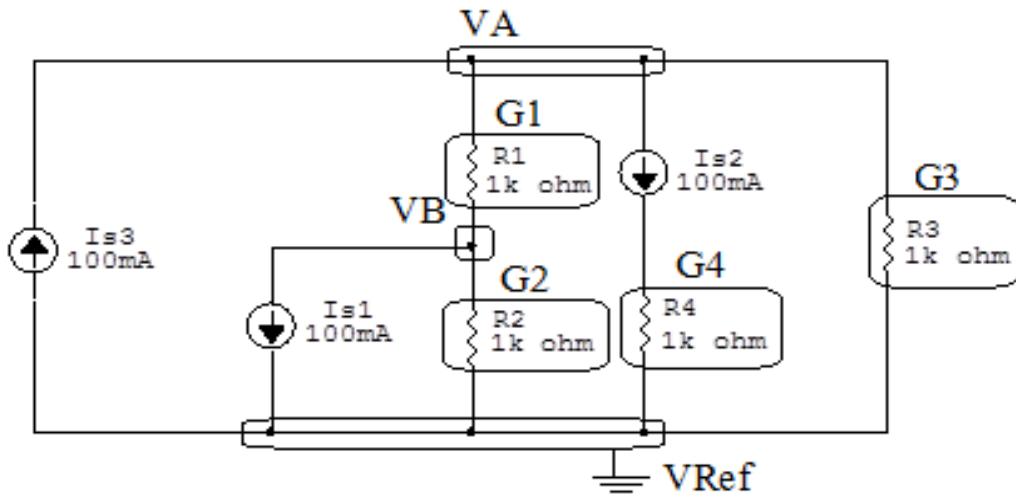


Figura 2: Circuito elétrico com os nós e impedâncias identificados

3 Obter as Equações Simultâneas

- 3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.
 - 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.
 - 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.
 - 3.4 Se possuir fontes de tensão:
 - 3.4.1 Identificar a região do supernó.
 - 3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.
 - 3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.
- *Ao se aplicar a LKC no Supernó, deve se utilizar o valor da tensão desconhecida do nó em que o ramo está diretamente conectado.
- **Considerar as correntes saindo do nó como positivas e o potencial do nó onde se está aplicando a LKC com potencial mais elevado do que os demais.



3.1 Estabelecer as impedâncias e admitâncias: $Y = \frac{1}{Z}$

Por ser um circuito de corrente contínua, estabelecer as condutâncias. $G = \frac{1}{R}$

$$R1 = 1000 \Omega \iff G1 = 0,001 \text{ S}$$

$$R2 = 1000 \Omega \iff G2 = 0,001 \text{ S}$$

$$R3 = 1000 \Omega \iff G3 = 0,001 \text{ S}$$

$$R4 = 1000 \Omega \iff G4 = 0,001 \text{ S}$$

3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações simultâneas por simples inspeção.

EQUAÇÕES SIMULTÂNEAS

$$(G1 + G3 + G4)VA + (-G1)VB = (Is2)$$

$$(-G1)VA + (G2 + G3)VB = (Is1)$$

Mostrado a seguir na forma matricial:

$$\begin{bmatrix} 0,003 & -0,001 \\ -0,001 & 0,002 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} VA \\ VB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -0,1 \end{bmatrix}$$

3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.

Não se aplica.

3.4 Se possuir fontes de tensão:

3.4.1 Identificar a região do supernó.

Não se aplica.

3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.

Não se aplica.



3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

Obter as equações simultâneas, aplicando a LKC ($\sum I_{\text{saido}} = 0$):

Não se aplica.

4 Resolver as equações simultâneas para obter as tensões desconhecidas dos nós:

Aplicando o **Teorema de Cramer** nas equações abaixo:

$$\begin{bmatrix} 0,003 & -0,001 \\ -0,001 & 0,002 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} VA \\ VB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -0,1 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{bmatrix} 0,003 & -0,001 \\ -0,001 & 0,002 \end{bmatrix} = 0,000\,006 - 0,000\,001$$

$$\implies \Delta = 0,000\,005$$

$$\Delta_{VA} = \begin{bmatrix} 0 & -0,001 \\ -0,1 & 0,002 \end{bmatrix} = 0 - (0,0001)$$

$$\Delta_{VA} = -0,0001$$

$$VA = \frac{\Delta_{VA}}{\Delta} = \frac{-0,0001}{0,000\,005} \implies VA = -20\text{ V}$$

$$\Delta_{VB} = \begin{bmatrix} 0,003 & 0 \\ -0,001 & -0,1 \end{bmatrix} = -0,0003 - (0)$$

$$\Delta_{VB} = -0,0003$$

$$VB = \frac{\Delta_{VB}}{\Delta} = \frac{-0,0003}{0,000\,005} \implies VB = -60\text{ V}$$

Assim temos:

$$VA = -20 \text{ V}$$

$$VB = -60 \text{ V}$$

5 Obter os parâmetros (tensões, correntes e potências), nos ramos desejados.

5.1 Estabelecer a convenção dos mesmos, no circuito.

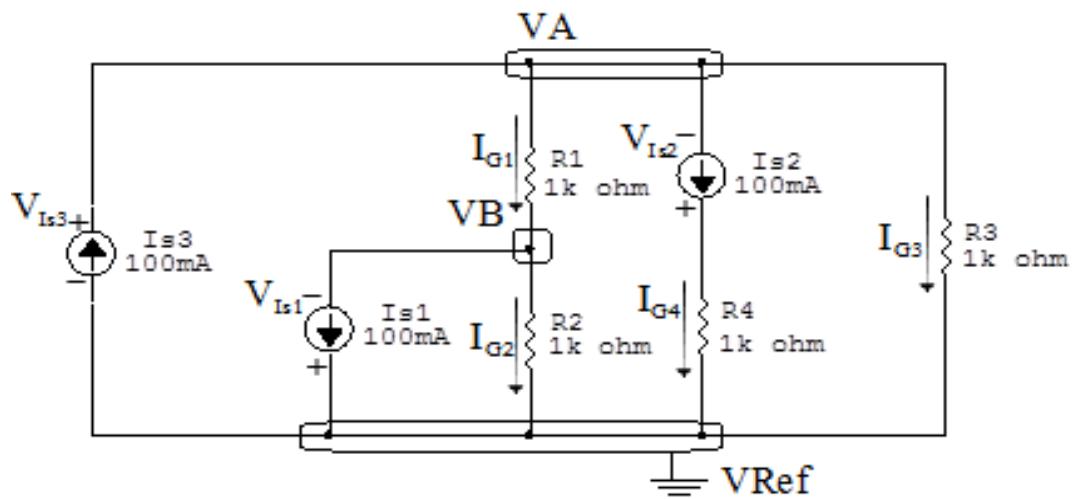


Figura 3: Circuito elétrico com as convenções de tensão/corrente nos ramos.

5.2 Cálculo das variáveis pretendidas.

5.2.1 Na condutância G1:

$$V_{G1} = (VA - VB) = ((-20) - (-60)) \Rightarrow V_{G1} = 40 \text{ V}$$

$$I_{G1} = G1 V_{G1} = ((40)(0,001)) \Rightarrow I_{G1} = 0,04 \text{ A}$$

$$P_{G1} = V_{G1} I_{G1} = (40)(0,04) \Rightarrow P_{G1} = 1,6 \text{ W}$$

5.2.2 Na condutância G2:

$$V_{G2} = VB \Rightarrow V_{G2} = -60 \text{ V}$$

$$I_{G2} = G2 V_{G2} = ((-60)(0,001)) \Rightarrow I_{G2} = -0,06 \text{ A}$$

$$P_{G2} = V_{G2} I_{G2} = (-60)(-0,06) \Rightarrow P_{G2} = 3,6 \text{ W}$$



5.2.3 Na condutância G_3 :

$$V_{G3} = VA \implies V_{G3} = -20 \text{ V}$$

$$I_{G3} = G_3 V_{G3} = ((-20)(0,001)) \implies I_{G3} = -0,02 \text{ A}$$

$$P_{G3} = V_{G3} I_{G3} = (-20)(-0,02) \implies P_{G3} = 0,4 \text{ W}$$

5.2.4 Na condutância G_4 :

$$V_{G4} = VA \implies V_{G4} = -20 \text{ V}$$

$$I_{G4} = G_4 V_{G4} = ((-20)(0,001)) \implies I_{G4} = -0,02 \text{ A}$$

$$P_{G4} = V_{G4} I_{G4} = (-20)(-0,02) \implies P_{G4} = 0,4 \text{ W}$$

5.2.5 Na fonte de corrente I_{s1} :

$$V_{I_{s1}} = VB \implies V_{I_{s1}} = -60 \text{ V}$$

$$I_{s1} \implies I_{s1} = 0,1 \text{ A}$$

$$P_{I_{s1}} = V_{I_{s1}} I_{s1} = (-60)(0,1) \implies P_{I_{s1}} = -6 \text{ W}$$

5.2.6 Na fonte de corrente I_{s2} :

$$V_{I_{s2}} = VA \implies V_{I_{s2}} = -20 \text{ V}$$

$$I_{s2} \implies I_{s2} = 0,1 \text{ A}$$

$$P_{I_{s2}} = V_{I_{s2}} I_{s2} = (-20)(0,1) \implies P_{I_{s2}} = -2 \text{ W}$$

5.2.7 Na fonte de corrente I_{s3} :

$$V_{I_{s3}} = VA \implies V_{I_{s3}} = -20 \text{ V}$$

$$I_{s3} \implies I_{s3} = 0,1 \text{ A}$$

$$P_{I_{s3}} = -(V_{I_{s3}} I_{s3}) = -(-20)(0,1) \implies P_{I_{s3}} = 2 \text{ W}$$



6 Verificação os resultados:

Lei de conservação de energia. ($\sum P = 0 \text{ W}$)

$$\sum P_F + \sum P_A = 0$$

$$(P_{I_{s1}} + P_{I_{s2}} + P_{I_{s3}}) + (P_{G1} + P_{G2} + P_{G3} + P_{G4}) = 0$$

$$(-6 \text{ W}) + (6 \text{ W}) = 0 \text{ W}$$

7 Retorno ao domínio do tempo.

7.1 Realizar a transformada inversa dos itens solicitados.

Se for o caso realizar as devidas conversões necessárias.

Não se aplica.



Exercícios 2. Calcule as potências nas fontes e nos resistores, utilizando análise nodal.

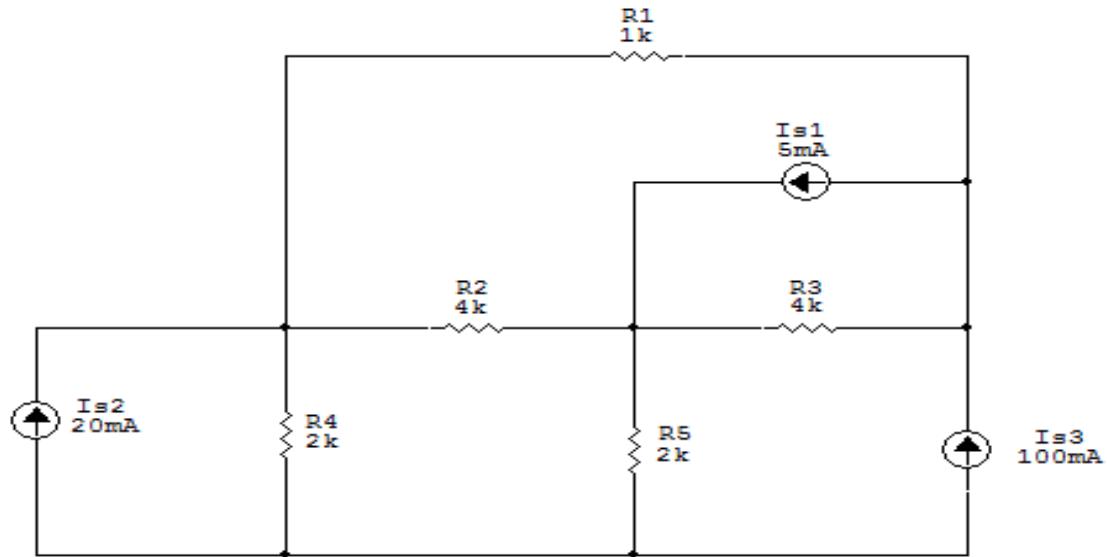


Figura 4: Circuito elétrico 2

Aplicando o Roteiro de Análise Nodal

1 Identificar o Circuito

1.1 Se o circuito for de corrente contínua? SIM

1.2 Se o circuito for de corrente alternada? NÃO

1.2.1 Se o circuito estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito. NÃO



2 Identificar os Nós

- 2.1 Identificar os nós.
- 2.2 Definir o nó de referência.
- 2.3 Designar os demais nós essenciais.


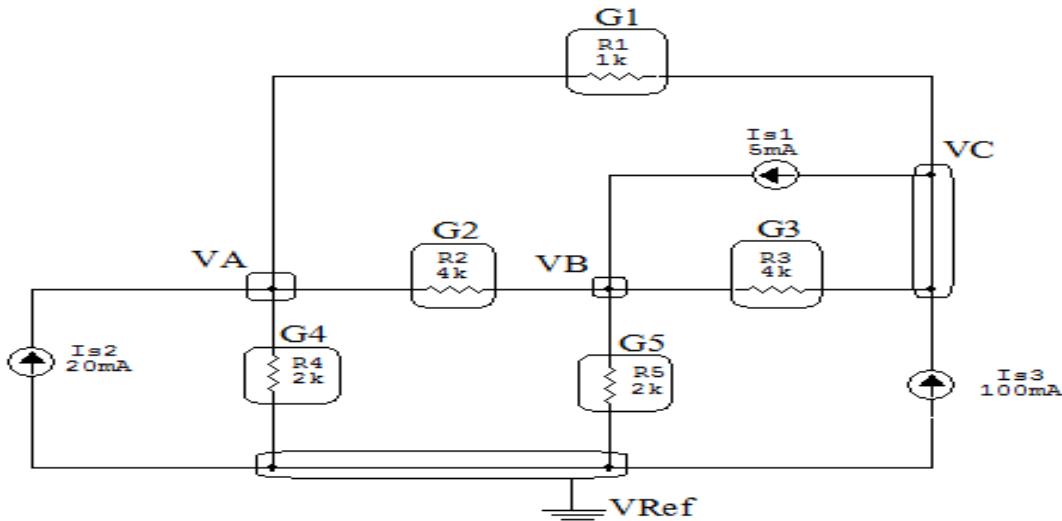


Figura 5: Circuito elétrico com os nós e impedâncias identificados

3 Obter as Equações Simultâneas

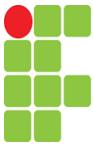- 3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.
 - 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.
 - 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.
 - 3.4 Se possuir fontes de tensão:
 - 3.4.1 Identificar a região do supernó.
 - 3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.
 - 3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.
- *Ao se aplicar a LKC no Supernó, deve se utilizar o valor da tensão desconhecida do nó em que o ramo está diretamente conectado.
- **Considerar as correntes saindo do nó como positivas e o potencial do nó onde se está aplicando a LKC com potencial mais elevado do que os demais.



3.1 Estabelecer as impedâncias e admitâncias: $Y = \frac{1}{Z}$

Por ser um circuito de corrente contínua, estabelecer as condutâncias. $G = \frac{1}{R}$

$$R1 = 1000 \Omega \iff G1 = 0,001 \text{ S}$$

$$R2 = 4000 \Omega \iff G2 = 0,00025 \text{ S}$$

$$R3 = 4000 \Omega \iff G3 = 0,00025 \text{ S}$$

$$R4 = 2000 \Omega \iff G4 = 0,0005 \text{ S}$$

$$R5 = 2000 \Omega \iff G5 = 0,0005 \text{ S}$$

3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações simultâneas por simples inspeção.

EQUAÇÕES SIMULTÂNEAS


$$(G1 + G2 + G4)VA + (-G2)VB + (-G1)VC = (Is2)$$

$$(-G2)VA + (G2 + G3 + G5)VB + (-G3)VC = (Is1)$$

$$(-G1)VA + (-G3)VB + (G1 + G3)VC = (Is3 - Is1)$$

Mostrado a seguir na forma matricial:
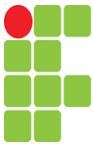
$$\begin{bmatrix} (G1 + G2 + G4) & (-G2) & (-G1) \\ (-G2) & (G2 + G3 + G5) & (-G3) \\ (-G1) & (-G3) & (G1 + G3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} VA \\ VB \\ VC \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (Is2) \\ (Is1) \\ (Is3 - Is1) \end{bmatrix}$$



Substituindo Is_1 , Is_2 e Is_3 e os valores das condutâncias nas equações acima:

$$\begin{bmatrix} 0,00175 & -0,00025 & -0,001 \\ -0,00025 & 0,001 & -0,00025 \\ -0,001 & -0,00025 & 0,00125 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} VA \\ VB \\ VC \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,02 \\ 0,005 \\ 0,095 \end{bmatrix}$$

3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.

Não se aplica.

3.4 Se possuir fontes de tensão:

3.4.1 Identificar a região do supernó.

Não se aplica.

3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.

Não se aplica.

3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

Obter as equações simultâneas, aplicando a LKC ($\sum I_{\text{saido}} = 0$):

Não se aplica.

4 Resolver as equações simultâneas para obter as tensões desconhecidas dos nós:

Aplicando o **Teorema de Cramer** nas equações abaixo:

$$\begin{bmatrix} 0,00175 & -0,00025 & -0,001 \\ -0,00025 & 0,001 & -0,00025 \\ -0,001 & -0,00025 & 0,00125 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} VA \\ VB \\ VC \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,02 \\ 0,005 \\ 0,095 \end{bmatrix}$$



$$\Delta = \begin{bmatrix} 0,001\,75 & -0,000\,25 & -0,001 \\ -0,000\,25 & 0,001 & -0,000\,25 \\ -0,001 & -0,000\,25 & 0,001\,25 \end{bmatrix} = \\ 0,000\,000\,002\,062\,5 - 0,000\,000\,001\,187\,5$$

$$\implies \Delta = 0,000\,000\,000\,875$$

$$\Delta_{VA} = \begin{bmatrix} 0,02 & -0,000\,25 & -0,001 \\ 0,005 & 0,001 & -0,000\,25 \\ 0,095 & -0,000\,25 & 0,001\,25 \end{bmatrix} = \\ 0,000\,000\,032\,187\,5 - (-0,000\,000\,095\,312\,5)$$

$$\Delta_{VA} = 0,000\,000\,127\,5$$

$$VA = \frac{\Delta_{VA}}{\Delta} = \frac{0,000\,000\,127\,5}{0,000\,000\,000\,875} \implies VA = 145,714\,V$$

$$\Delta_{VB} = \begin{bmatrix} 0,001\,75 & 0,02 & -0,001 \\ -0,000\,25 & 0,005 & -0,000\,25 \\ -0,001 & 0,095 & 0,001\,25 \end{bmatrix} = \\ 0,000\,000\,039\,687\,5 - (-0,000\,000\,042\,812\,5)$$

$$\Delta_{VB} = 0,000\,000\,082\,5$$

$$VB = \frac{\Delta_{VB}}{\Delta} = \frac{0,000\,000\,082\,5}{0,000\,000\,000\,875} \implies VB = 94,285\,V$$

$$\Delta_{VC} = \begin{bmatrix} 0,001\,75 & -0,000\,25 & 0,02 \\ -0,000\,25 & 0,001 & 0,005 \\ -0,001 & -0,000\,25 & 0,095 \end{bmatrix} = 0,000\,000\,168\,75 - (-0,000\,000\,016\,25)$$

$$\Delta_{VC} = 0,000\,000\,185$$

$$VC = \frac{\Delta_{VC}}{\Delta} = \frac{0,000\,000\,185}{0,000\,000\,000\,875} \implies VC = 211,428\,V$$

Assim temos:

$$VA = 145,714 \text{ V}$$

$$VB = 94,285 \text{ V}$$

$$VC = 211,428 \text{ V}$$

5 Obter os parâmetros (tensões, correntes e potências), nos ramos desejados.

5.1 Estabelecer a convenção dos mesmos, no circuito.

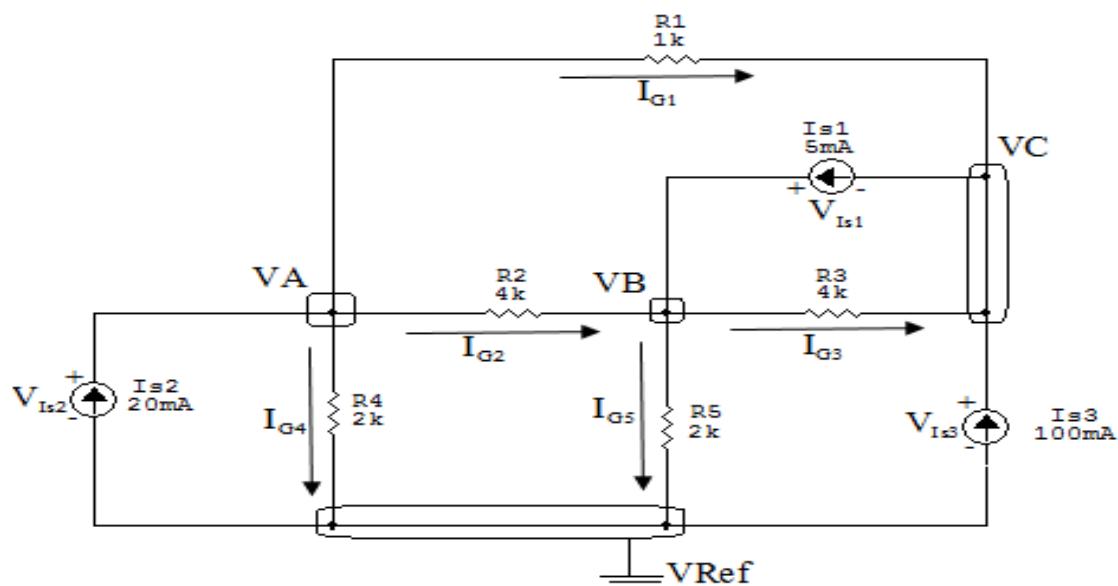


Figura 6: Circuito elétrico com as convenções de tensão/corrente nos ramos.

5.2 Cálculo das variáveis pretendidas.

5.2.1 Na condutância G_1 :

$$V_{G1} = (VA - VC) = ((145,714) - (211,428)) \Rightarrow V_{G1} = -65,714 \text{ V}$$

$$I_{G1} = G_1 V_{G1} = ((-65,714)(0,001)) \Rightarrow I_{G1} = -0,0657 \text{ A}$$

$$P_{G1} = V_{G1} I_{G1} = (-65,714)(-0,0657) \Rightarrow P_{G1} = 4,318 \text{ W}$$

**5.2.2 Na condutância G2:**

$$V_{G2} = (VA - VB) = ((145,714) - (94,285)) \Rightarrow V_{G2} = 51,428 \text{ V}$$

$$I_{G2} = G2 V_{G2} = ((51,428)(0,00025)) \Rightarrow I_{G2} = 0,0128 \text{ A}$$

$$P_{G2} = V_{G2} I_{G2} = (51,428)(0,0128) \Rightarrow P_{G2} = 0,661 \text{ W}$$

5.2.3 Na condutância G3:

$$V_{G3} = (VB - VC) = ((94,285) - (211,428)) \Rightarrow V_{G3} = -117,142 \text{ V}$$

$$I_{G3} = G3 V_{G3} = ((-117,142)(0,00025)) \Rightarrow I_{G3} = -0,0292 \text{ A}$$

$$P_{G3} = V_{G3} I_{G3} = (-117,142)(-0,0292) \Rightarrow P_{G3} = 3,430 \text{ W}$$

5.2.4 Na condutância G4:

$$V_{G4} = VA = (145,714) \Rightarrow V_{G4} = 145,714 \text{ V}$$

$$I_{G4} = G4 V_{G4} = ((145,714)(0,0005)) \Rightarrow I_{G4} = 0,0728 \text{ A}$$

$$P_{G4} = V_{G4} I_{G4} = (145,714)(0,0728) \Rightarrow P_{G4} = 10,616 \text{ W}$$

5.2.5 Na condutância G5:

$$V_{G5} = (VB) = (94,285) \Rightarrow V_{G5} = 94,285 \text{ V}$$

$$I_{G5} = G5 V_{G5} = ((94,285)(0,0005)) \Rightarrow I_{G5} = 0,0471 \text{ A}$$

$$P_{G5} = V_{G5} I_{G5} = (94,285)(0,0471) \Rightarrow P_{G5} = 4,444 \text{ W}$$

5.2.6 Na fonte de corrente Is1:

$$V_{I_{s1}} = (VB - VC) = (94,285) - (211,428) \Rightarrow V_{I_{s1}} = -117,142 \text{ V}$$

$$I_{s1} \Rightarrow I_{s1} = 0,005 \text{ A}$$

$$P_{I_{s1}} = V_{I_{s1}} I_{s1} = (-117,142)(0,005) \Rightarrow P_{I_{s1}} = -0,585 \text{ W}$$



5.2.7 Na fonte de corrente I_{s2} :

$$V_{I_{s2}} = (VA) = (145,714) \Rightarrow V_{I_{s2}} = 145,714 \text{ V}$$

$$I_{s2} \Rightarrow I_{s2} = 0,02 \text{ A}$$

$$P_{I_{s2}} = V_{I_{s2}} I_{s2} = (145,714)(0,02) \Rightarrow P_{I_{s2}} = 2,914 \text{ W}$$

5.2.8 Na fonte de corrente I_{s3} :

$$V_{I_{s3}} = (VC) = (211,428) \Rightarrow V_{I_{s3}} = 211,428 \text{ V}$$

$$I_{s3} \Rightarrow I_{s3} = 0,1 \text{ A}$$

$$P_{I_{s3}} = V_{I_{s3}} I_{s3} = (211,428)(0,1) \Rightarrow P_{I_{s3}} = 21,142 \text{ W}$$

6 Verificação os resultados:

Lei de conservação de energia. ($\sum P = 0 \text{ W}$)

$$\sum P_F + \sum P_A = 0$$

$$(P_{I_{s1}} + P_{I_{s2}} + P_{I_{s3}}) + (P_{G1} + P_{G2} + P_{G3} + P_{G4} + P_{G5}) = 0$$

$$(-23,471 \text{ W}) + (23,471 \text{ W}) = 0 \text{ W}$$

7 Retorno ao domínio do tempo.

7.1 Realizar a transformada inversa dos itens solicitados.

Se for o caso realizar as devidas conversões necessárias.

Não se aplica.



Exercícios 3. Calcule as potências nas fontes e nos resistores, utilizando análise nodal.

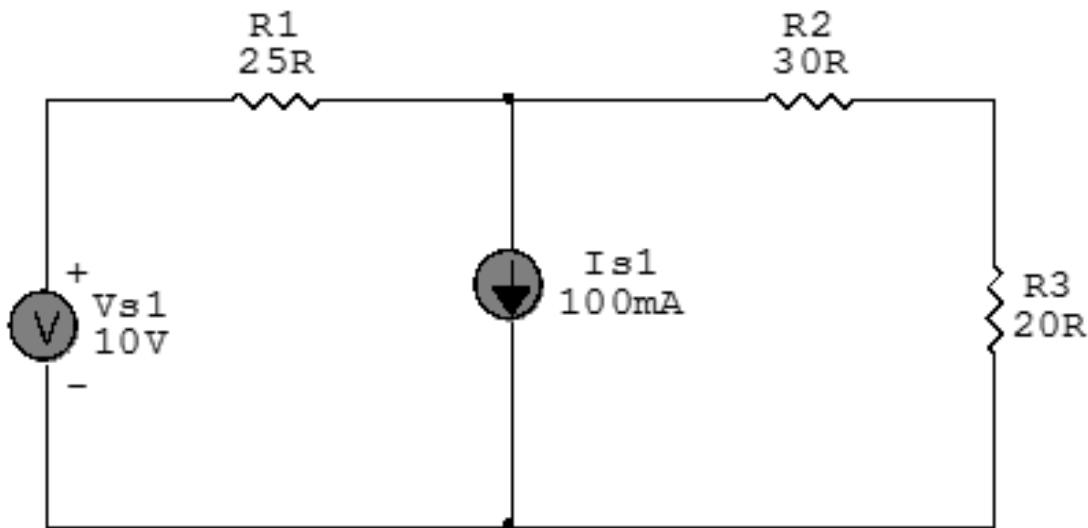


Figura 7: Circuito elétrico 3

Aplicando o Roteiro de Análise Nodal

1 Identificar o Circuito

1.1 Se o circuito for de corrente contínua? SIM

1.2 Se o circuito for de corrente alternada? NÃO

1.2.1 Se o circuito estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito. NÃO



2 Identificar os Nós

- 2.1 Identificar os nós.
- 2.2 Definir o nó de referência.
- 2.3 Designar os demais nós essenciais.

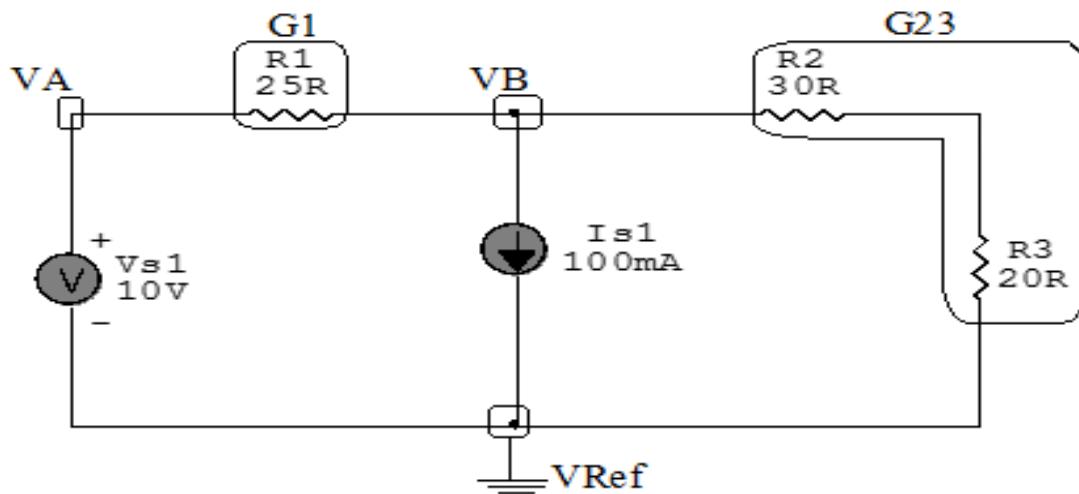


Figura 8: Circuito elétrico com os nós e impedâncias identificados

3 Obter as Equações Simultâneas

- 3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.
 - 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.
 - 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.
 - 3.4 Se possuir fontes de tensão:
 - 3.4.1 Identificar a região do supernó.
 - 3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.
 - 3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.
- *Ao se aplicar a LKC no Supernó, deve se utilizar o valor da tensão desconhecida do nó em que o ramo está diretamente conectado.
- **Considerar as correntes saindo do nó como positivas e o potencial do nó onde se está aplicando a LKC com potencial mais elevado do que os demais.



3.1 Estabelecer as impedâncias e admitâncias: $Y = \frac{1}{Z}$

Por ser um circuito de corrente contínua, estabelecer as condutâncias. $G = \frac{1}{R}$

$$R1 = 25\Omega \iff G1 = 0,04\text{ S}$$

$$R2 + R3 = 30\Omega + 20\Omega \iff G23 = 0,02\text{ S}$$

3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.

Não se aplica.

3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós

Não se aplica.

3.4 Estabelecer as relações entre os nós envolvidos nos supernós.

3.4.1 Identificar a região do supernó.

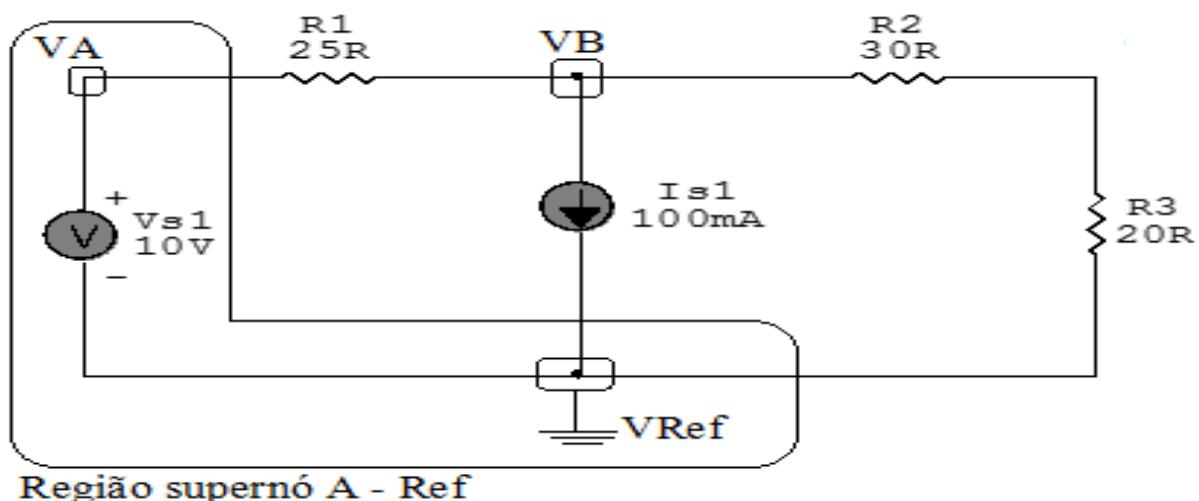


Figura 9: Circuito elétrico com as regiões dos supernós.

5 Obter os parâmetros (tensões, correntes e potências), nos ramos desejados.

5.1 Estabelecer a convenção dos mesmos, no circuito.

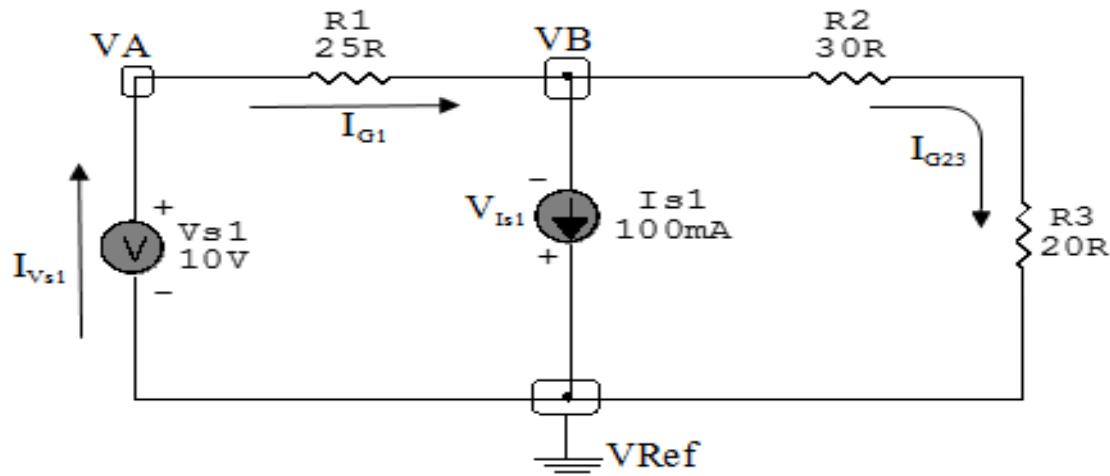


Figura 10: Circuito elétrico com as convenções de tensão/corrente nos ramos.

5.2 Cálculo das variáveis pretendidas.

5.2.1 Na condutância $G1$:

$$V_{G1} = (VA - VB) = (10 - 5) \Rightarrow V_{G1} = 5 \text{ V}$$

$$I_{G1} = G1 V_{G1} = (0,04)(5) \Rightarrow I_{G1} = 0,2 \text{ A}$$

$$P_{G1} = V_{G1} I_{G1} = (5)(0,2) \Rightarrow P_{G1} = 1 \text{ W}$$

5.2.2 Na condutância $G23$:

$$V_{G23} = VB \Rightarrow V_{G23} = 5 \text{ V}$$

$$I_{G23} = G23 V_{G23} = (0,02)(5) \Rightarrow I_{G23} = 0,1 \text{ A}$$

$$P_{G23} = V_{G23} I_{G23} = (5)(0,1) \Rightarrow P_{G23} = 0,5 \text{ W}$$



5.2.3 Na fonte de corrente I_{s1} :

$$V_{I_{s1}} = VB \implies V_{I_{s1}} = 5 \text{ V}$$

$$I_{s1} \implies I_{s1} = 0,1 \text{ A}$$

$$P_{I_{s1}} = V_{I_{s1}} I_{s1} = (5)(0,1) \implies P_{I_{s1}} = 0,5 \text{ W}$$

5.2.4 Na fonte de tensão V_{s1} :

$$V_{s1} = 10 \text{ V}$$

$$I_{V_{s1}} = (I_{s1} + I_{G23}) = (-0,1 + 0,1) \implies I_{V_{s1}} = 0,2 \text{ A}$$

$$P_{V_{s1}} = V_{V_{s1}} I_{V_{s1}} = (10)(0,2) \implies P_{V_{s1}} = -2 \text{ W}$$

6 Verificação os resultados:

Lei de conservação de energia. ($\sum P = 0 \text{ W}$)

$$\sum P_F + \sum P_A = 0$$

$$(P_{V_{s1}}) + (P_{G1} + P_{G23} + P_{I_{s1}}) = 0$$

$$(-2 \text{ W}) + (2 \text{ W}) = 0 \text{ W}$$

7 Retorno ao domínio do tempo.

7.1 Realizar a transformada inversa dos itens solicitados.

Se for o caso realizar as devidas conversões necessárias.

Não se aplica.



Exercícios 4. Calcule as potências nas fontes e nos resistores, utilizando análise nodal.

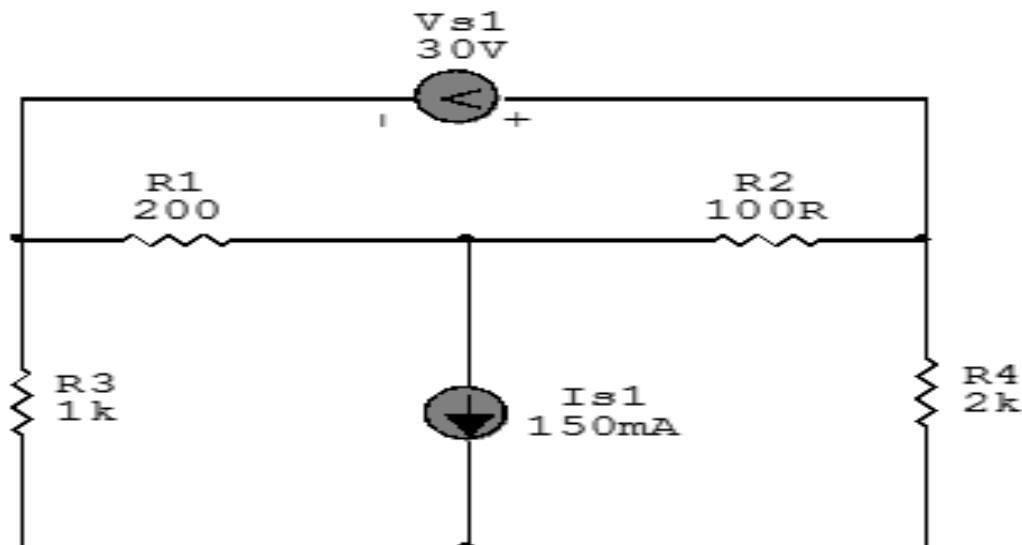


Figura 11: Circuito elétrico 4

Aplicando o Roteiro de Análise Nodal

1 Identificar o Circuito

1.1 Se o circuito for de corrente contínua? SIM

1.2 Se o circuito for de corrente alternada? NÃO

1.2.1 Se o circuito estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito. NÃO



2 Identificar os Nós

- 2.1 Identificar os nós.
- 2.2 Definir o nó de referência.
- 2.3 Designar os demais nós essenciais.

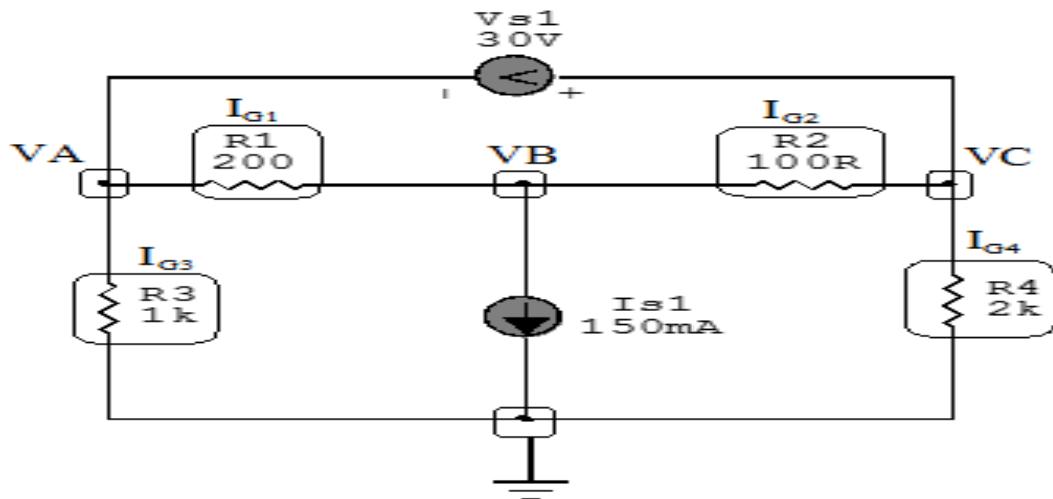


Figura 12: Circuito elétrico com os nós e impedâncias identificados

3 Obter as Equações Simultâneas

- 3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.
 - 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.
 - 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.
 - 3.4 Se possuir fontes de tensão:
 - 3.4.1 Identificar a região do supernó.
 - 3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.
 - 3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.
- *Ao se aplicar a LKC no Supernó, deve se utilizar o valor da tensão desconhecida do nó em que o ramo está diretamente conectado.
- **Considerar as correntes saindo do nó como positivas e o potencial do nó onde se está aplicando a LKC com potencial mais elevado do que os demais.



3.1 Estabelecer as impedâncias e admitâncias: $Y = \frac{1}{Z}$

Por ser um circuito de corrente contínua, estabelecer as condutâncias. $G = \frac{1}{R}$

$$R_1 = 200 \Omega \iff G_1 = 0,005 \text{ S}$$

$$R_2 = 100 \Omega \iff G_2 = 0,01 \text{ S}$$

$$R_3 = 1000 \Omega \iff G_3 = 0,001 \text{ S}$$

$$R_4 = 2000 \Omega \iff G_4 = 0,0005 \text{ S}$$

3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.

Não se aplica.

3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós

Não se aplica.

3.4 Estabelecer as relações entre os nós envolvidos nos supernós.

3.4.1 Identificar a região do supernó.


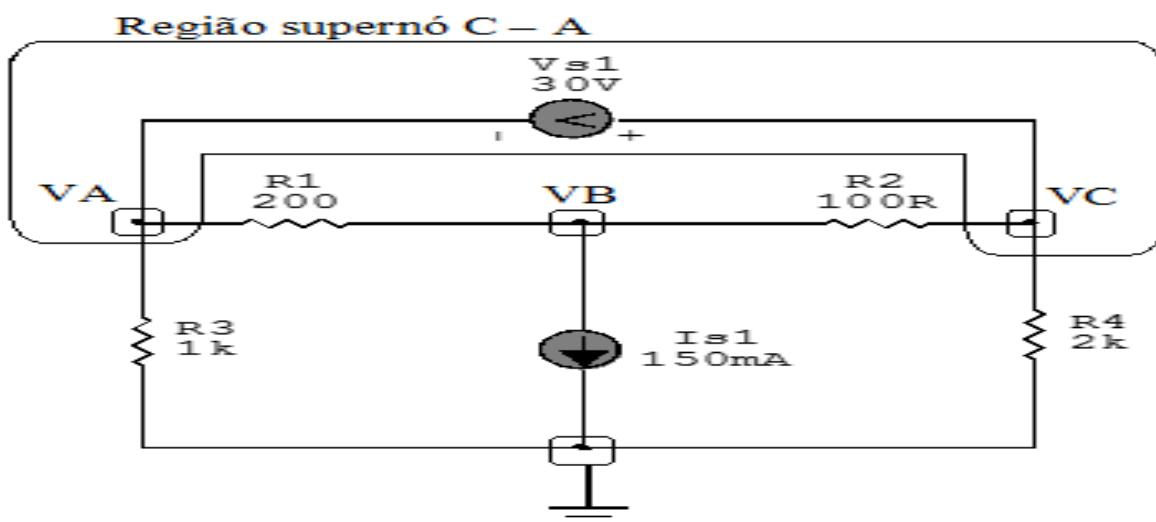


Figura 13: Circuito elétrico com as regiões dos supernós.

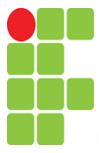

3.4.2 Estabelecer as relações entre os nós envolvidos nos supernós.

Supernó C-A: relação entre o nó C e o de A.

$$VC - VA = Vs1, \text{ como } Vs1 = 30V, \text{ temos: } \Rightarrow VC = 30 + VA$$

3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

Obter as equações simultâneas, aplicando a LKC ($\sum I_{\text{saido}} = 0$):

Equação no supernó C-A :

$$G_4 VC + G_2(VC - VB) + G_3 VA + G_1(VA - VB) = 0$$

$$G_4 VC + G_2 VC - G_2 VB + G_3 VA + G_1 VA - G_1 VB = 0$$

$$(G_1 + G_3)VA + (-G_1 - G_2)VB + (G_2 + G_4)VC = 0 \dots \dots \dots \text{Equação 1}$$

Equação no nó VB:

$$G_1(VB - VA) + Is1 + G_2(VB - VC) = 0$$

$$G_1 VB - G_1 VA + G_2 VB - G_2 VC = -Is1$$

$$-G_1 VA + (G_1 + G_2)VB - G_2 VC = -Is1 \dots \dots \dots \text{Equação 2}$$

4 Resolver as equações simultâneas para obter as tensões desconhecidas dos nós:

Substituindo VC , $Is1$ e os valores das condutâncias na equação acima:

Na Equação 1:

$$(G_1 + G_3)VA + (-G_1 - G_2)VB + (G_2 + G_4)VC = 0$$

$$((0,005) + (0,001))VA + ((-0,005)(-0,01))VB + ((0,01) + (0,0005))(30 + VA) = 0$$

$$(0,006)VA - (0,015)VB + (0,0105)(30 + VA) = 0$$

$$(0,006)VA - (0,015)VB + 0,315(0,0105)VA = 0$$



$$(0,0165)VA - (0,015)VB = -0,315$$

Na Equação 2:

$$-G1VA + (G1 + G2) - G2VC = -Is1$$

$$-(0,005)VA + ((0,005) + (0,01))VB - (0,01)(30 + VA) = -0,15$$

$$-(0,005)VA + (0,015)VB - 0,3 - (0,01)VA = -0,15$$

$$-(0,015)VA + (0,015)VB = -0,15 + 0,3$$

$$-(0,015)VA + (0,015)VB = 0,15$$

Aplicando o **Teorema de Cramer** nas equações abaixo:

EQUAÇÕES SIMULTÂNEAS

$$(0,0165)VA - (0,015)VB = -0,315$$

$$-(0,015)VA + (0,015)VB = 0,15$$

Mostrado a seguir na forma matricial:

$$\begin{bmatrix} 0,0165 & -0,015 \\ -0,015 & 0,015 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} VA \\ VB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,315 \\ 0,15 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{bmatrix} 0,0165 & -0,015 \\ -0,015 & 0,015 \end{bmatrix} = 0,000\,247\,5 - 0,000\,225$$

$$\implies \Delta = 0,000\,022\,5$$



$$\Delta_{VA} = \begin{bmatrix} -0,315 & -0,015 \\ 0,15 & 0,015 \end{bmatrix} = -0,004\,725 - (-0,002\,25)$$

$$\Delta_{VA} = -0,002\,475$$

$$VA = \frac{\Delta_{VA}}{\Delta} = \frac{-0,002\,475}{0,000\,022\,5} \Rightarrow VA = -110\text{V}$$

$$\Delta_{VB} = \begin{bmatrix} 0,0165 & -0,315 \\ -0,015 & 0,15 \end{bmatrix} = 0,002\,475 - (0,004\,725)$$

$$\Delta_{VB} = -0,002\,25$$

$$VB = \frac{\Delta_{VB}}{\Delta} = \frac{-0,002\,25}{0,000\,022\,5} \Rightarrow VB = -100\text{V}$$

Assim temos:

$$VA = -110\text{V}$$

$$VB = -100\text{V}$$

Considerando $VC = 30 + VA$, como $VA = -110\text{V}$, temos,
 $VC = 30 + (-110) \Rightarrow VC = -80\text{V}$

5 Obter os parâmetros (tensões, correntes e potências), nos ramos desejados.

5.1 Estabelecer a convenção dos mesmos, no circuito.

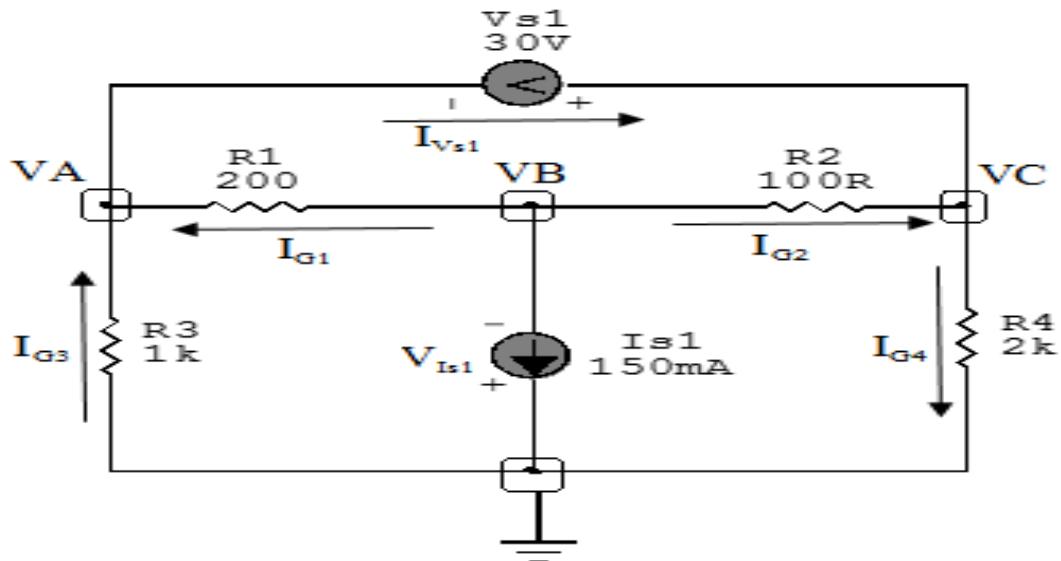


Figura 14: Circuito elétrico com as convenções de tensão/corrente nos ramos.

5.2 Cálculo das variáveis pretendidas.

5.2.1 Na condutância G1:

$$V_{G1} = (VB - VA) = (-100 - (-110)) \Rightarrow V_{G1} = 10\text{ V}$$

$$I_{G1} = G1 V_{G1} = (0,005)(10) \Rightarrow I_{G1} = 0,05\text{ A}$$

$$P_{G1} = V_{G1} I_{G1} = (10)(0,05) \Rightarrow P_{G1} = 0,5\text{ W}$$

5.2.2 Na condutância G2:

$$V_{G2} = (VB - VC) = (-100 - (-80)) \Rightarrow V_{G2} = -20\text{ V}$$

$$I_{G2} = G2 V_{G2} = (0,01)(-20) \Rightarrow I_{G2} = -0,2\text{ A}$$

$$P_{G2} = V_{G2} I_{G2} = (-20)(-0,2) \Rightarrow P_{G2} = 4\text{ W}$$



5.2.3 Na condutância G_3 :

$$V_{G3} = VA \implies V_{G3} = 110 \text{ V}$$

$$I_{G3} = G_3 V_{G3} = (0,001)(110) \implies I_{G3} = 0,11 \text{ A}$$

$$P_{G3} = V_{G3} I_{G3} = (110)(0,11) \implies P_{G3} = 12,1 \text{ W}$$

5.2.4 Na condutância G_4 :

$$V_{G4} = VC \implies V_{G4} = -80 \text{ V}$$

$$I_{G4} = G_4 V_{G4} = (0,0005)(-80) \implies I_{G4} = -0,04 \text{ A}$$

$$P_{G4} = V_{G4} I_{G4} = (-80)(-0,04) \implies P_{G4} = 3,2 \text{ W}$$

5.2.5 Na fonte de corrente I_{s1} :

$$V_{I_{s1}} = VB \implies V_{I_{s1}} = -100 \text{ V}$$

$$I_{s1} \implies I_{s1} = 0,15 \text{ A}$$

$$P_{I_{s1}} = V_{I_{s1}} I_{s1} = (-100)(0,15) \implies P_{I_{s1}} = -15 \text{ W}$$

5.2.6 Na fonte de tensão V_{s1} :

$$V_{s1} = 30 \text{ V}$$

$$I_{V_{s1}} = (I_{G1} + I_{G3}) = (-0,05 + 0,11) \implies I_{V_{s1}} = 0,16 \text{ A}$$

$$P_{V_{s1}} = V_{V_{s1}} I_{V_{s1}} = (30)(0,16) \implies P_{V_{s1}} = -4,8 \text{ W}$$



6 Verificação os resultados:

Lei de conservação de energia. ($\sum P = 0 \text{ W}$)

$$\sum P_F + \sum P_A = 0$$

$$(P_{V_{s1}} + P_{I_{s1}}) + (P_{G1} + P_{G2} + P_{G3} + P_{G4}) = 0$$

$$(-19,8 \text{ W}) + (19,8 \text{ W}) = 0 \text{ W}$$

7 Retorno ao domínio do tempo.

7.1 Realizar a transformada inversa dos itens solicitados.

Se for o caso realizar as devidas conversões necessárias.

Não se aplica.



Exercícios 5. Calcule as potências nas fontes e nos resistores, utilizando análise nodal.

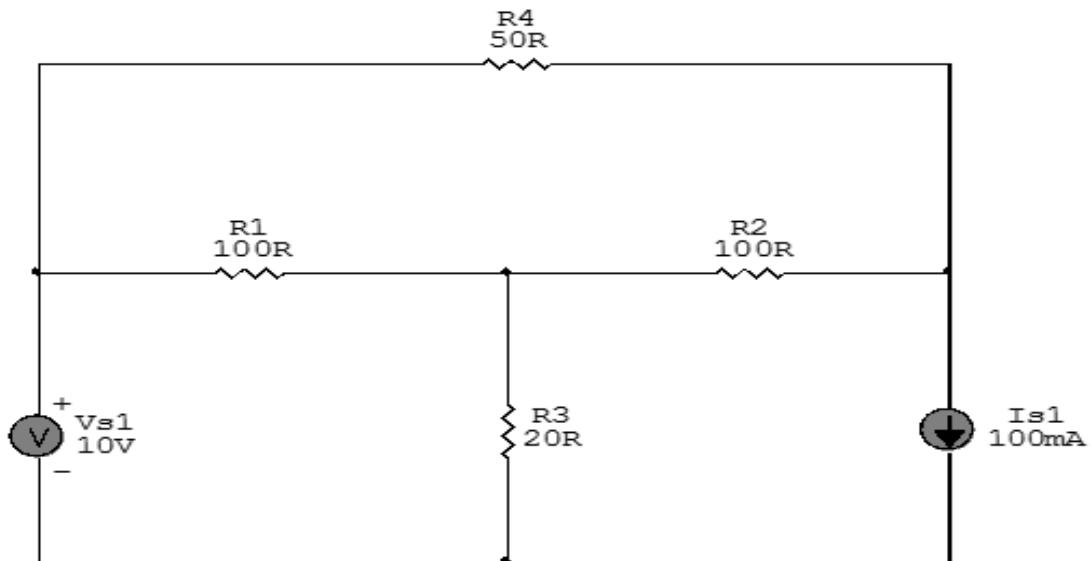


Figura 15: Circuito elétrico 5

Aplicando o Roteiro de Análise Nodal

1 Identificar o Circuito

1.1 Se o circuito for de corrente contínua? SIM

1.2 Se o circuito for de corrente alternada? NÃO

1.2.1 Se o circuito estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito. NÃO



2 Identificar os Nós

- 2.1 Identificar os nós.
- 2.2 Definir o nó de referência.
- 2.3 Designar os demais nós essenciais.

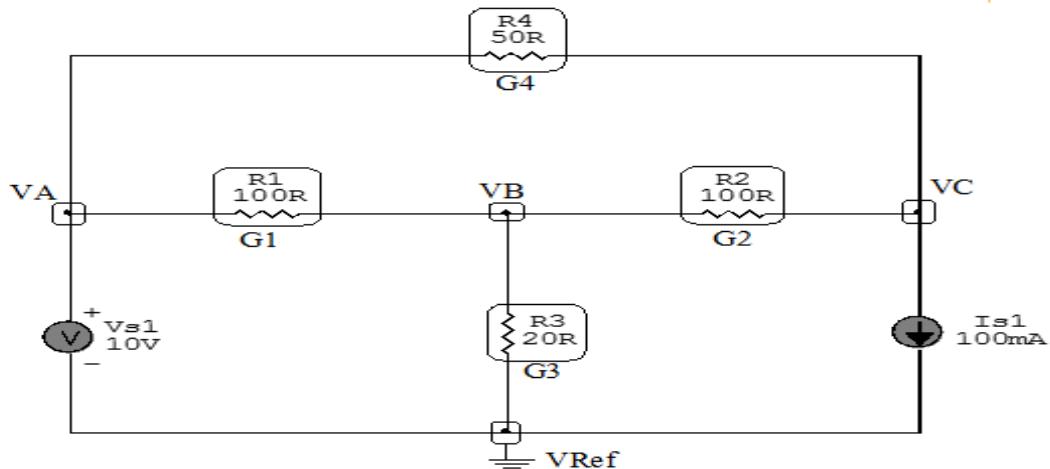


Figura 16: Circuito elétrico com os nós e impedâncias identificados

3 Obter as Equações Simultâneas

- 3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.
 - 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.
 - 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.
 - 3.4 Se possuir fontes de tensão:
 - 3.4.1 Identificar a região do supernó.
 - 3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.
 - 3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.
- *Ao se aplicar a LKC no Supernó, deve se utilizar o valor da tensão desconhecida do nó em que o ramo está diretamente conectado.
- **Considerar as correntes saindo do nó como positivas e o potencial do nó onde se está aplicando a LKC com potencial mais elevado do que os demais.



3.1 Estabelecer as impedâncias e admitâncias: $Y = \frac{1}{Z}$

Por ser um circuito de corrente contínua, estabelecer as condutâncias. $G = \frac{1}{R}$

$$R1 = 100\Omega \iff G1 = 0,01\text{ S}$$

$$R2 = 100\Omega \iff G2 = 0,01\text{ S}$$

$$R3 = 20\Omega \iff G3 = 0,05\text{ S}$$

$$R4 = 50\Omega \iff G4 = 0,02\text{ S}$$

3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.

Não se aplica.

3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós

Não se aplica.

3.4 Estabelecer as relações entre os nós envolvidos nos supernós.

3.4.1 Identificar a região do supernó.

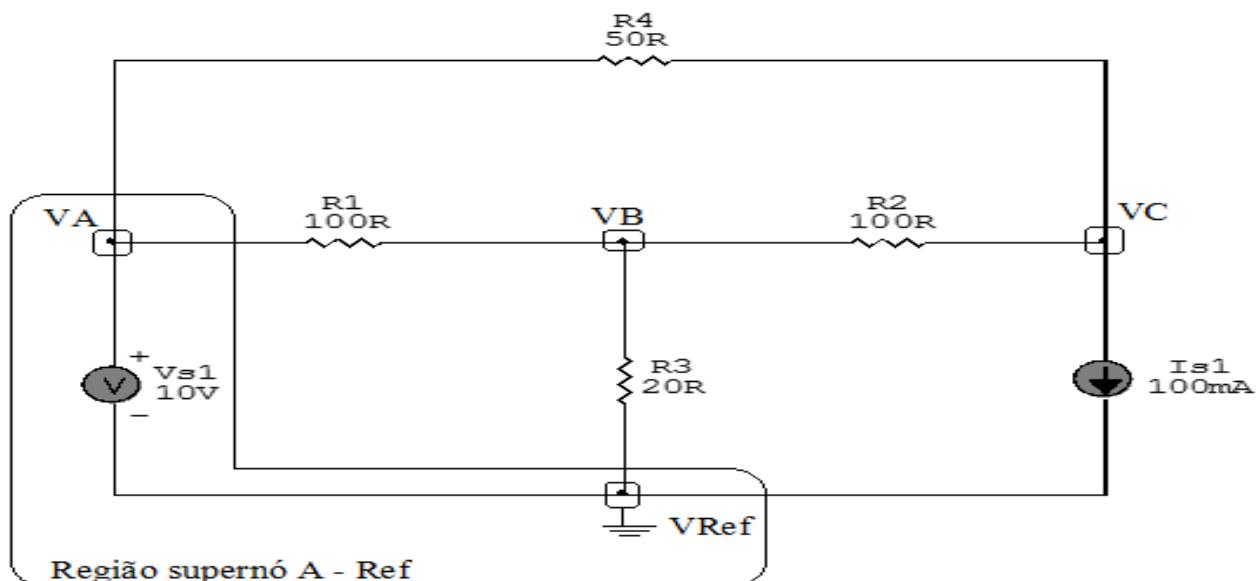


Figura 17: Circuito elétrico com as regiões dos supernós.

3.4.2 Estabelecer as relações entre os nós envolvidos nos supernós.

Supernó A-Ref: relação entre o nó A e o de Referência (Vref).

$$VA - Vref = Vs1, \text{ como } Vref = 0V \text{ e } Vs1 = 10V, \text{ temos: } \Rightarrow VA = 10V$$

3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

Obter as equações simultâneas, aplicando a LKC ($\sum I_{\text{saindo}} = 0$):

Equação no nó VB:

$$G1(VB - VA) + G3VB + G2(VB - VC) = 0$$

$$G1VB - G1VA + G3VB + G2VB - G2VC = 0$$

$$-G1VA + (G1 + G2 + G3)VB - G2VC = 0 \dots \text{Equação 1}$$

Equação no nó VC:

$$G2(VC - VB) + Is1 + G4(VC - VA) = 0$$

$$G2VC - G2VB + G4VC - G4VA = -Is1$$

$$-G4VA - G2VB + (G2 + G4)VC = -Is1 \dots \text{Equação 2}$$

4 Resolver as equações simultâneas para obter as tensões desconhecidas dos nós:

Substituindo VA , $Is1$ e os valores das condutâncias na equação acima:

Na Equação 1:

$$-G1VA + (G1 + G2 + G3)VB - G2VC = 0$$

$$(-0,01)10 + ((0,01) + (0,01) + (0,05))VB - (0,01)VC = 0$$

$$(0,07)VB - (0,01)VC = 0,1$$

Na Equação 2:

$$-G_4 VA - G_2 VB + (G_2 + G_4) VC = -Is1$$

$$-(0,02)(10) - (0,01) VB + ((0,01) + (0,02)) VC = -0,1$$

$$-(0,2) - (0,01) VB + (0,03) VC = -0,1 + 0,2$$

$$-(0,01) VB + (0,03) VC = 0,1$$

Aplicando o **Teorema de Cramer** nas equações abaixo:

EQUAÇÕES SIMULTÂNEAS

$$(0,07) VB - (0,01) VC = 0,1$$

$$-(0,01) VB + (0,03) VC = 0,1$$

Mostrado a seguir na forma matricial:

$$\begin{bmatrix} 0,07 & -0,01 \\ -0,01 & 0,03 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} VB \\ VC \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,1 \\ 0,1 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{bmatrix} 0,07 & -0,01 \\ -0,01 & 0,03 \end{bmatrix} = 0,0021 - 0,0001$$

$$\implies \Delta = 0,002$$

$$\Delta_{VB} = \begin{bmatrix} 0,1 & -0,01 \\ 0,1 & 0,03 \end{bmatrix} = 0,003 - (-0,001)$$

$$\Delta_{VB} = 0,004$$

$$VB = \frac{\Delta_{VB}}{\Delta} = \frac{0,004}{0,002} \implies VB = 2V$$



$$\Delta_{VC} = \begin{bmatrix} 0,07 & 0,1 \\ -0,01 & 0,1 \end{bmatrix} = 0,007 - (-0,001)$$

$$\Delta_{VC} = 0,008$$

$$VC = \frac{\Delta_{VC}}{\Delta} = \frac{0,008}{0,002} \Rightarrow VC = 4\text{V}$$

Assim temos:

$$VB = 2\text{V}$$

$$VC = 4\text{V}$$

5 Obter os parâmetros (tensões, correntes e potências), nos ramos desejados.

5.1 Estabelecer a convenção dos mesmos, no circuito.

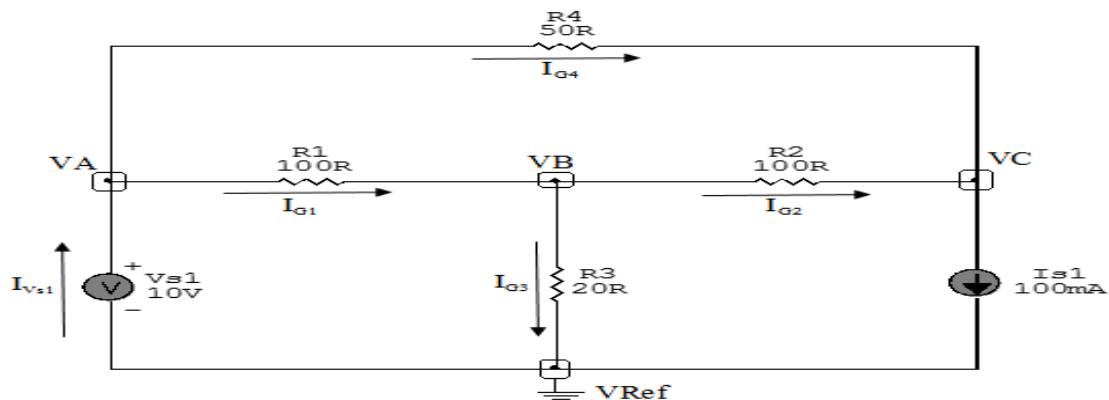


Figura 18: Circuito elétrico com as convenções de tensão/corrente nos ramos.

5.2 Cálculo das variáveis pretendidas.

5.2.1 Na condutância G1:

$$V_{G1} = (VA - VB) = (10 - 2) \Rightarrow V_{G1} = 8\text{V}$$

$$I_{G1} = G1 V_{G1} = (0,01)(8) \Rightarrow I_{G1} = 0,08\text{A}$$

$$P_{G1} = V_{G1} I_{G1} = (8)(0,08) \Rightarrow P_{G1} = 0,64\text{W}$$

**5.2.2 Na condutância G_2 :**

$$V_{G2} = (VB - VC) = (2 - 4) \Rightarrow V_{G2} = -2 \text{ V}$$

$$I_{G2} = G_2 V_{G2} = (0,01)(-2) \Rightarrow I_{G2} = -0,02 \text{ A}$$

$$P_{G2} = V_{G2} I_{G2} = (-2)(-0,02) \Rightarrow P_{G2} = 0,04 \text{ W}$$

5.2.3 Na condutância G_3 :

$$V_{G3} = VB = 2 \Rightarrow V_{G3} = 2 \text{ V}$$

$$I_{G3} = G_3 V_{G3} = (0,05)(2) \Rightarrow I_{G3} = 0,1 \text{ A}$$

$$P_{G3} = V_{G3} I_{G3} = (2)(0,1) \Rightarrow P_{G3} = 0,2 \text{ W}$$

5.2.4 Na condutância G_4 :

$$V_{G4} = (VA - VC) = (10 - 4) \Rightarrow V_{G4} = 6 \text{ V}$$

$$I_{G4} = G_4 V_{G4} = (0,02)(6) \Rightarrow I_{G4} = 0,12 \text{ A}$$

$$P_{G4} = V_{G4} I_{G4} = (6)(0,12) \Rightarrow P_{G4} = 0,72 \text{ W}$$

5.2.5 Na fonte de corrente I_{s1} :

$$V_{I_{s1}} = VC \Rightarrow V_{I_{s1}} = 4 \text{ V}$$

$$I_{s1} \Rightarrow I_{s1} = 0,1 \text{ A}$$

$$P_{I_{s1}} = V_{I_{s1}} I_{s1} = (4)(0,1) \Rightarrow P_{I_{s1}} = 0,4 \text{ W}$$

5.2.6 Na fonte de tensão V_{s1} :

$$V_{s1} = 10 \text{ V}$$

$$I_{V_{s1}} = (I_{s1} + I_{G3}) = (0,1 + 0,1) \Rightarrow I_{V_{s1}} = 0,2 \text{ A}$$

$$P_{V_{s1}} = V_{V_{s1}} I_{V_{s1}} = (10)(0,2) \Rightarrow P_{V_{s1}} = -2 \text{ W}$$



6 Verificação os resultados:

Lei de conservação de energia. ($\sum P = 0 \text{ W}$)

$$\sum P_F + \sum P_A = 0$$

$$(P_{V_{s1}}) + (P_{G1} + P_{G2} + P_{G3} + P_{I_{s1}}) = 0$$

$$(-2 \text{ W}) + (2 \text{ W}) = 0 \text{ W}$$

7 Retorno ao domínio do tempo.

7.1 Realizar a transformada inversa dos itens solicitados.

Se for o caso realizar as devidas conversões necessárias.

Não se aplica.

Exercícios 6. Calcule as potências nas fontes e nos resistores, utilizando análise nodal.

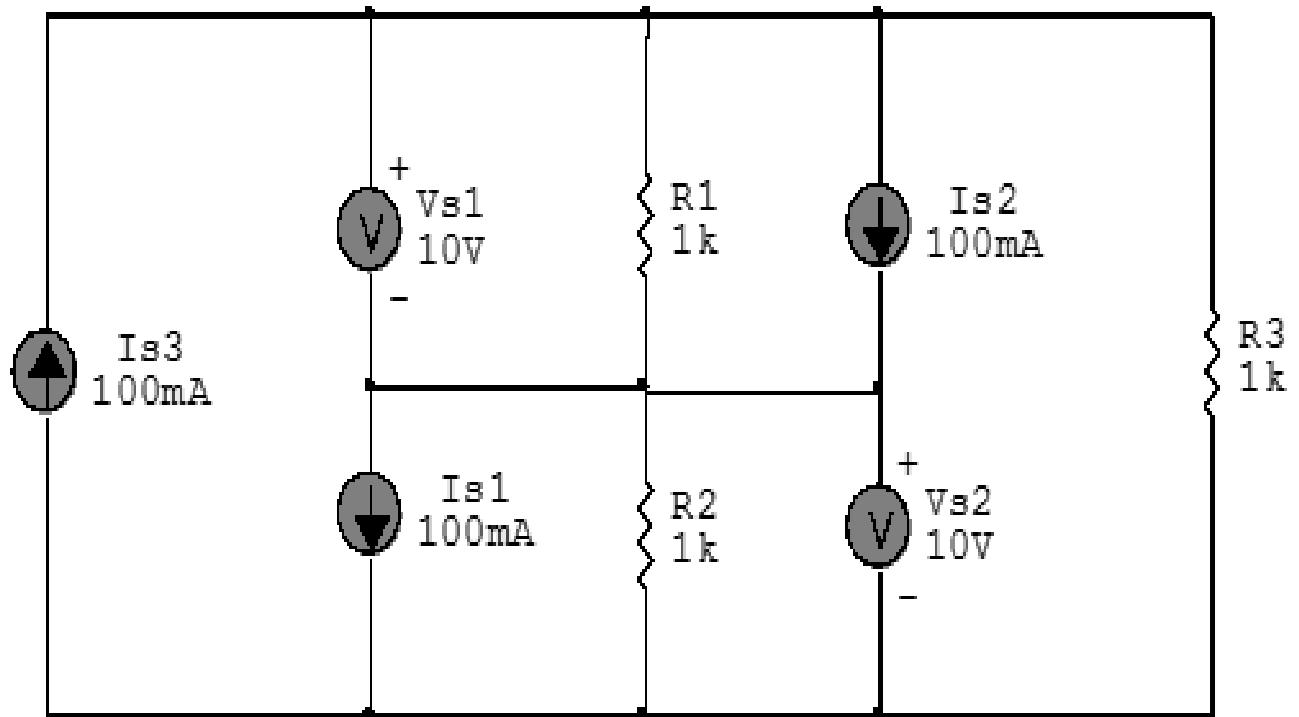


Figura 19: Circuito elétrico 6

Aplicando o Roteiro de Análise Nodal

1 Identificar o Circuito

1.1 Se o circuito for de corrente contínua? SIM

1.2 Se o circuito for de corrente alternada? NÃO

1.2.1 Se o circuito estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito. NÃO

2 Identificar os Nós

2.1 Identificar os nós.

2.2 Definir o nó de referência.

2.3 Designar os demais nós essenciais.

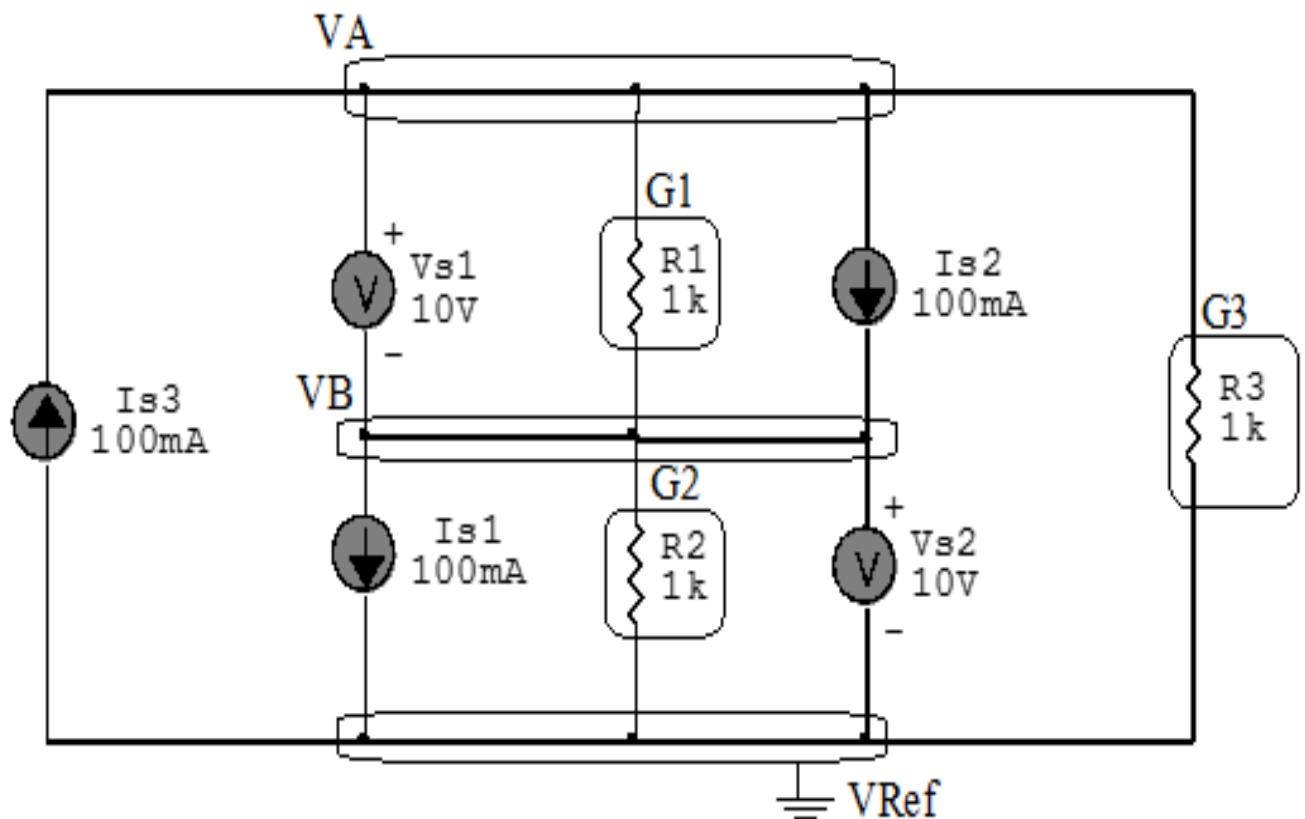


Figura 20: Circuito elétrico com os nós e impedâncias identificados



3 Obter as Equações Simultâneas

- 3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.
- 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.
- 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.
- 3.4 Se possuir fontes de tensão:
 - 3.4.1 Identificar a região do supernó.
 - 3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.
- 3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

*Ao se aplicar a LKC no Supernó, deve se utilizar o valor da tensão desconhecida do nó em que o ramo está diretamente conectado.

**Considerar as correntes saindo do nó como positivas e o potencial do nó onde se está aplicando a LKC com potencial mais elevado do que os demais.

3.1 Estabelecer as impedâncias e admitâncias: $Y = \frac{1}{Z}$

Por ser um circuito de corrente contínua, estabelecer as condutâncias. $G = \frac{1}{R}$

$$R_1 = 1000 \Omega \iff G_1 = 0,001 \text{ S}$$

$$R_2 = 1000 \Omega \iff G_2 = 0,001 \text{ S}$$

$$R_3 = 1000 \Omega \iff G_3 = 0,001 \text{ S}$$

- 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.

Não se aplica.

- 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós

Não se aplica.

3.4 Estabelecer as relações entre os nós envolvidos nos supernós.

3.4.1 Identificar a região do supernó.

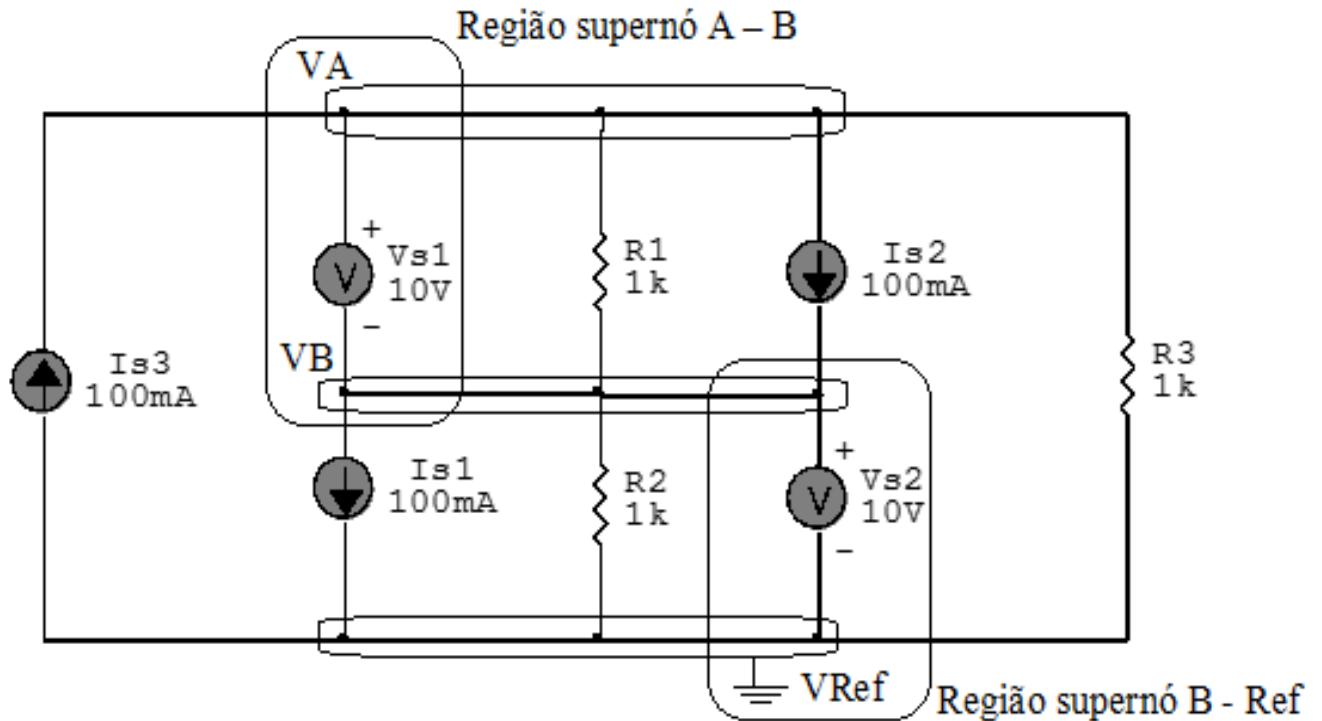


Figura 21: Circuito elétrico com as região do supernó.

3.4.2 Estabelecer as relações entre os nós envolvidos nos supernós.

Supernó B-Ref: relação entre o nó B e o de Referência (Vref).

$$VB - Vref = Vs2, \text{ como } Vref = 0V \text{ e } Vs2 = 10V, \text{ temos: } \Rightarrow VB = 10V$$

Supernó A-B: relação entre o nó A e o de B.

$$VA - VB = Vs1, \text{ como } VB = 10V \text{ e } Vs1 = 10V, \text{ temos: } \Rightarrow VA = 20V$$

3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

Não se aplica.

4 Resolver as equações simultâneas para obter as tensões desconhecidas dos nós:

Não se aplica.

5 Obter os parâmetros (tensões, correntes e potências), nos ramos desejados:

5.1 Estabelecer a convenção dos mesmos, no circuito:

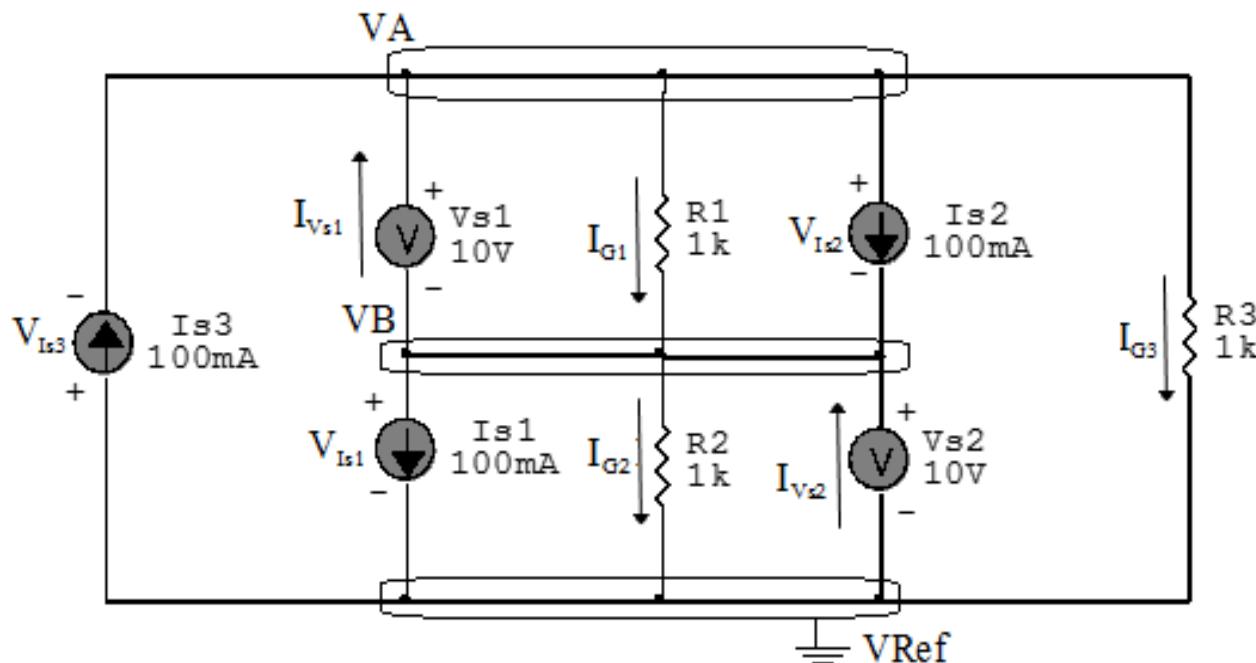


Figura 22: Circuito elétrico com as convenções de tensão/corrente nos ramos.

5.2 Cálculo das variáveis pretendidas:

5.2.1 Na condutância G_1 :

$$V_{G1} = (VA - VB) = (20 - 10) \Rightarrow V_{G1} = 10 \text{ V}$$

$$I_{G1} = G_1 V_{G1} = (0,001)(10) \Rightarrow I_{G1} = 0,01 \text{ A}$$

$$P_{G1} = V_{G1} I_{G1} = (10)(0,01) \Rightarrow P_{G1} = 0,1 \text{ W}$$

**5.2.2 Na condutância G_2 :**

$$V_{G2} = VB \implies V_{G2} = 10 \text{ V}$$

$$I_{G2} = G_2 V_{G2} = (0,001)(10) \implies I_{G2} = 0,01 \text{ A}$$

$$P_{G2} = V_{G2} I_{G2} = (10)(0,01) \implies P_{G2} = 0,1 \text{ W}$$

5.2.3 Na condutância G_3 :

$$V_{G3} = VA \implies V_{G3} = 20 \text{ V}$$

$$I_{G3} = G_3 V_{G3} = (0,001)(20) \implies I_{G3} = 0,02 \text{ A}$$

$$P_{G3} = V_{G3} I_{G3} = (20)(0,02) \implies P_{G3} = 0,4 \text{ W}$$

5.2.4 Na fonte de corrente I_{s1} :

$$V_{I_{s1}} = VB \implies V_{I_{s1}} = 10 \text{ V}$$

$$I_{s1} \implies I_{s1} = 0,1 \text{ A}$$

$$P_{I_{s1}} = V_{I_{s1}} I_{s1} = (10)(0,1) \implies P_{I_{s1}} = -1 \text{ W}$$

5.2.5 Na fonte de corrente I_{s2} :

$$V_{I_{s2}} = (VA - VB) = (20 - 10) \implies V_{I_{s2}} = 10 \text{ V}$$

$$I_{s2} \implies I_{s2} = 0,1 \text{ A}$$

$$P_{I_{s2}} = V_{I_{s2}} I_{s2} = (10)(0,1) \implies P_{I_{s2}} = -1 \text{ W}$$

5.2.6 Na fonte de corrente I_{s3} :

$$V_{I_{s3}} = VA \implies V_{I_{s3}} = 20 \text{ V}$$

$$I_{s3} \implies I_{s3} = 0,1 \text{ A}$$

$$P_{I_{s3}} = V_{I_{s3}} I_{s3} = (20)(0,1) \implies P_{I_{s3}} = 2 \text{ W}$$



5.2.7 Na fonte de tensão V_{s1} :

$$V_{s1} = 10 \text{ V}$$

$$I_{V_{s1}} = (I_{G2} + I_{G3}) = (0,01 + 0,02) \Rightarrow I_{V_{s1}} = 0,03 \text{ A}$$

$$P_{V_{s1}} = V_{V_{s1}} I_{V_{s1}} = (10)(0,03) \Rightarrow P_{V_{s1}} = -0,3 \text{ W}$$

5.2.8 Na fonte de tensão V_{s2} :

$$V_{s2} = 10 \text{ V}$$

$$I_{V_{s2}} = (I_{G2} + I_{G3}) = (0,01 + 0,02) \Rightarrow I_{V_{s2}} = 0,03 \text{ A}$$

$$P_{V_{s2}} = V_{V_{s2}} I_{V_{s2}} = (10)(0,03) \Rightarrow P_{V_{s2}} = -0,3 \text{ W}$$

6 Verificação os resultados:

Lei de conservação de energia. ($\sum P = 0 \text{ W}$)

$$\sum P_F + \sum P_A = 0$$

$$(P_{I_{s1}} + P_{I_{s2}} + P_{I_{s3}} + P_{V_{s1}} + P_{V_{s2}}) + (P_{G1} + P_{G2} + P_{G3}) = 0$$

$$(-0,6 \text{ W}) + (0,6 \text{ W}) = 0 \text{ W}$$

7 Retorno ao domínio do tempo.

7.1 Realizar a transformada inversa dos itens solicitados.

Se for o caso realizar as devidas conversões necessárias.

Não se aplica.



Exercícios 7. Calcule as potências nas fontes e nos resistores, utilizando análise nodal.

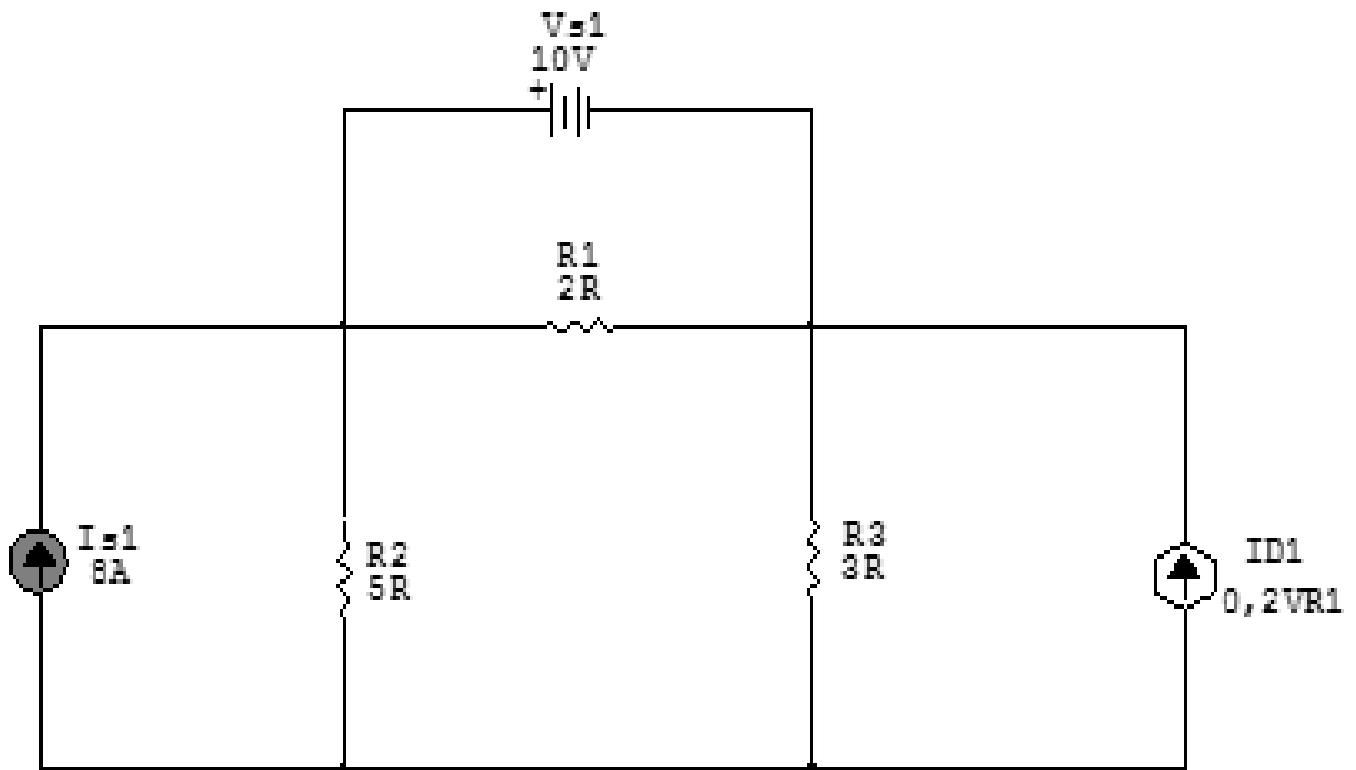


Figura 23: Circuito elétrico 7

Aplicando o Roteiro de Análise Nodal

1 Identificar o Circuito

- 1.1 Se o circuito for de corrente contínua? SIM
- 1.2 Se o circuito for de corrente alternada? NÃO
- 1.2.1 Se o circuito estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito. NÃO



2 Identificar os Nós

2.1 Identificar os nós.

2.2 Definir o nó de referência.

2.3 Designar os demais nós essenciais.

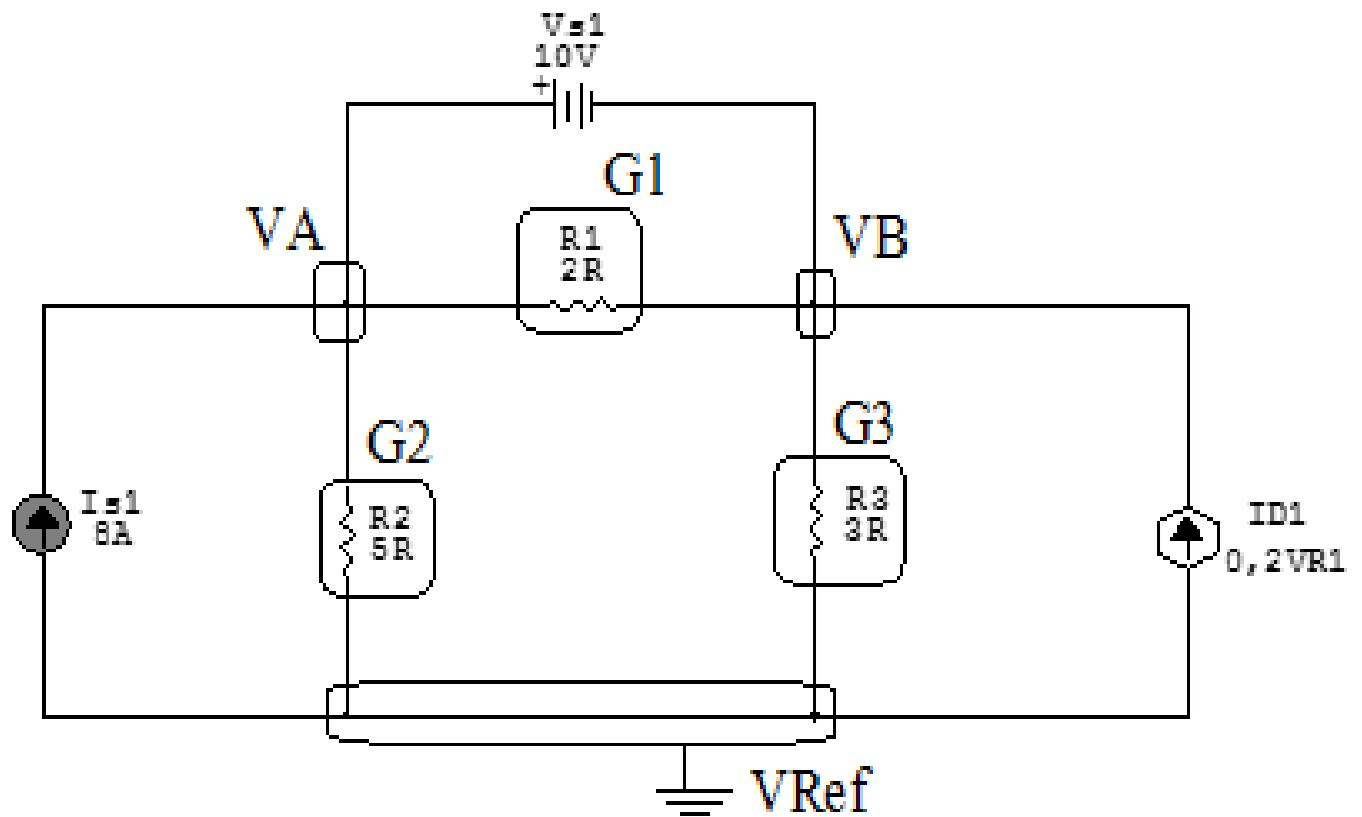


Figura 24: Circuito elétrico com os nós e impedâncias identificados



3 Obter as Equações Simultâneas

- 3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.
- 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.
- 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.
- 3.4 Se possuir fontes de tensão:
 - 3.4.1 Identificar a região do supernó.
 - 3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.
- 3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

*Ao se aplicar a LKC no Supernó, deve se utilizar o valor da tensão desconhecida do nó em que o ramo está diretamente conectado.

**Considerar as correntes saindo do nó como positivas e o potencial do nó onde se está aplicando a LKC com potencial mais elevado do que os demais.

3.1 Estabelecer as impedâncias e admitâncias: $Y = \frac{1}{Z}$

Por ser um circuito de corrente contínua, estabelecer as condutâncias. $G = \frac{1}{R}$

$$R1 = 2\Omega \iff G1 = 0,5\text{ S}$$

$$R2 = 5\Omega \iff G2 = 0,2\text{ S}$$

$$R3 = 3\Omega \iff G3 = 0,33\text{ S}$$

- 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.

Não se aplica.

- 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós

$Id1 = 0,2VR1$, como $VR1 = Vs1 = 10\text{ V}$ temos: $Id1 = 0,2(10) \implies Id1 = 2\text{ A}$

3.4 Estabelecer as relações entre os nós envolvidos nos supernós.

3.4.1 Identificar a região do supernó.

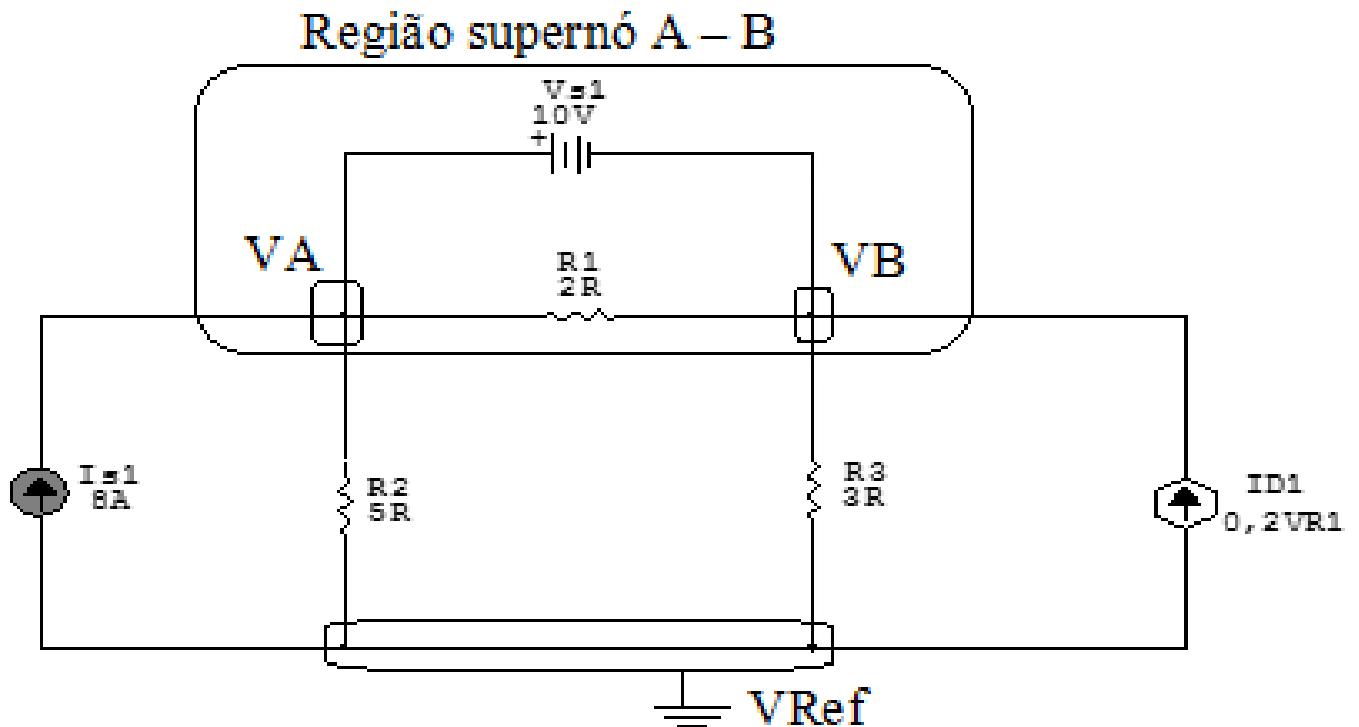


Figura 25: Circuito elétrico com as região do supernó.

3.4.2 Estabelecer as relações entre os nós envolvidos nos supernós.

Supernó A-B: relação entre o nó A e B.

$$VA - VB = Vs1, \text{ como } Vs1 = 10V, \text{ temos: } \Rightarrow VA = 10 + VB$$

3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

Obter as equações simultâneas, aplicando a LKC ($\sum I_{\text{saido}} = 0$): Equação no supernó A-B:

$$-Is1 + G2VA + G3VB - Id1 = 0$$

$$G2VA + G3VB = Is1 + Id1 \dots \dots \dots \text{Equação 1}$$



4 Resolver as equações simultâneas para obter as tensões desconhecidas dos nós:

Substituindo VA , $Id1$, $Is1$ e os valores das condutâncias na equação acima:

Na Equação 1:

$$G2VA + G3VB = Is1 + Id1$$

$$(0,2)(10 + VB) + (0,33)VB = 8 + (0,2)(10)$$

$$2 + (0,2)VB + (0,33)VB = 8 + 2$$

$$(0,53)VB = 10 - 2$$

$$VB = \frac{8}{0,53}$$

$$VB = 15 \text{ V}$$

Considerando $VA = 10 + VB$, como $VB = 15 \text{ V}$, temos, $VA = 10 + 15 \implies VA = 25 \text{ V}$

5 Obter os parâmetros (tensões, correntes e potências), nos ramos desejados:

5.1 Estabelecer a convenção dos mesmos, no circuito:

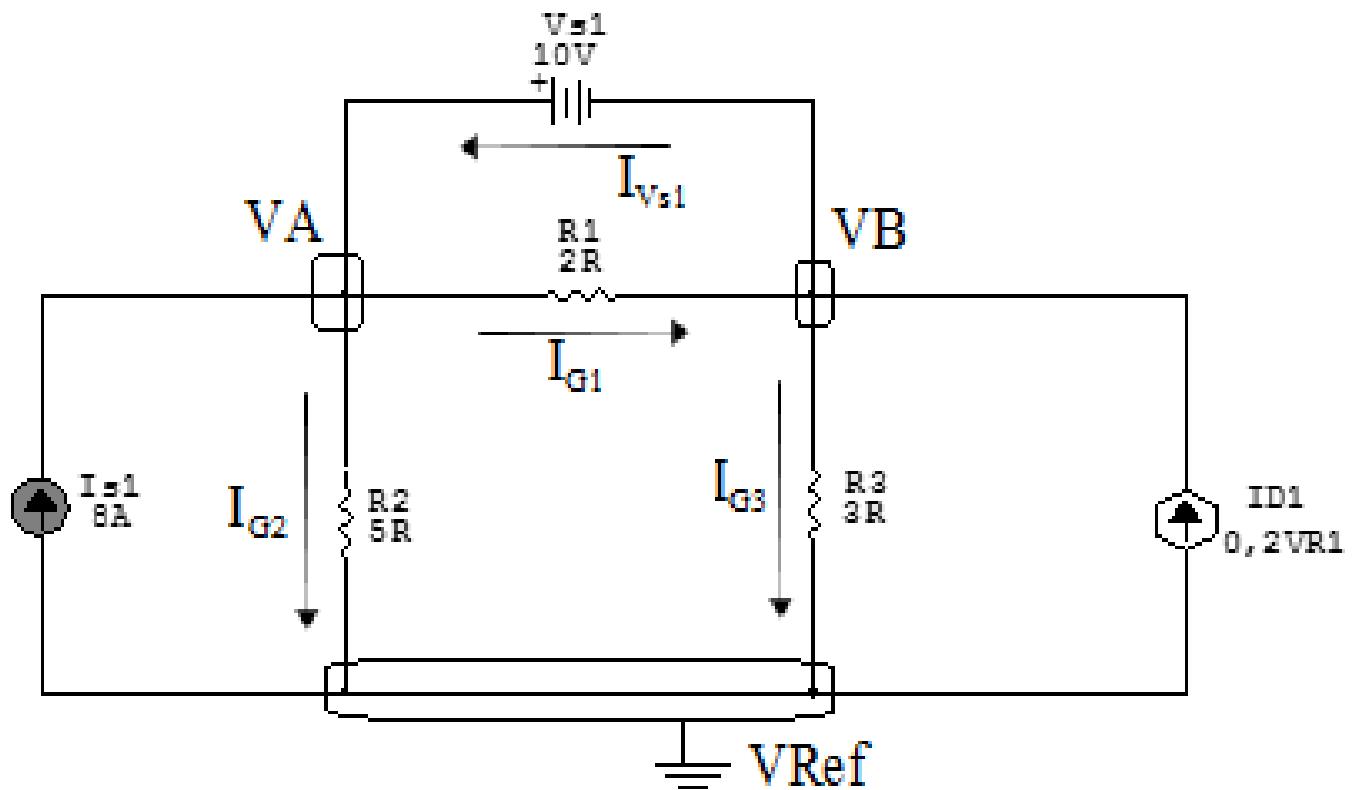


Figura 26: Circuito elétrico com as convenções de tensão/corrente nos ramos.

5.2 Cálculo das variáveis pretendidas:

5.2.1 Na condutância G_1 :

$$V_{G1} = (V_A - V_B) = (25 - 15) \Rightarrow V_{G1} = 10 \text{ V}$$

$$I_{G1} = G_1 V_{G1} = (0,5)(10) \Rightarrow I_{G1} = 5 \text{ A}$$

$$P_{G1} = V_{G1} I_{G1} = (10)(5) \Rightarrow P_{G1} = 50 \text{ W}$$

**5.2.2 Na condutância G_2 :**

$$V_{G2} = VA \implies V_{G2} = 25 \text{ V}$$

$$I_{G2} = G_2 V_{G2} = (0,2)(25) \implies I_{G2} = 5 \text{ A}$$

$$P_{G2} = V_{G2} I_{G2} = (25)(5) \implies P_{G2} = 125 \text{ W}$$

5.2.3 Na condutância G_3 :

$$V_{G3} = VB \implies V_{G3} = 15 \text{ V}$$

$$I_{G3} = G_3 V_{G3} = (0,033)(15) \implies I_{G3} = 5 \text{ A}$$

$$P_{G3} = V_{G3} I_{G3} = (15)(5) \implies P_{G3} = 75 \text{ W}$$

5.2.4 Na fonte de corrente I_{s1} :

$$V_{I_{s1}} = VA \implies V_{I_{s1}} = 25 \text{ V}$$

$$I_{s1} \implies I_{s1} = 8 \text{ A}$$

$$P_{I_{s1}} = V_{I_{s1}} I_{s1} = (25)(8) \implies P_{I_{s1}} = -200 \text{ W}$$

5.2.5 Na fonte de corrente I_{d1} :

$$V_{I_{d1}} = VB \implies V_{I_{d1}} = 15 \text{ V}$$

$$I_{d1} \implies I_{d1} = 2 \text{ A}$$

$$P_{I_{d1}} = V_{I_{d1}} I_{d1} = (15)(2) \implies P_{I_{d1}} = -30 \text{ W}$$

5.2.6 Na fonte de tensão V_{s1} :

$$V_{s1} = 10 \text{ V}$$

$$I_{V_{s1}} = (I_{G1} + I_{d1} - I_{G3}) = (-5 + 2 - 5) \implies I_{V_{s1}} = 2 \text{ A}$$

$$P_{V_{s1}} = V_{V_{s1}} I_{V_{s1}} = (10)(2) \implies P_{V_{s1}} = -20 \text{ W}$$



6 Verificação os resultados:

Lei de conservação de energia. ($\sum P = 0 \text{ W}$)

$$\sum P_F + \sum P_A = 0$$

$$(P_{I_{d1}} + P_{V_{s1}} + P_{I_{s1}}) + (P_{G1} + P_{G2} + P_{G3}) = 0$$

$$(-250 \text{ W}) + (250 \text{ W}) = 0 \text{ W}$$

7 Retorno ao domínio do tempo:

Círcuito de corrente alternada, não há como realizar a transformada inversa fasorial, pois não foi dado a velocidade angular.

Não se aplica.



Exercícios 8. Calcule as potências nas fontes e nos resistores, utilizando análise nodal.

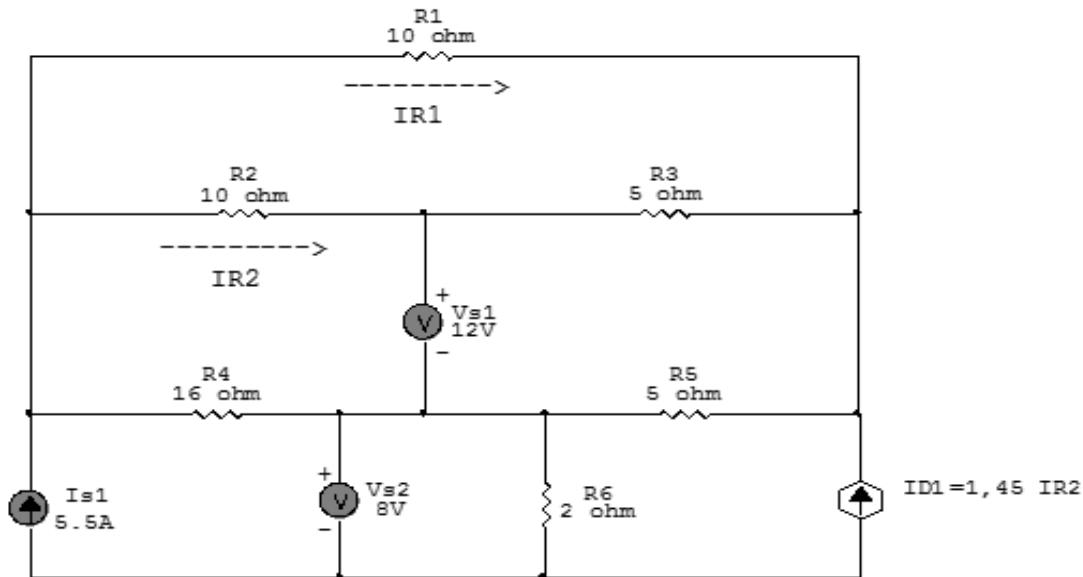


Figura 27: Circuito elétrico 8

Aplicando o Roteiro de Análise Nodal

1 Identificar o Circuito

- 1.1 Se o circuito for de corrente contínua? SIM
- 1.2 Se o circuito for de corrente alternada? NÃO
- 1.2.1 Se o circuito estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito. NÃO

2 Identificar os Nós

- 2.1 Identificar os nós.
- 2.2 Definir o nó de referência.
- 2.3 Designar os demais nós essenciais.

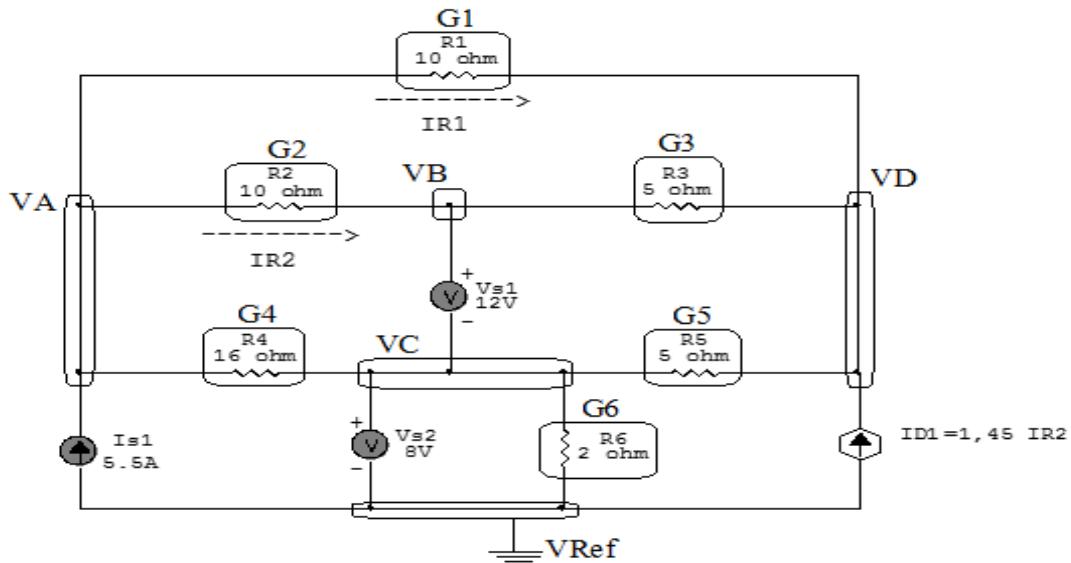


Figura 28: Circuito elétrico com os nós e impedâncias identificados

3 Obter as Equações Simultâneas

- 3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.
- 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.
- 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.
- 3.4 Se possuir fontes de tensão:
 - 3.4.1 Identificar a região do supernó.
 - 3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.
- 3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

*Ao se aplicar a LKC no Supernó, deve se utilizar o valor da tensão desconhecida do nó em que o ramo está diretamente conectado.

**Considerar as correntes saindo do nó como positivas e o potencial do nó onde se está aplicando a LKC com potencial mais elevado do que os demais.



3.1 Estabelecer as impedâncias e admitâncias: $Y = \frac{1}{Z}$

Por ser um circuito de corrente contínua, estabelecer as condutâncias. $G = \frac{1}{R}$

$$R1 = 10\Omega \iff G1 = 0,1\text{ S}$$

$$R2 = 10\Omega \iff G2 = 0,1\text{ S}$$

$$R3 = 5\Omega \iff G3 = 0,2\text{ S}$$

$$R4 = 16\Omega \iff G4 = 0,0625\text{ S}$$

$$R5 = 5\Omega \iff G5 = 0,2\text{ S}$$

$$R6 = 2\Omega \iff G6 = 0,5\text{ S}$$

3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.

Não se aplica.

3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós

$$Id1 = 1,45IR2, \text{ como } IR2 = G2(VA - VB) \text{ temos:} \implies Id1 = 1,45G2(VA - VB)$$

3.4 Estabelecer as relações entre os nós envolvidos nos supernós.

3.4.1 Identificar a região do supernó.

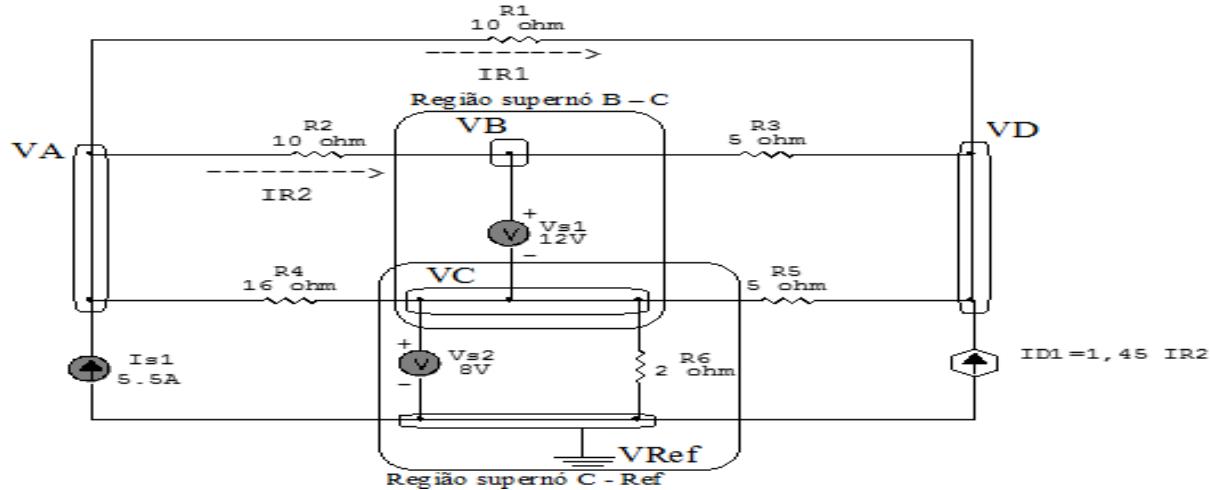


Figura 29: Circuito elétrico com as regiões dos supernós.

3.4.2 Estabelecer as relações entre os nós envolvidos nos supernós.

Supernó C-Ref: relação entre o nó C e o de Referência (Vref).

$$VC - Vref = Vs2, \text{ como } Vref = 0V \text{ e } Vs2 = 8V, \text{ temos: } \Rightarrow VC = 8V$$

Supernó B-C: relação entre o nó B e o de C.

$$VB - VC = Vs1, \text{ como } VC = 8V \text{ e } Vs1 = 12V, \text{ temos: } \Rightarrow VB = 20V$$

3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

Obter as equações simultâneas, aplicando a LKC ($\sum I_{\text{saidas}} = 0$):

Equação no nó A :

$$-Is1 + G1(VA - VD) + G2(VA - VB) + G4(VA - VC) = 0$$

$$G1VA - G1VD + G2VA - G2VB + G4VA - G4VC = Is1$$

$$(G1 + G2 + G4)VA - G2VB - G4VC - G1VD = Is1 \dots \dots \dots \text{Equação 1}$$

**Equação no nó VB:**

$$-Id1 + G1(VD - VA) + G3(VD - VB) + G5(VD - VC) = 0$$

$$G1VD - G1VA + G3VD - G3VB + G5VD - G5VC = Id1$$

$$-G1VA - G3VB - G5VC + (G1 + G3 + G5)VD = Id1 \dots \dots \dots \text{Equação 2}$$

4 Resolver as equações simultâneas para obter as tensões desconhecidas dos nós:

Substituindo VB , VC , $Is1$, $Id1$ e os valores das condutâncias na equação acima:

Na Equação 1:

$$(G1 + G2 + G4)VA - G2VB - G4VC - G1VD = Is1$$

$$((0,1) + (0,1) + (0,0625))VA - (0,1)(20) - (0,0625)(8) - (0,1)VD = 5,5$$

$$(0,262)VA - 2 - 0,5 - (0,1)VD = 5,5$$

$$(0,262)VA - (0,1)VD = 5,5 + 2 + 0,5$$

$$(0,262)VA - (0,1)VD = 8$$

**Na Equação 2:**

$$-G1VA - G3VB - G5VC + (G1 + G3 + G5)VD = Id1$$

$$-(0,1)VA - (0,2)(20) - (0,2)(8) + ((0,1) + (0,2) + (0,2))VD = 1,45G2(VA - VB)$$

$$-(0,1)VA - 4 - 1,6 + (0,5)VD = 1,45((0,1)(VA - 20))$$

$$-(0,1)VA - 5,6 + (0,5)VD = (0,145)VA - 2,9$$

$$-(0,1)VA - (0,145)VA + (0,5)VD = -2,9 + 5,6$$

$$-(0,245)VA + (0,5)VD = 2,7$$

Aplicando o **Teorema de Cramer** nas equações abaixo:

EQUAÇÕES SIMULTÂNEAS

$$(0,262)VA - (0,1)VD = 8$$

$$-(0,245)VA + (0,5)VD = 2,7$$

Mostrado a seguir na forma matricial:

$$\begin{bmatrix} 0,262 & -0,1 \\ -0,245 & 0,5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} VA \\ VD \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 2,7 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{bmatrix} 0,262 & -0,1 \\ -0,245 & 0,5 \end{bmatrix} = 0,131 - 0,0245$$

$$\implies \Delta = 0,106$$

$$\Delta_{VA} = \begin{bmatrix} 8 & -0,1 \\ 2,7 & 0,5 \end{bmatrix} = -4 - (-0,27)$$



$$\Delta_{VA} = 4,27$$

$$VA = \frac{\Delta_{VA}}{\Delta} = \frac{4,27}{0,106} \implies VA = 40 \text{ V}$$

$$\Delta_{VD} = \begin{bmatrix} 0,262 & 8 \\ -0,245 & 2,7 \end{bmatrix} = 0,708 - (-1,96)$$

$$\Delta_{VD=2,668}$$

$$VD = \frac{\Delta_{VD}}{\Delta} = \frac{2,668}{0,106} \implies VD = 25 \text{ V}$$

Assim temos:

$$VA = 40 \text{ V}$$

$$VB = 20 \text{ V}$$

$$VC = 8 \text{ V}$$

$$VD = 25 \text{ V}$$

5 Obter os parâmetros (tensões, correntes e potências), nos ramos desejados.

5.1 Estabelecer a convenção dos mesmos, no circuito.

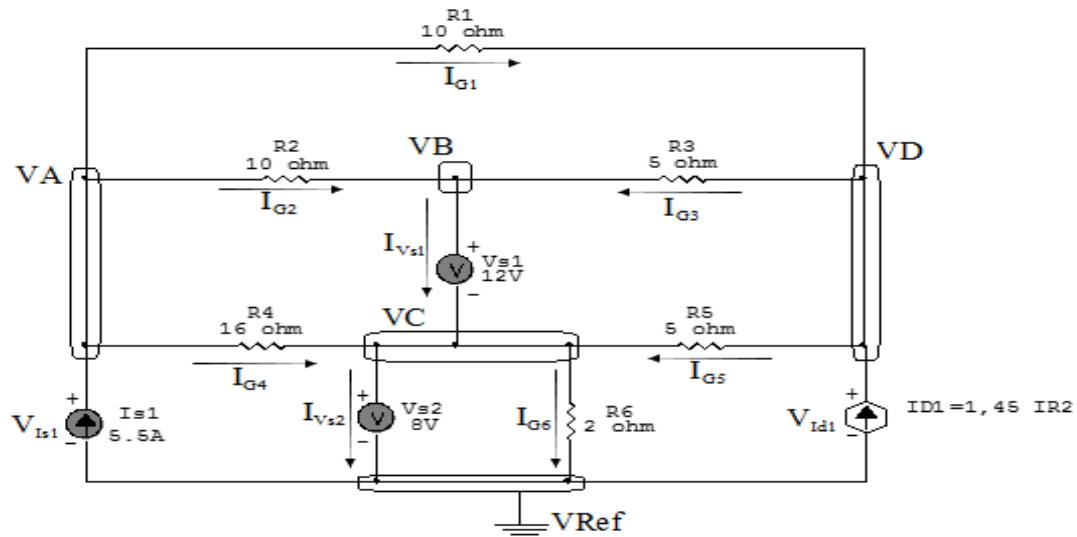


Figura 30: Circuito elétrico com as convenções de tensão/corrente nos ramos.

5.2 Cálculo das variáveis pretendidas.

5.2.1 Na condutância G1:

$$V_{G1} = (VA - VD) = (40 - 25) \Rightarrow V_{G1} = 15 \text{ V}$$

$$I_{G1} = G1 V_{G1} = (0,1)(15) \Rightarrow I_{G1} = 1,5 \text{ A}$$

$$P_{G1} = V_{G1} I_{G1} = (15)(1,5) \Rightarrow P_{G1} = 22,5 \text{ W}$$

5.2.2 Na condutância G2:

$$V_{G2} = (VA - VB) = (40 - 20) \Rightarrow V_{G2} = 20 \text{ V}$$

$$I_{G2} = G2 V_{G2} = (0,1)(20) \Rightarrow I_{G2} = 2 \text{ A}$$

$$P_{G2} = V_{G2} I_{G2} = (20)(2) \Rightarrow P_{G2} = 40 \text{ W}$$

**5.2.3 Na condutância G_3 :**

$$V_{G3} = (VD - VB) = (25 - 20) \Rightarrow V_{G3} = 5 \text{ V}$$

$$I_{G3} = G_3 V_{G3} = (0,2)(5) \Rightarrow I_{G3} = 1 \text{ A}$$

$$P_{G3} = V_{G3} I_{G3} = (5)(1) \Rightarrow P_{G3} = 5 \text{ W}$$

5.2.4 Na condutância G_4 :

$$V_{G4} = (VA - VC) = (40 - 8) \Rightarrow V_{G4} = 32 \text{ V}$$

$$I_{G4} = G_4 V_{G4} = (0,0625)(32) \Rightarrow I_{G4} = 2 \text{ A}$$

$$P_{G4} = V_{G4} I_{G4} = (32)(2) \Rightarrow P_{G4} = 64 \text{ W}$$

5.2.5 Na condutância G_5 :

$$V_{G5} = (VD - VC) = (25 - 8) \Rightarrow V_{G5} = 17 \text{ V}$$

$$I_{G5} = G_5 V_{G5} = (0,2)(17) \Rightarrow I_{G5} = 3,4 \text{ A}$$

$$P_{G5} = V_{G5} I_{G5} = (17)(3,4) \Rightarrow P_{G5} = 57,8 \text{ W}$$

5.2.6 Na condutância G_6 :

$$V_{G6} = VC \Rightarrow V_{G6} = 8 \text{ V}$$

$$I_{G6} = G_6 V_{G6} = (0,5)(8) \Rightarrow I_{G6} = 4 \text{ A}$$

$$P_{G6} = V_{G6} I_{G6} = (8)(4) \Rightarrow P_{G6} = 32 \text{ W}$$

5.2.7 Na fonte de corrente I_{s1} :

$$V_{I_{s1}} = VA \Rightarrow V_{I_{s1}} = 40 \text{ V}$$

$$I_{s1} \Rightarrow I_{s1} = 5,5 \text{ A}$$

$$P_{I_{s1}} = V_{I_{s1}} I_{s1} = (40)(5,5) \Rightarrow P_{I_{s1}} = -220 \text{ W}$$



5.2.8 Na fonte de corrente I_{d1} :

$$V_{I_{d1}} = VD \implies V_{I_{d1}} = 25 \text{ V}$$

$$I_{d1} = 1,45G2(VA - VB) = (1,45)(0,1)(40 - 20) \implies I_{d1} = 2,9 \text{ A}$$

$$P_{I_{d1}} = V_{I_{d1}} I_{d1} = (25)(2,9) \implies P_{I_{d1}} = -72,5 \text{ W}$$

5.2.9 Na fonte de tensão V_{s1} :

$$V_{s1} = 12 \text{ V}$$

$$I_{V_{s1}} = (I_{G2} + I_{G3}) = (2 + 1) \implies I_{V_{s1}} = -3 \text{ A}$$

$$P_{V_{s1}} = V_{V_{s1}} I_{V_{s1}} = (12)(-3) \implies P_{V_{s1}} = 36 \text{ W}$$

5.2.10 Na fonte de tensão V_{s2} :

$$V_{s2} = 8 \text{ V}$$

$$I_{V_{s2}} = (-I_{s1} + I_{G6} - I_{d1}) = (-5,5 + 4 - 2,9) \implies I_{V_{s2}} = -4,4 \text{ A}$$

$$P_{V_{s2}} = V_{V_{s2}} I_{V_{s2}} = (8)(4,4) \implies P_{V_{s2}} = 35,2 \text{ W}$$

6 Verificação os resultados:

Lei de conservação de energia. ($\sum P = 0 \text{ W}$)

$$\sum P_F + \sum P_A = 0$$

$$(P_{I_{s1}} + P_{I_{d1}}) + (P_{G1} + P_{G2} + P_{G3} + P_{G4} + P_{G5} + P_{G6} + P_{V_{s1}} + P_{V_{s2}}) = 0$$

$$(-292,5 \text{ W}) + (292,5 \text{ W}) = 0 \text{ W}$$

7 Retorno ao domínio do tempo.

7.1 Realizar a transformada inversa dos itens solicitados.

Se for o caso realizar as devidas conversões necessárias.

Não se aplica.

Exercícios 9. Calcule as potências nas fontes e nos resistores, utilizando análise nodal.

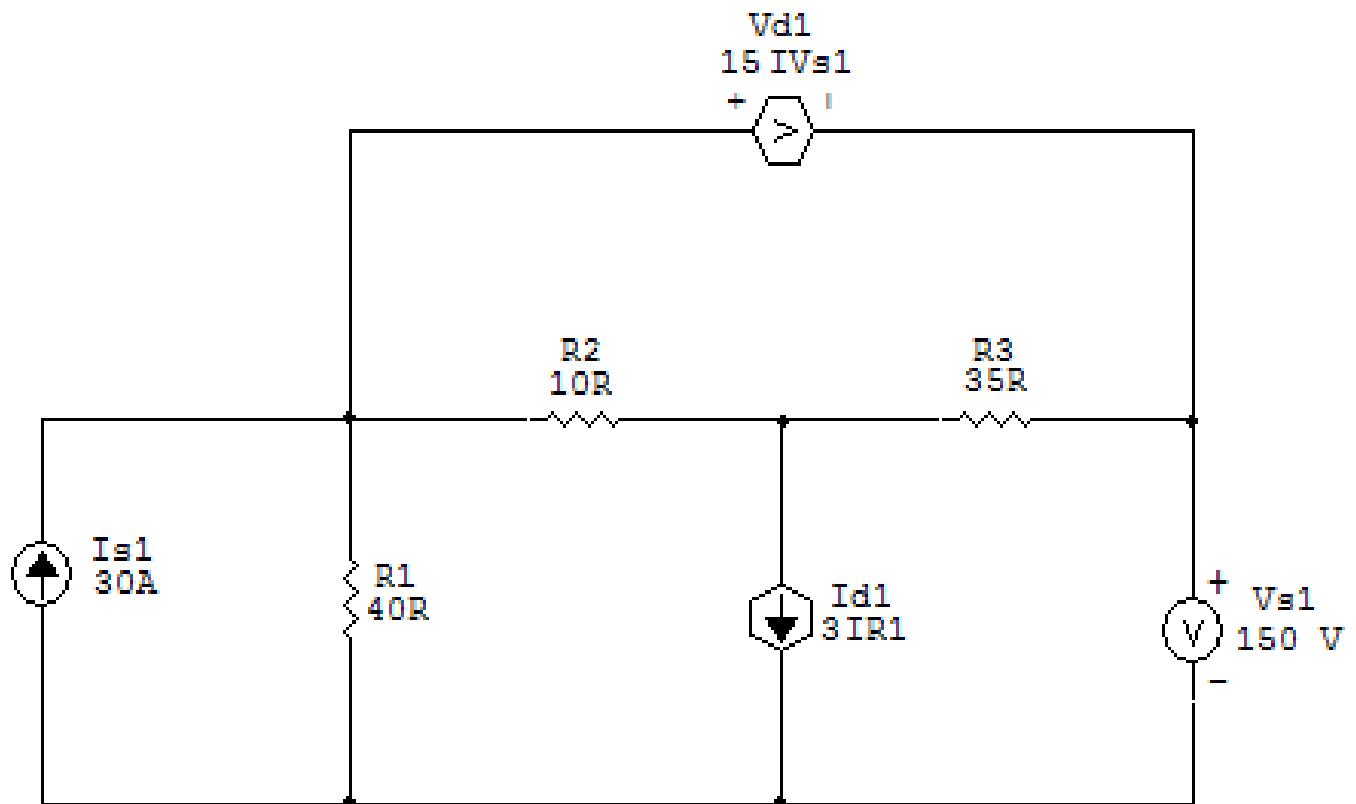


Figura 31: Circuito elétrico 9

Aplicando o Roteiro de Análise Nodal

1 Identificar o Circuito

- 1.1 Se o circuito for de corrente contínua? SIM
- 1.2 Se o circuito for de corrente alternada? NÃO
- 1.2.1 Se o circuito estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito. NÃO



2 Identificar os Nós

- 2.1 Identificar os nós.
- 2.2 Definir o nó de referência.
- 2.3 Designar os demais nós essenciais.

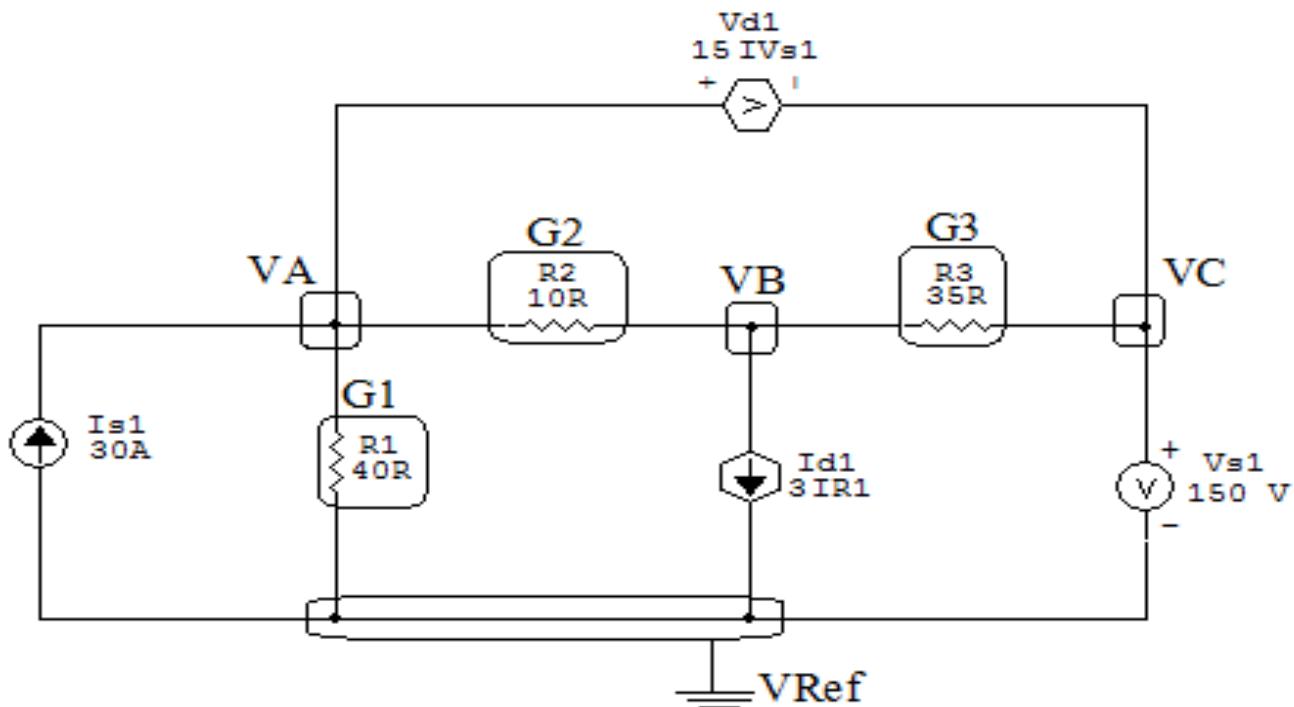


Figura 32: Circuito elétrico com os nós e impedâncias identificados

3 Obter as Equações Simultâneas

- 3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.
- 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.
- 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.
- 3.4 Se possuir fontes de tensão:
 - 3.4.1 Identificar a região do supernó.
 - 3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.
- 3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

*Ao se aplicar a LKC no Supernó, deve se utilizar o valor da tensão desconhecida do nó em que o ramo está diretamente conectado.



**Considerar as correntes saindo do nó como positivas e o potencial do nó onde se está aplicando a LKC com potencial mais elevado do que os demais.

3.1 Estabelecer as impedâncias e admitâncias: $Y = \frac{1}{Z}$

Por ser um circuito de corrente contínua, estabelecer as condutâncias. $G = \frac{1}{R}$

$$R1 = 40 \Omega \iff G1 = 0,025 \text{ S}$$

$$R2 = 10 \Omega \iff G2 = 0,1 \text{ S}$$

$$R3 = 35 \Omega \iff G3 = 0,0285 \text{ S}$$

3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.

Não se aplica.

3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós

$$Id1 = 3IR1 \implies Id1 = 3(G1VA)$$

$$\begin{aligned} Vd1 &= 15IVs1 = 15((G1VA) + 3(G1VA) - Is1) = 15(4(G1VA) - Is1) = \\ &= 15((0,1)\text{VA}-30) \implies Vd1 = (1,5)\text{VA} - 450 \end{aligned}$$



3.4 Estabelecer as relações entre os nós envolvidos nos supernós.

3.4.1 Identificar a região do supernó.

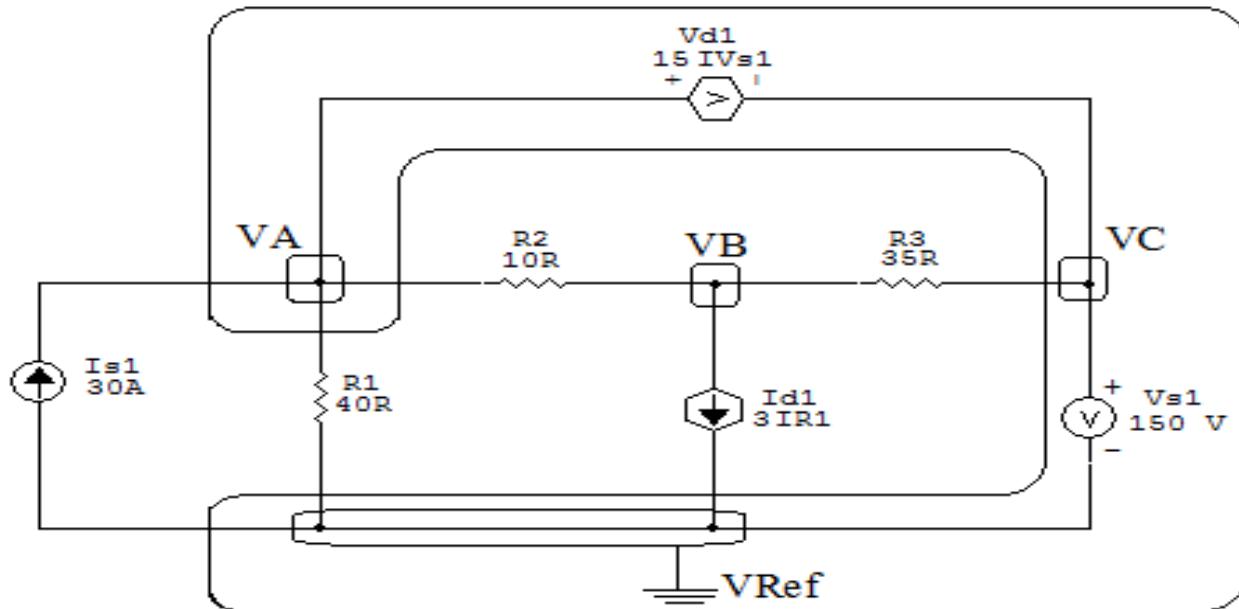


Figura 33: Circuito elétrico com as regiões dos supernós.

3.4.2 Estabelecer as relações entre os nós envolvidos nos supernós.

Supernó C-Ref: relação entre o nó C e o de Referência (V_{ref}).

$$VC - Vref = Vs1, \text{ como } Vref = 0V \text{ e } Vs1 = 150V, \text{ temos: } \Rightarrow VC = 150V$$

Supernó A-C: relação entre o nó A e C.

$$VA - VC = 15IVs1, \text{ como } VC = 150V, \text{ temos: } \Rightarrow VA = 15IVs1 + 150 \dots \text{Equação 1}$$

**3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.****Obter as equações simultâneas, aplicando a LKC ($\sum I_{\text{saíndo}} = 0$):****Equação no nó VB:**

$$G2(VB - VA) + 3IR1 + G3(VB - VC) = 0$$

$$G2VB - G2VA + 3G1VA + G3VB - G3VC = 0$$

$$(3G1 - G2)VA + (G2 + G3)VB - G3VC = 0 \quad \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad \text{Equação 2}$$

4 Resolver as equações simultâneas para obter as tensões desconhecidas dos nós:Substituindo VA , VC , $3IR1$, $15IVs1$ e os valores das condutâncias na equação acima:**Na Equação 1:**

$$VA = 15IVs1 + 150$$

$$VA = (1,5)VA - 450 + 150$$

$$VA - 1,5VA = -300$$

$$VA = \frac{-300}{-0,5}$$

$$\boxed{VA = 600 \text{ V}}$$

Na Equação 2:

$$(3G1 - G2)VA + (G2 + G3)VB - G3VC = 0$$

$$((0,075) - (0,1))600 + (0,0285))VB - ((0,0285)(150)) = 0$$

$$((-0,025)600 + (0,128))VB - 4,285 = 0$$

$$-15 + (0,128)VB - 4,285 = 0$$

$$(0,128) VB = 19,285$$

$$VB = \frac{19,285}{0,128}$$

$$VB = 150 \text{ V}$$

5 Obter os parâmetros (tensões, correntes e potências), nos ramos desejados:

5.1 Estabelecer a convenção dos mesmos, no circuito:

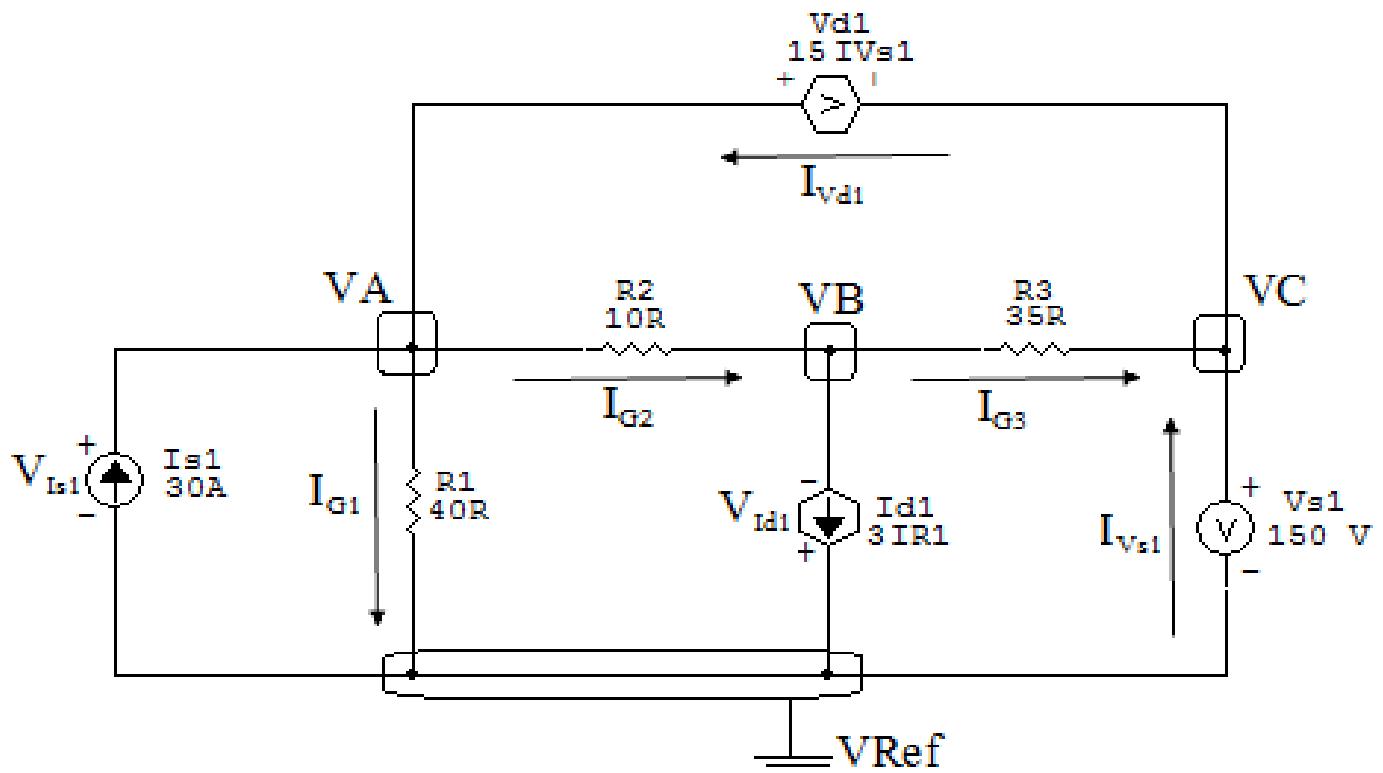


Figura 34: Circuito elétrico com as convenções de tensão/corrente nos ramos.

5.2 Cálculo das variáveis pretendidas:

5.2.1 Na condutância G1:

$$V_{G1} = VA \implies V_{G1} = 600 \text{ V}$$

$$I_{G1} = G1 V_{G1} = (0,025)(600) \implies I_{G1} = 15 \text{ A}$$

$$P_{G1} = V_{G1} I_{G1} = (600)(15) \implies P_{G1} = 9000 \text{ W}$$

**5.2.2 Na condutância G_2 :**

$$V_{G2} = (VA - VB) = (600 - 150) \Rightarrow V_{G2} = 450 \text{ V}$$

$$I_{G2} = G_2 V_{G2} = (0,1)(450) \Rightarrow I_{G2} = 45 \text{ A}$$

$$P_{G2} = V_{G2} I_{G2} = (450)(45) \Rightarrow P_{G2} = 20250 \text{ W}$$

5.2.3 Na condutância G_3 :

$$V_{G3} = (VB - VC) = (150)(150) \Rightarrow V_{G3} = 0 \text{ V}$$

$$I_{G3} = G_3 V_{G3} = (0,0285)(0) \Rightarrow I_{G3} = 0 \text{ A}$$

$$P_{G3} = V_{G3} I_{G3} = (0)(0) \Rightarrow P_{G3} = 0 \text{ W}$$

5.2.4 Na fonte de corrente I_{s1} :

$$V_{I_{s1}} = VA \Rightarrow V_{I_{s1}} = 600 \text{ V}$$

$$I_{s1} \Rightarrow I_{s1} = 30 \text{ A}$$

$$P_{I_{s1}} = V_{I_{s1}} I_{s1} = (600)(30) \Rightarrow P_{I_{s1}} = -18000 \text{ W}$$

5.2.5 Na fonte de corrente I_{d1} :

$$V_{I_{d1}} = VB \Rightarrow V_{I_{d1}} = 150 \text{ V}$$

$$I_{d1} = 3IR_1 = 3(15) \Rightarrow I_{d1} = 45 \text{ A}$$

$$P_{I_{d1}} = V_{I_{d1}} I_{d1} = (150)(45) \Rightarrow P_{I_{d1}} = 6750 \text{ W}$$

5.2.6 Na fonte de tensão V_{s1} :

$$V_{s1} = 150 \text{ V}$$

$$I_{V_{s1}} = (-I_{s1} + I_{G1} + I_{d1}) = (-30 + 15 + 45) \Rightarrow I_{V_{s1}} = 30 \text{ A}$$

$$P_{V_{s1}} = V_{V_{s1}} I_{V_{s1}} = (150)(30) \Rightarrow P_{V_{s1}} = -4500 \text{ W}$$



5.2.7 Na fonte de tensão V_{d1} :

$$V_{V_{d1}} = (VA - VC) = (600 - 150) \Rightarrow V_{V_{d1}} = 450 \text{ V}$$

$$I_{V_{d1}} = (I_{G3} + I_{V_{s1}}) = (0 + 30) \Rightarrow I_{V_{d1}} = 30 \text{ A}$$

$$P_{V_{d1}} = V_{V_{d1}} I_{V_{d1}} = (450)(30) \Rightarrow P_{V_{d1}} = -13500 \text{ W}$$

6 Verificação os resultados:

Lei de conservação de energia. ($\sum P = 0 \text{ W}$)

$$\sum P_F + \sum P_A = 0$$

$$(P_{V_{s1}} + P_{V_{d1}} + P_{I_{d1}} + P_{I_{s1}}) + (P_{G1} + P_{G2} + P_{G3}) = 0$$

$$(-29250 \text{ W}) + (29250 \text{ W}) = 0 \text{ W}$$

7 Retorno ao domínio do tempo.

7.1 Realizar a transformada inversa dos itens solicitados.

Se for o caso realizar as devidas conversões necessárias.

Não se aplica.



Exercícios 10. Calcule as potências nas fontes e nos resistores, utilizando análise nodal.

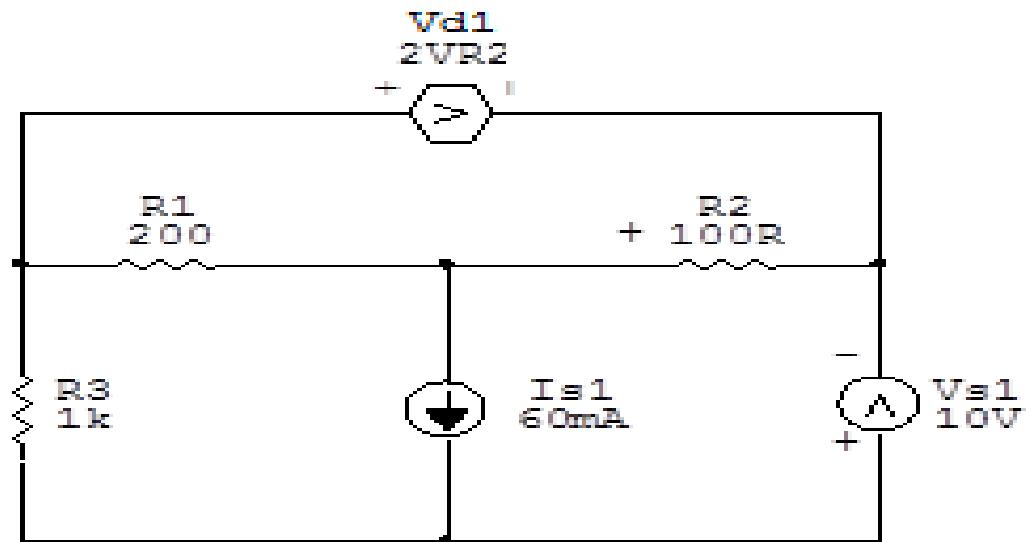


Figura 35: Circuito elétrico 10

Aplicando o Roteiro de Análise Nodal

1 Identificar o Circuito

1.1 Se o circuito for de corrente contínua? SIM

1.2 Se o circuito for de corrente alternada? NÃO

1.2.1 Se o circuito estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito. NÃO



2 Identificar os Nós

- 2.1 Identificar os nós.
- 2.2 Definir o nó de referência.
- 2.3 Designar os demais nós essenciais.

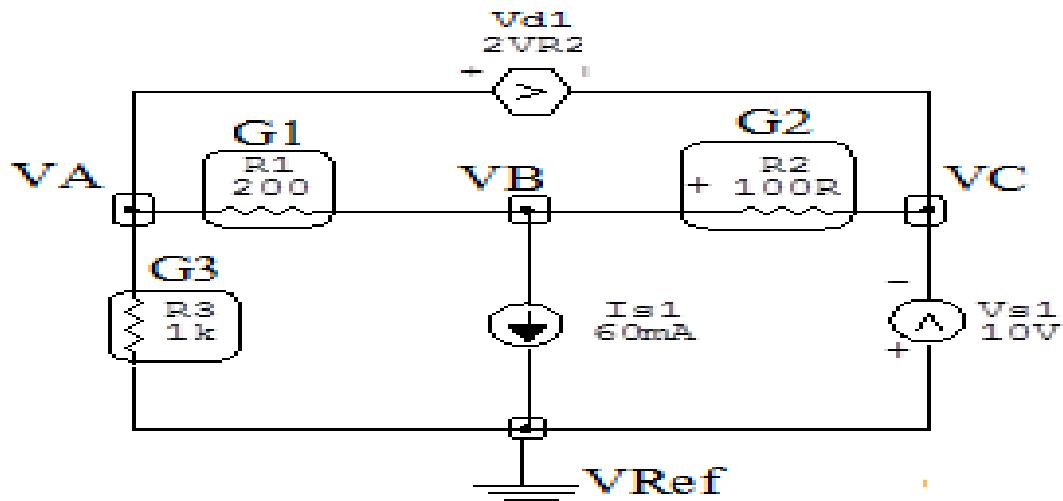


Figura 36: Circuito elétrico com os nós e impedâncias identificados

3 Obter as Equações Simultâneas

- 3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.
 - 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.
 - 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.
 - 3.4 Se possuir fontes de tensão:
 - 3.4.1 Identificar a região do supernó.
 - 3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.
 - 3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.
- *Ao se aplicar a LKC no Supernó, deve se utilizar o valor da tensão desconhecida do nó em que o ramo está diretamente conectado.
- **Considerar as correntes saindo do nó como positivas e o potencial do nó onde se está aplicando a LKC com potencial mais elevado do que os demais.



3.1 Estabelecer as impedâncias e admitâncias: $Y = \frac{1}{Z}$

Por ser um circuito de corrente contínua, estabelecer as condutâncias. $G = \frac{1}{R}$

$$R_1 = 200 \Omega \iff G_1 = 0,005 \text{ S}$$

$$R_2 = 100 \Omega \iff G_2 = 0,01 \text{ S}$$

$$R_3 = 1000 \Omega \iff G_3 = 0,001 \text{ S}$$

3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.

Não se aplica.

3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós

$$Vd1 = 2VR2 = 2(VB - VC) \Rightarrow Vd1 = 2VB - 2VC$$

3.4 Estabelecer as relações entre os nós envolvidos nos supernós.

3.4.1 Identificar a região do supernó.

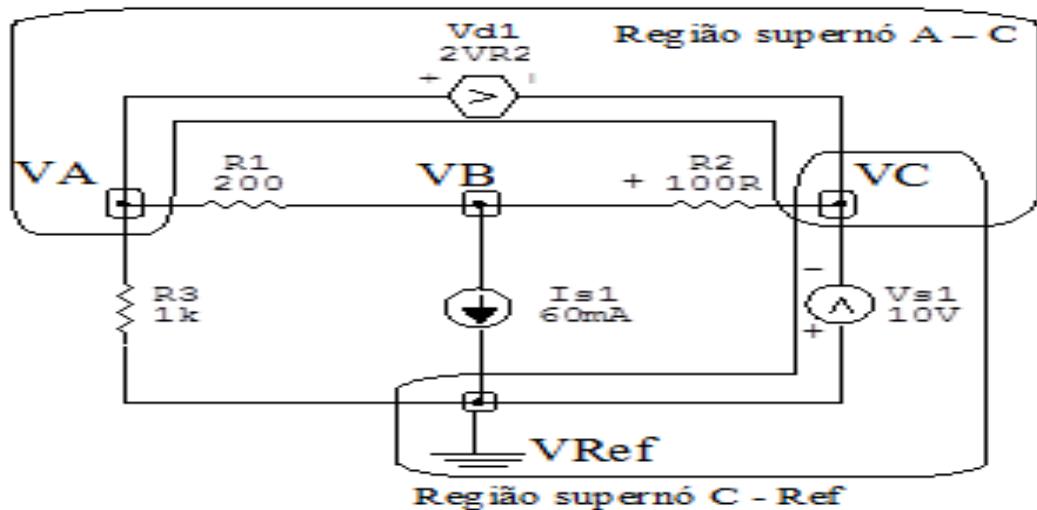


Figura 37: Circuito elétrico com as regiões dos supernós.



3.4.2 Estabelecer as relações entre os nós envolvidos nos supernós.

Supernó C-Ref: relação entre o nó C e o de Referência (Vref).

$$VC - Vref = Vs1, \text{ como } Vref = 0V \text{ e } Vs1 = 10V, \text{ temos: } \Rightarrow VC = -10V$$

Supernó A-C: relação entre o nó A e C.

$$VA - VC = Vd1, \text{ como } Vd1 = 2VB - 2VC,$$

temos: $VA = 2VB - 2VC + VC \Rightarrow VA = 2VB - VC$

3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

Obter as equações simultâneas, aplicando a LKC ($\sum I_{\text{saindo}} = 0$):

Equação no nó VB:

$$G1(VB - VA) + Is1 + G2(VB - VC) = 0$$

$$G1VB - G1VA + G2VB - G2VC = -Is1$$

$$-G1(2VB - VC) + (G1 + G2)VB - G2VC = -Is1$$

$$-2G1VB + G1VC + (G1 + G2)VB - G2VC = -Is1$$

$$(-G1 + G2)VB + (G1 - G2)VC = -Is1 \dots \dots \dots \text{ Equação 1}$$

4 Resolver as equações simultâneas para obter as tensões desconhecidas dos nós:

Substituindo VC , $Is1$ e os valores das condutâncias na equação acima:

Na Equação 1:

$$(-G1 + G2)VB + (G1 - G2)VC = -Is1$$

$$((-0,005) + (0,01))VB + ((0,005) - (0,01))(-10) = -0,06$$

$$(0,005)VB - (0,005)(-10) = -0,06$$



$$(0,005) VB + 0,05 = -0,06$$

$$VB = \frac{-0,11}{0,005}$$

$$VB = -22 \text{ V}$$

Considerando $VA = 2VB - VC$, como $VB = -22 \text{ V}$, $VC = -10 \text{ V}$ temos,
 $VA = -44 + 10 \Rightarrow VA = -34 \text{ V}$

Assim temos:

$$VA = -34 \text{ V}$$

$$VB = -22 \text{ V}$$

$$VC = -10 \text{ V}$$

5 Obter os parâmetros (tensões, correntes e potências), nos ramos desejados.

5.1 Estabelecer a convenção dos mesmos, no circuito.

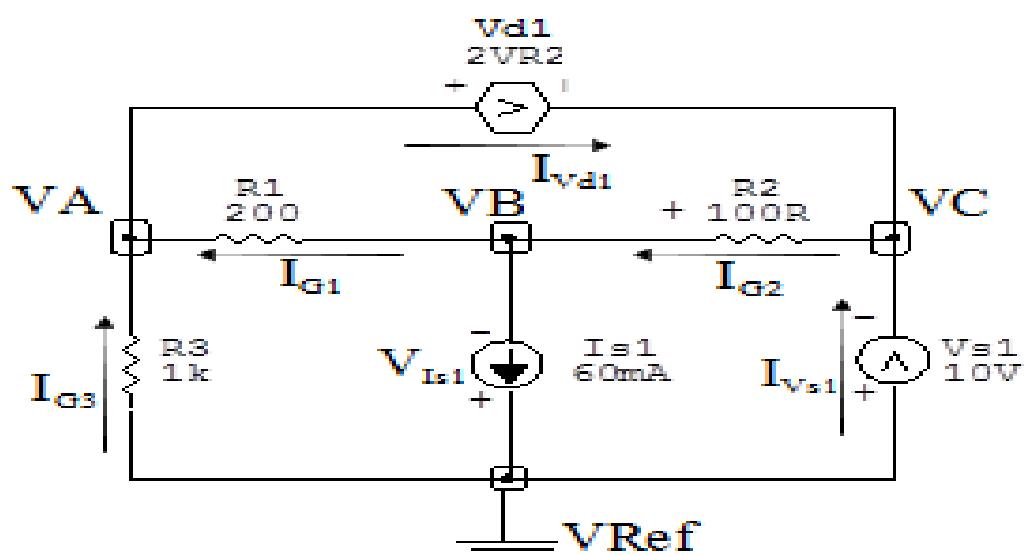


Figura 38: Circuito elétrico com as convenções de tensão/corrente nos ramos.



5.2 Cálculo das variáveis pretendidas.

5.2.1 Na condutância $G1$:

$$V_{G1} = (VB - VA) = ((-22) - (-34)) \Rightarrow V_{G1} = 12 \text{ V}$$

$$I_{G1} = G1 V_{G1} = ((0,005)(12)) \Rightarrow I_{G1} = 0,06 \text{ A}$$

$$P_{G1} = V_{G1} I_{G1} = (12)(0,06) \Rightarrow P_{G1} = 0,72 \text{ W}$$

5.2.2 Na condutância $G2$:

$$V_{G2} = (VC - VB) = ((-10) - (-22)) \Rightarrow V_{G2} = -12 \text{ V}$$

$$I_{G2} = G2 V_{G2} = ((0,01)(-12)) \Rightarrow I_{G2} = -0,12 \text{ A}$$

$$P_{G2} = V_{G2} I_{G2} = (-12)(-0,12) \Rightarrow P_{G2} = 1,44 \text{ W}$$

5.2.3 Na condutância $G3$:

$$V_{G3} = VA \Rightarrow V_{G3} = -34 \text{ V}$$

$$I_{G3} = G3 V_{G3} = ((0,001)(-34)) \Rightarrow I_{G3} = -0,034 \text{ A}$$

$$P_{G3} = V_{G3} I_{G3} = (-34)(-0,034) \Rightarrow P_{G3} = 1,156 \text{ W}$$

5.2.4 Na fonte de corrente I_{s1} :

$$V_{I_{s1}} = VB \Rightarrow V_{I_{s1}} = -22 \text{ V}$$

$$I_{s1} \Rightarrow I_{s1} = 0,06 \text{ A}$$

$$P_{I_{s1}} = V_{I_{s1}} I_{s1} = (-22)(0,06) \Rightarrow P_{I_{s1}} = -1,32 \text{ W}$$

5.2.5 Na fonte de tensão V_{s1} :

$$V_{s1} = 10 \text{ V}$$

$$I_{V_{s1}} = (I_{s1} + I_{G3}) = (-0,034 + 0,06) \Rightarrow I_{V_{s1}} = 0,026 \text{ A}$$

$$P_{V_{s1}} = V_{V_{s1}} I_{V_{s1}} = (10)(0,026) \Rightarrow P_{V_{s1}} = 0,26 \text{ W}$$



5.2.6 Na fonte de tensão V_{d1} :

$$V_{V_{d1}} = (VA - VC) = ((-34) - (-10)) \Rightarrow V_{V_{d1}} = -24 \text{ V}$$

$$I_{V_{d1}} = (I_{G1} - I_{G3}) = ((0,06) - (-0,034)) \Rightarrow I_{V_{d1}} = 0,094 \text{ A}$$

$$P_{V_{d1}} = V_{V_{d1}} I_{V_{d1}} = (-24)(0,094) \Rightarrow P_{V_{d1}} = -2,256 \text{ W}$$

6 Verificação os resultados:

Lei de conservação de energia. ($\sum P = 0 \text{ W}$)

$$\sum P_F + \sum P_A = 0$$

$$(P_{V_{s1}} + P_{I_{s1}} + P_{I_{d1}}) + (P_{G1} + P_{G2} + P_{G3}) = 0$$

$$(-3,316 \text{ W}) + (3,316 \text{ W}) = 0 \text{ W}$$

7 Retorno ao domínio do tempo.

7.1 Realizar a transformada inversa dos itens solicitados.

Se for o caso realizar as devidas conversões necessárias.

Não se aplica.

Exercícios 11. Calcule as potências nas fontes e nos resistores, utilizando análise nodal.

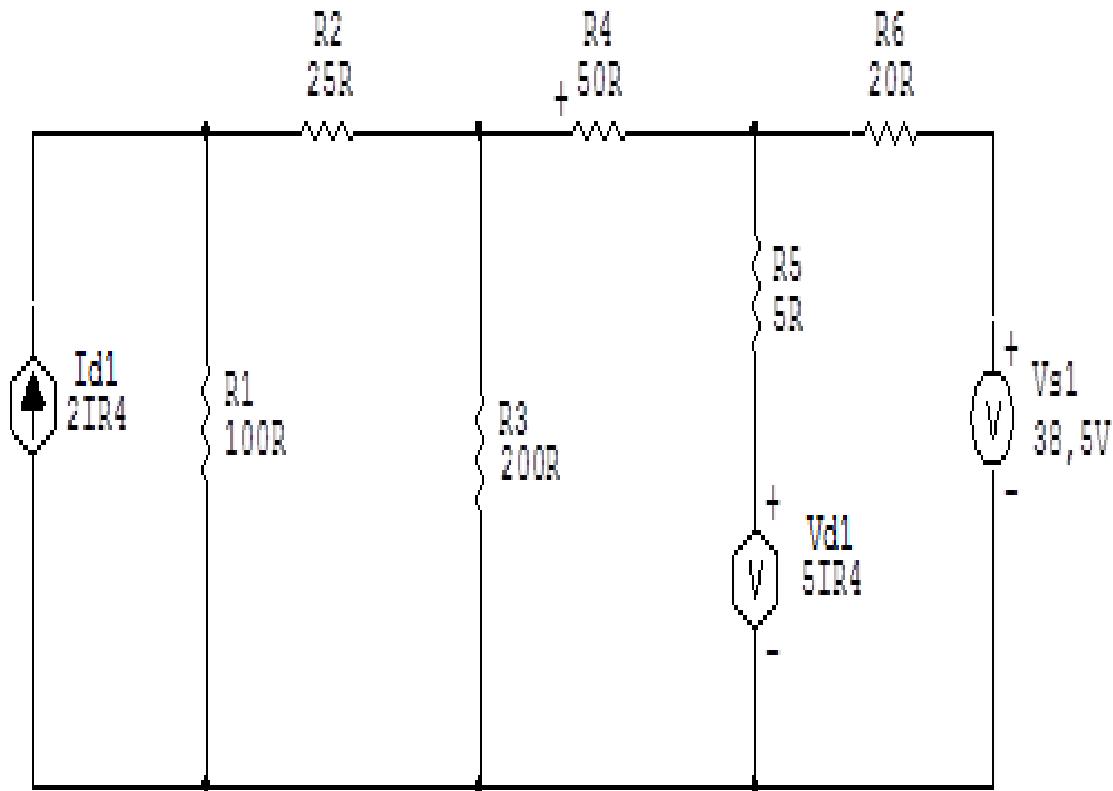


Figura 39: Circuito elétrico 11

Aplicando o Roteiro de Análise Nodal

1 Identificar o Circuito

1.1 Se o circuito for de corrente contínua? SIM

1.2 Se o circuito for de corrente alternada? NÃO

1.2.1 Se o circuito estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito. NÃO

2 Identificar os Nós

2.1 Identificar os nós.

2.2 Definir o nó de referência.

2.3 Designar os demais nós essenciais.

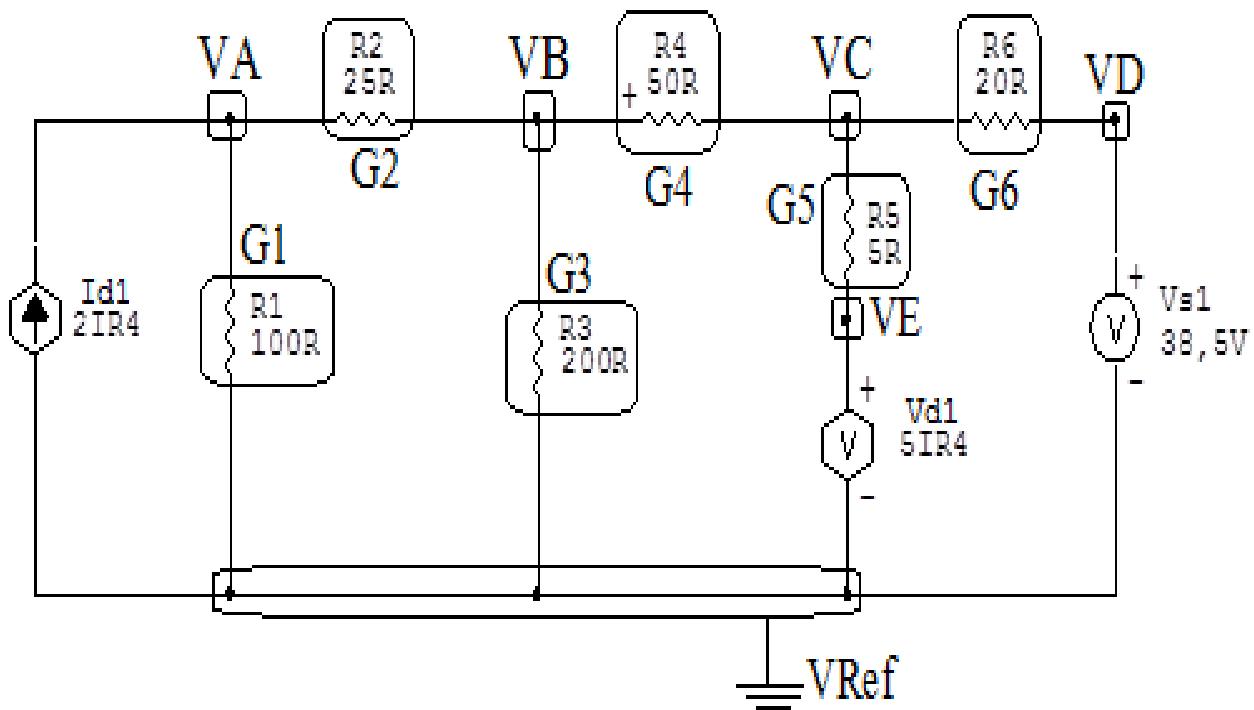


Figura 40: Circuito elétrico com os nós e impedâncias identificados



3 Obter as Equações Simultâneas

- 3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.
- 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.
- 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.
- 3.4 Se possuir fontes de tensão:
 - 3.4.1 Identificar a região do supernó.
 - 3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.
- 3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

*Ao se aplicar a LKC no Supernó, deve se utilizar o valor da tensão desconhecida do nó em que o ramo está diretamente conectado.

**Considerar as correntes saindo do nó como positivas e o potencial do nó onde se está aplicando a LKC com potencial mais elevado do que os demais.

3.1 Estabelecer as impedâncias e admitâncias: $Y = \frac{1}{Z}$

Por ser um circuito de corrente contínua, estabelecer as condutâncias. $G = \frac{1}{R}$

$$R1 = 100 \Omega \iff G1 = 0,001 \text{ S}$$

$$R2 = 25 \Omega \iff G2 = 0,04 \text{ S}$$

$$R3 = 200 \Omega \iff G3 = 0,005 \text{ S}$$

$$R4 = 50 \Omega \iff G4 = 0,02 \text{ S}$$

$$R5 = 5 \Omega \iff G5 = 0,2 \text{ S}$$

$$R6 = 20 \Omega \iff G6 = 0,05 \text{ S}$$

- 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.

Não se aplica.

3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós

$$Vd1 = 5IR4 = 5 \frac{(VB - VC)}{50} \Rightarrow Vd1 = 0,1(VB - VC)$$

$$Id1 = 2IR4 = 2 \frac{(VB - VC)}{50} \Rightarrow Id1 = 0,04(VB - VC)$$

3.4 Estabelecer as relações entre os nós envolvidos nos supernós.

3.4.1 Identificar a região do supernó.

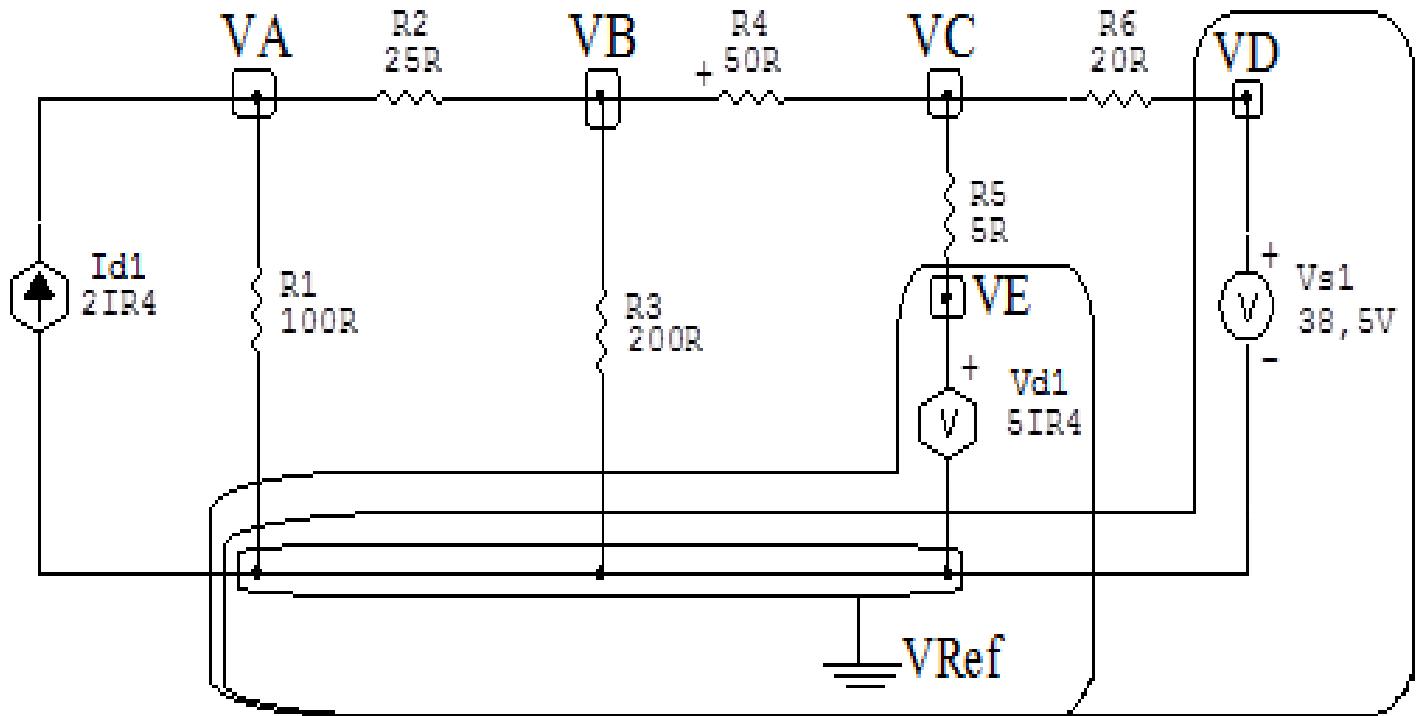


Figura 41: Circuito elétrico com as regiões dos supernós.

3.4.2 Estabelecer as relações entre os nós envolvidos nos supernós.

Supernó D-Ref: relação entre o nó D e o de Referência (Vref).

$$VD - Vref = Vs1, \text{ como } Vref = 0V \text{ e } Vs1 = 38,5V, \text{ temos: } \Rightarrow VD = 38,5V$$

**Equação no nó VC:**

$$G_4(VC - VB) + G_5(VC - VE) + G_6(VC - VD) = 0$$

$$G_4VC - G_4VB + G_5VC - G_5VE + G_6VC - G_6VD = 0$$

$$G_4VC - G_4VB + G_5VC - G_5(0,1(VB - VC)) = G_6VD$$

$$G_4VC - G_4VB + G_5VC - G_{50,1}VB + G_{50,1}VC = G_6VD$$

$$-(G_4 + G_{50,1})VB + (G_4 + G_5 + G_{50,1})VC = G_6VD \dots \dots \dots \text{Equação 3}$$

4 Resolver as equações simultâneas para obter as tensões desconhecidas dos nós:

Substituindo VD e os valores das condutâncias na equação acima:

Na Equação 1:

$$(G_1 + G_2)VA - (G_2 + 0,04)VB + (0,04)VC = 0$$

$$((0,01) + (0,04))VA - ((0,04) + (0,04))VB + (0,04)VC = 0$$

$$(0,05)VA - (0,08)VB + (0,04)VC = 0$$

Na Equação 2:

$$-G_2VA + (G_2 + G_3 + G_4)VB - G_4VC = 0$$

$$-(0,04)VA + ((0,04) + (0,005) + (0,02))VB - (0,02)VC = 0$$

$$-(0,04)VA + (0,065)VB - (0,02)VC = 0$$

**Na Equação 3:**

$$-(G_4 + G_{50}, 1)VB + (G_4 + G_5 + G_{50}, 1)VC = G_6VD$$

$$-((0,02) + (0,2)(0,1))VB + ((0,02) + (0,2) + (0,2)(0,1))VC = (0,05)(38,5)$$

$$-(0,04)VB + (0,29)VC = 1,925$$

Aplicando o **Teorema de Cramer** nas equações abaixo:

$$(0,05)VA - (0,08)VB + (0,04)VC = 0$$

$$-(0,04)VA + (0,065)VB - (0,02)VC = 0$$

$$-(0,04)VB + (0,29)VC = 1,925$$

$$\begin{bmatrix} 0,05 & -0,08 & 0,04 \\ -0,04 & 0,065 & -0,02 \\ 0 & -0,04 & 0,29 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} VA \\ VB \\ VC \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1,925 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{bmatrix} 0,05 & -0,08 & 0,04 \\ -0,04 & 0,065 & -0,02 \\ 0 & -0,04 & 0,29 \end{bmatrix} = 0,001\,00 - 0,000\,968$$

$$\implies \Delta = 0,000\,038\,5$$

$$\Delta_{VA} = \begin{bmatrix} 0 & -0,08 & 0,04 \\ 0 & 0,065 & -0,02 \\ 1,925 & -0,04 & 0,29 \end{bmatrix} = 0,003\,08 - 0,005\,00$$

$$\Delta_{VA} = -0,001\,92$$

$$VA = \frac{\Delta_{VA}}{\Delta} = \frac{-0,001\,92}{0,000\,038\,5} \implies VA = -50\,V$$



$$\Delta_{VB} = \begin{bmatrix} 0,05 & 0 & 0,04 \\ -0,04 & 0 & -0,02 \\ 0 & 1,925 & 0,29 \end{bmatrix} = -0,003\,08 - (-0,001\,92)$$

$$\Delta_{VB} = -0,001\,15$$

$$VB = \frac{\Delta_{VB}}{\Delta} = \frac{-0,001\,15}{0,000\,038\,5} \Rightarrow VB = -30\text{ V}$$

$$\Delta_{VC} = \begin{bmatrix} 0,05 & -0,08 & 0 \\ -0,04 & 0,065 & 0 \\ 0 & -0,04 & 1,925 \end{bmatrix} = 0,006\,25 - 0,006\,16$$

$$\Delta_{VC} = 0,000\,096\,2$$

$$VC = \frac{\Delta_{VC}}{\Delta} = \frac{0,000\,096\,2}{0,000\,038\,5} \Rightarrow VC = 2,5\text{ V}$$

Assim temos:

$$VA = -50\text{ V}$$

$$VB = -30\text{ V}$$

$$VC = 2,5\text{ V}$$

$$VD = 38,5\text{ V}$$

$$VE = -3,25\text{ V}$$

5 Obter os parâmetros (tensões, correntes e potências), nos ramos desejados.

5.1 Estabelecer a convenção dos mesmos, no circuito.

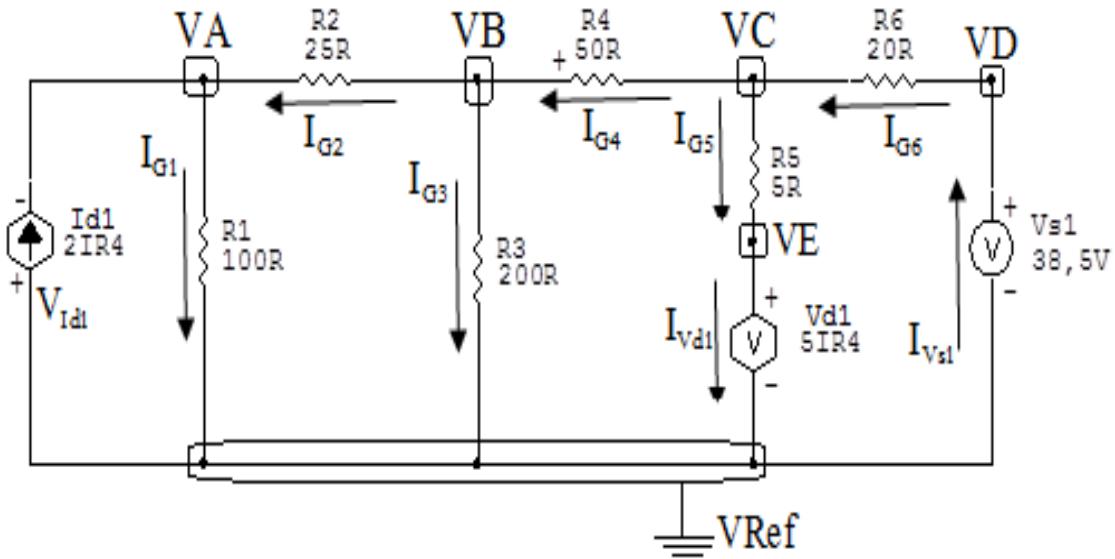


Figura 42: Circuito elétrico com as convenções de tensão/corrente nos ramos.

5.2 Cálculo das variáveis pretendidas.

5.2.1 Na condutância G1:

$$V_{G1} = VA \Rightarrow V_{G1} = -50 \text{ V}$$

$$I_{G1} = G1 V_{G1} = (0,01)(-50) \Rightarrow I_{G1} = -0,5 \text{ A}$$

$$P_{G1} = V_{G1} I_{G1} = (-50)(-0,5) \Rightarrow P_{G1} = 25 \text{ W}$$

5.2.2 Na condutância G2:

$$V_{G2} = (VB - VA) = ((-30) - (-50)) \Rightarrow V_{G2} = 20 \text{ V}$$

$$I_{G2} = G2 V_{G2} = (0,04)(20) \Rightarrow I_{G2} = 0,8 \text{ A}$$

$$P_{G2} = V_{G2} I_{G2} = (20)(0,8) \Rightarrow P_{G2} = 16 \text{ W}$$



5.2.3 Na condutância G_3 :

$$V_{G3} = VB \implies V_{G3} = -30 \text{ V}$$

$$I_{G3} = G_3 V_{G3} = (0,005)(-30) \implies I_{G3} = -0,15 \text{ A}$$

$$P_{G3} = V_{G3} I_{G3} = (-30)(-0,15) \implies P_{G3} = 4,5 \text{ W}$$

5.2.4 Na condutância G_4 :

$$V_{G4} = (VC - VB) = ((2,5) - (-30)) \implies V_{G4} = 32,5 \text{ V}$$

$$I_{G4} = G_4 V_{G4} = (0,02)(32,5) \implies I_{G4} = 0,065 \text{ A}$$

$$P_{G4} = V_{G4} I_{G4} = (32,5)(0,065) \implies P_{G4} = 21,125 \text{ W}$$

5.2.5 Na condutância G_5 :

$$V_{G5} = (VE - VC) = ((-3,25) - (2,5)) \implies V_{G5} = 5,75 \text{ V}$$

$$I_{G5} = G_5 V_{G5} = (0,2)(5,75) \implies I_{G5} = 1,15 \text{ A}$$

$$P_{G5} = V_{G5} I_{G5} = (5,75)(1,15) \implies P_{G5} = 6,612 \text{ W}$$

5.2.6 Na condutância G_6 :

$$V_{G6} = (VD - VC) = ((38,5) - (2,5)) \implies V_{G6} = 36 \text{ V}$$

$$I_{G6} = G_6 V_{G6} = (0,05)(36) \implies I_{G6} = 1,8 \text{ A}$$

$$P_{G6} = V_{G6} I_{G6} = (36)(1,8) \implies P_{G6} = 64,8 \text{ W}$$

5.2.7 Na fonte de tensão V_{s1} :

$$V_{s1} = 38,5 \text{ V}$$

$$I_{V_{s1}} = -I_{G6} \implies I_{V_{s1}} = -1,8 \text{ A}$$

$$P_{V_{s1}} = V_{V_{s1}} I_{V_{s1}} = (38,5)(-1,8) \implies P_{V_{s1}} = -69,3 \text{ W}$$



5.2.8 Na fonte de tensão V_{d1} :

$$V_{V_{d1}} = VE \implies V_{V_{d1}} = -3,25 \text{ V}$$

$$I_{V_{d1}} = I_{G5} \implies I_{V_{d1}} = 1,15 \text{ A}$$

$$P_{V_{d1}} = V_{V_{d1}} I_{V_{d1}} = (-3,25)(1,15) \implies P_{V_{d1}} = -3,737 \text{ W}$$

5.2.9 Na fonte de Corrente I_{d1} :

$$V_{I_{d1}} = VA \implies V_{V_{d1}} = -50 \text{ V}$$

$$I_{d1} = \frac{(VC - VD)}{200} = \frac{5}{200} \implies I_{d1} = 1,3 \text{ A}$$

$$P_{V_{d1}} = V_{V_{d1}} I_{d1} = (-50)(1,3) \implies P_{V_{d1}} = -65 \text{ W}$$

6 Verificação os resultados:

Lei de conservação de energia. ($\sum P = 0 \text{ W}$)

$$\sum P_F + \sum P_A = 0$$

$$(P_{V_{s1}} + P_{I_{d1}} + P_{V_{d1}}) + (P_{G1} + P_{G2} + P_{G3} + P_{G4} + P_{G5} + P_{G6}) = 0$$

$$(-134,3 \text{ W}) + (134,3 \text{ W}) = 0 \text{ W}$$

7 Retorno ao domínio do tempo.

7.1 Realizar a transformada inversa dos itens solicitados.

Se for o caso realizar as devidas conversões necessárias.

Não se aplica.



Exercícios 12. Calcule as potências nas fontes e nos resistores, utilizando análise nodal.

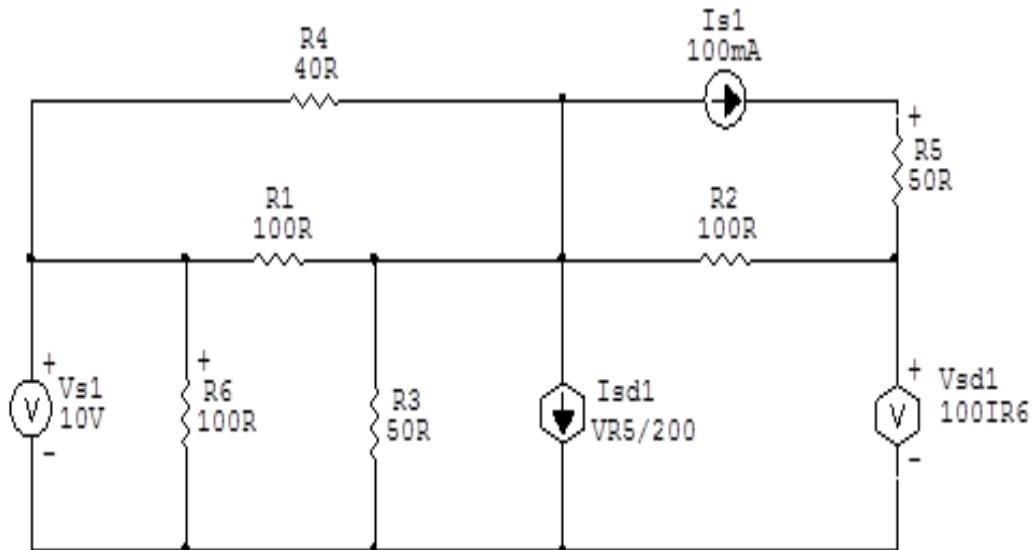


Figura 43: Circuito elétrico 12

Aplicando o Roteiro de Análise Nodal

1 Identificar o Circuito

1.1 Se o circuito for de corrente contínua? SIM

1.2 Se o circuito for de corrente alternada? NÃO

1.2.1 Se o circuito estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito. NÃO



2 Identificar os Nós

2.1 Identificar os nós.

2.2 Definir o nó de referência.

2.3 Designar os demais nós essenciais.

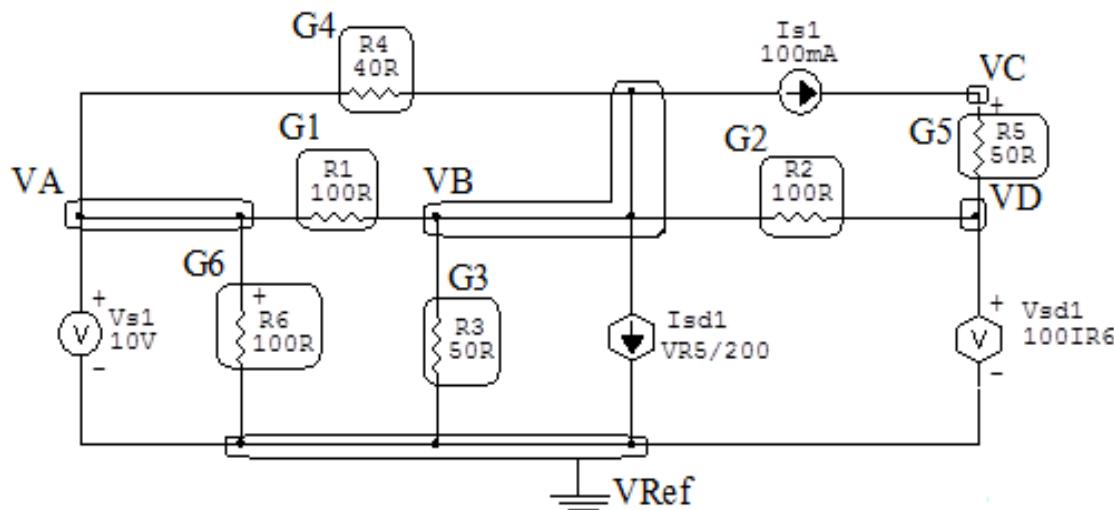


Figura 44: Circuito elétrico com os nós e impedâncias identificados

3 Obter as Equações Simultâneas

3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.

3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.

3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.

3.4 Se possuir fontes de tensão:

3.4.1 Identificar a região do supernó.

3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.

3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

*Ao se aplicar a LKC no Supernó, deve se utilizar o valor da tensão desconhecida do nó em que o ramo está diretamente conectado.

**Considerar as correntes saindo do nó como positivas e o potencial do nó onde se está aplicando a LKC com potencial mais elevado do que os demais.



3.1 Estabelecer as impedâncias e admitâncias: $Y = \frac{1}{Z}$

Por ser um circuito de corrente contínua, estabelecer as condutâncias. $G = \frac{1}{R}$

$$R1 = 100 \Omega \iff G1 = 0,01 \text{ S}$$

$$R2 = 100 \Omega \iff G2 = 0,01 \text{ S}$$

$$R3 = 50 \Omega \iff G3 = 0,02 \text{ S}$$

$$R4 = 40 \Omega \iff G4 = 0,025 \text{ S}$$

$$R5 = 50 \Omega \iff G5 = 0,02 \text{ S}$$

$$R6 = 100 \Omega \iff G6 = 0,01 \text{ S}$$

3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.

Não se aplica.

3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós

$$Vd1 = 100IR6 = 100 \frac{VA}{100} \implies Vd1 = VA$$

$$Id1 = \frac{VR5}{200} \implies Id1 = \frac{(VC - VD)}{200}$$

3.4 Estabelecer as relações entre os nós envolvidos nos supernós.

3.4.1 Identificar a região do supernó.

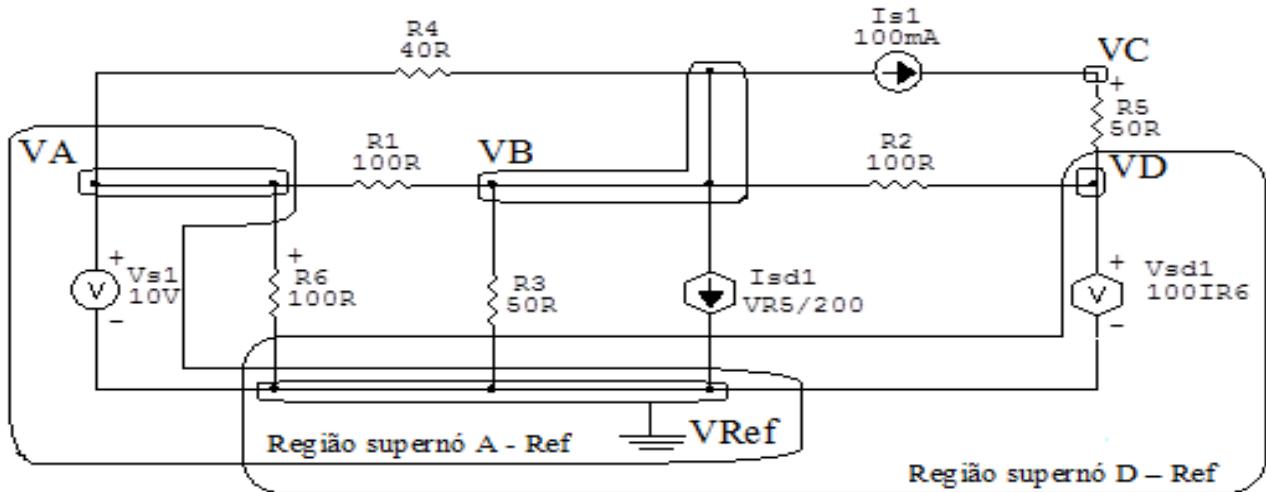


Figura 45: Circuito elétrico com as regiões dos supernós.

3.4.2 Estabelecer as relações entre os nós envolvidos nos supernós.

Supernó A-Ref: relação entre o nó C e o de Referência (V_{ref}).

$$V_A - V_{ref} = V_{s1}, \text{ como } V_{ref} = 0V \text{ e } V_{s1} = 10V, \text{ temos: } \Rightarrow V_A = 10V$$

Supernó D-Ref: relação entre o nó D e o de Referência (V_{ref}).

$$V_D - V_{ref} = V_{d1}, \text{ como } V_{ref} = 0V \text{ e } V_{d1} = V_A, \text{ temos: } \Rightarrow V_D = V_A$$

3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

Obter as equações simultâneas, aplicando a LKC ($\sum I_{\text{saindo}} = 0$):

Equação no nó VB:

$$G1(VB - VA) + G4(VB - VA) + G3VB + Id1 + G2(VB - VD) + Is1 = 0$$

$$G1VB - G1VA + G4VB - G4VA + G3VB + \frac{VC - VD}{200} + G2VB - G2VD = -Is1$$



$$-(G_1 + G_4)VA + (G_1 + G_2 + G_3 + G_4)VB - G_2VD + \frac{VC - VD}{200} = -Is1$$

Equação 1**Equação no nó VC:**

$$-Is1 + G_5(VC - VD) = 0$$

$$G_5VC - G_5VD = Is1 \quad \dots \dots \dots \quad \textbf{Equação 2}$$

4 Resolver as equações simultâneas para obter as tensões desconhecidas dos nós:

Substituindo VA , VD $Is1$ e os valores das condutâncias na equação acima:

Na Equação 1:

$$-(G_1 + G_4)VA + (G_1 + G_2 + G_3 + G_4)VB - G_2VD + \frac{VC - VD}{200} = -Is1$$

$$-((0,01) + (0,025))(10) + ((0,01) + (0,01) + (0,02) + (0,025))VB -$$

$$(0,01)(10) + \frac{VC - 10}{200} = -0,1$$

$$-(0,35)(0,065)VB - (0,1) + \frac{VC - 10}{200} = -0,1$$

$$(0,065)VB + \frac{VC - 10}{200} = -0,1 + 0,45$$

$$(0,065)VB + \frac{VC - 10}{200} = 0,35 \quad (200)$$

$$13VB + VC - 10 = 70$$

$$13VB + VC = 80$$

Na Equação 2:

$$G_5VC - G_5VD = Is1$$



$$(0,02)VC - (0,02)(10) = 0,1$$

$$(0,02)VC = 0,1 + 0,2$$

$$VC = \frac{0,3}{0,02}$$

$$VC = 15 \text{ V}$$

Considerando $13VB + VC = 80$, como $VC = 15 \text{ V}$ temos: $13VB = 80 - 15$

$$VB = \frac{65}{13}$$

$$VB = 5 \text{ V}$$

Assim temos:

$$VA = 10 \text{ V}$$

$$VB = 5 \text{ V}$$

$$VC = 15 \text{ V}$$

$$VD = 10 \text{ V}$$

5 Obter os parâmetros (tensões, correntes e potências), nos ramos desejados.

5.1 Estabelecer a convenção dos mesmos, no circuito.

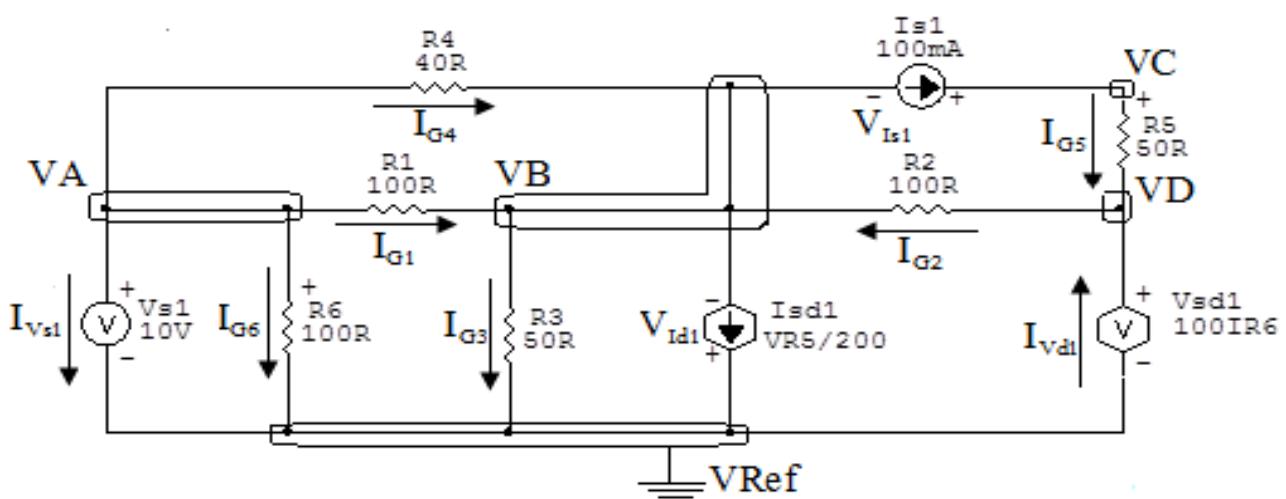


Figura 46: Circuito elétrico com as convenções de tensão/corrente nos ramos.



5.2 Cálculo das variáveis pretendidas.

5.2.1 Na condutância $G1$:

$$V_{G1} = (VA - VB) = (10 - 5) \Rightarrow V_{G1} = 5 \text{ V}$$

$$I_{G1} = G1 V_{G1} = (0,01)(5) \Rightarrow I_{G1} = 0,05 \text{ A}$$

$$P_{G1} = V_{G1} I_{G1} = (5)(0,05) \Rightarrow P_{G1} = 0,25 \text{ W}$$

5.2.2 Na condutância $G2$:

$$V_{G2} = (VD - VB) = (10 - 5) \Rightarrow V_{G2} = 5 \text{ V}$$

$$I_{G2} = G2 V_{G2} = (0,01)(5) \Rightarrow I_{G2} = 0,05 \text{ A}$$

$$P_{G2} = V_{G2} I_{G2} = (5)(0,05) \Rightarrow P_{G2} = 0,25 \text{ W}$$

5.2.3 Na condutância $G3$:

$$V_{G3} = VB \Rightarrow V_{G3} = 5 \text{ V}$$

$$I_{G3} = G3 V_{G3} = (0,02)(5) \Rightarrow I_{G3} = 0,1 \text{ A}$$

$$P_{G3} = V_{G3} I_{G3} = (5)(0,1) \Rightarrow P_{G3} = 0,5 \text{ W}$$

5.2.4 Na condutância $G4$:

$$V_{G4} = (VA - VB) = (10 - 5) \Rightarrow V_{G4} = 5 \text{ V}$$

$$I_{G4} = G4 V_{G4} = (0,025)(5) \Rightarrow I_{G4} = 0,125 \text{ A}$$

$$P_{G4} = V_{G4} I_{G4} = (5)(0,125) \Rightarrow P_{G4} = 0,625 \text{ W}$$

5.2.5 Na condutância $G5$:

$$V_{G5} = (VC - VD) = (15 - 10) \Rightarrow V_{G5} = 5 \text{ V}$$

$$I_{G5} = G5 V_{G5} = (0,02)(5) \Rightarrow I_{G5} = 0,1 \text{ A}$$

$$P_{G5} = V_{G5} I_{G5} = (5)(0,1) \Rightarrow P_{G5} = 0,5 \text{ W}$$

**5.2.6 Na condutância G_6 :**

$$V_{G6} = VA \implies V_{G6} = 10 \text{ V}$$

$$I_{G6} = G_6 V_{G6} = (0,01)(10) \implies I_{G6} = 0,1 \text{ A}$$

$$P_{G6} = V_{G6} I_{G6} = (10)(0,1) \implies P_{G6} = 1 \text{ W}$$

5.2.7 Na fonte de corrente I_{s1} :

$$V_{I_{s1}} = (VB - VC) = (5 - 15) \implies V_{I_{s1}} = -10 \text{ V}$$

$$I_{s1} \implies I_{s1} = 0,1 \text{ A}$$

$$P_{I_{s1}} = V_{I_{s1}} I_{s1} = (-10)(0,1) \implies P_{I_{s1}} = -1 \text{ W}$$

5.2.8 Na fonte de tensão V_{s1} :

$$V_{s1} = 10 \text{ V}$$

$$I_{V_{s1}} = (I_{G1} + I_{G4} + I_{G6}) = (0,05 + 0,125 + 0,1) \implies I_{V_{s1}} = 0,275 \text{ A}$$

$$P_{V_{s1}} = V_{V_{s1}} I_{V_{s1}} = (10)(0,275) \implies P_{V_{s1}} = -2,75 \text{ W}$$

5.2.9 Na fonte de tensão V_{d1} :

$$V_{V_{d1}} = VD = 10 \implies V_{V_{d1}} = 10 \text{ V}$$

$$I_{V_{d1}} = (I_{G2} - I_{G5}) = (0,05 - 0,1) \implies I_{V_{d1}} = 0,05 \text{ A}$$

$$P_{V_{d1}} = V_{V_{d1}} I_{V_{d1}} = (10)(0,05) \implies P_{V_{d1}} = 0,5 \text{ W}$$

5.2.10 Na fonte de tensão I_{d1} :

$$V_{I_{d1}} = VB \implies V_{I_{d1}} = 5 \text{ V}$$

$$I_{d1} = \frac{(VC - VD)}{200} = \frac{5}{200} \implies I_{V_{d1}} = 0,025 \text{ A}$$

$$P_{V_{d1}} = V_{V_{d1}} I_{V_{d1}} = (5)(0,025) \implies P_{V_{d1}} = 0,125 \text{ W}$$



6 Verificação os resultados:

Lei de conservação de energia. ($\sum P = 0 \text{ W}$)

$$\sum P_F + \sum P_A = 0$$

$$(P_{V_{s1}} + P_{I_{s1}}) + (P_{G1} + P_{G2} + P_{G3} + P_{G4} + P_{G5} + P_{G6} + P_{I_{d1}} + P_{V_{d1}}) = 0$$

$$(-3,75 \text{ W}) + (3,75 \text{ W}) = 0 \text{ W}$$

7 Retorno ao domínio do tempo.

7.1 Realizar a transformada inversa dos itens solicitados.

Se for o caso realizar as devidas conversões necessárias.

Não se aplica.

Exercícios 13. Determine a tensão e a corrente nos ramos, no domínio do tempo. Utilize análise nodal e transformada fasorial.

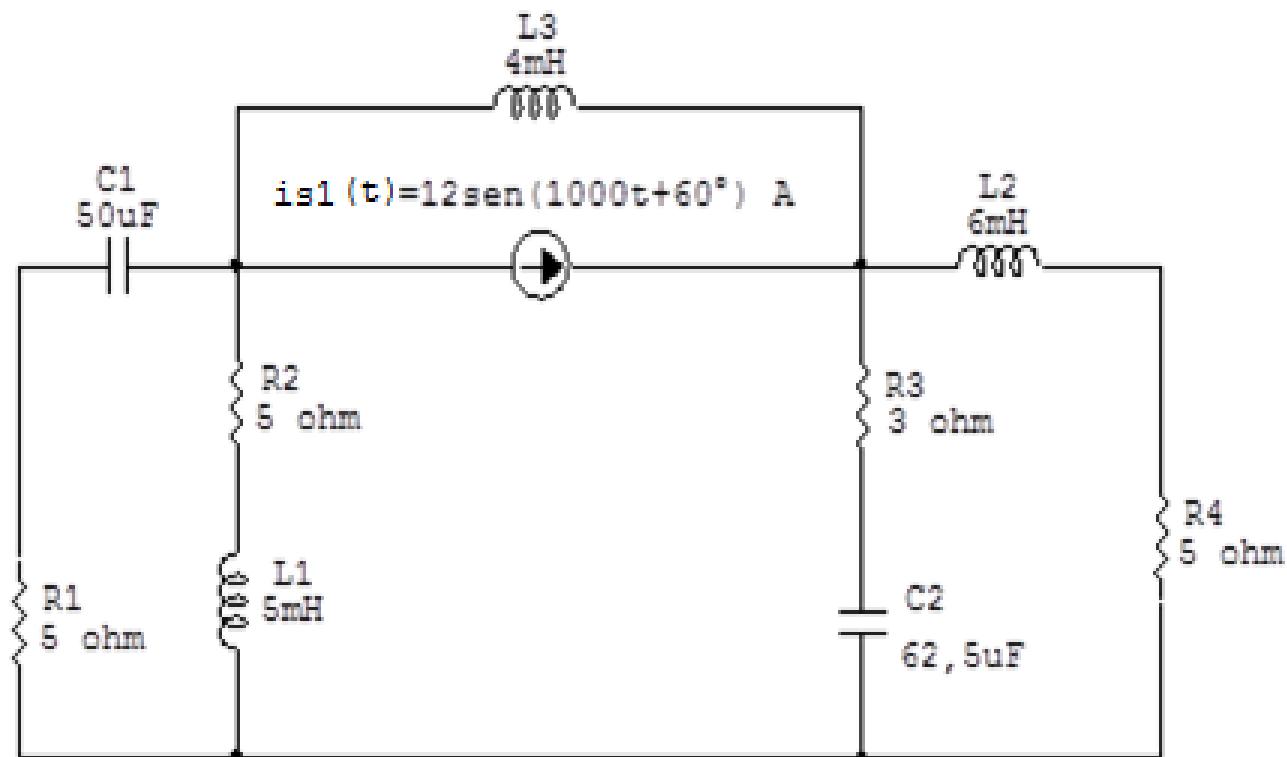


Figura 47: Circuito elétrico 13

Aplicando o Roteiro de Análise Nodal

1 Identificar o Circuito

- 1.1 Se o circuito for de corrente contínua? NÃO
- 1.2 Se o circuito for de corrente alternada? SIM
- 1.2.1 Se o circuito estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito. SIM

Transformações dos elementos:

$$L1 \Rightarrow X_{L1} = jwL1 = j1000(0,005) \quad X_{L1} = j5 \Omega$$

$$L2 \Rightarrow X_{L2} = jwL2 = j1000(0,006) \quad X_{L2} = j6 \Omega$$

$$L3 \Rightarrow X_{L3} = jwL3 = j1000(0,004) \quad X_{L3} = j4 \Omega$$

$$C1 \Rightarrow X_{C1} = \frac{1}{jwC1} = \frac{1}{j1000(0,00005)} \quad X_{C1} = -j20 \Omega$$

$$C2 \Rightarrow X_{C2} = \frac{1}{jwC2} = \frac{1}{j1000(0,0000625)} \quad X_{C2} = -j16 \Omega$$

Transformações das variáveis:

$$is1(t) = 12\sin(1000t + 60^\circ)A \Rightarrow Is1 = (12 - j30) A$$

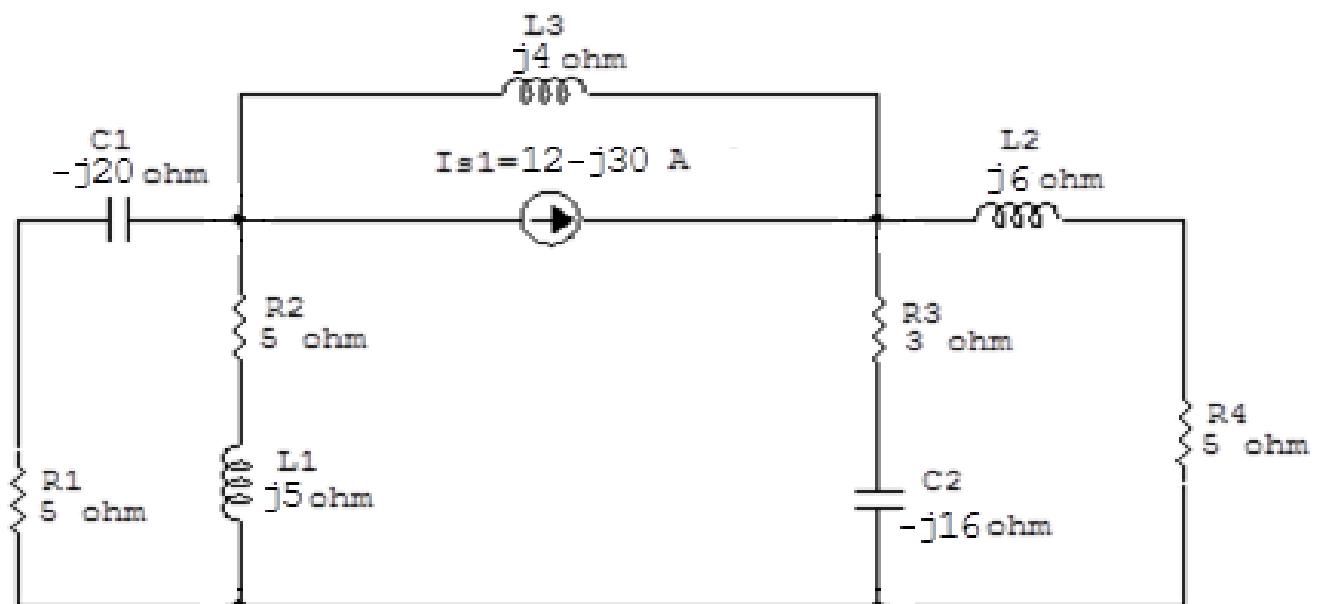


Figura 48: Circuito elétrico com a transformada fasorial aplicada.



2 Identificar os Nós

2.1 Identificar os nós.

2.2 Definir o nó de referência.

2.3 Designar os demais nós essenciais.

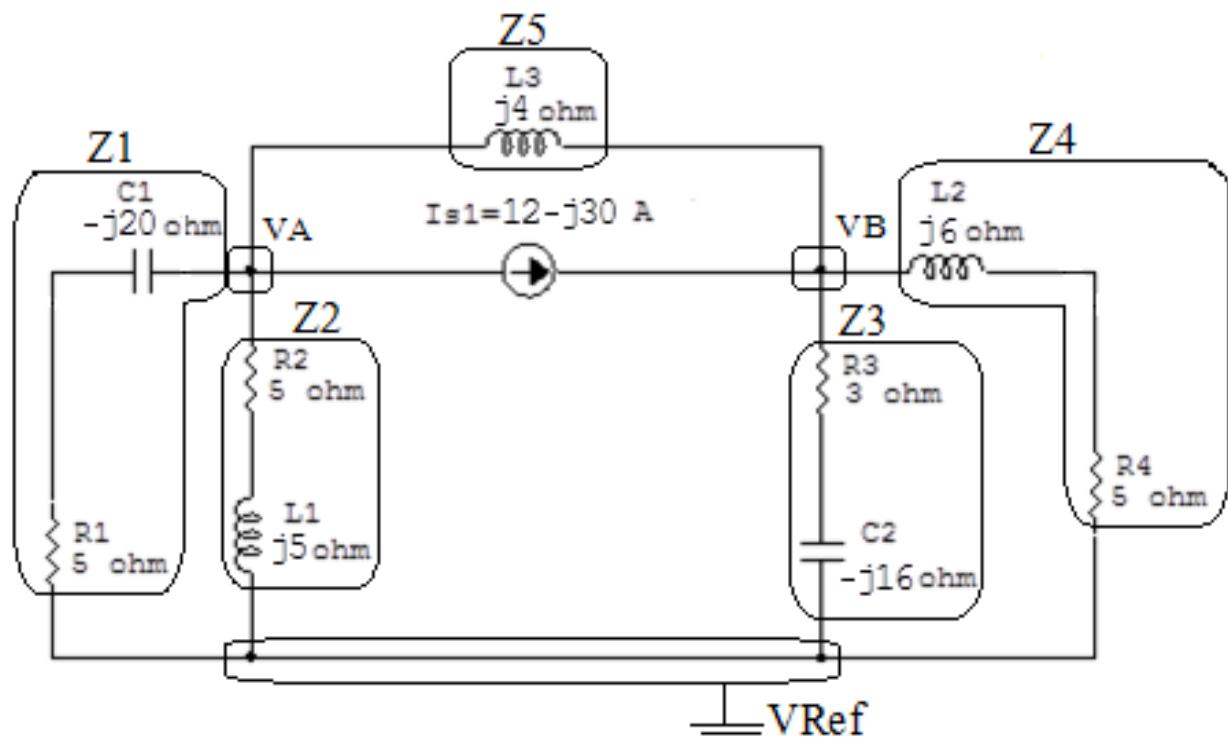


Figura 49: Circuito elétrico com os nós e impedâncias identificados



3 Obter as Equações Simultâneas

- 3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.
- 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.
- 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.
- 3.4 Se possuir fontes de tensão:
 - 3.4.1 Identificar a região do supernó.
 - 3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.
- 3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

*Ao se aplicar a LKC no Supernó, deve se utilizar o valor da tensão desconhecida do nó em que o ramo está diretamente conectado.

**Considerar as correntes saindo do nó como positivas e o potencial do nó onde se está aplicando a LKC com potencial mais elevado do que os demais.

3.1 Estabelecer as impedâncias e admitâncias: $Y = \frac{1}{Z}$

$$Z_1 = (5 - j20) \Omega \iff Y_1 = (0,0117 + j0,0470) S$$

$$Z_2 = (5 + j5) \Omega \iff Y_2 = (0,1 - j0,1) S$$

$$Z_3 = (3 - j16) \Omega \iff Y_3 = (0,0113 + j0,0603) S$$

$$Z_4 = (5 + j6) \Omega \iff Y_4 = (0,0819 - j0,0983) S$$

$$Z_5 = j4 \Omega \iff Y_5 = -j0,25 S$$

- 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.

EQUAÇÕES SIMULTÂNEAS

$$(Y_1 + Y_2 + Y_5)VA + (-Y_5)VB = -Is_1$$

$$(-Y_5)VA + (Y_3 + Y_4 + Y_5)VB = Is_1$$



Mostrado a seguir na forma matricial:

$$\begin{bmatrix} 0,111 - j0,302 & j0,25 \\ j0,25 & 0,0932 - j0,287 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} VA \\ VB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 + j30 \\ 12 - j30 \end{bmatrix}$$

3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.

Não se aplica.

3.4 Se possuir fontes de tensão:

3.4.1 Identificar a região do supernó.

Não se aplica.

3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.

Não se aplica.

3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

Obter as equações simultâneas, aplicando a LKC ($\sum I_{\text{saindo}} = 0$):

Não se aplica.

4 Resolver as equações simultâneas para obter as tensões desconhecidas dos nós:

Aplicando o **Teorema de Cramer** nas equações abaixo:

$$\Delta = \begin{bmatrix} 0,111 - j0,302 & j0,25 \\ j0,25 & 0,0932 - j0,287 \end{bmatrix} = -0,0768 - j0,0604 - (-0,0625)$$
$$\Delta = \begin{bmatrix} 0,111 - j0,302 & j0,25 \\ j0,25 & 0,0932 - j0,287 \end{bmatrix} = -0,0143 - j0,604$$

$$\Rightarrow \Delta = -0,0143 - j0,604$$



$$\Delta_{VA} = \begin{bmatrix} -12 + j30 & j0,25 \\ 12 - j30 & 0,0932 - j0,287 \end{bmatrix} = 7,520 + j6,254 - 7,5 + j3$$

$$\Delta_{VA} = -0,0200 + j3,254$$

$$VA = \frac{\Delta_{VA}}{\Delta} = \frac{0,0200 + j3,254}{-0,0143 - j0,604} \Rightarrow VA = (-51,0543 - j11,759) V$$

$$\Delta_{VB} = \begin{bmatrix} 0,111 - j0,302 & -12 + j30 \\ j0,25 & 12 - j30 \end{bmatrix} = (-7,747 - j6,988) - (-7,5 - j3)$$

$$\Delta_{VB} = -0,247 - j3,988$$

$$VB = \frac{\Delta_{VB}}{\Delta} = \frac{-0,247 - j3,988}{-0,0143 - j0,604} \Rightarrow VB = (63,391 + j10,925) V$$

Assim temos:

$$VA = (-51,0543 - j11,759) V$$

$$VB = (63,391 + j10,925) V$$

5 Obter os parâmetros (tensões, correntes e potências), nos ramos desejados.

5.1 Estabelecer a convenção dos mesmos, no circuito.

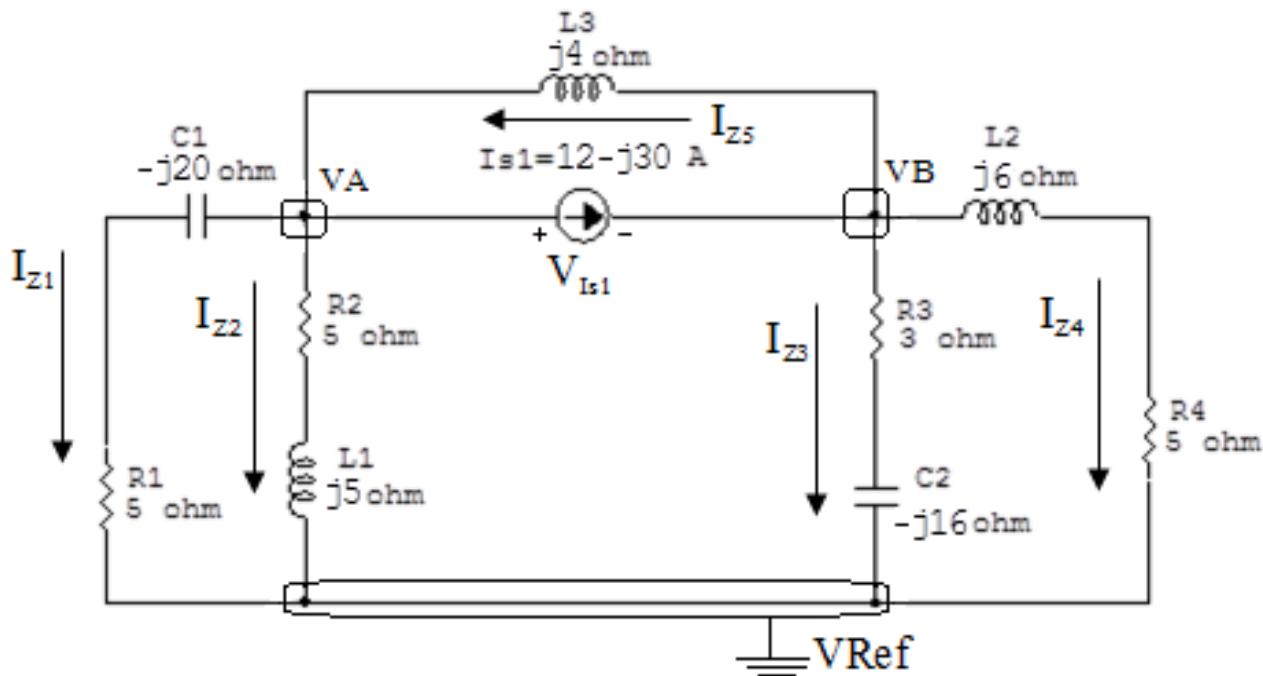


Figura 50: Circuito elétrico com as convenções de tensão/corrente nos ramos.

5.2 Cálculo das variáveis pretendidas.

5.2.1 Na impedância Z1:


$$V_{Z1} = VA \implies V_{Z1} = (-51,0543 - j11,759) \text{ V}$$

$$I_{Z1} =$$

$$Y1V_{Z1} = (0,0117 + j0,0470)(-51,0543 - j11,759) \implies I_{Z1} = (-0,0472 - j2,540) \text{ A}$$

$$S_{Z1} = \frac{V_{Z1} I_{Z1}^*}{2} = \frac{(-51,0543 - j11,759)(-0,0472 + j2,540)}{2} =$$
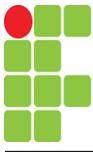
$$= \frac{(32,292 - j129,168)}{2} \implies S_{Z1} = (16,146 - j64,584) \text{ VA}$$



5.2.2 Na impedância Z_2 :

$$V_{Z2} = VA \implies V_{Z2} = (-51,0543 - j11,759) \text{ V}$$

$$I_{Z2} = Y_2 V_{Z2} = (0,1 - j0,1)(-51,0543 - j11,759) \implies I_{Z2} = (-6,281 + j3,929) \text{ A}$$

$$S_{Z2} = \frac{V_{Z2} I_{Z2}^*}{2} = \frac{(-51,0543 - j11,759)(-6,281 - j3,929)}{2} =$$

$$= \frac{(274,483 + j274,483)}{2} \implies S_{Z2} = (137,241 + j137,241) \text{ VA}$$

5.2.3 Na impedância Z_3 :

$$V_{Z3} = VB \implies V_{Z3} = (63,391 + j10,925) \text{ V}$$

$$I_{Z3} = Y_3 V_{Z3} = (0,0113 + j0,0603)(63,391 + j10,925) \implies I_{Z3} = (0,0579 + j3,951) \text{ A}$$

$$S_{Z3} = \frac{V_{Z3} I_{Z3}^*}{2} = \frac{(63,391 + j10,925)(0,0579 - j3,951)}{2} =$$

$$= \frac{(46,843 - j249,831)}{2} \implies S_{Z3} = (23,421 - j124,915) \text{ VA}$$

5.2.4 Na impedância Z_4 :

$$V_{Z4} = VB \implies V_{Z4} = (63,391 + j10,925) \text{ V}$$

$$I_{Z4} = Y_4 V_{Z4} = (0,0819 - j0,0983)(63,391 + j10,925) \implies I_{Z4} = (6,270 - j5,339) \text{ A}$$

$$S_{Z4} = \frac{V_{Z4} I_{Z4}^*}{2} = \frac{(63,391 + j10,925)(6,270 + j5,339)}{2} =$$

$$= \frac{(339,166 + j407,000)}{2} \implies S_{Z4} = (169,583 + j203,500) \text{ VA}$$

**5.2.5 Na impedância Z_5 :**

$$V_{Z5} = VB - VA = ((63,391 + j10,925) - (-51,0543 - j11,759))$$

$$\implies V_{Z5} = (114,445 + j22,685) \text{ V}$$

$$I_{Z5} = Y_5 V_{Z5} = (-j0,25)(114,445 + j22,685) \implies I_{Z5} = (5,671 - j28,611) \text{ A}$$

$$S_{Z5} = \frac{V_{Z5} I_{Z5}^*}{2} = \frac{(114,445 + j22,685)(5,671 + j28,611)}{2} =$$

$$= \frac{(-1,136 + j3403,113)}{2} \implies S_{Z5} = (-5,684 + j1701,556) \text{ VA}$$

5.2.6 Na fonte de corrente I_{s1} :

$$V_{I_{s1}} = VA - VB = ((-51,0543 - j11,759) - (63,391 + j10,925))$$

$$\implies V_{I_{s1}} = (-114,445 + j22,685) \text{ V}$$

$$I_{s1} = (12 - j30) \text{ A}$$

$$S_{I_{s1}} = \frac{V_{I_{s1}} I_{s1}^*}{2} = \frac{(-114,445 + j22,685)(12 + j30)}{2} =$$

$$= \frac{(-692,786 + j3705,596)}{2} \implies S_{I_{s1}} = (-346,393 - j1852,798) \text{ VA}$$



6 Verificação os resultados:

Lei de conservação de energia. ($\sum P = 0 \text{ W}$)

$$\sum P_F + \sum P_A = 0$$

$$(S_{I_{s1}}) + (S_{Z1} + S_{Z2} + S_{Z3} + S_{Z4} + S_{Z5}) = 0$$

$$((-346,393 - j1852,798) \text{ W}) + ((346,393 + j1852,798) \text{ W}) = 0 \text{ W}$$

7 Retorno ao domínio do tempo.

7.1 Realizar a transformada inversa dos itens solicitados.

7.1.1 Na impedância $Z1$:

$$vZ1(t) = 52,391 \cos(1000t - 167,028^\circ) \text{ V}$$

$$iZ1(t) = 2,541 \cos(1000t - 91,065^\circ) \text{ A}$$

$$sZ1(t) = 66,572 \cos(1000t - 75,963^\circ) \text{ VA}$$

7.1.2 Na impedância $Z2$:

$$vZ2(t) = 52,391 \cos(1000t - 167,028^\circ) \text{ V}$$

$$iZ2(t) = 7,409 \cos(1000t + 147,971^\circ) \text{ A}$$

$$sZ2(t) = 194,089 \cos(1000t + 45^\circ) \text{ VA}$$

7.1.3 Na impedância $Z3$:

$$vZ3(t) = 64,326 \cos(1000t + 9,779^\circ) \text{ V}$$

$$iZ3(t) = 3,951 \cos(1000t + 89,159^\circ) \text{ A}$$

$$sZ3(t) = 127,092 \cos(200t - 79,380^\circ) \text{ VA}$$



7.1.4 Na impedância Z_4 :

$$vZ_4(t) = 64,326 \cos(1000t + 9,779^\circ) V$$

$$iZ_4(t) = 8,236 \cos(1000t - 40,415^\circ) A$$

$$sZ_4(t) = 264,897 \cos(1000t + 50,194^\circ) VA$$

7.1.5 Na impedância Z_5 :

$$vZ_5(t) = 116,672 \cos(1000t + 11,211^\circ) V$$

$$iZ_5(t) = 29,168 \cos(1000t - 78,788^\circ) A$$

$$sZ_5(t) = 1701,556 \cos(1000t + 90^\circ) VA$$

7.1.6 Na fonte de corrente I_{s1} :

$$vI_{s1}(t) = 116,672 \cos(1000t + 11,211^\circ) V$$

$$iI_{s1}(t) = 32,310 \cos(1000t - 68,198^\circ) A$$

$$sI_{s1}(t) = 1884,900 \cos(1000t - 100,589^\circ) VA$$

Exercícios 14. Determine a tensão e a corrente nos ramos, no domínio do tempo. Utilize análise nodal e transformada fasorial.

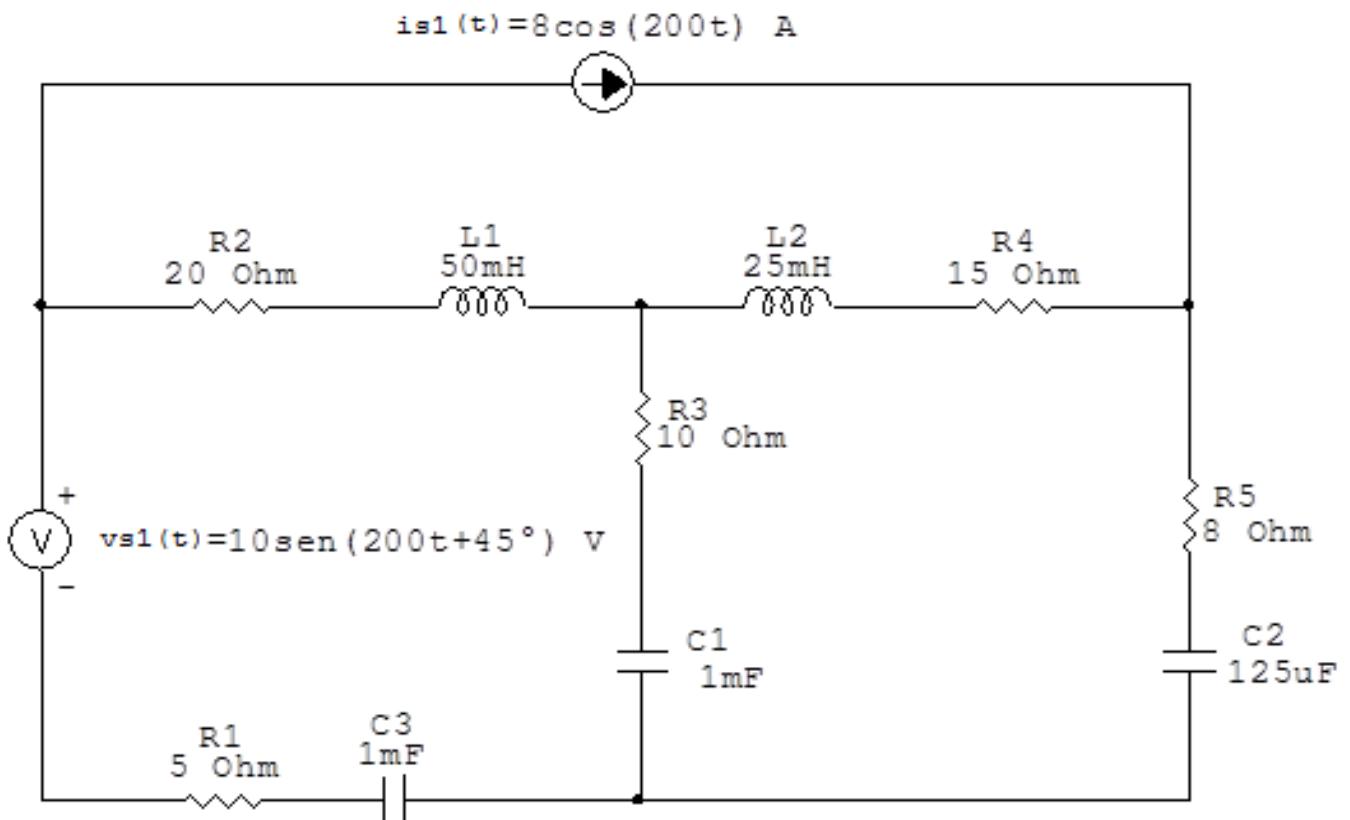


Figura 51: Circuito elétrico 14

Aplicando o Roteiro de Análise Nodal

1 Identificar o Circuito

1.1 Se o circuito for de corrente contínua? NÃO

1.2 Se o circuito for de corrente alternada? SIM

1.2.1 Se o circuito estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito. SIM



Transformações dos elementos:

$$L1 \Rightarrow X_{L1} = jwL1 = j200(0,05) \quad X_{L1} = j10 \Omega$$

$$L2 \Rightarrow X_{L2} = jwL2 = j200(0,025) \quad X_{L2} = j5 \Omega$$

$$C1 \Rightarrow X_{C1} = \frac{1}{jwC1} = \frac{1}{j200(0,001)} \quad X_{C1} = -j5 \Omega$$

$$C2 \Rightarrow X_{C2} = \frac{1}{jwC2} = \frac{1}{j200(0,000125)} \quad X_{C2} = -j40 \Omega$$

$$C3 \Rightarrow X_{C3} = \frac{1}{jwC3} = \frac{1}{j200(0,001)} \quad X_{C3} = -j5 \Omega$$

Transformações das variáveis:

$$vs1(t) = 10\sin(200t + 45^\circ) \Rightarrow Vs1 = (10 - j45) V$$

$$is1(t) = 8\cos 200t \Rightarrow Is1 = 8 A$$

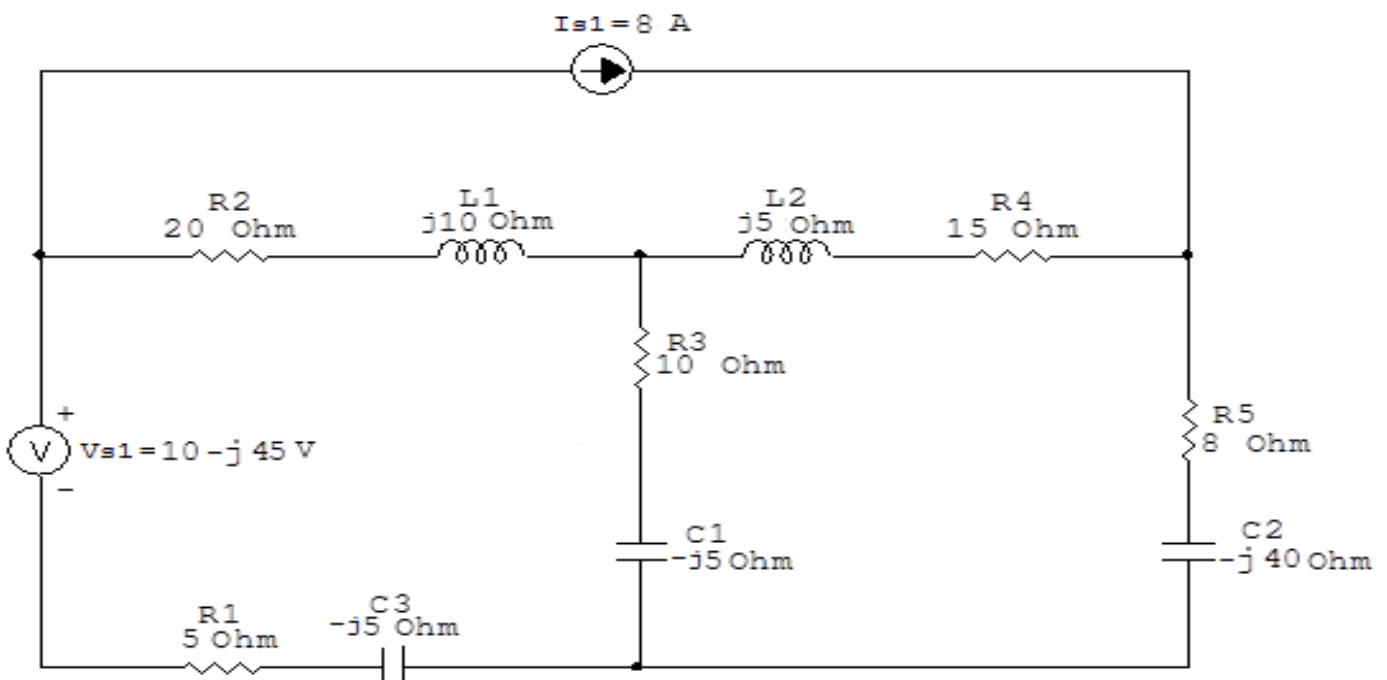


Figura 52: Circuito elétrico com a transformada fasorial aplicada.



2 Identificar os Nós

2.1 Identificar os nós.

2.2 Definir o nó de referência.

2.3 Designar os demais nós essenciais.

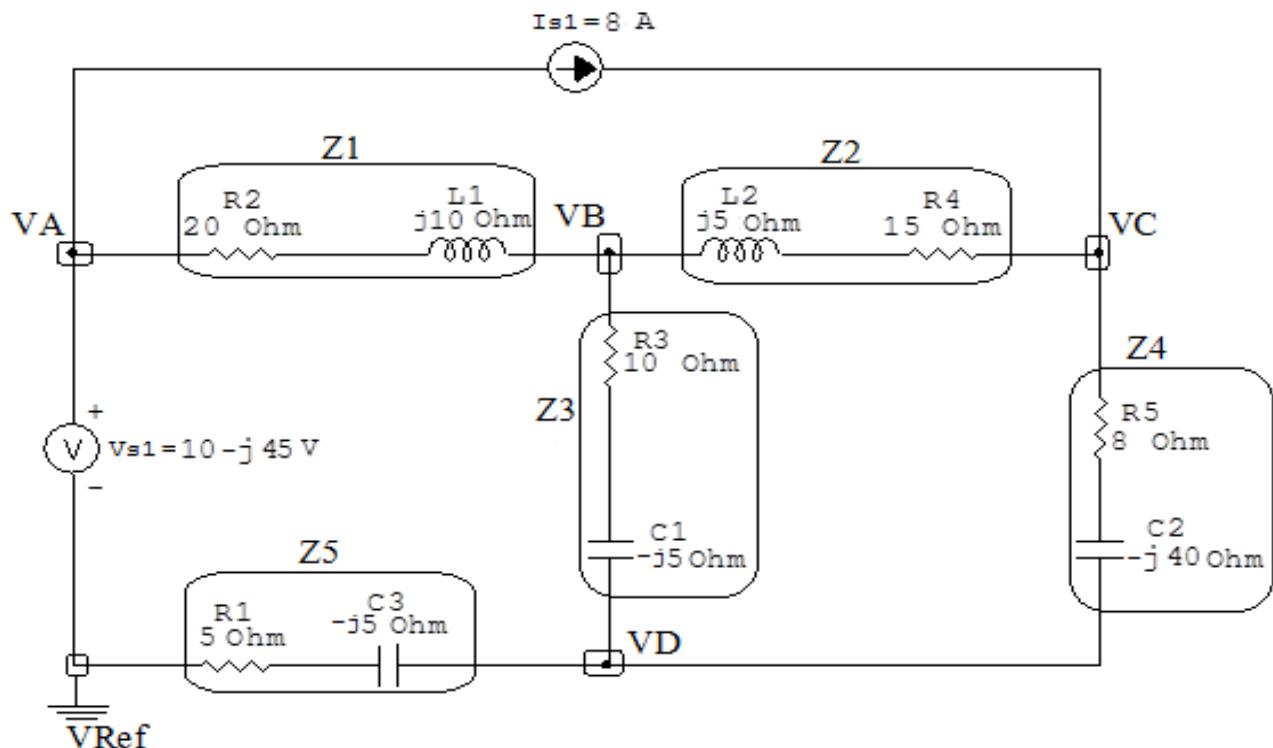


Figura 53: Circuito elétrico com os nós e impedâncias identificados



3 Obter as Equações Simultâneas

- 3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.
- 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.
- 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.
- 3.4 Se possuir fontes de tensão:
 - 3.4.1 Identificar a região do supernó.
 - 3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.
- 3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

*Ao se aplicar a LKC no Supernó, deve se utilizar o valor da tensão desconhecida do nó em que o ramo está diretamente conectado.

**Considerar as correntes saindo do nó como positivas e o potencial do nó onde se está aplicando a LKC com potencial mais elevado do que os demais.

3.1 Estabelecer as impedâncias e admitâncias: $Y = \frac{1}{Z}$

$$Z_1 = (20 + j10) \Omega \iff Y_1 = (0,04 - j0,02) S$$

$$Z_2 = (15 + j5) \Omega \iff Y_2 = (0,06 - j0,02) S$$

$$Z_3 = (10 - j5) \Omega \iff Y_3 = (0,08 + j0,04) S$$

$$Z_4 = (8 - j40) \Omega \iff Y_4 = (0,00480 + j0,0240) S$$

$$Z_5 = (5 - j5) \Omega \iff Y_5 = (0,1 + j0,1) S$$

- 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.

Não se aplica.

- 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.

Não se aplica.

3.4 Se possuir fontes de tensão:

3.4.1 Identificar a região do supernó.

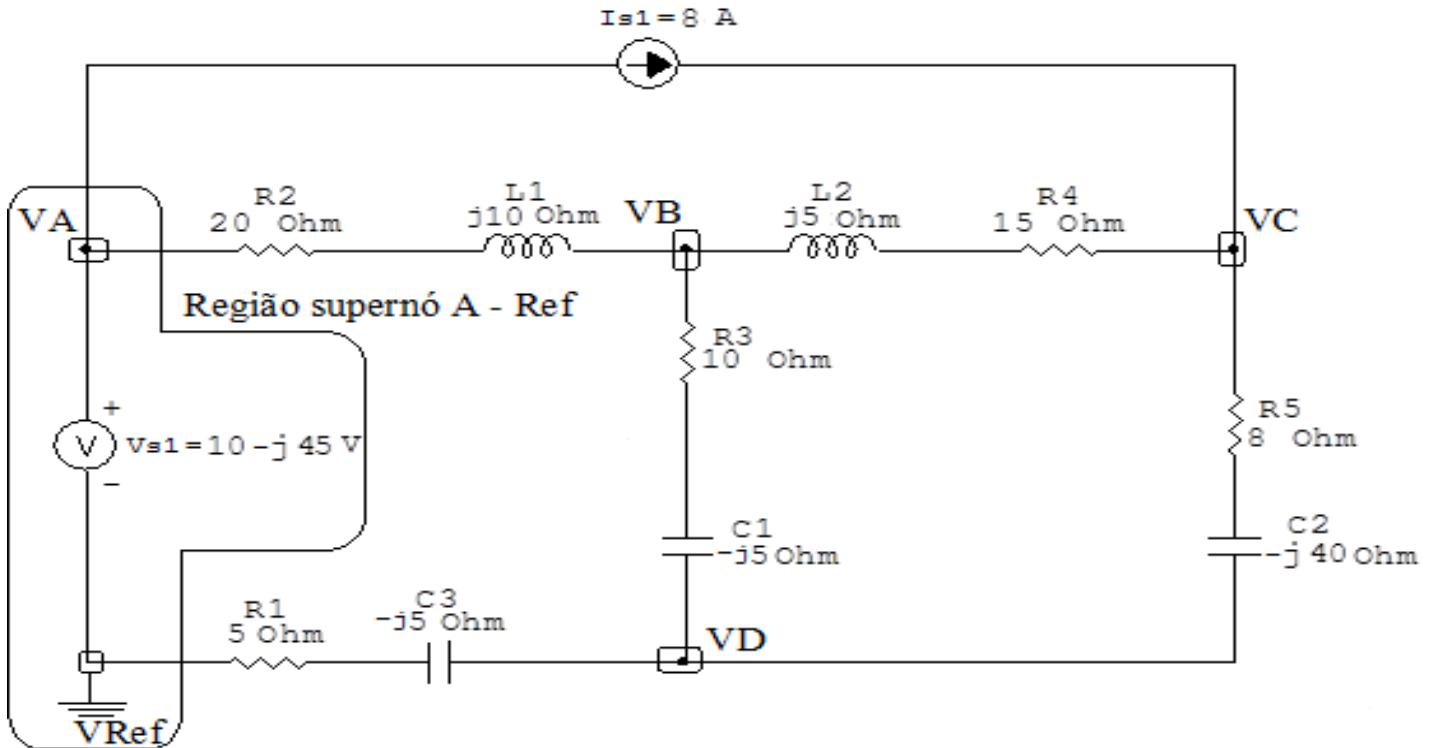


Figura 54: Circuito elétrico com as regiões dos supernós.

3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.

Supernó A-Ref: relação entre o nó A e o de Referência (V_{ref}).

$VA - V_{ref} = Vs1$, como $V_{ref} = 0V$ e $Vs1 = (10 - j45) \text{ V}$, temos: $\Rightarrow VA = (10 - j45) \text{ V}$

3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

Obter as equações simultâneas, aplicando a LKC ($\sum I_{\text{saíndo}} = 0$):
Equação no nó B:

$$Y1(VB - VA) + Y3(VB - VD) + Y2(VB - VC) = 0$$

$$Y1VB - Y1VA + Y3VB - Y3VD + Y2VB - Y2VC = 0$$



$$(Y_1 + Y_2 + Y_3)VB - Y_2VC - Y_3VD = Y_1VA \dots \text{Equação 1}$$

Equação no nó C:

$$Y_2(VC - VB) + Y_4(VC - VD) - Is1 = 0$$

$$Y_2VC - Y_2VB + Y_4VC - Y_4VD = Is1$$

$$-Y_2VB + (Y_2 + Y_4)VC - Y_4VD = Is1 \dots \text{Equação 2}$$

Equação no nó D:

$$Y_5VD + Y_3(VD - VB) + Y_4(VD - VC) = 0$$

$$Y_5VD + Y_3VD - Y_3VB + Y_4VD - Y_4VC = 0$$

$$-Y_3VB - Y_4VC + (Y_3 + Y_4 + Y_5)VD = 0 \dots \text{Equação 3}$$

4 Resolver as equações simultâneas para obter as tensões desconhecidas dos nós:

Substituindo VA e os valores das admitâncias nas equações acima:

Na Equação 1:

$$(Y_1 + Y_2 + Y_3)VB - Y_2VC - Y_3VD = Y_1VA$$

$$((0,04 - j0,02) + (0,06 - j0,02) + (0,08 + j0,04))VB - (0,06 - j0,02)VC - (0,08 + j0,04)VD = (0,04 - j0,02)(10 - j45)$$

$$0,18VB - 0,06 + j0,02VC - 0,08 - j0,04VD = -0,5 - j2$$

Na Equação 2:

$$-Y_2VB + (Y_2 + Y_4)VC - Y_4VD = Is1$$

$$-(0,06 - j0,02)VB + ((0,06 - j0,02) + (0,00480 + j0,0240))VC - (0,00480 + j0,0240)VD = 8$$

$$-0,06 + j0,02VB + 0,0648 + j0,00403VC - 0,00480 - j0,0240VD = 8$$



Na Equação 3:

$$-Y_3VB - Y_4VC + (Y_3 + Y_4 + Y_5)VD = 0$$

$$-(0,08 + j0,04)VB - (0,00480 + j0,0240)VC + ((0,08 + j0,04) + (0,00480 + j0,0240) + (0,1 + j0,1))VD = 0$$

$$-0,08 - j0,04VB - 0,00480 - j0,0240VC + 0,184 + j0,164VD = 0$$

Aplicando o **Teorema de Cramer** nas equações abaixo:

$$0,18VB - 0,06 + j0,02VC - 0,08 - j0,04VD = -0,5 - j2$$

$$-0,06 + j0,02VB + 0,0648 + j0,00403VC - 0,00480 - j0,0240VD = 8$$

$$-0,08 - j0,04VB - 0,00480 - j0,0240VC + 0,184 + j0,164VD = 0$$

$$\begin{bmatrix} (0,18) & (-0,06 + j0,02) & (-0,08 - j0,04) \\ (-0,06 + j0,02) & (0,0648 + j0,00403) & (-0,00480 - j0,0240) \\ (-0,08 - j0,04) & (-0,00480 - j0,0240) & (0,184 + j0,164) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} VB \\ VC \\ VD \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,5 - j2 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{bmatrix} (0,18) & (-0,06 + j0,02) & (-0,08 - j0,04) \\ (-0,06 + j0,02) & (0,0648 + j0,00403) & (-0,00480 - j0,0240) \\ (-0,08 - j0,04) & (-0,00480 - j0,0240) & (0,184 + j0,164) \end{bmatrix}$$

$$= 0,00202 + j0,00177 - 0,00117 + j0,000557$$

$$\implies \Delta = 0,000850 + j0,00121$$



$$\Delta_{VB} = \begin{bmatrix} (-0,5 - j2) & (-0,06 + j0,02) & (-0,08 - j0,04) \\ (8) & (0,0648 + j0,00403) & (-0,00480 - j0,0240) \\ 0 & (-0,00480 - j0,0240) & (0,184 + j0,164) \end{bmatrix} =$$

$$0,0124 - j0,0113 - (-0,114 - j0,0481)$$

$$\Delta_{VB} = 0,126 + j0,0367$$

$$VB = \frac{\Delta_{VB}}{\Delta} = \frac{0,126 + j0,0367}{0,000850 + j0,00121} \Rightarrow VB = (69,376 - j55,750) V$$

$$\Delta_{VC} = \begin{bmatrix} (0,18) & (-0,5 - j2) & (-0,08 - j0,04) \\ (-0,06 + j0,02) & (8) & (-0,00480 - j0,0240) \\ (-0,08 - j0,04) & 0 & (0,184 + j0,164) \end{bmatrix} =$$
$$0,270 + j0,236 - 0,0332 + j0,0830$$

$$\Delta_{VC} = 0,237 + j0,153$$

$$VC = \frac{\Delta_{VC}}{\Delta} = \frac{0,237 + j0,153}{0,000850 + j0,00121} \Rightarrow VC = (176,591 - j71,764) V$$

$$\Delta_{VD} = \begin{bmatrix} (0,18) & (-0,06 + j0,02) & (-0,5 - j2) \\ (-0,06 + j0,02) & (0,0648 + j0,00403) & (8) \\ (-0,08 - j0,04) & (-0,00480 - j0,0240) & 0 \end{bmatrix} =$$
$$0,0471 + j0,00418 - (-0,0102 - j0,0231)$$

$$\Delta_{VD} = 0,0573 + j0,0279$$

$$VD = \frac{\Delta_{VD}}{\Delta} = \frac{0,0573 + j0,0279}{0,000850 + j0,00121} \Rightarrow VD = (37,287 - j21,112) V$$

Assim temos:

$$VA = (10 - j45) V$$

$$VB = (69,376 - j55,750) V$$

$$VC = (176,591 - j71,764) V$$

$$VD = (37,287 - j21,112) V$$

5 Obter os parâmetros (tensões, correntes e potências), nos ramos desejados.

5.1 Estabelecer a convenção dos mesmos, no circuito.

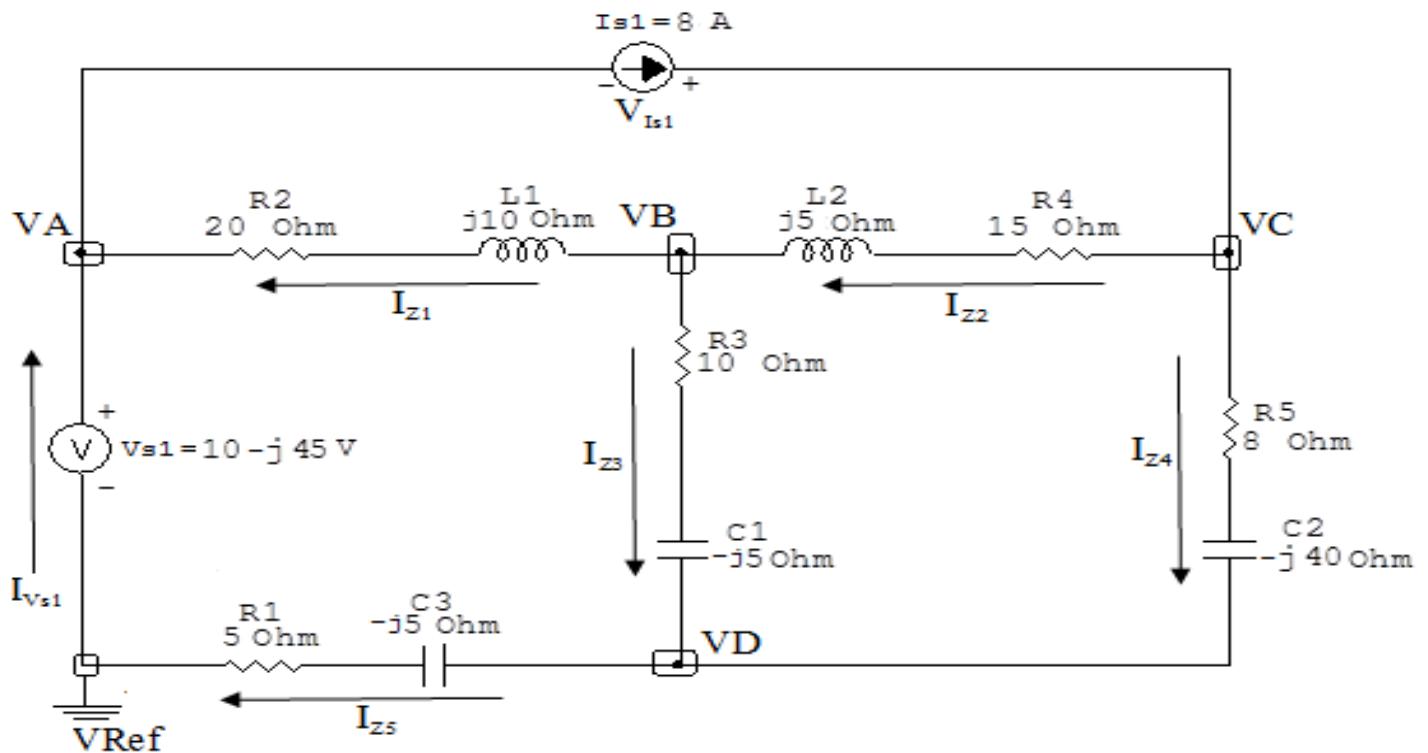


Figura 55: Circuito elétrico com as convenções de tensão/corrente nos ramos.

5.2 Cálculo das variáveis pretendidas.

5.2.1 Na impedância Z_1 :

$$V_{Z1} = (VB - VA) = ((69,376 - j55,750) - (10 - j45)) \Rightarrow V_{Z1} = (59,376 - j10,750) \text{ V}$$

$$I_{Z1} = Y_1 V_{Z1} = (0,04 - j0,02)(59,376 - j10,750) \Rightarrow I_{Z1} = (2,160 - j1,617) \text{ A}$$

$$S_{Z1} = \frac{V_{Z1} I_{Z1}^*}{2} = \frac{(59,376 - j10,750)(2,160 + j1,617)}{2} =$$

$$= \frac{(145,644 + j72,822)}{2} \Rightarrow S_{Z1} = (72,822 + j36,411) \text{ VA}$$

**5.2.2 Na impedância Z2:**

$$V_{Z2} = (VC - VB) = ((176,591 - j71,764) - (69,376 - j55,750)) =$$

$$\Rightarrow V_{Z2} = (107,215 - j16,013) \text{ V}$$

$$I_{Z2} = Y_2 V_{Z2} = (0,06 - j0,02)(107,215 - j16,013) \Rightarrow I_{Z2} = (6,112 - j3,105) \text{ A}$$

$$S_{Z2} = \frac{V_{Z2} I_{Z2}^*}{2} = \frac{(107,215 - j16,013)(6,112 + j3,105)}{2} =$$

$$= \frac{(705,096 + j235,032)}{2} \Rightarrow S_{Z2} = (352,548 + j117,516) \text{ VA}$$

5.2.3 Na impedância Z3:

$$V_{Z3} = (VB - VD) = ((69,376 - j55,750) - (37,287 - j21,112)) =$$

$$\Rightarrow V_{Z3} = (32,088 - j34,638) \text{ V}$$

$$I_{Z3} = Y_3 V_{Z3} = (0,08 + j0,04)(32,088 - j34,638) \Rightarrow I_{Z3} = (3,952 - j1,487) \text{ A}$$

$$S_{Z3} = \frac{V_{Z3} I_{Z3}^*}{2} = \frac{(32,088 - j34,638)(3,952 + j1,487)}{2} =$$

$$= \frac{(178,361 - j89,180)}{2} \Rightarrow S_{Z3} = (89,180 - j44,590) \text{ VA}$$

5.2.4 Na impedância Z4:

$$V_{Z4} = (VC - VD) = ((176,591 - j71,764) - (37,287 - j21,112)) =$$

$$\Rightarrow V_{Z4} = (139,304 - j50,652) \text{ V}$$

$$I_{Z4} = Y_4 V_{Z4} = (0,00480 + j0,0240)(139,304 - j50,652) \Rightarrow I_{Z4} = (1,887 + j3,105) \text{ A}$$

$$S_{Z4} = \frac{V_{Z4} I_{Z4}^*}{2} = \frac{(139,304 - j50,652)(1,887 - j3,105)}{2} =$$



$$= \frac{(105,631 - j528,156)}{2} \Rightarrow S_{Z4} = (52,815 - j264,078) \text{ VA}$$

5.2.5 Na impedância Z_5 :

$$V_{Z5} = VD \Rightarrow V_{Z5} = (37,287 - j21,112) \text{ V}$$

$$I_{Z5} = Y_5 V_{Z5} = (0,1 + j0,1)(37,287 - j21,112) \Rightarrow I_{Z5} = (5,839 + j1,617) \text{ A}$$

$$S_{Z5} = \frac{V_{Z5} I_{Z5}^*}{2} = \frac{(37,287 - j21,112)(5,839 - j1,617)}{2} =$$

$$= \frac{(183,608 - j183,608)}{2} \Rightarrow S_{Z5} = (91,804 - j91,804) \text{ VA}$$

5.2.6 Na fonte de corrente I_{s1} :

$$V_{I_{s1}} = (VA - VC) = ((10 - j45) - (176,591 - j71,764)) =$$

$$\Rightarrow V_{I_{s1}} = (-166,591 + j26,764) \text{ V}$$

$$I_{s1} = 8 \text{ A}$$

$$S_{I_{s1}} = \frac{V_{I_{s1}} I_{s1}^*}{2} = \frac{(-166,591 + j26,764)(8)}{2} =$$

$$= \frac{(-1332,733 - j214,117)}{2} \Rightarrow S_{I_{s1}} = (-666,366 + j107,058) \text{ VA}$$



5.2.7 Na fonte de tensão V_{s1} :

$$V_{s1} = (10 - j45) \text{ V}$$

$$I_{V_{s1}} = (I_{Z1} - I_{s1}) = ((2,160 - j1,617) - (8)) \Rightarrow I_{V_{s1}} = (-5,839 - j1,617) \text{ A}$$

$$S_{V_{s1}} = \frac{V_{s1} I_{V_{s1}}^*}{2} = \frac{(10 - j45)(-5,839 + j1,617)}{2} =$$

$$= \frac{(14,390 + j278,974)}{2} \Rightarrow S_{V_{s1}} = (7,195 + j139,487) \text{ VA}$$

6 Verificação os resultados:

Lei de conservação de energia. ($\sum P = 0 \text{ W}$)

$$\sum P_F + \sum P_A = 0$$

$$(S_{I_{s1}} + S_{V_{s1}}) + (S_{Z1} + S_{Z2} + S_{Z3} + S_{Z4} + S_{Z5}) = 0$$

$$((-659,171 + j246,545) \text{ W}) + ((659,171 - j246,545) \text{ W}) = 0 \text{ W}$$

7 Retorno ao domínio do tempo.


7.1 Realizar a transformada inversa dos itens solicitados.

7.1.1 Na impedância $Z1$:

$$vZ1(t) = 60,341 \cos(200t - 10,263^\circ) \text{ V}$$

$$iZ1(t) = 2,698 \cos(200t - 36,828^\circ) \text{ A}$$
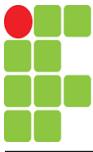
$$sZ1(t) = 81,417 \cos(200t + 26,565^\circ) \text{ VA}$$



7.1.2 Na impedância $Z2$:

$$vZ2(t) = 108,404 \cos(200t - 8,494^\circ) V$$

$$iZ2(t) = 6,856 \cos(200t - 26,929^\circ) A$$

$$sZ2(t) = 371,618 \cos(200t + 18,434^\circ) VA$$

7.1.3 Na impedância $Z3$:

$$vZ3(t) = 47,217 \cos(200t - 47,188^\circ) V$$

$$iZ3(t) = 4,223 \cos(200t - 20,623^\circ) A$$

$$sZ3(t) = 99,707 \cos(200t - 26,565^\circ) VA$$

7.1.4 Na impedância $Z4$:

$$vZ4(t) = 148,227 \cos(200t - 19,981^\circ) V$$

$$iZ4(t) = 3,633 \cos(200t + 58,708^\circ) A$$

$$sZ4(t) = 269,307 \cos(200t - 78,690^\circ) VA$$

7.1.5 Na impedância $Z5$:

$$vZ5(t) = 42,849 \cos(200t - 29,518^\circ) V$$

$$iZ5(t) = 6,059 \cos(200t + 15,481^\circ) A$$

$$sZ5(t) = 129,831 \cos(200t - 45^\circ) VA$$



7.1.6 Na fonte de corrente I_{s1} :

$$v_{Is1}(t) = 168,728 \cos(200t + 170,872^\circ) V$$

$$i_{s1}(t) = 8 \cos(200t 0^\circ) A$$

$$s_{Is1}(t) = 674,912 \cos(200t + 170,872^\circ) VA$$

7.1.7 Na fonte de tensão V_{s1} :

$$v_{s1}(t) = 46,097 \cos(200t - 77,471^\circ) V$$

$$i_{Vs1}(t) = 6,059 \cos(200t - 164,518^\circ) A$$

$$s_{Vs1}(t) = 139,672 \cos(200t + 87,047^\circ) VA$$

Exercícios 15. Utilizando análise nodal determine, os seguintes parâmetros: a) $v_{Z1}(t)$, b) $i_{Z1}(t)$, c) potência complexa S_{Z1} .

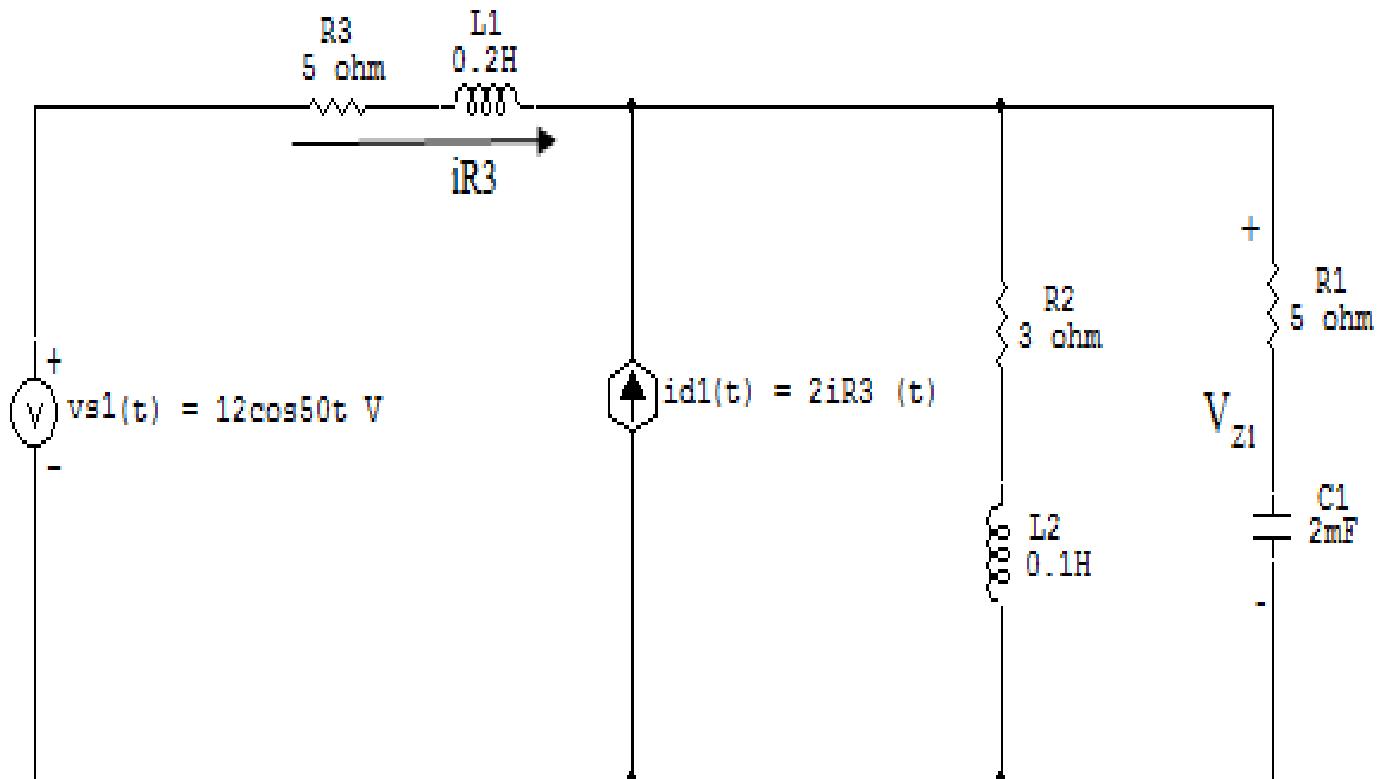


Figura 56: Circuito elétrico 15

Aplicando o Roteiro de Análise Nodal

1 Identificar o Circuito

- 1.1 Se o circuito for de corrente contínua? NÃO
- 1.2 Se o circuito for de corrente alternada? SIM
- 1.2.1 Se o circuito estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito. SIM



Transformações dos elementos

$$L1 \Rightarrow X_{L1} = jwL1 = j50(0, 2) \quad X_{L1} = j10 \Omega$$

$$L2 \Rightarrow X_{L2} = jwL2 = j50(0, 1) \quad X_{L2} = j5 \Omega$$

$$C1 \Rightarrow X_{C1} = \frac{1}{jwC1} = \frac{1}{j50(0, 002)} \quad X_{C1} = -j10 \Omega$$

”Transformações das variáveis”

$$vs1(t) = 12\cos 50t \Rightarrow Vs1 = 12 \text{ V}$$

$$id1(t) = 2iR3(t) \Rightarrow Id1 = 2IR3$$

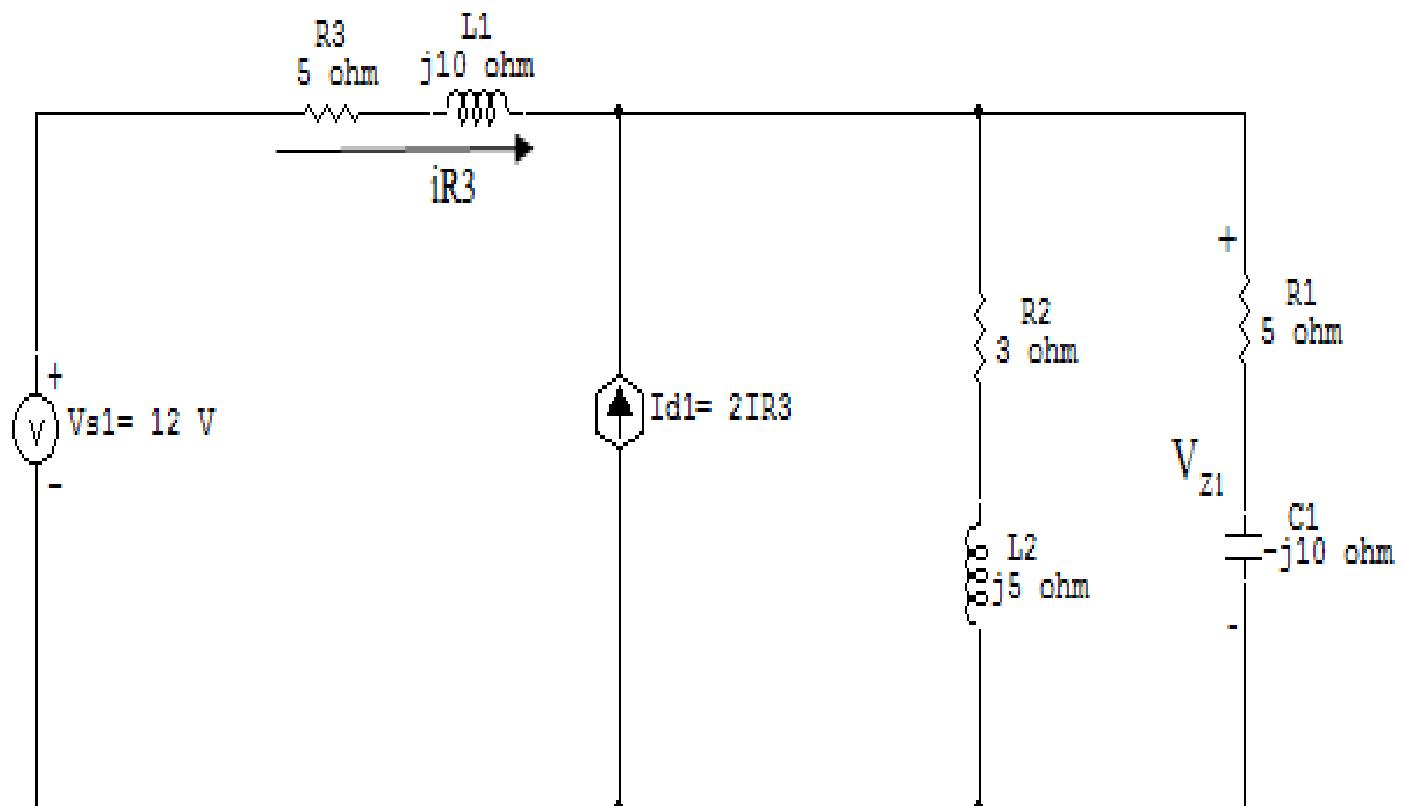


Figura 57: Circuito elétrico com a transformada fasorial aplicada.

2 Identificar os Nós

- 2.1 Identificar os nós.
- 2.2 Definir o nó de referência.
- 2.3 Designar os demais nós essenciais.

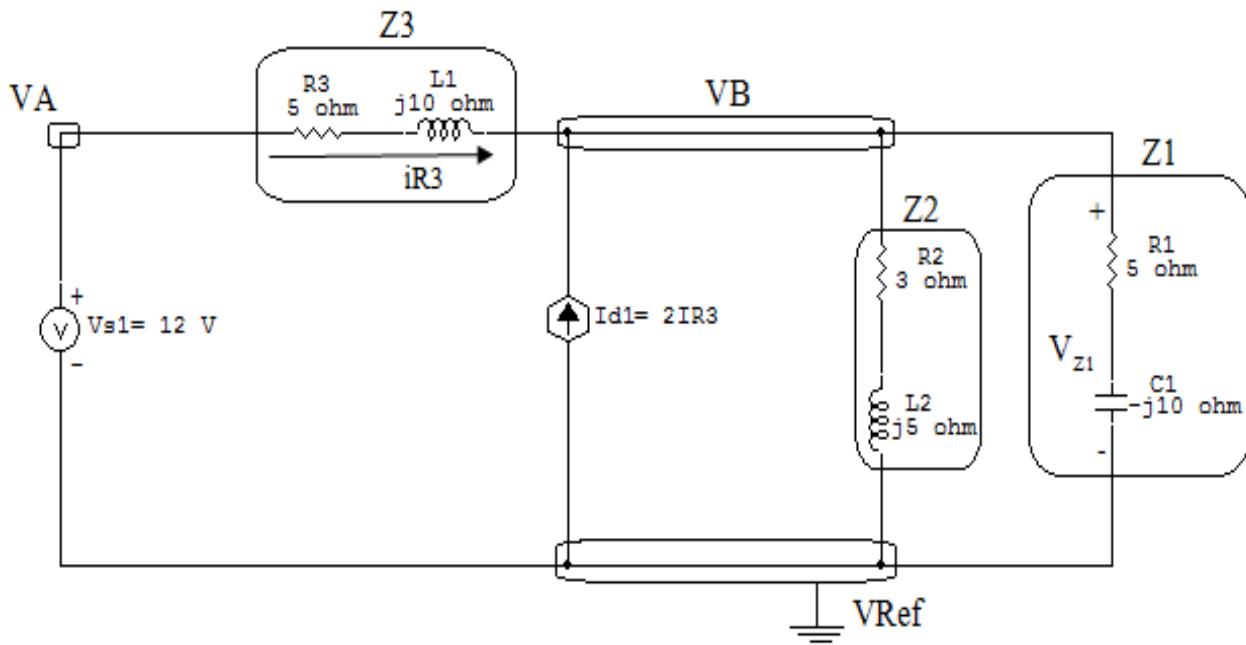


Figura 58: Circuito elétrico com os nós e impedâncias identificados

3 Obter as Equações Simultâneas

- 3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.
 - 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.
 - 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.
 - 3.4 Se possuir fontes de tensão:
 - 3.4.1 Identificar a região do supernó.
 - 3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.
 - 3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.
- *Ao se aplicar a LKC no Supernó, deve se utilizar o valor da tensão desconhecida do nó em que o ramo está diretamente conectado.
- **Considerar as correntes saindo do nó como positivas e o potencial do nó onde se está aplicando a LKC com potencial mais elevado do que os demais.

3.1 Estabelecer as impedâncias e admitâncias: $Y = \frac{1}{Z}$

$$Z_1 = (5 - j10) \Omega \iff Y_1 = (0,04 + j0,08) S$$

$$Z_2 = (3 + j5) \Omega \iff Y_2 = (0,0882 - j0,147) S$$

$$Z_3 = (5 + j10) \Omega \iff Y_3 = (0,04 - j0,08) S$$

3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.

Não se aplica.

3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.

$$Id_1 = 2IR_3 \implies Id_1 = 2Y_3(V_A - V_B)$$

3.4 Se possuir fontes de tensão:

3.4.1 Identificar a região do supernó.

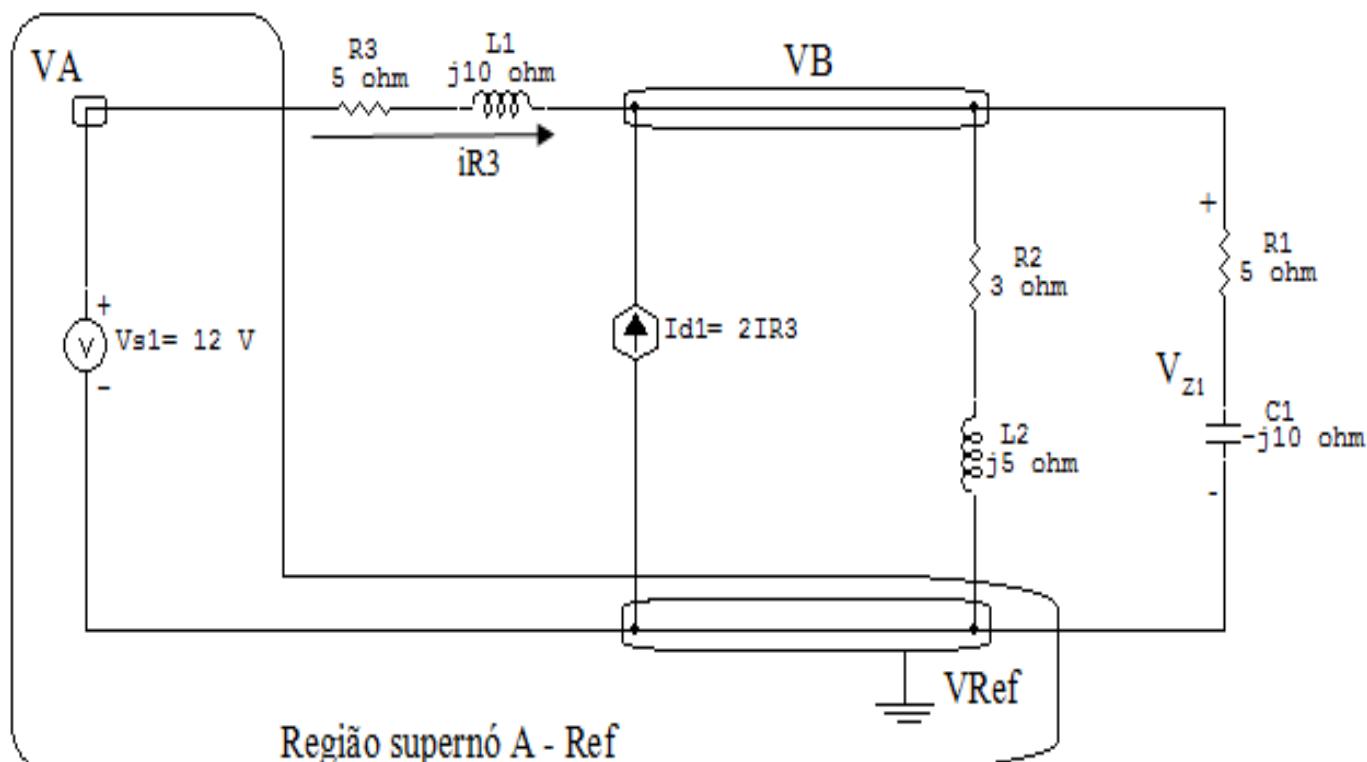


Figura 59: Circuito elétrico com a região do supernó.

5 Obter os parâmetros (tensões, correntes e potências), nos ramos desejados.

5.1 Estabelecer a convenção dos mesmos, no circuito.

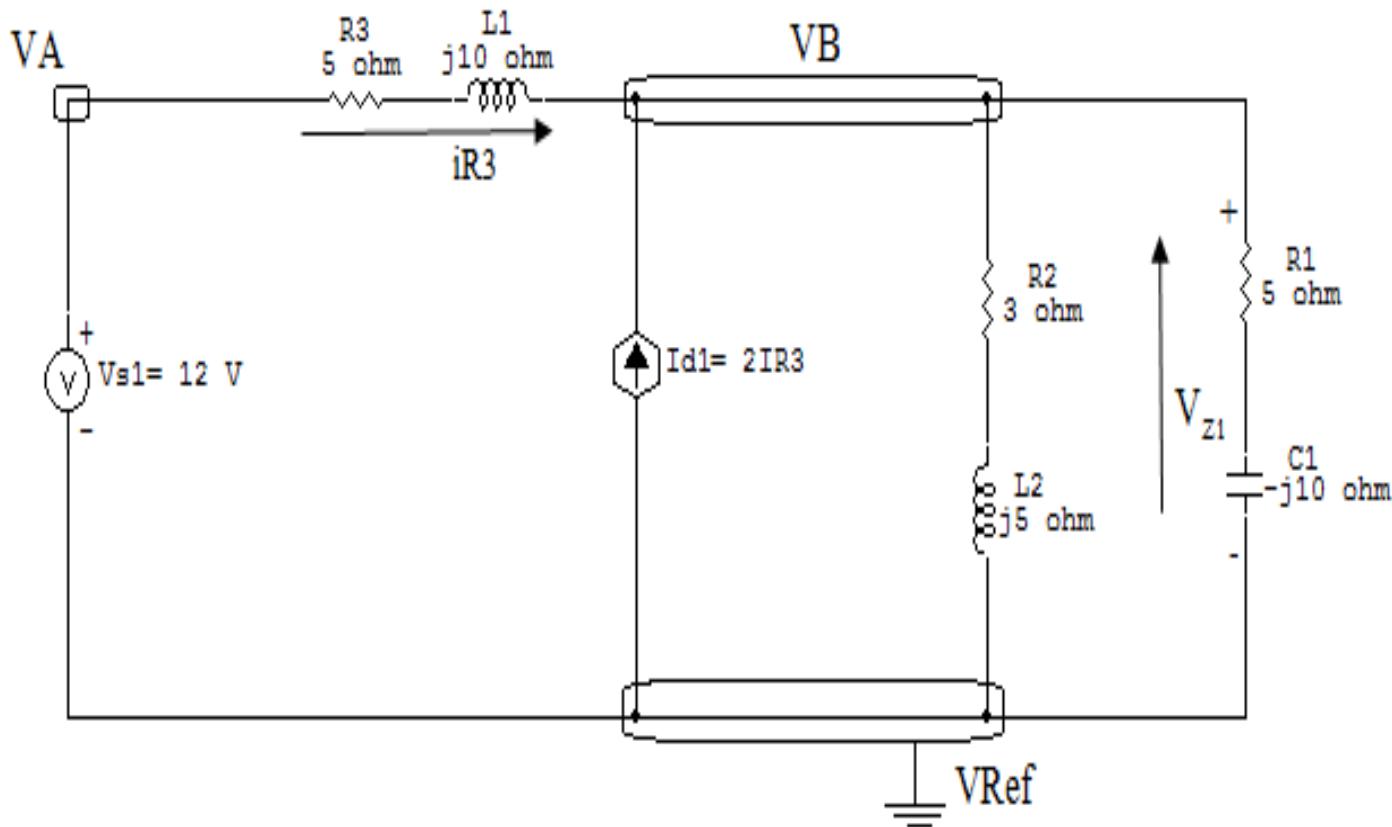


Figura 60: Circuito elétrico com as convenções de tensão/corrente nos ramos desejados.

5.2 Cálculo das variáveis pretendidas.

5.2.1 Na admitância Z_1 :

$$V_{Z1} = VB \implies V_{Z1} = (7,964 - j1,749) \text{ V} = 8,154 / -12,094^\circ \text{ V}$$

$$I_{Z1} = Y_1 V_{Z1} = (7,964 - j1,749)(0,04 + j0,08) \implies I_{Z1} = (0,458 + j0,567) \text{ A} = 0,729 / +51,046^\circ \text{ A}$$

$$S_{Z1} = \frac{V_{Z1} I_{Z1*}}{2} = \frac{(7,964 - j1,749)(0,458 - j0,567)}{2} \implies S_{Z1} = (1,330 - j2,660) \text{ VA}$$



6 Verificação os resultados:

Lei de conservação de energia. ($\sum P = 0 \text{ W}$)

$$\sum P_F + \sum P_A = 0$$

7 Retorno ao domínio do tempo.

7.1 Realizar a transformada inversa dos itens solicitados.

$$vZ1(t) = 8,154\cos(50t - 12,094^\circ) V$$

$$iZ1(t) = 0,729\cos(50t + 51,046^\circ) A$$



Exercícios 16. Determine $i_o(t)$

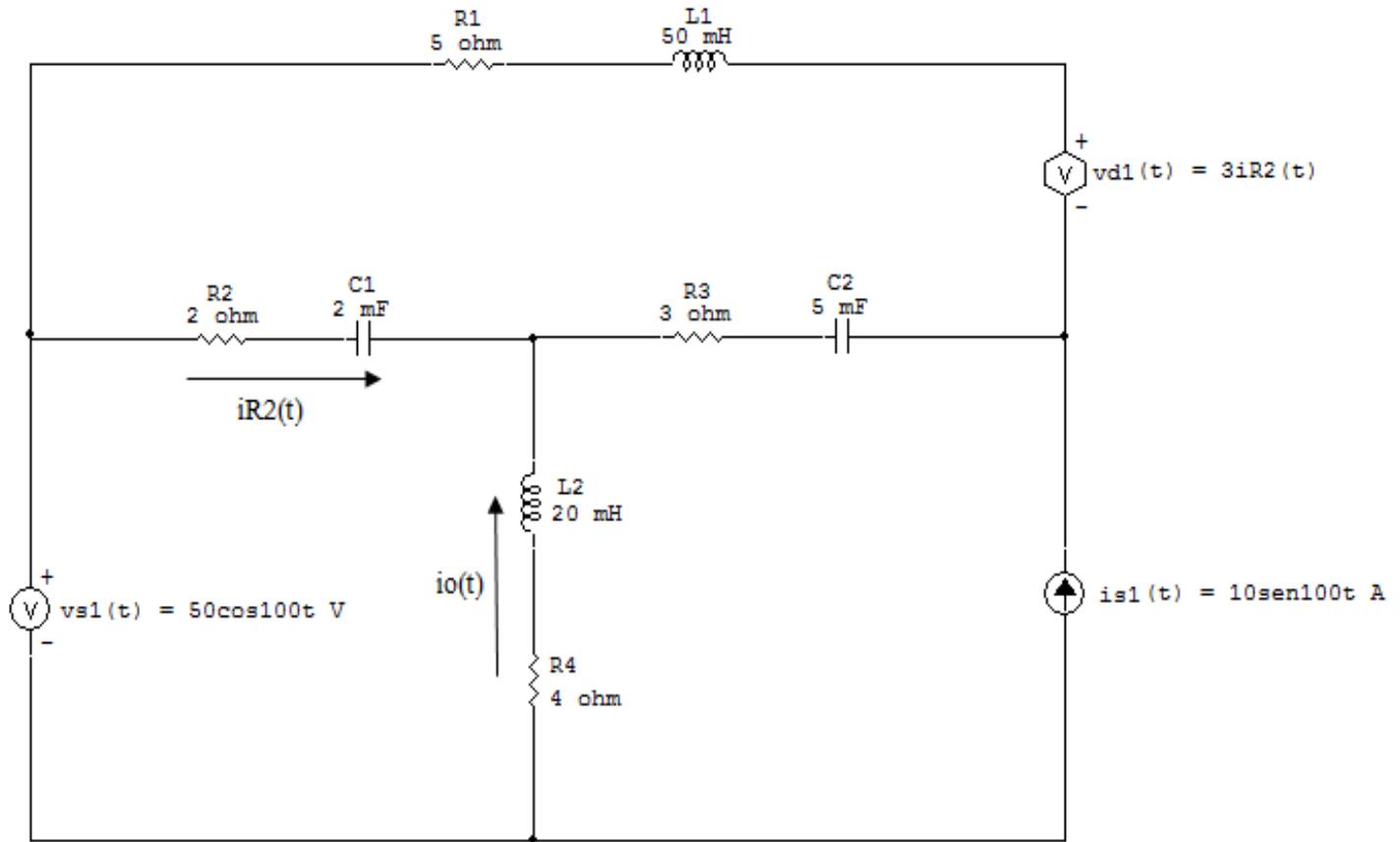


Figura 61: Circuito elétrico 16

Aplicando o Roteiro de Análise Nodal

1 Identificar o Circuito

1.1 Se o circuito for de corrente contínua? NÃO

1.2 Se o circuito for de corrente alternada? SIM

1.2.1 Se o circuito estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito. SIM

Transformações dos elementos:

$$L1 \Rightarrow X_{L1} = jwL1 = j100(0,05) \quad X_{L1} = j5 \Omega$$

$$L2 \Rightarrow X_{L2} = jwL2 = j100(0,02) \quad X_{L2} = j2 \Omega$$

$$C1 \Rightarrow X_{C1} = \frac{1}{jwC1} = \frac{1}{j100(0,2)} \quad X_{C1} = -j0,2 \Omega$$

$$C2 \Rightarrow X_{C2} = \frac{1}{jwC2} = \frac{1}{j100(0,5)} \quad X_{C2} = -j0,5 \Omega$$

Transformações das variáveis:

$$vs1(t) = 50\cos 100t \Rightarrow Vs1 = 50 \text{ V}$$

$$is1(t) = 10\sin 100t \Rightarrow Is1 = -j10 \text{ A}$$

$$vd1(t) = 3iR2(t) \Rightarrow Vd1 = 3IR2$$

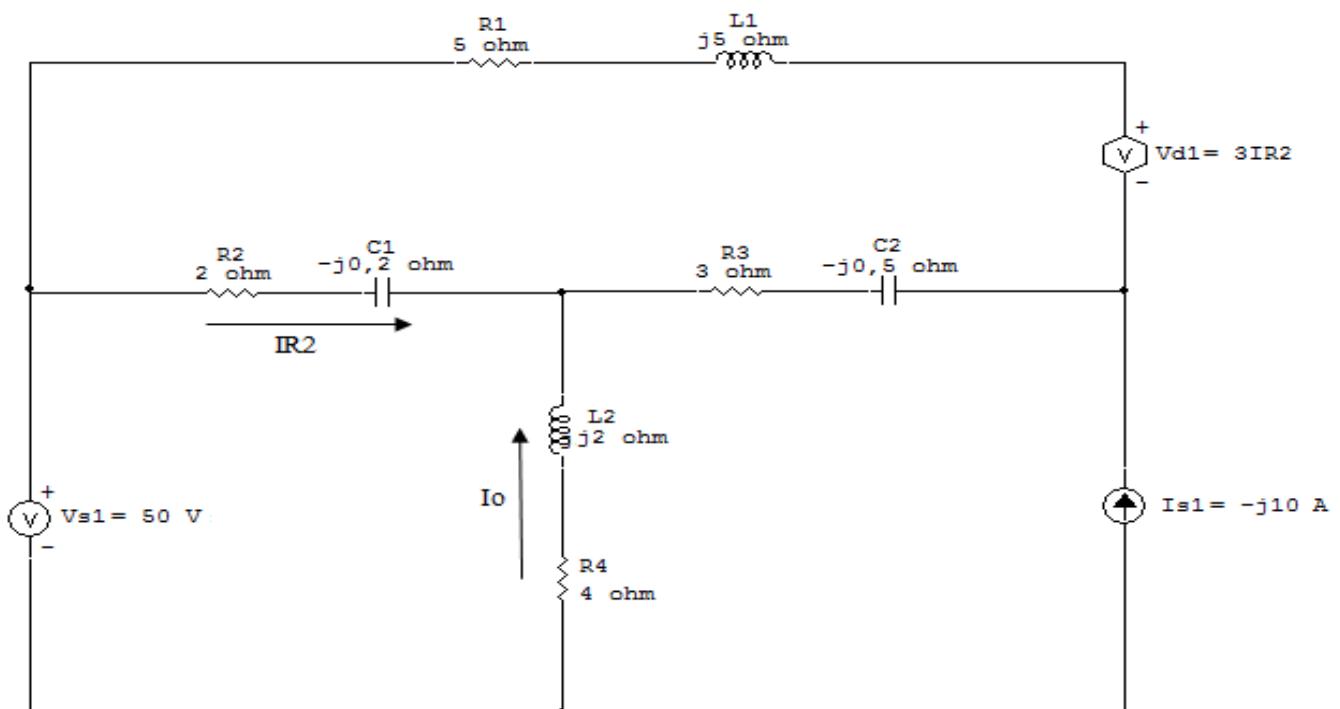


Figura 62: Circuito elétrico com a transformada fasorial aplicada.

2 Identificar os Nós

2.1 Identificar os nós.

2.2 Definir o nó de referência.

2.3 Designar os demais nós essenciais.

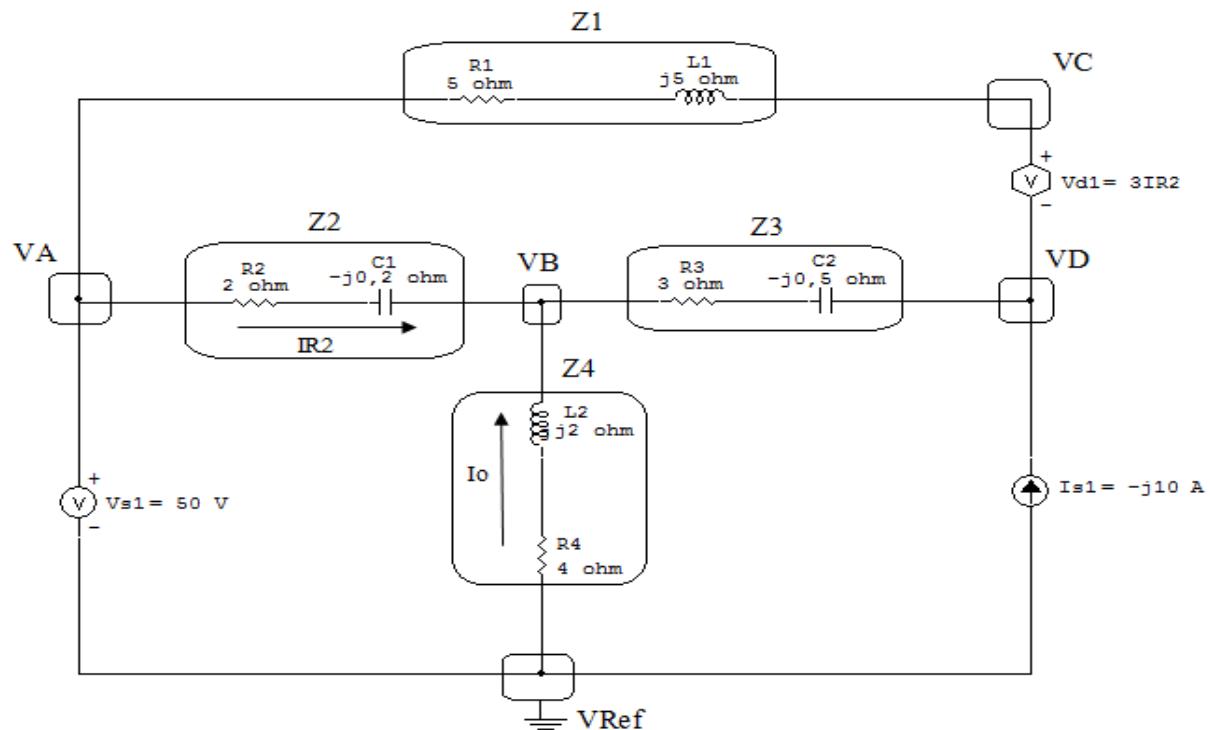


Figura 63: Circuito elétrico com os nós e impedâncias identificados



3 Obter as Equações Simultâneas

- 3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.
- 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.
- 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.
- 3.4 Se possuir fontes de tensão:
 - 3.4.1 Identificar a região do supernó.
 - 3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.
- 3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

*Ao se aplicar a LKC no Supernó, deve se utilizar o valor da tensão desconhecida do nó em que o ramo está diretamente conectado.

**Considerar as correntes saindo do nó como positivas e o potencial do nó onde se está aplicando a LKC com potencial mais elevado do que os demais.

3.1 Estabelecer as impedâncias e admitâncias: $Y = \frac{1}{Z}$

$$Z_1 = (5 + j5) \Omega \iff Y_1 = (0,1 - j0,1) S$$

$$Z_2 = (2 - j5) \Omega \iff Y_2 = (0,0689 - j0,172) S$$

$$Z_3 = (3 - j2) \Omega \iff Y_3 = (0,230 + j0,153) S$$

$$Z_4 = (4 + j2) \Omega \iff Y_4 = (0,2 - j0,1) S$$

- 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.

Não se aplica.

- 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.

$$Vd1 = 3IR2 \implies Vd1 = 3Y2(VA - VB)$$

3.4 Se possuir fontes de tensão:

3.4.1 Identificar a região do supernó.

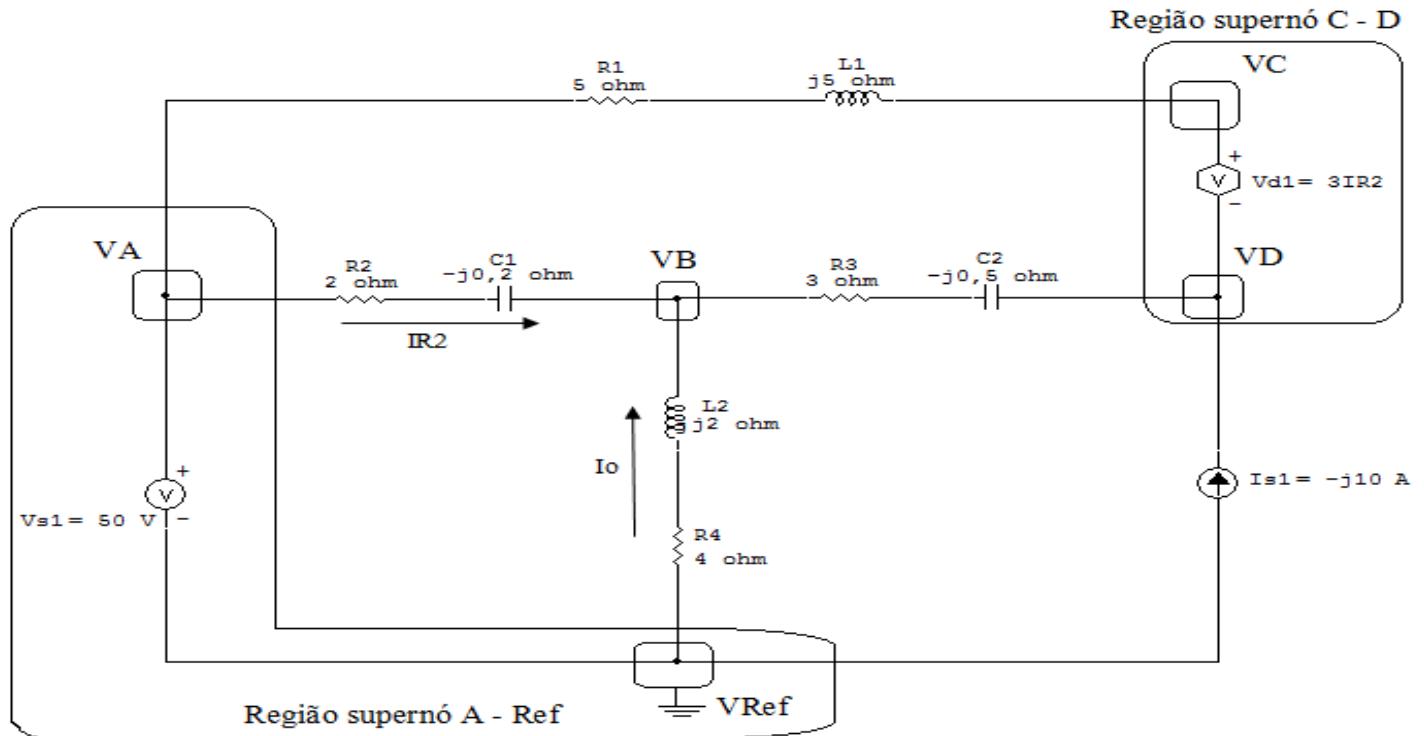


Figura 64: Circuito elétrico com as regiões dos supernós.

3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.

Supernó A-Ref: relação entre o nó A e o de Referência (V_{ref}).

$$VA - V_{ref} = V_{s1}, \text{ como } V_{ref} = 0V \text{ e } V_{s1} = 50V, \text{ temos: } \Rightarrow VA = 50 \text{ V}$$

Supernó C-D: relação entre o nó C e D.

$$VC = Vd1 + VD, \text{ como } Vd1 = 3IR_2, \text{ temos:}$$

$$VC = 3IR_2 + VD, \text{ como } IR_2 = Y_2(VA - VB), \text{ temos:}$$

$$VC = 3Y_2(VA - VB) + VD, \text{ assim podemos obter: } \Rightarrow 3Y_2VA - 3Y_2VB - VC + VD = 0 \dots \dots \dots \text{Equação 1}$$



3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

Obter as equações simultâneas, aplicando a LKC ($\sum I_{\text{saido}} = 0$):

Equação no nó B:

$$Y_4 VB + Y_2(VB - VA) + Y_3(VB - VD) = 0$$

$$Y_4 VB + Y_2 VB - Y_2 VA + Y_3 VB - Y_3 VD = 0$$

$$-Y_2 VA + (Y_2 + Y_3 + Y_4) VB - Y_3 VD = 0 \quad \dots \dots \dots \text{Equação 2}$$

Equação no supernó C-D:

$$Y_1(VC - VA) - Is_1 + Y_3(VD - VB) = 0$$

$$Y_1 VC - Y_1 VA + Y_3 VD - Y_3 VB = Is_1$$

$$-Y_1 VA - Y_3 VB + Y_1 VC + Y_3 VD = Is_1 \quad \dots \dots \dots \text{Equação 3}$$

4 Resolver as equações simultâneas para obter as tensões desconhecidas dos nós:

Substituindo VA e os valores das admitâncias nas equações acima:

Na Equação 1:

$$3Y_2 VA - 3Y_2 VB - VC + VD = 0$$

$$3(0,0689 - j0,172)(50) - 3(0,0689 - j0,172) VB - VC + VD = 0$$

$$(-0,206 - j0,517) VB - VC + VD = -10,344 - j25,862$$

**Na Equação 2:**

$$-Y2VA + (Y2 + Y3 + Y4)VB - Y3VD = 0$$

$$-(0,0689 - j0,172)(50) + (0,0689 - j0,172) + (0,230 + j0,153) + (0,2 - j0,1)VB -$$

$$(0,230 + j0,153)VD = 0$$

$$(0,499 + j0,226)VB - (0,230 + j0,153)VD = 3,448 + j8,620$$

Na Equação 3:

$$-Y1VA - Y3VB + Y1VC + Y3VD = Is1$$

$$-(0,1 - j0,1)(50) - (0,230 + j0,153)VB + (0,1 - j0,1)VC + (0,230 + j0,153)VD = -j10$$

$$(-0,230 - j0,153)VB + (0,1 - j0,1)VC + (0,230 + j0,153)VD = 5 - j15$$

Aplicando o **Teorema de Cramer** nas equações abaixo:

$$(-0,206 - j0,517)VB - VC + VD = -10,344 - j25,862$$

$$(0,499 + j0,226)VB - (0,230 + j0,153)VD = 3,448 + j8,620$$

$$(-0,230 - j0,153)VB + (0,1 - j0,1)VC + (0,230 + j0,153)VD = 5 - j15$$

$$\begin{bmatrix} (-0,206 - j0,517) & -1 & 1 \\ (0,499 + j0,226) & 0 & (-0,230 - j0,153) \\ (-0,230 - j0,153) & (0,1 - j0,1) & (0,230 + j0,153) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} VB \\ VC \\ VD \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10,344 - j25,862 \\ 3,448 + j8,620 \\ 5 - j15 \end{bmatrix}$$



$$\Delta = \begin{bmatrix} (-0,206 - j0,517) & -1 & 1 \\ (0,499 + j0,226) & 0 & (-0,230 - j0,153) \\ (-0,230 - j0,153) & (0,1 - j0,1) & (0,230 + j0,153) \end{bmatrix} = \\ 0,0430 - j0,0983 - (-0,0685 - j0,110)$$

$$\implies \Delta = 0,111 + j0,0124$$

$$\Delta_{VB} = \begin{bmatrix} (-10,344 - j25,862) & -1 & 1 \\ (3,448 + j8,620) & 0 & (-0,230 - j0,153) \\ (5 - j15) & (0,1 - j0,1) & (0,230 + j0,153) \end{bmatrix} = 4,668 - j2,175 \\ - 1,127 - j1,604$$

$$\Delta_{VB} = 3,541 - j0,570$$

$$VB = \frac{\Delta_{VB}}{\Delta} = \frac{3,541 - j0,570}{0,111 + j0,0124} \implies VB = (30,780 - j8,541) V$$

$$\Delta_{VC} = \begin{bmatrix} (-0,206 - j0,517) & (-10,344 - j25,862) & 1 \\ (0,499 + j0,226) & (3,448 + j8,620) & (-0,230 - j0,153) \\ (-0,230 - j0,153) & (5 - j15) & (0,230 + j0,153) \end{bmatrix} = \\ 8,836 - j8,111 - 5,145 - j4,704$$

$$\Delta_{VC} = 3,690 - j3,407$$

$$VC = \frac{\Delta_{VC}}{\Delta} = \frac{3,690 - j3,407}{0,111 + j0,0124} \implies VC = (29,307 - j33,799) V$$

$$\Delta_{VD} = \begin{bmatrix} (-0,206 - j0,517) & -1 & (-10,344 - j25,862) \\ (0,499 + j0,226) & 0 & (3,448 + j8,620) \\ (-0,230 - j0,153) & (0,1 - j0,1) & (5 - j15) \\ -1,988 + j0,925 - -5,874 + j5,633 \end{bmatrix} =$$

$$\Delta_{VD} = 3,885 - j4,708$$

$$VD = \frac{\Delta_{VD}}{\Delta} = \frac{3,885 - j4,708}{0,111 + j0,0124} \Rightarrow VD = (29,749 - j45,508) \text{ V}$$

Assim temos:

$$VB = (30,780 - j8,541) \text{ V}$$

$$VC = (29,307 - j33,799) \text{ V}$$

$$VD = (29,749 - j45,508) \text{ V}$$

5 Obter os parâmetros (tensões, correntes e potências), nos ramos desejados.

5.1 Estabelecer a convenção dos mesmos, no circuito.

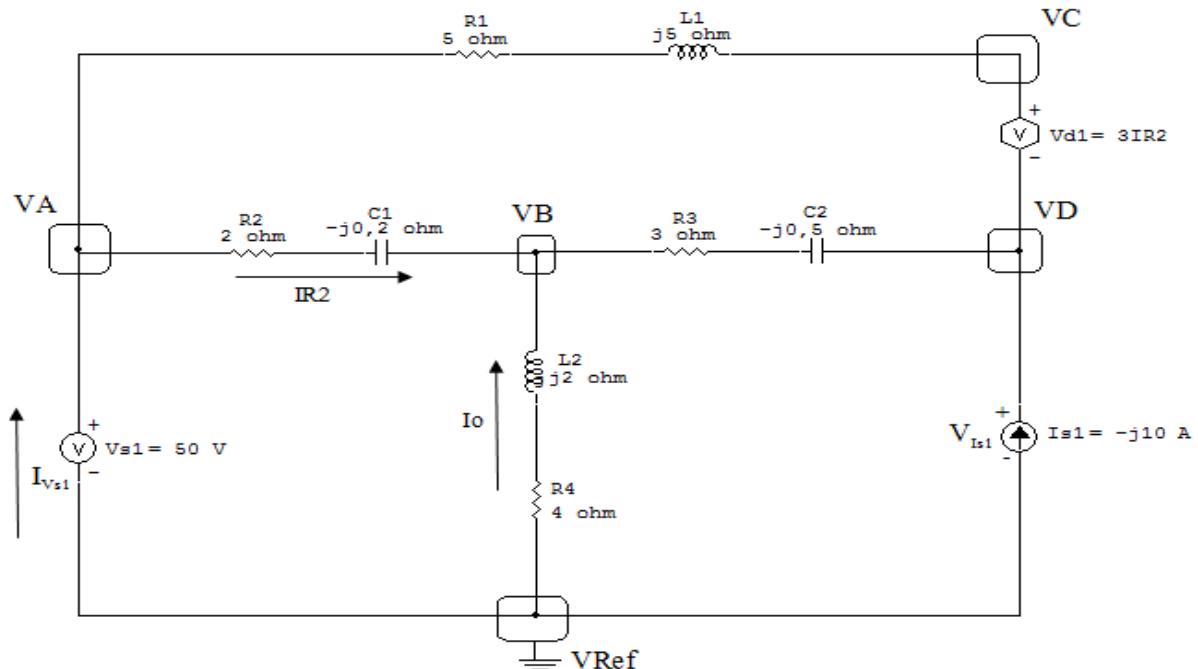


Figura 65: Circuito elétrico com as convenções de tensão/corrente nos ramos.



5.2 Cálculo das variáveis pretendidas.

5.2.1 Na fonte de corrente I_0 :

$$V_{I_0} = VB - 0 \implies V_{I_0} = (30,780 - j8,541) \text{ V}$$

$$Y4 \implies (0,2 - j0,1) \text{ S}$$

$$I_0 =$$

6 Verificação os resultados:

Lei de conservação de energia. ($\sum P = 0 \text{ W}$)

$$\sum P_F + \sum P_A = 0$$

7 Retorno ao domínio do tempo.

7.1 Realizar a transformada inversa dos itens solicitados.

$$i_o(t) = 7,142 \cos(100t + 137,925^\circ) \text{ A}$$



Exercícios 17. Utilizando análise nodal, obtenha o sistema de matrizes com as equações simultâneas.

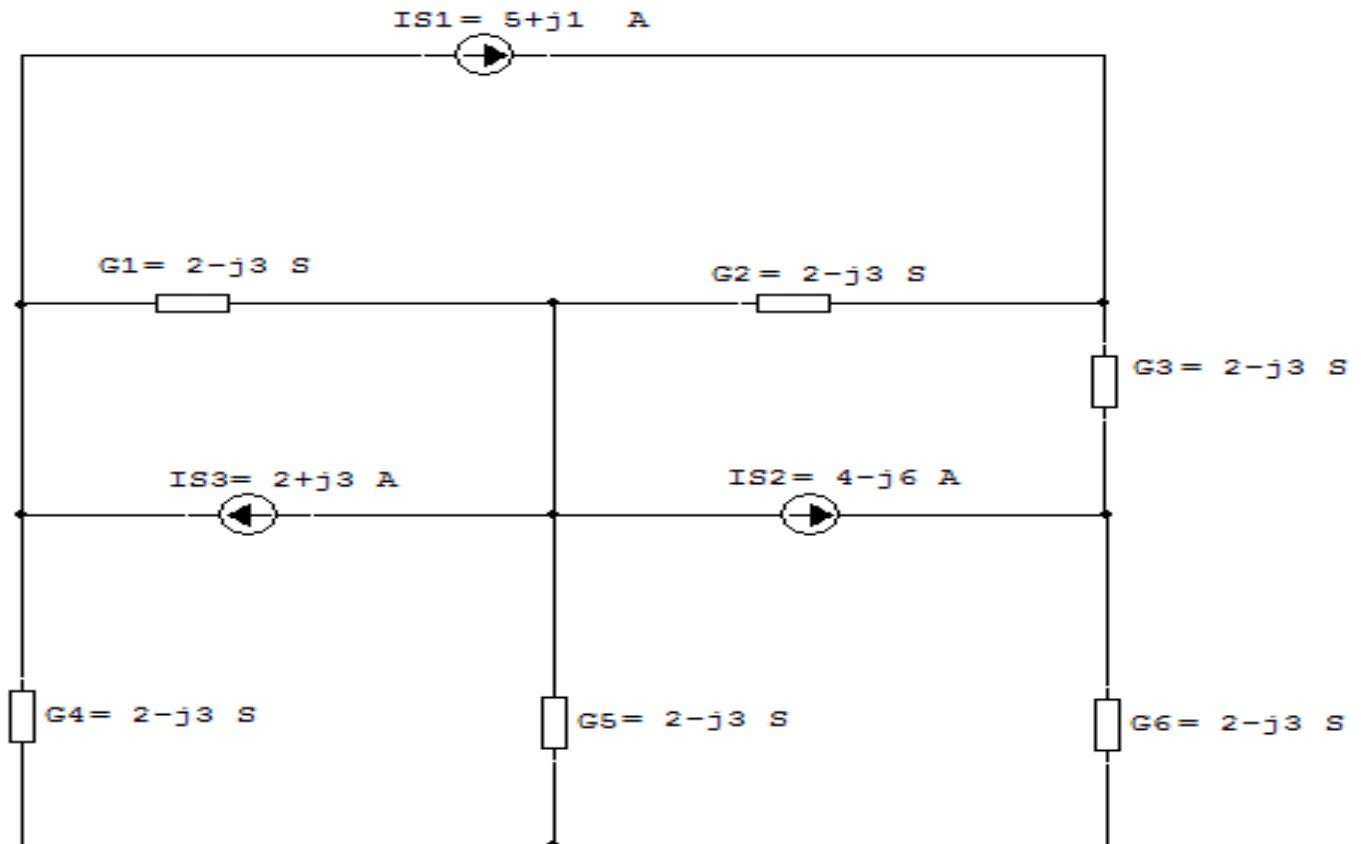


Figura 66: Circuito elétrico 17



Aplicando o Roteiro de Análise Nodal

1 Identificar o Circuito

1.1 Se o circuito for de corrente contínua? NÃO

1.2 Se o circuito for de corrente alternada? SIM

1.2.1 Se o circuito estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito. NÃO

2 Identificar os Nós

2.1 Identificar os nós.

2.2 Definir o nó de referência.

2.3 Designar os demais nós essenciais.

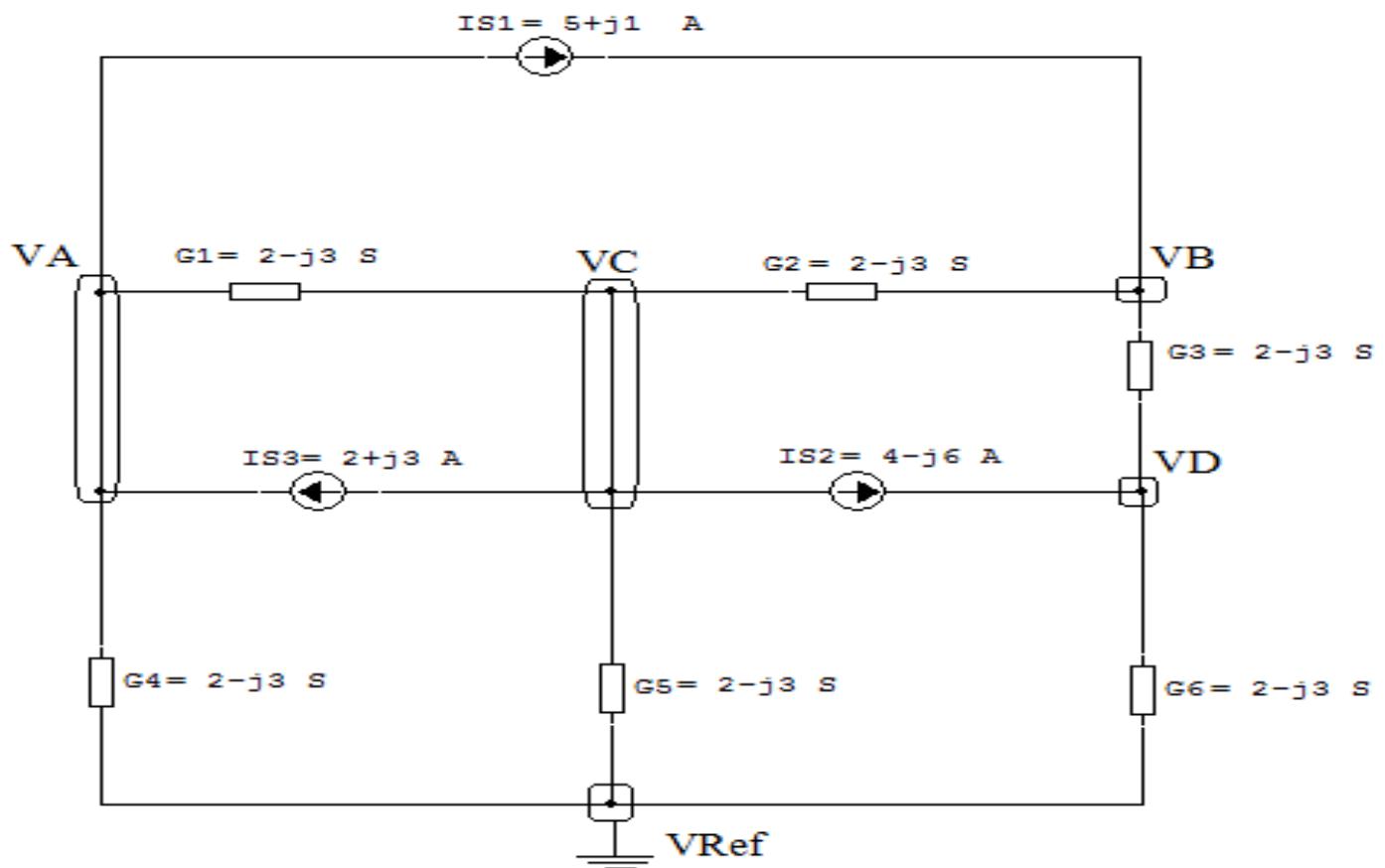


Figura 67: Circuito elétrico com os nós e admitâncias identificados



3 Obter as Equações Simultâneas

- 3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.
- 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.
- 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.
- 3.4 Se possuir fontes de tensão:
 - 3.4.1 Identificar a região do supernó.
 - 3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.
- 3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

*Ao se aplicar a LKC no Supernó, deve se utilizar o valor da tensão desconhecida do nó em que o ramo está diretamente conectado.

**Considerar as correntes saindo do nó como positivas e o potencial do nó onde se está aplicando a LKC com potencial mais elevado do que os demais.

- 3.1 Estabelecer as impedâncias e admitâncias: $Y = \frac{1}{Z}$

Não se aplica.

- 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.

EQUAÇÕES SIMULTÂNEAS

$$(G4 + G1)VA + 0VB + (-G1)VC + 0VD = (-IS1 + IS3)$$

$$0VA + (G2 + G3)VB + (-G2)VC + (-G3)VD = (IS1)$$

$$(-G1)VA + (-G2)VB + (G1 + G2 + G5)VC + 0VD = (IS2 + IS3)$$

$$0VA + (-G3)VB + 0VC + (G6 + G3)VD = (IS2)$$

Mostrado a seguir na forma matricial:

$$\begin{bmatrix} (G4 + G1) & 0 & (-G1) & 0 \\ 0 & (G2 + G3) & (-G2) & (-G3) \\ (-G1) & (-G2) & (G1 + G2 + G5) & 0 \\ 0 & (-G3) & 0 & (G6 + G3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} VA \\ VB \\ VC \\ VD \end{bmatrix} =$$



$$\begin{bmatrix} (-IS1 + IS3) \\ (IS1) \\ (IS2 + IS3) \\ (IS2) \end{bmatrix}$$

Substituindo os valores numéricos obtemos o sistema de matrizes com as equações simultâneas:

$$\begin{bmatrix} (4 - j6) & 0 & (2 + j3) & 0 \\ 0 & (4 - j6) & (-2 + j3) & (-2 + j3) \\ (-2 + j3) & (-2 + j3) & (6 - j9) & 0 \\ 0 & (-2 + j3) & 0 & (4 - j6) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} VA \\ VB \\ VC \\ VD \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-3 + j2) \\ (5 + j) \\ (-6 + j3) \\ (4 - j6) \end{bmatrix}$$



Exercícios 18. Determine a tensão e a corrente no domínio da frequência e a potência complexa em todos os ramos. Utilize análise nodal.

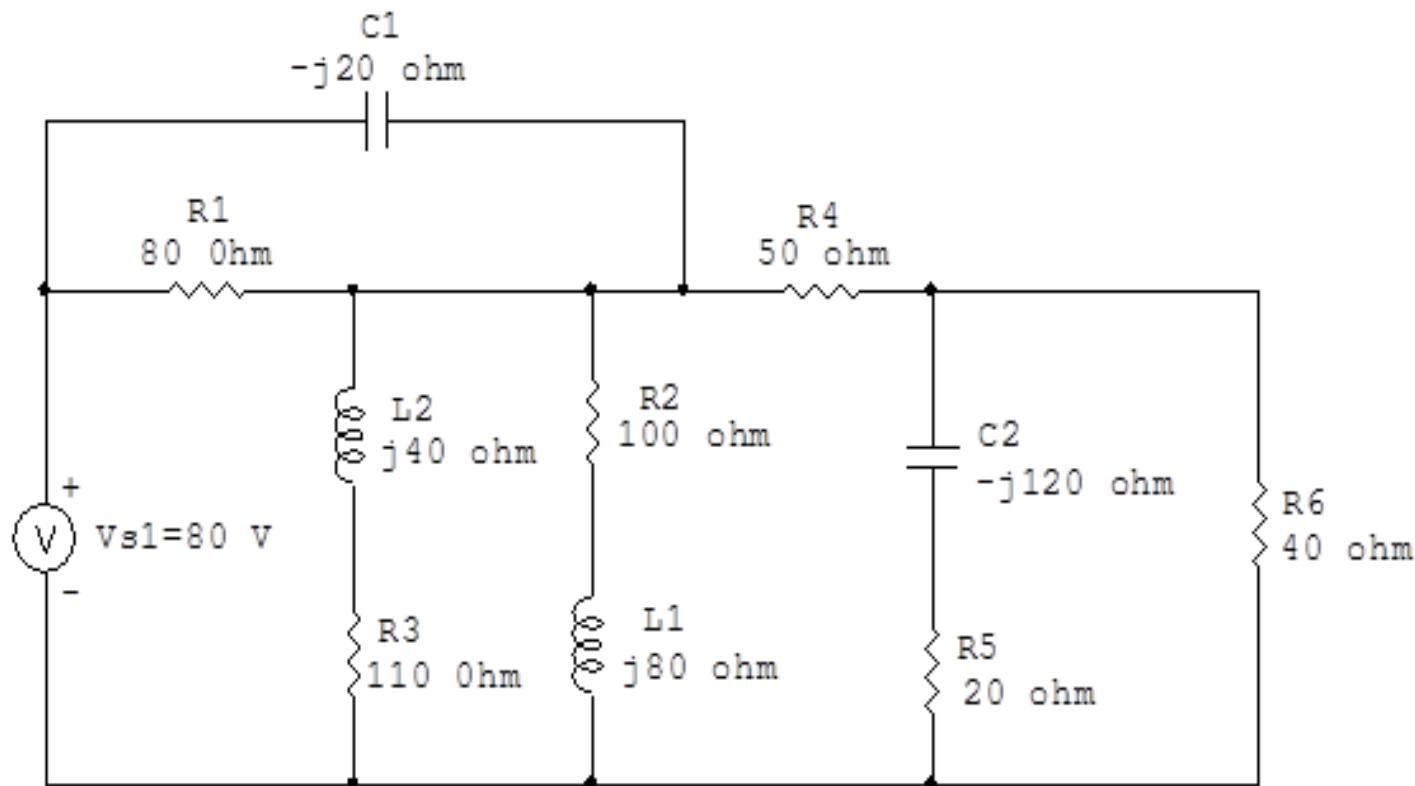


Figura 68: Circuito elétrico 18

Aplicando o Roteiro de Análise Nodal

1 Identificar o Circuito

1.1 Se o circuito for de corrente contínua? NÃO

1.2 Se o circuito for de corrente alternada? SIM

1.2.1 Se o circuito estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito. NÃO

2 Identificar os Nós

2.1 Identificar os nós.

2.2 Definir o nó de referência.

2.3 Designar os demais nós essenciais.

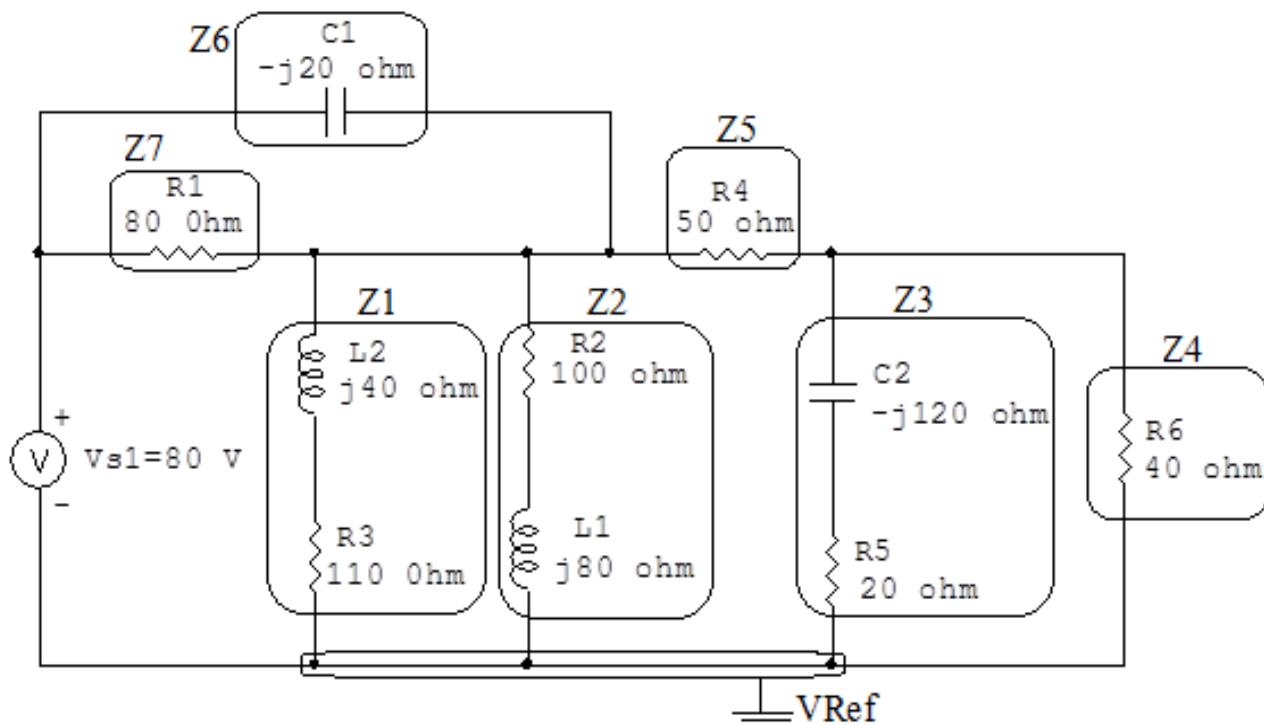


Figura 69: Circuito elétrico com os nós e impedâncias identificados

Fazendo associação em paralelo.

$$Z_1 \text{ e } Z_2 = ((110 + j40) \Omega) e ((100 + j80) \Omega) \implies Z_{12} = (54,256 + j29,948) \Omega$$

$$Z_3 \text{ e } Z_4 = ((20 - j120) \Omega) e (40 \Omega) \implies Z_{34} = (34,666 - j10,666) \Omega$$

$$Z_6 \text{ e } Z_7 = (-j20 \Omega) e (80 \Omega) \implies Z_{67} = (4,705 - j18,823) \Omega$$

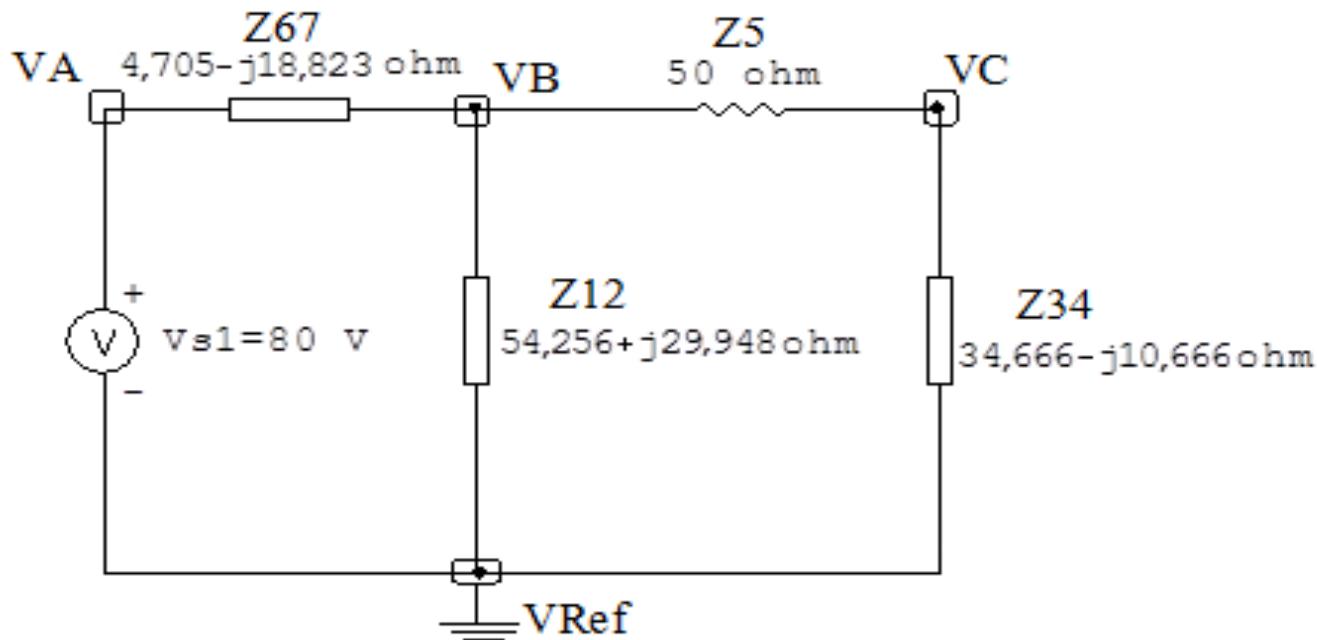


Figura 70: Circuito elétrico com as regiões dos supernós.

3 Obter as Equações Simultâneas

- 3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.
 - 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.
 - 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.
 - 3.4 Se possuir fontes de tensão:
 - 3.4.1 Identificar a região do supernó.
 - 3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.
 - 3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.
- *Ao se aplicar a LKC no Supernó, deve se utilizar o valor da tensão desconhecida do nó em que o ramo está diretamente conectado.
- **Considerar as correntes saindo do nó como positivas e o potencial do nó onde se está aplicando a LKC com potencial mais elevado do que os demais.



3.1 Estabelecer as impedâncias e admitâncias: $Y = \frac{1}{Z}$

$$Z_{12} = (54,256 + j29,948) \Omega \iff Y_{12} = (0,0141 - j0,00779) S$$

$$Z_{34} = (34,666 - j10,666) \Omega \iff Y_{34} = (0,0263 + j0,00810) S$$

$$Z_5 = 50 \Omega \iff Y_5 = 0,02 S$$

$$Z_{67} = (4,705 - j18,823) \Omega \iff Y_{67} = (0,0125 + j0,05) S$$

3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.

Não se aplica.

3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.

Não se aplica.

3.4 Se possuir fontes de tensão:

3.4.1 Identificar a região do supernó.

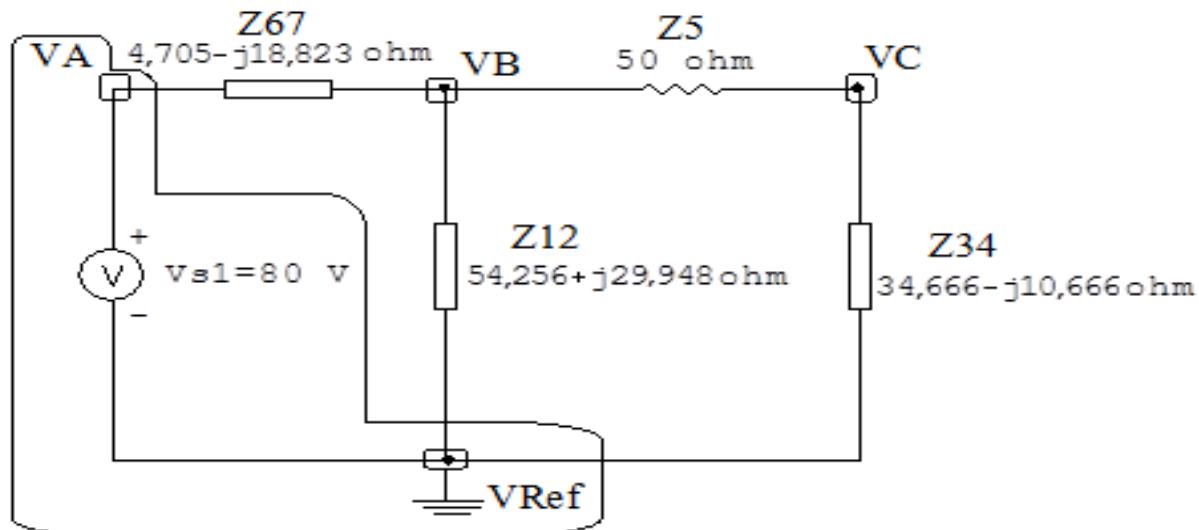


Figura 71: Circuito elétrico com as regiões dos supernós.

**Na Equação 2:**

$$-Y5VB + (Y34 + Y5)VC = 0$$

$$-(0,02)VB + ((0,0263 + j0,00810) + (0,02))VC = 0$$

$$-(0,02)VB + (0,0463 + j0,00810)VC = 0$$

Aplicando o **Teorema de Cramer** nas equações abaixo:

$$(0,0466 + j0,0422)VB - (0,02)VC = 1 + j4$$

$$-(0,02)VB + (0,0463 + j0,00810)VC = 0$$

$$\begin{bmatrix} (0,0466 + j0,0422) & (-0,02) \\ (-0,02) & (0,0463 + j0,00810) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} VB \\ VC \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + j4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{bmatrix} (0,0466 + j0,0422) & (-0,02) \\ (-0,02) & (0,0463 + j0,00810) \end{bmatrix} = 0,00181 + j0,00233 - 0,0004$$

$$\Rightarrow \Delta = 0,00141 + j0,00233$$

$$\Delta_{VB} = \begin{bmatrix} (1 + j4) & (-0,02) \\ (0) & (0,0463 + j0,00810) \end{bmatrix} = 0,0139 + j0,193 - 0$$

$$\Delta_{VB} = 0,0139 + j0,193$$

$$VB = \frac{\Delta_{VB}}{\Delta} = \frac{0,0139 + j0,193}{0,00141 + j0,00233} \Rightarrow VB = (63,179 + j32,445) V$$

$$\Delta_{VC} = \begin{bmatrix} (0,0466 + j0,0422) & (1 + j4) \\ (-0,02) & (0) \end{bmatrix} = 0 - (-0,02 - j0,08)$$

$$\Delta_{VC} = 0,02 - j0,08$$

$$VC = \frac{\Delta_{VC}}{\Delta} = \frac{0,02 - j0,08}{0,001\ 41 + j0,002\ 33} \implies VC = (28,827 + j8,957) \text{ V}$$

Assim temos:

$$VA = 80 \text{ V}$$

$$VB = (63,179 + j32,445) \text{ V}$$

$$VC = (28,827 + j8,957) \text{ V}$$

5 Obter os parâmetros (tensões, correntes e potências), nos ramos desejados.

5.1 Estabelecer a convenção dos mesmos, no circuito.

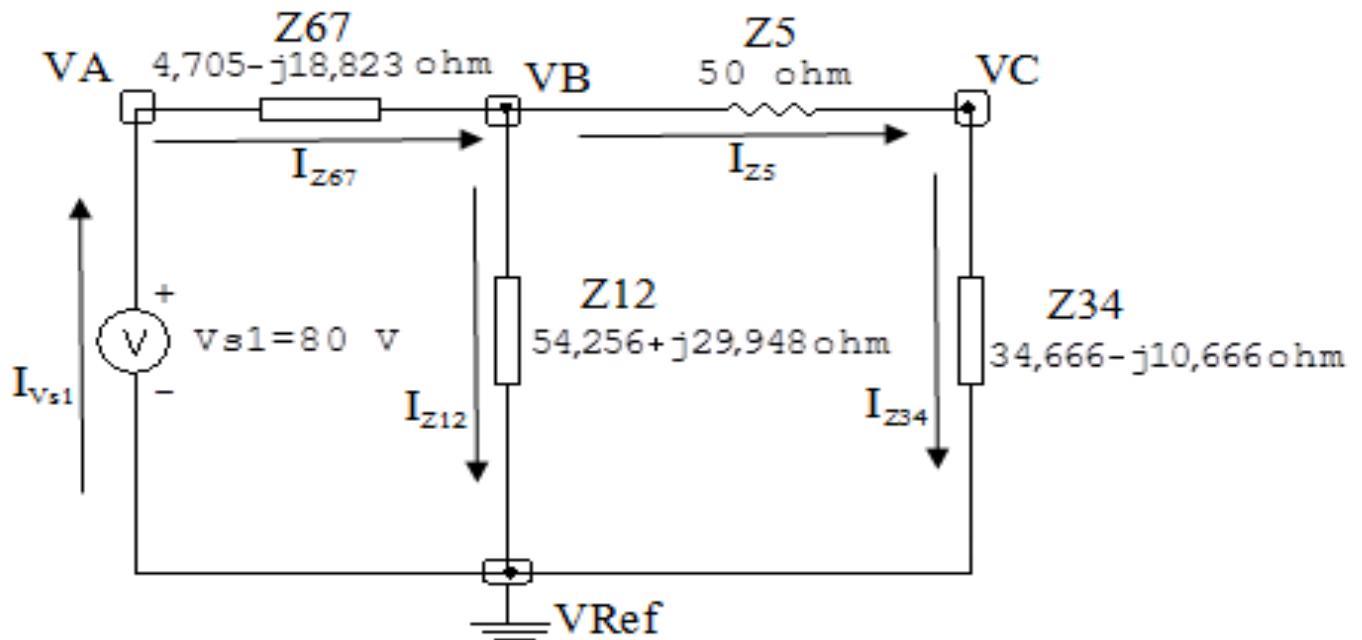


Figura 72: Circuito elétrico com as convenções de tensão/corrente nos ramos.



5.2 Cálculo das variáveis pretendidas.

5.2.1 Na impedância Z_{12} :

$$V_{Z12} = VB \implies V_{Z12} = (63,179 + j32,445) \text{ V}$$

$$I_{Z12} = Y_{12}V_{Z12} = (0,0141 - j0,00779)(63,179 + j32,445) =$$

$$\implies I_{Z12} = (1,145 - j0,0343) \text{ A}$$

$$\begin{aligned} S_{Z12} &= \frac{V_{Z12} I_{Z12}^*}{2} = \frac{(63,179 + j32,445)(1,145 + j0,0343)}{2} = \\ &= \frac{(71,260 + j39,334)}{2} \implies S_{Z12} = (35,630 + j19,667) \text{ VA} \end{aligned}$$

5.2.2 Na impedância Z_{34} :

$$V_{Z34} = VC \implies V_{Z34} = (28,827 + j8,957) \text{ V}$$

$$I_{Z34} = Y_{34}V_{Z34} = (0,0263 + j0,00810)(28,827 + j8,957) \implies I_{Z34} = (0,687 + j0,469) \text{ A}$$

$$\begin{aligned} S_{Z34} &= \frac{V_{Z34} I_{Z34}^*}{2} = \frac{(28,827 + j8,957)(0,687 - j0,469)}{2} = \\ &= \frac{(24,013 - j7,388)}{2} \implies S_{Z34} = (12,006 - j3,694) \text{ VA} \end{aligned}$$

5.2.3 Na impedância Z_5 :

$$V_{Z5} = VB - VC = ((63,179 + j32,445) - (28,827 + j8,957)) =$$

$$\implies V_{Z5} = (34,351 + j23,488) \text{ V}$$

$$I_{Z5} = Y_5 V_{Z5} = (0,0234,351 + j23,488) \implies I_{Z5} = (0,687 + j0,469) \text{ A}$$

$$S_{Z5} = \frac{V_{Z5} I_{Z5}^*}{2} = \frac{(34,351 + j23,488)(0,687 - j0,469)}{2} = \frac{(34,634)}{2} \implies S_{Z5} = 17,317 \text{ VA}$$

**5.2.4 Na impedância Z_{67} :**

$$V_{Z67} = VA - VB = ((80) - (63,179 + j32,445)) \Rightarrow V_{Z67} = (16,820 - j32,445) \text{ V}$$

$$I_{Z67} = Y_{67}V_{Z67} = (0,0125 + j0,05)(16,820 - j32,445) \Rightarrow I_{Z67} = (1,832 + j0,435) \text{ A}$$

$$\begin{aligned} S_{Z67} &= \frac{V_{Z67}I_{Z67}^*}{2} = \frac{(16,820 - j32,445)(1,832 - j0,435)}{2} = \\ &= \frac{(16,695 - j66,783)}{2} \Rightarrow S_{Z67} = (8,347 - j33,391) \text{ VA} \end{aligned}$$

5.2.5 Na fonte de tensão V_{s1} :

$$V_{s1} = 80 \text{ V}$$

$$I_{V_{s1}} = -(I_{Z12} + I_{Z34}) = ((1,145 - j0,0343) + (0,687 + j0,469)) =$$

$$\Rightarrow I_{V_{s1}} = (-1,832 - j0,435) \text{ A}$$

$$\begin{aligned} S_{V_{s1}} &= \frac{V_{s1}I_{V_{s1}}^*}{2} = \frac{(80)(-1,832 + j0,435)}{2} = \\ &= \frac{(-146,603 + j34,837)}{2} \Rightarrow S_{V_{s1}} = (-73,301 + j17,418) \text{ VA} \end{aligned}$$

6 Verificação os resultados:

Lei de conservação de energia. ($\sum P = 0 \text{ W}$)

$$\sum P_F + \sum P_A = 0$$

$$(S_{V_{s1}}) + (S_{Z12} + S_{Z34} + S_{Z5} + S_{Z67}) = 0$$

$$((-73,301 - j17,418) \text{ W}) + ((73,301 + j17,418) \text{ W}) = 0 \text{ W}$$

7 Retorno ao domínio do tempo.

7.1 Realizar a transformada inversa dos itens solicitados.

Se for o caso realizar as devidas conversões necessárias.

Não se aplica.

Exercícios 19. Determine a tensão e a corrente no domínio da frequência e a potência complexa em todos os ramos. Utilize análise nodal.

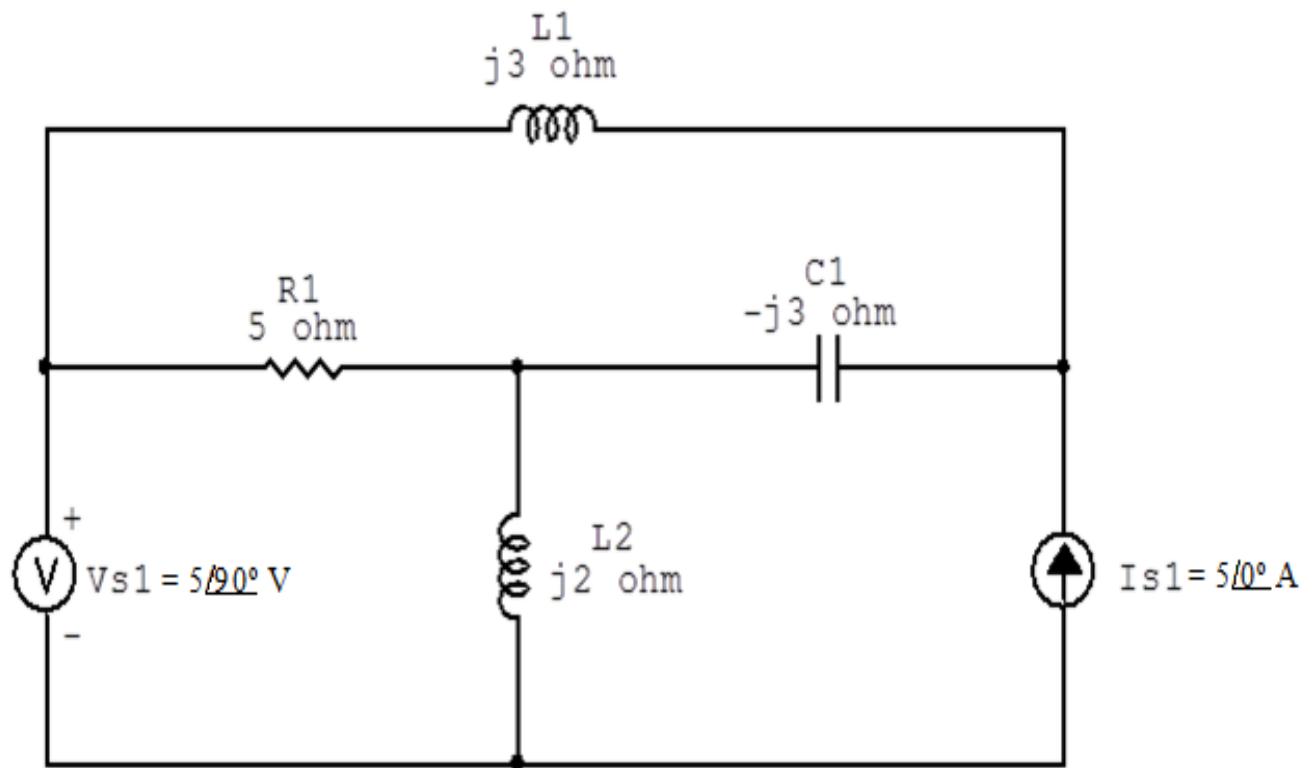


Figura 73: Circuito elétrico 19

Aplicando o Roteiro de Análise Nodal

1 Identificar o Circuito

1.1 Se o circuito for de corrente contínua? NÃO

1.2 Se o circuito for de corrente alternada? SIM

1.2.1 Se o circuito estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito. NÃO



2 Identificar os Nós

2.1 Identificar os nós.

2.2 Definir o nó de referência.

2.3 Designar os demais nós essenciais.

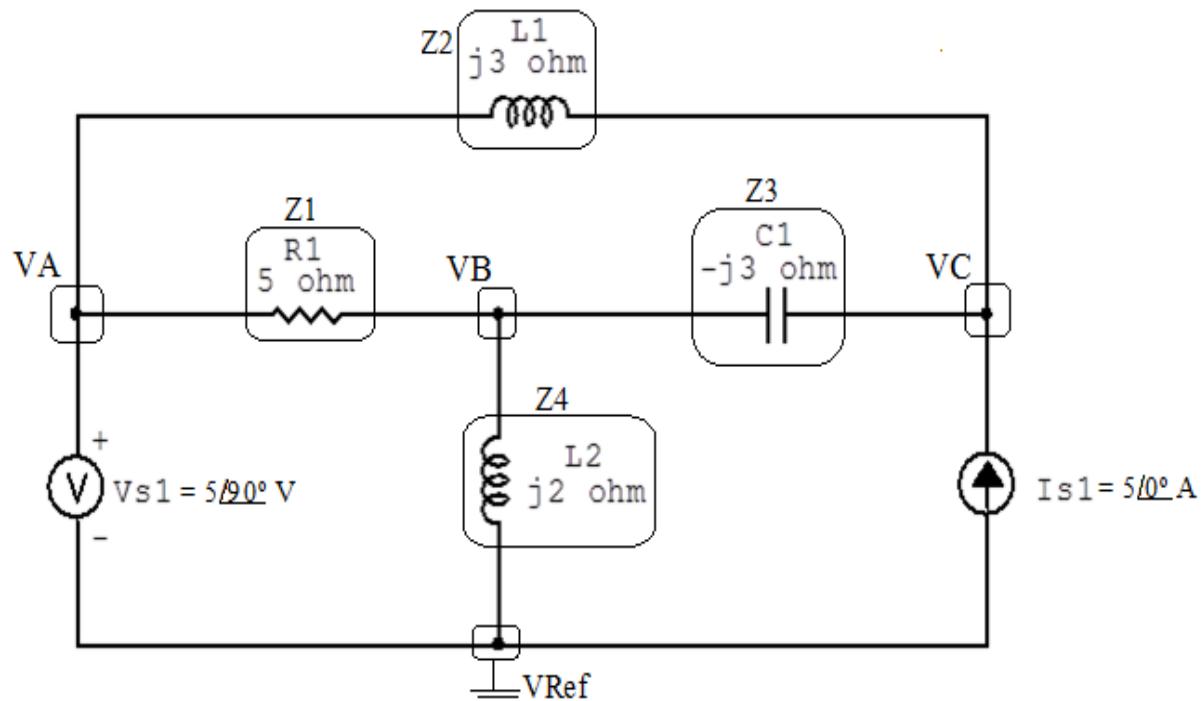


Figura 74: Circuito elétrico com os nós e impedâncias identificados

3 Obter as Equações Simultâneas

- 3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.
- 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.
- 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.
- 3.4 Se possuir fontes de tensão:
 - 3.4.1 Identificar a região do supernó.
 - 3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.
- 3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

*Ao se aplicar a LKC no Supernó, deve se utilizar o valor da tensão desconhecida do nó em que o ramo está diretamente conectado.

**Considerar as correntes saindo do nó como positivas e o potencial do nó onde se está aplicando a LKC com potencial mais elevado do que os demais.

3.1 Estabelecer as impedâncias e admitâncias: $Y = \frac{1}{Z}$

$$Z_1 = j3\Omega \iff Y_1 = -j0,333\text{ S}$$

$$Z_2 = 5\Omega \iff Y_2 = 0,2\text{ S}$$

$$Z_3 = -j3\Omega \iff Y_3 = j0,333\text{ S}$$

$$Z_4 = j2\Omega \iff Y_4 = -j0,5\text{ S}$$

- 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.

Não se aplica.

- 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.

Não se aplica.

3.4 Se possuir fontes de tensão:

3.4.1 Identificar a região do supernó.

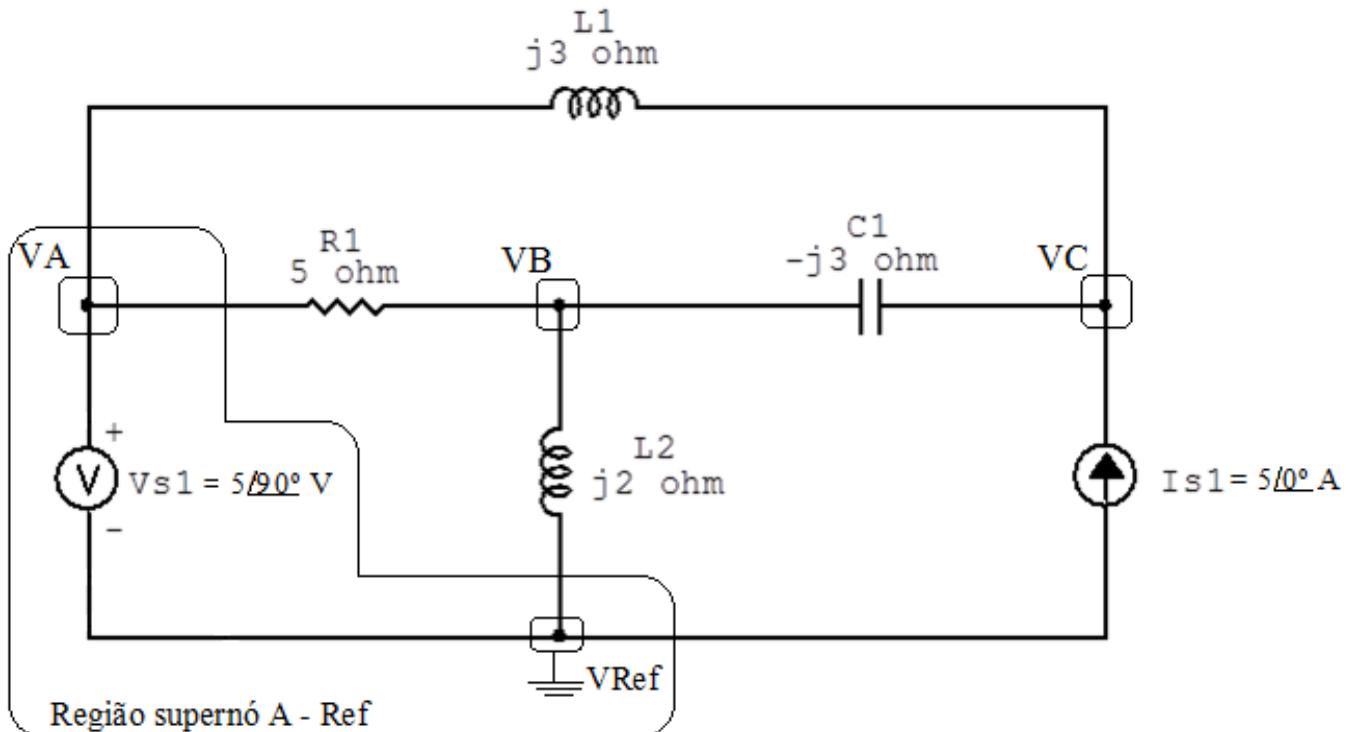


Figura 75: Circuito elétrico com as regiões dos supernós.

3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.

Supernó A-Ref: relação entre o nó A e o de Referência (Vref).

$$VA - Vref = Vs1, \text{ como } Vref = 0V \text{ e } Vs1 = (3,062 + j5) \text{ V}, \\ \text{temos: } \Rightarrow VA = (3,062 + j5) \text{ V}$$

3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

Obter as equações simultâneas, aplicando a LKC ($\sum I_{\text{saíndo}} = 0$):
Equação no nó B:

$$Y1(VB - VA) + Y4VB + Y3(VB - VC) = 0$$

$$Y1VB - Y1VA + Y4VB + Y3VB - Y3VC = 0$$



$$(Y_1 + Y_3 + Y_4)VB - Y_3VC = Y_1VA \dots \text{Equação 1}$$

Equação no supernó C:

$$Y_2(VC - VA) + Y_3(VC - VB) = Is_1$$

$$Y_2VC - Y_2VA + Y_3YC - Y_3VB = Is_1$$

$$-Y_3VB + (Y_2 + Y_3)VC = Is_1 + Y_2VA \dots \text{Equação 2}$$

4 Resolver as equações simultâneas para obter as tensões desconhecidas dos nós:

Substituindo VA e os valores das admitâncias nas equações acima:

Na Equação 1:

$$(Y_1 + Y_3 + Y_4)VB - Y_3VC = Y_1VA$$

$$((-j0,333) + (j0,333) + (-j0,5))VB - (j0,333)VC = (-j0,333)(3,062 + j5)$$

$$(-j0,5)VB - (j0,333)VC = 1,666 - j1,020$$

Na Equação 2:

$$-Y_3VB + (Y_2 + Y_3)VC = Is_1 + Y_2VA$$

$$-(j0,333)VB + ((0,2) + (j0,333))VC = 5 + ((0,2)(3,062 + j5))$$

$$-(j0,333)VB + (0,2 + j0,333)VC = 5 + j$$

Aplicando o **Teorema de Cramer** nas equações abaixo:

$$(-j0,5)VB - (j0,333)VC = 1,666 - j1,020$$

$$-(j0,333)VB + (0,2 + j0,333)VC = 5 + j$$

$$\begin{bmatrix} (-j0,5) & (-j0,333) \\ (-j0,333) & (0,2 + j0,333) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} VB \\ VC \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,666 - j1,020 \\ 5 + j \end{bmatrix}$$



$$\Delta = \begin{bmatrix} (-j0,5) & (-j0,333) \\ (-j0,333) & (0,2 + j0,333) \end{bmatrix} = 0,166 - j0,1 - (-0,111)$$

$$\implies \Delta = 0,277 - j0,1$$

$$\Delta_{VB} = \begin{bmatrix} (1,666 - j1,020) & (-j0,333) \\ (5 + j) & (0,2 + j0,333) \end{bmatrix} = 0,333 + j0,555 - 0,333 - j1,666$$

$$\Delta_{VB} = -9,992 + j2,222$$

$$VB = \frac{\Delta_{VB}}{\Delta} = \frac{-9,992 + j2,222}{0,277 - j0,1} \implies VB = (-2,549 + j7,082) V$$

$$\Delta_{VC} = \begin{bmatrix} (-j0,5) & (1,666 - j1,020) \\ (-j0,333) & (5 + j) \end{bmatrix} = 0,5 - j2,5 - (-3,403 - j0,555)$$

$$\Delta_{VC} = 0,5 - j1,944$$

$$VC = \frac{\Delta_{VC}}{\Delta} = \frac{0,5 - j1,944}{0,277 - j0,1} \implies VC = (3,824 - j5,623) V$$

Assim temos:

$$VA = (3,062 + j5) V$$

$$VB = (-2,549 + j7,082) V$$

$$VC = (3,824 - j5,623) V$$

5 Obter os parâmetros (tensões, correntes e potências), nos ramos desejados.

5.1 Estabelecer a convenção dos mesmos, no circuito.

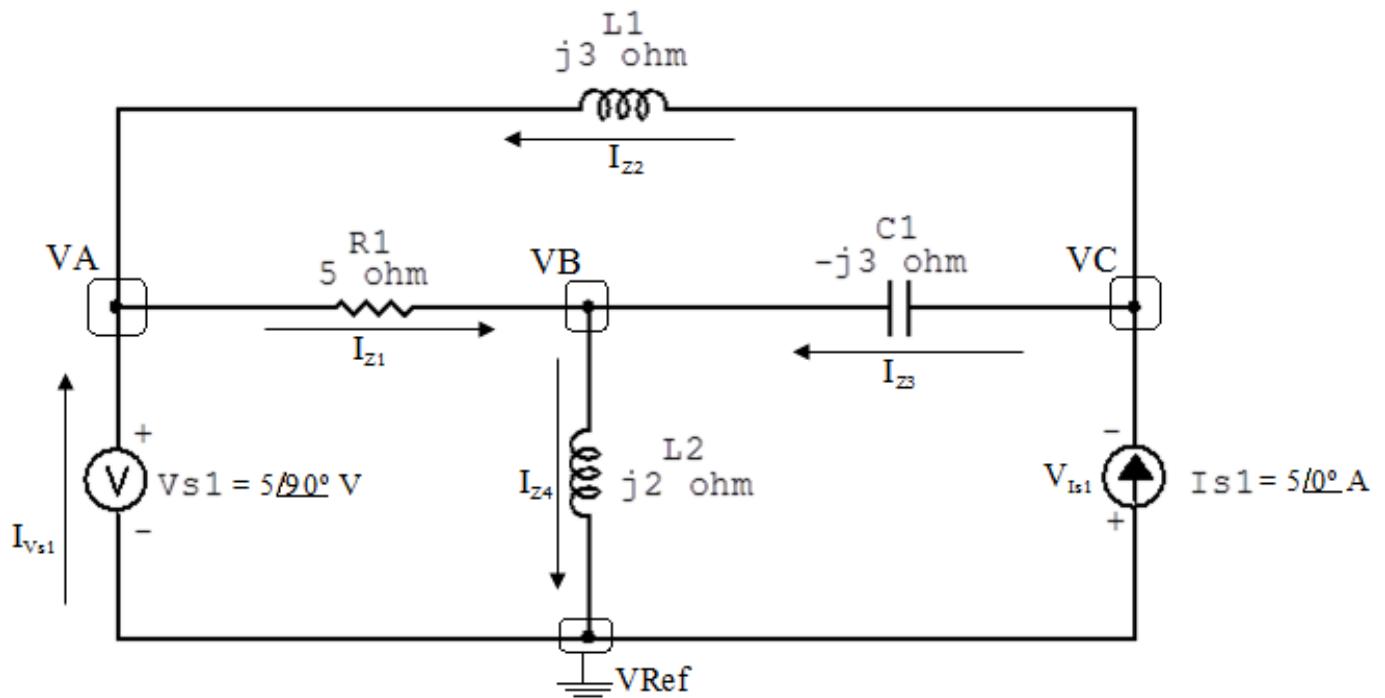


Figura 76: Circuito elétrico com as convenções de tensão/corrente nos ramos.

5.2 Cálculo das variáveis pretendidas.

5.2.1 Na impedância Z_1 :

$$V_{Z1} = (VA - VB) = ((3,062 + j5) - (-2,549 + j7,082)) \Rightarrow V_{Z1} = (2,549 - j2,082) \text{ V}$$

$$I_{Z1} = Y_1 V_{Z1} = (-j0,333)(2,549 - j2,082) \Rightarrow I_{Z1} = (-0,694 - j0,849) \text{ A}$$

$$S_{Z1} = \frac{V_{Z1} I_{Z1}^*}{2} = \frac{(2,549 - j2,082)(-0,694 + j0,849)}{2} = \frac{(j3,611)}{2} \Rightarrow S_{Z1} = j1,805 \text{ VA}$$

**5.2.2 Na impedância Z_2 :**

$$V_{Z2} = (VC - VA) = ((3,824 - j5,623) - (3,062 + j5)) \implies V_{Z2} = (3,824 - j10,623) \text{ V}$$

$$I_{Z2} = Y_2 V_{Z2} = (0,2)(3,824 - j10,623) \implies I_{Z2} = (0,764 - j2,124) \text{ A}$$

$$S_{Z2} = \frac{V_{Z2} I_{Z2}^*}{2} = \frac{(3,824 - j10,623)(0,764 + j2,124)}{2} = \frac{(25,495)}{2} \implies S_{Z2} = 12,747 \text{ VA}$$

5.2.3 Na impedância Z_3 :

$$V_{Z3} = (VC - VB) = ((3,824 - j5,623) - (-2,549 + j7,082)) \implies V_{Z3} = (6,373 - j12,705) \text{ V}$$

$$I_{Z3} = Y_3 V_{Z3} = (j0,3336,373 - j12,705) \implies I_{Z3} = (4,235 + j2,124) \text{ A}$$

$$\frac{S_{Z3}}{2} = \frac{V_{Z3} I_{Z3}^*}{2} = \frac{(6,373 - j12,705)(4,235 - j2,124)}{2} = \frac{(2,131 - j67,351)}{2} \implies S_{Z3} = (1,065 - j33,675)$$

5.2.4 Na impedância Z_4 :

$$V_{Z4} = VB \implies V_{Z4} = (-2,549 + j7,082) \text{ V}$$

$$I_{Z4} = Y_4 V_{Z4} = (-j0,5)(-2,549 + j7,082) \implies I_{Z4} = (3,541 + j1,274) \text{ A}$$

$$\frac{S_{Z4}}{2} = \frac{V_{Z4} I_{Z4}^*}{2} = \frac{(-2,549 + j7,082)(3,541 - j1,274)}{2} = \frac{(-3,375 + j28,328)}{2} \implies S_{Z4} = (-1,687 + j14)$$

5.2.5 Na fonte de corrente I_{s1} :

$$V_{I_{s1}} = -VC \implies V_{Is1} = (-3,824 + j5,623) \text{ V}$$

$$I_{s1} = 5 \text{ A}$$



$$\frac{S_{I_{s1}}}{2} = \frac{V_{I_{s1}} I_{s1}^*}{2} = \frac{(-3,824 + j5,623)(5)}{2} = \frac{(-19,121 - j28,116)}{2} \implies S_{I_{s1}} = (-9,560 + j14,058) \text{ VA}$$

5.2.6 Na fonte de tensão V_{s1} :

$$V_{s1} = (3,062 + j5) \text{ V}$$

$$I_{V_{s1}} = \frac{I_{V_{s1}}}{2} = \frac{(I_{Z2} - I_{Z1})}{2} = ((0,764 - j2,124) - (-0,694 - j0,849)) \implies I_{V_{s1}} = (1,458 - j1,274) \text{ A}$$

$$\frac{S_{V_{s1}}}{2} = \frac{V_{s1} I_{V_{s1}}^*}{2} = \frac{(3,062 + j5)(1,458 + j1,274)}{2} = \frac{(-6,373 + j7,294)}{2} \implies S_{V_{s1}} = (-3,186 + j3,647) \text{ VA}$$



6 Verificação os resultados:

Lei de conservação de energia. ($\sum P = 0 \text{ W}$)

$$\sum P_F + \sum P_A = 0$$

$$(S_{I_{s1}} + S_{V_{s1}}) + (S_{Z1} + S_{Z2} + S_{Z3} + S_{Z4}) = 0$$

$$((-12,747 + j17,705) \text{ W}) + ((12,747 - j17,705) \text{ W}) = 0 \text{ W}$$

7 Retorno ao domínio do tempo.

7.1 Realizar a transformada inversa dos itens solicitados.

Se for o caso realizar as devidas conversões necessárias.

Não se aplica.



Exercícios 20. Determine em todos os componentes do circuito abaixo, no domínio da frequência: a tensão, a corrente e a potência complexa.

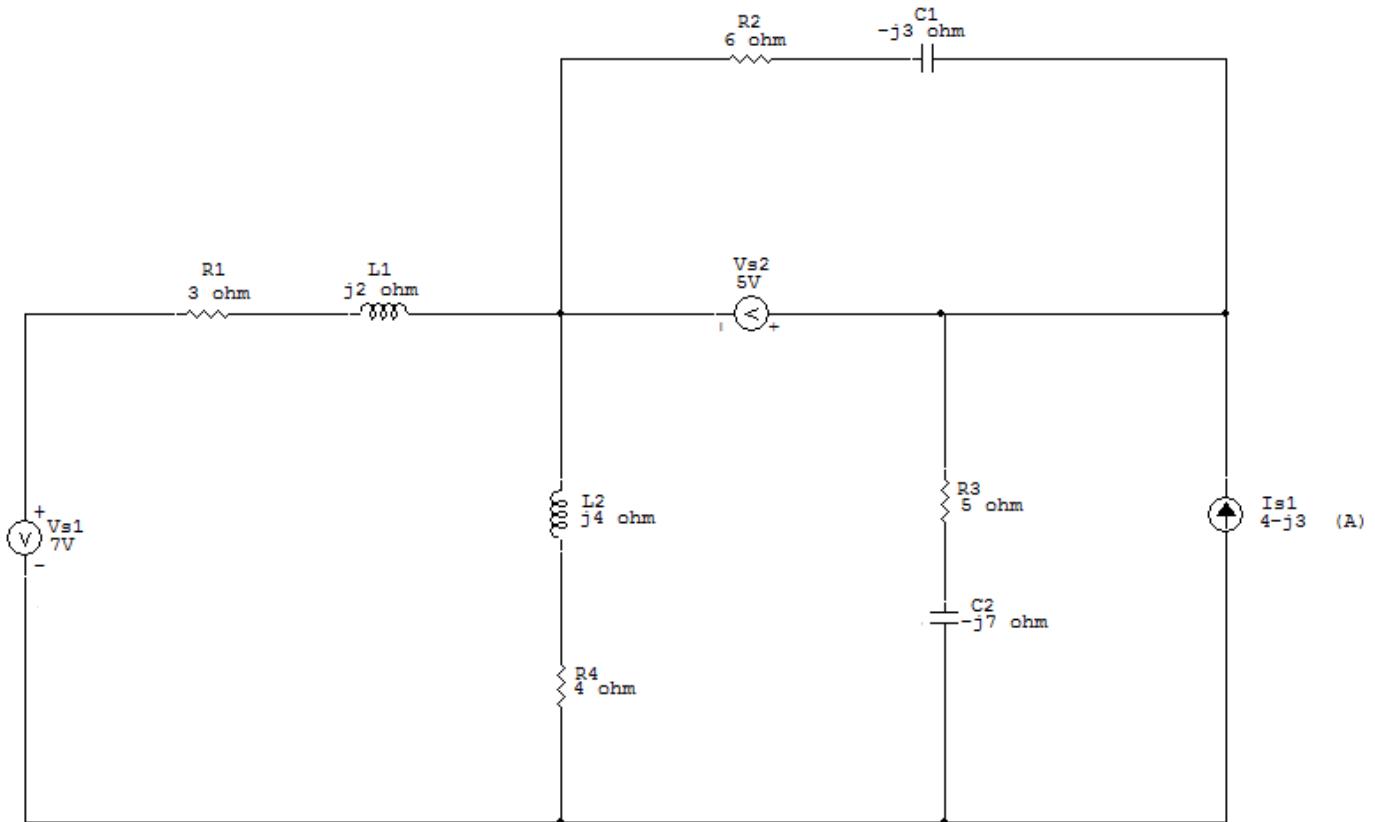


Figura 77: Circuito elétrico 20

Aplicando o Roteiro de Análise Nodal

1 Identificar o Circuito

1.1 Se o circuito for de corrente contínua? NÃO

1.2 Se o circuito for de corrente alternada? SIM

1.2.1 Se o circuito estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito. NÃO



2 Identificar os Nós

2.1 Identificar os nós.

2.2 Definir o nó de referência.

2.3 Designar os demais nós essenciais.

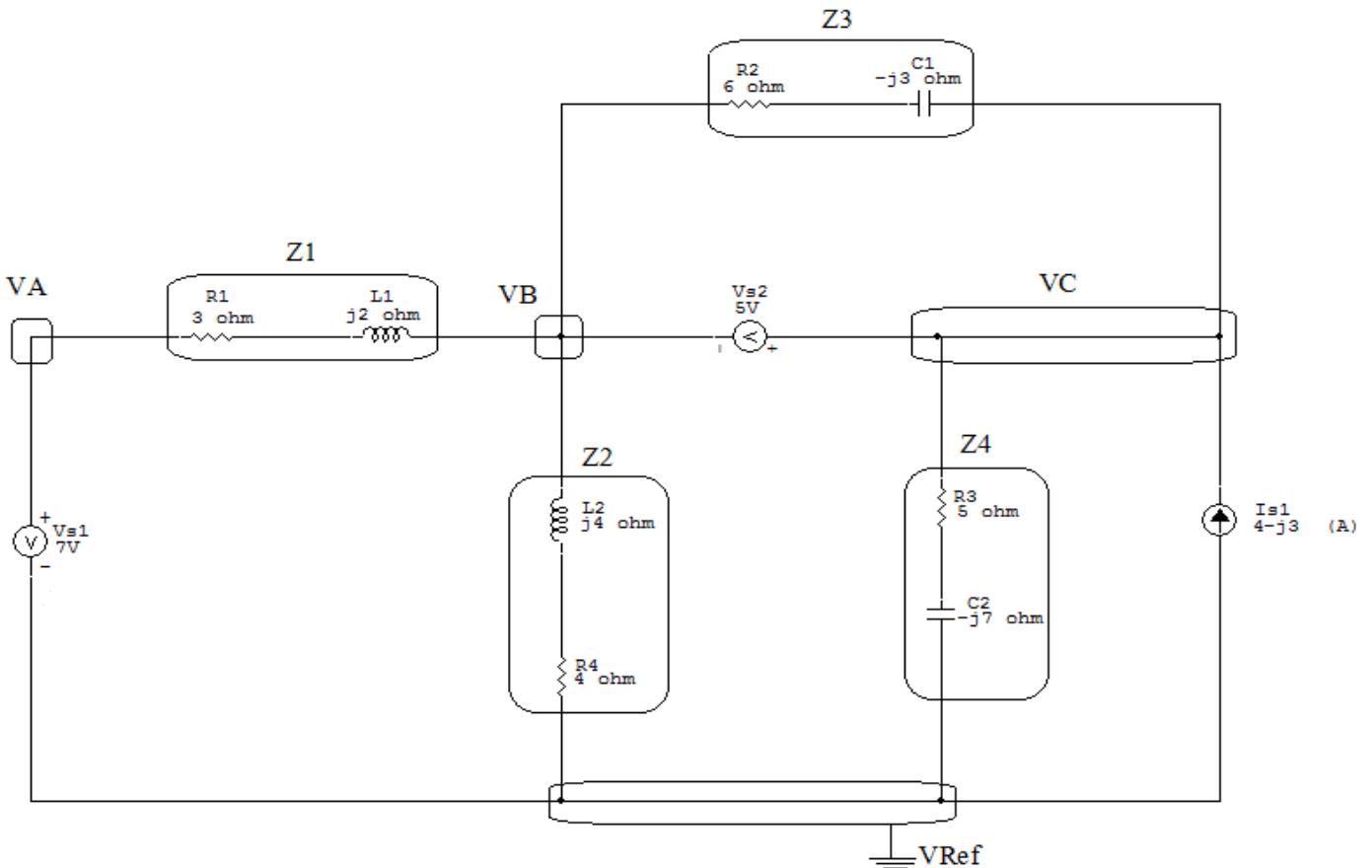


Figura 78: Circuito elétrico com os nós e impedâncias identificados



3 Obter as Equações Simultâneas

- 3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.
- 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.
- 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.
- 3.4 Se possuir fontes de tensão:
 - 3.4.1 Identificar a região do supernó.
 - 3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.
- 3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

*Ao se aplicar a LKC no Supernó, deve se utilizar o valor da tensão desconhecida do nó em que o ramo está diretamente conectado.

**Considerar as correntes saindo do nó como positivas e o potencial do nó onde se está aplicando a LKC com potencial mais elevado do que os demais.

3.1 Estabelecer as impedâncias e admitâncias: $Y = \frac{1}{Z}$

$$Z_1 = (3 + j2) \Omega \iff Y_1 = (0,231 - j0,154) S$$

$$Z_2 = (4 + j4) \Omega \iff Y_2 = (0,125 - j0,125) S$$

$$Z_3 = (6 - j3) \Omega \iff Y_3 = (0,133 + j0,067) S$$

$$Z_4 = (5 - j7) \Omega \iff Y_4 = (0,068 + j0,095) S$$

- 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.

Não se aplica.

- 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós

Não se aplica.

3.4 Estabelecer as relações entre os nós envolvidos nos supernós.

3.4.1 Identificar a região do supernó.

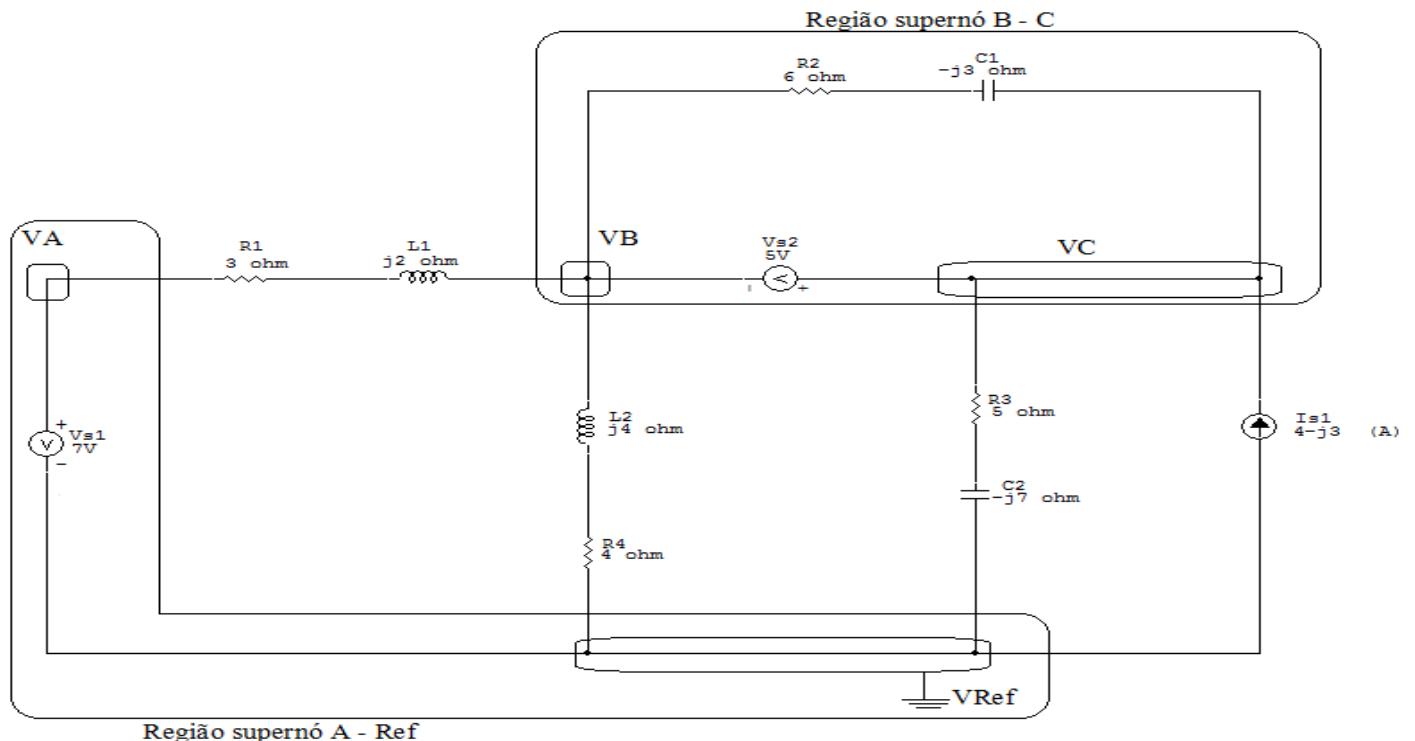


Figura 79: Circuito elétrico com as regiões dos supernós.

3.4.2 Estabelecer as relações entre os nós envolvidos nos supernós.

Supernó A-Ref: relação entre o nó A e o de Referência (V_{ref}).

$$V_A - V_{ref} = V_{s1}, \text{ como } V_{ref} = 0V \text{ e } V_{s1} = 7V, \text{ temos: } \Rightarrow V_A = 7V$$

Supernó B-C: relação entre o nó B e C.

$$V_C - V_B = V_{s2}, \text{ como } V_{s2} = 5V, \text{ temos: } \Rightarrow V_C = 5 + V_B$$



3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

Obter as equações simultâneas, aplicando a LKC ($\sum I_{\text{saindo}} = 0$): **Equação no supernó B-C:**

$$Y_1(VB - VA) + Y_2VB + Y_4VC = Is_1$$

$$Y_1VB - Y_1VA + Y_2VB + Y_4VC = Is_1$$

$$-Y_1VA + (Y_1 + Y_2)VB + Y_4VC = Is_1 \dots \dots \dots \text{Equação 1}$$

4 Resolver as equações simultâneas para obter as tensões desconhecidas dos nós:

Substituindo VA , VC e os valores das admitâncias nas equações acima:

Na Equação 1:

$$-Y_1VA + (Y_1 + Y_2)VB + Y_4VC = Is_1$$

$$(0,230 - j0,153) - 7 + ((0,125 - j0,125)(0,230 - j0,153))VB + (0,0675 + j0,0945)(5 + VB) =$$

$$(-1,615 + j1,0769) + (0,355 - j0,278)VB + (0,0675 + j0,0945)VB = 4 - j3$$

$$(0,423 - j0,184)VB = (4 - j3) + (1,277 - j1,549)$$

$$VB = \frac{(5,277 - j4,549)}{(0,423 - j0,184)} \Rightarrow VB = (14,413 - j4,474)V$$

$$VC = 5 + VB = 5 + 14,413 - j4,474 \Rightarrow VC = (19,413 - j4,474)V$$

5 Obter os parâmetros (tensões, correntes e potências), nos ramos desejados:

5.1 Estabelecer a convenção dos mesmos, no circuito:

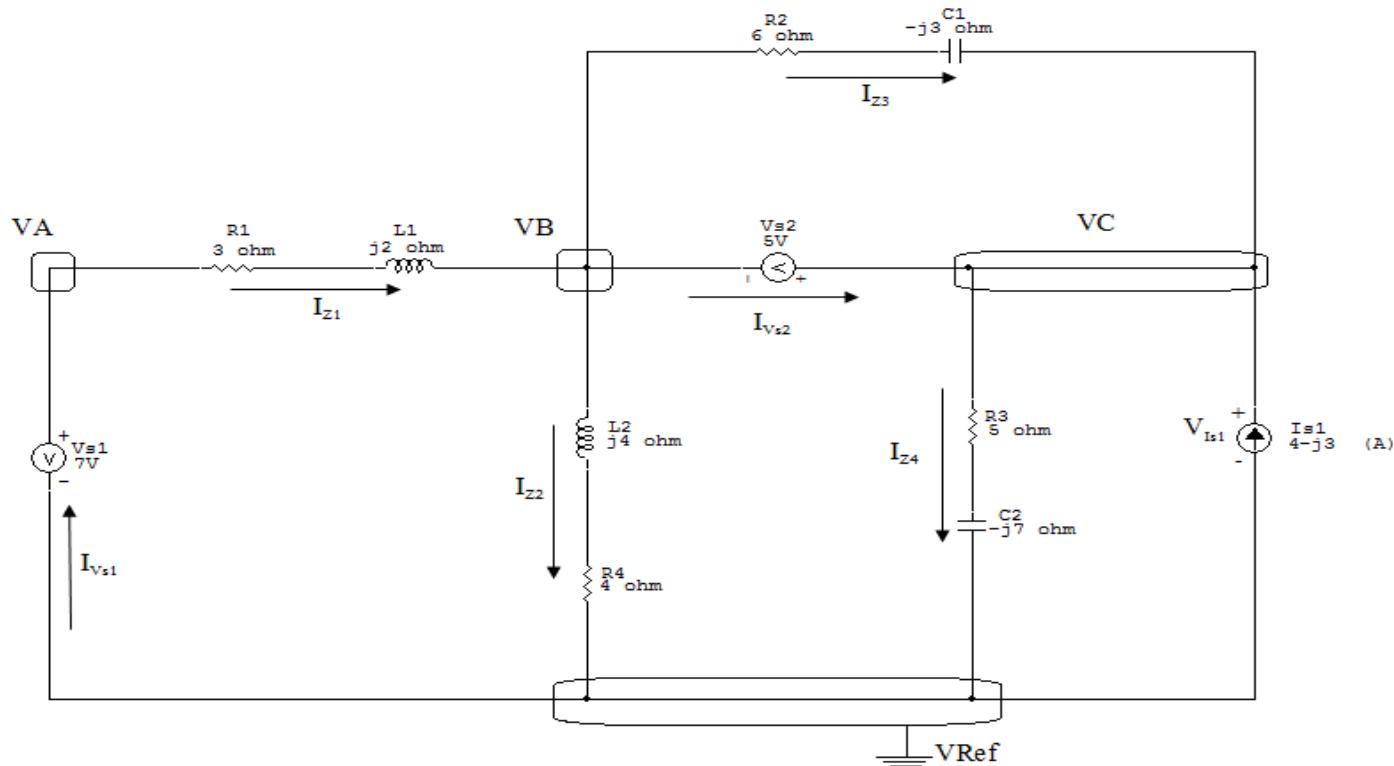


Figura 80: Circuito elétrico com as convenções de tensão/corrente nos ramos.

5.2 Cálculo das variáveis pretendidas:

5.2.1 Na impedância Z_1 :

$$V_{Z1} = VA - VB = 7 - (14,413 - j4,474) \Rightarrow V_{Z1} = (-7,413 + j4,474) \text{ V}$$

$$I_{Z1} = Y_1 V_{Z1} = (0,230 - j0,153)(-7,413 + j4,474) \Rightarrow I_{Z1} = (-1,022 + j2,173) \text{ A}$$

$$S_{Z1} = \frac{V_{Z1} I_{Z1}^*}{2} = \frac{(-7,413 + j4,474)(-1,022 - j2,173)}{2} \Rightarrow S_{Z1} = (8,652 + j5,768) \text{ VA}$$

5.2.2 Na impedância Z_2 :

$$V_{Z2} = VB \Rightarrow V_{Z2} = (14,414 - j4,474) \text{ V}$$



$$I_{Z2} = Y_2 V_{Z2} = (0,125 - j0,125)(14,413 - j4,474) \Rightarrow I_{Z2} = (1,242 - j2,361) \text{ A}$$

$$\frac{S_{Z2}}{V_{Z2} I_{Z2}^*} = \frac{(14,413 - j4,474)(1,242 + j2,361)}{2} = \frac{(28,472 + j28,472)}{2} \Rightarrow S_{Z2} = (14,236 + j14,236)$$

5.2.3 Na impedância Z_3 :

$$V_{Z3} = VC - VB = (19,414 - j4,474) - (14,414 - j4,474) \Rightarrow V_{Z3} = 5 \text{ V}$$

$$I_{Z3} = Y_3 V_{Z3} = (0,133 + j0,06665) \Rightarrow I_{Z3} = (0,666 + j0,333) \text{ A}$$

$$\frac{S_{Z3}}{V_{Z3} I_{Z3}^*} = \frac{(5)(0,666 - j0,333)}{2} = \frac{(3,333 - j1,666)}{2} \Rightarrow S_{Z3} = (1,666 - j0,833) \text{ VA}$$

5.2.4 Na impedância Z_4 :

$$V_{Z4} = VC \Rightarrow V_{Z4} = (19,414 - j4,474) \text{ V}$$

$$I_{Z4} = Y_4 V_{Z4} = (0,0675 + j0,0945)(19,413 - j4,474) \Rightarrow I_{Z4} = (1,734 + j1,534) \text{ A}$$

$$\frac{S_{Z4}}{V_{Z4} I_{Z4}^*} = \frac{(19,413 - j4,474)(1,734 - j1,534)}{2} = \frac{(26,818 - j37,546)}{2} \Rightarrow S_{Z4} = (13,409 - j18,773)$$

5.2.5 Na fonte de corrente I_{s1} :

$$V_{I_{s1}} = VC \Rightarrow V_{I_{s1}} = (19,414 - j4,474) \text{ V}$$

$$I_{s1} = (4 - j3) \text{ A}$$



$$\frac{S_{I_{s1}}}{2} = \frac{V_{I_{s1}} I_{s1}^*}{2} = \frac{(19,413 - j4,474)(4 + j3)}{2} = \frac{(91,078 + j40,344)}{2} \implies S_{I_{s1}} = (45,539 + j20,172) \text{ VA}$$

5.2.6 Na fonte de tensão V_{s1} :

$$V_{s1} = 7 \text{ V}$$

$$I_{V_{s1}} = I_{Z1} \implies I_{V_{s1}} = (-1,022 + j2,173) \text{ A}$$

$$\frac{S_{V_{s1}}}{2} = \frac{V_{s1} I_{V_{s1}}^*}{2} = \frac{(7)(-1,022 - j2,173)}{2} = \frac{(-7,157 - j15,211)}{2} \implies S_{V_{s1}} = (-3,578 - j7,605) \text{ VA}$$

5.2.7 Na fonte de tensão V_{s2} :

$$V_{s2} = 5 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} I_{V_{s2}} &= (I_{Z1} + I_{Z3} - I_{Z2}) = \\ &= (-1,022 + j2,173) + (0,666 + j0,333) - (1,242 - j2,361) \implies \\ I_{V_{s2}} &= (-1,598 + j4,867) \text{ A} \end{aligned}$$

$$S_{V_{s2}} = \frac{V_{s2} I_{V_{s2}}^*}{2} = \frac{(-7,991 - j24,337)}{2} \implies S_{V_{s2}} = (-3,995 - j12,168) \text{ VA}$$

6 Verificação os resultados:

Lei de conservação de energia. ($\sum P = 0 \text{ W}$)

$$\sum P_F + \sum P_A = 0$$

$$\begin{aligned} S_{Z1} + S_{Z2} + S_{Z3} + S_{Z4} + S_{I_{s1}} + S_{V_{s1}} + S_{V_{s2}} &= 0 \\ (0 \text{ W}) + (0 \text{ W}) &= 0 \text{ W} \end{aligned}$$



7 Retorno ao domínio do tempo.

7.1 Realizar a transformada inversa dos itens solicitados.

Se for o caso realizar as devidas conversões necessárias.

Não se aplica.



Exercícios 21. Determine a tensão e a corrente no domínio da frequência e a potência complexa em todos os ramos. Utilize análise nodal.

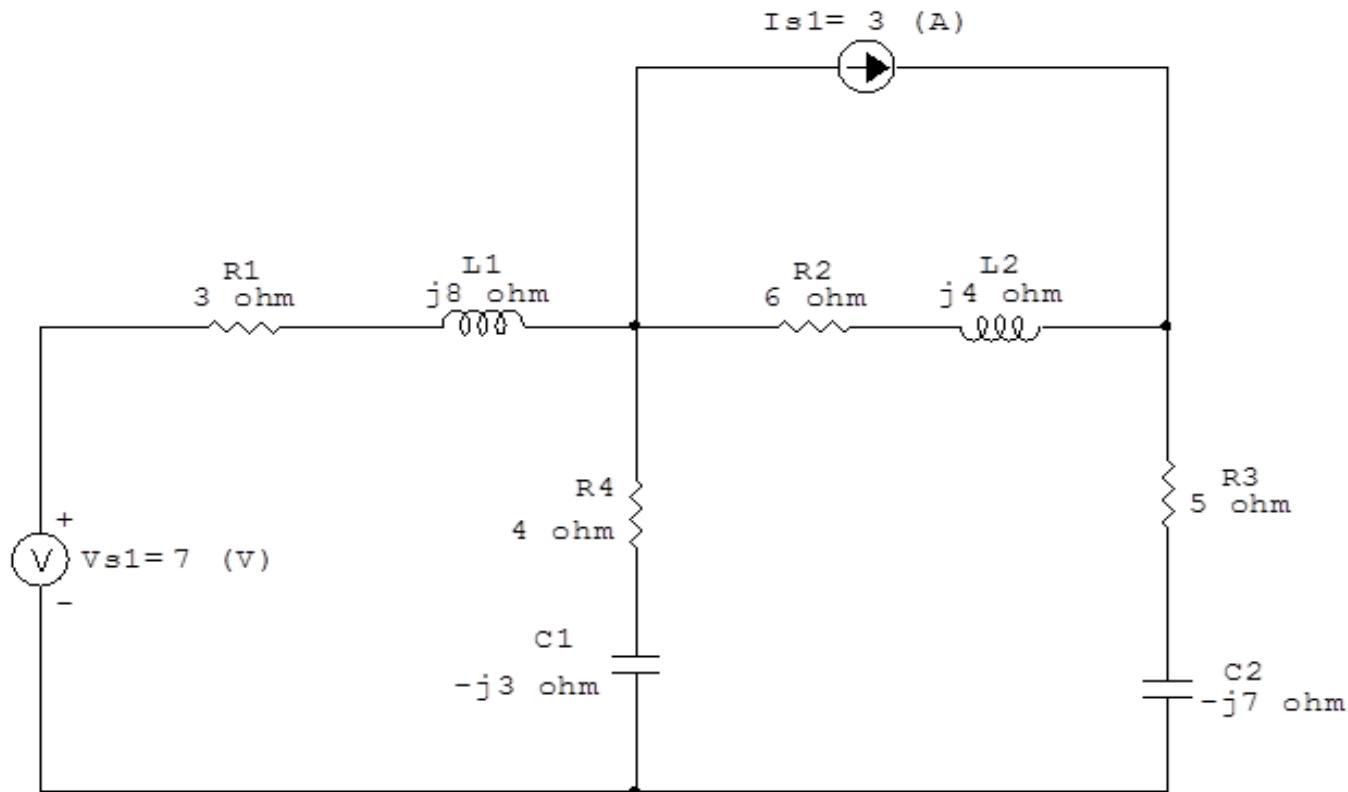


Figura 81: Circuito elétrico 21

Aplicando o Roteiro de Análise Nodal

1 Identificar o Circuito

- 1.1 Se o circuito for de corrente contínua? NÃO
- 1.2 Se o circuito for de corrente alternada? SIM
- 1.2.1 Se o circuito estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito. NÃO

2 Identificar os Nós

2.1 Identificar os nós.

2.2 Definir o nó de referência.

2.3 Designar os demais nós essenciais.

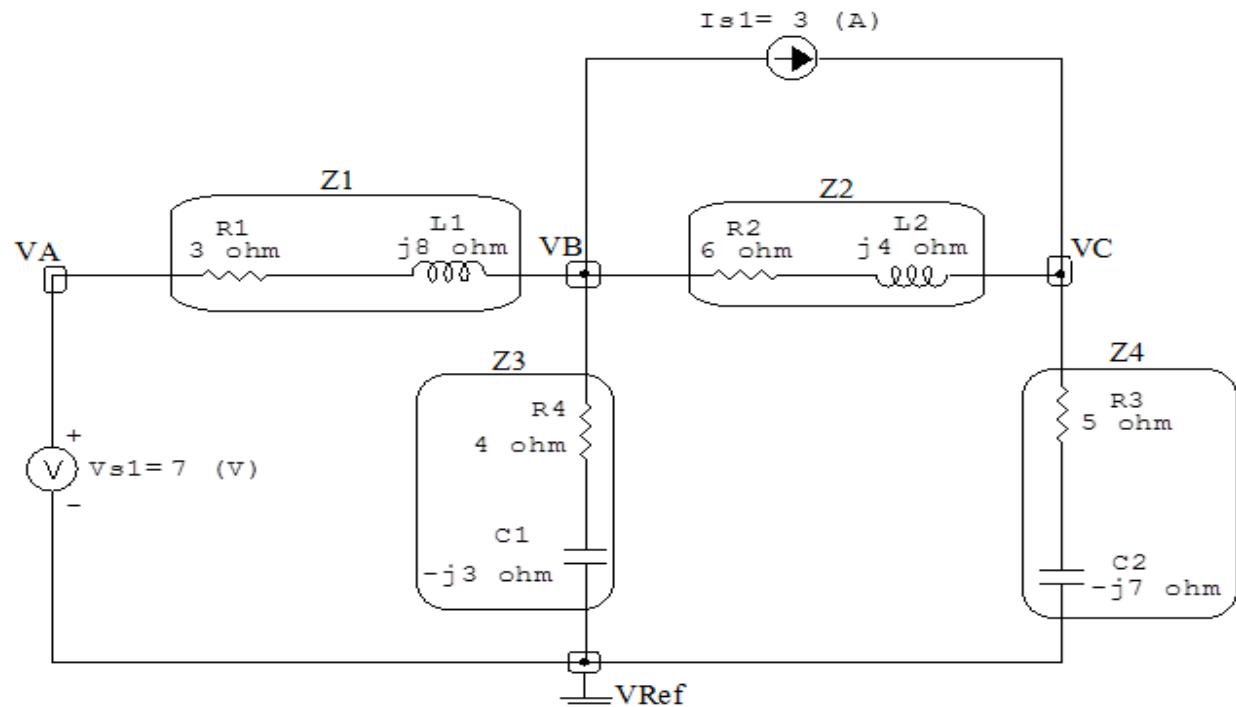


Figura 82: Circuito elétrico com os nós e impedâncias identificados



3 Obter as Equações Simultâneas

- 3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.
- 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.
- 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.
- 3.4 Se possuir fontes de tensão:
 - 3.4.1 Identificar a região do supernó.
 - 3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.
- 3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

*Ao se aplicar a LKC no Supernó, deve se utilizar o valor da tensão desconhecida do nó em que o ramo está diretamente conectado.

**Considerar as correntes saindo do nó como positivas e o potencial do nó onde se está aplicando a LKC com potencial mais elevado do que os demais.

3.1 Estabelecer as impedâncias e admitâncias: $Y = \frac{1}{Z}$

$$Z_1 = (3 + j8) \Omega \iff Y_1 = (0,0410 - j0,100) S$$

$$Z_2 = (6 + j4) \Omega \iff Y_2 = (0,115 - j0,0769) S$$

$$Z_3 = (4 - j3) \Omega \iff Y_3 = (0,16 + j0,12) S$$

$$Z_4 = (5 - j7) \Omega \iff Y_4 = (0,0675 + j0,0945) S$$

- 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.

Não se aplica.

- 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.

Não se aplica.

3.4 Se possuir fontes de tensão:

3.4.1 Identificar a região do supernó.

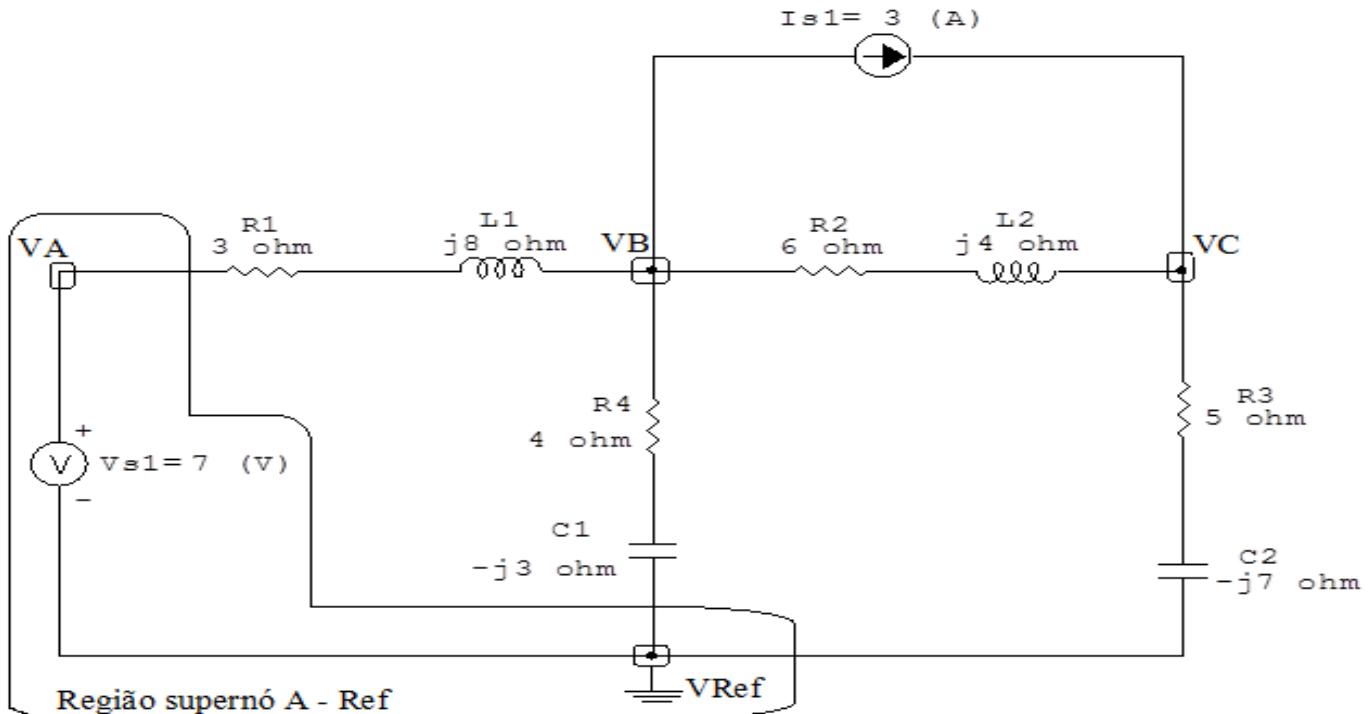


Figura 83: Circuito elétrico com as regiões dos supernós.

3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.

Supernó A-Ref: relação entre o nó A e o de Referência (V_{ref}).

$$VA - V_{ref} = Vs1, \text{ como } V_{ref} = 0V \text{ e } Vs1 = 7V, \text{ temos: } \Rightarrow VA = 7V$$

3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

Obter as equações simultâneas, aplicando a LKC ($\sum I_{\text{saido}} = 0$):

Equação no nó B:

$$Y1(VB - VA) + Y3VB + Y2(VB - VC) + Is1 = 0$$

$$Y1VB - Y1VA + Y3VB + Y2VB - Y2VC = -Is1$$

$$-Y1VA + (Y1 + Y2 + Y3)VB - Y2VC = -Is1 \dots \dots \dots \text{Equação 1}$$

**Equação no supernó C:**

$$Y_2(VC - VB) + Y_4 VC - Is1 = 0$$

$$Y_2 VC - Y_2 VB + Y_4 VC = Is1$$

$$-Y_2 VB + (Y_2 + Y_4) VC = Is1 \dots \dots \dots \text{Equação 2}$$

4 Resolver as equações simultâneas para obter as tensões desconhecidas dos nós:

Substituindo VA e os valores das admitâncias nas equações acima:

Na Equação 1:

$$-Y_1 VA + (Y_1 + Y_2 + Y_3) VB - Y_2 VC = -Is1$$

$$-(0,0410 - j0,100)(7) + (0,0410 - j0,100 + 0,115 - j0,0769 + 0,16 + j0,12) VB - (0,115 - j0,$$

$$(0,316 - j0,0665) VB - (0,115 + j0,0769) VC = -2,712 - j0,767$$

Na Equação 2:

$$-Y_2 VB + (Y_2 + Y_4) VC = Is1$$

$$-(0,115 - j0,0769) VB + (0,115 - j0,0769 + 0,0675 + j0,0945) VC = 3$$

$$(-0,115 + j0,0769) VB + (0,182 + j0,0176) VC = 3$$

Aplicando o **Teorema de Cramer** nas equações abaixo:

$$(0,316 - j0,0665) VB - (0,115 + j0,0769) VC = -2,712 - j0,767$$

$$(-0,115 + j0,0769) VB + (0,182 + j0,0176) VC = 3$$

$$\begin{bmatrix} (0,316 - j0,0665) & (-0,115 + j0,0769) \\ (-0,115 + j0,0769) & (0,182 + j0,0176) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} VB \\ VC \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2,712 - j0,767 \\ 3 \end{bmatrix}$$



$$\Delta = \begin{bmatrix} (0,316 - j0,0665) & (-0,115 + j0,0769) \\ (-0,115 + j0,0769) & (0,182 + j0,0176) \end{bmatrix} = \\ 0,0590 - j0,00657 - 0,00739 - j0,0177$$

$$\implies \Delta = 0,0516 + j0,0111$$

$$\Delta_{VB} = \begin{bmatrix} (-2,712 - j0,767) & (-0,115 + j0,0769) \\ 3 & (0,182 + j0,0176) \end{bmatrix} = -0,482 - j0,188 - \\ (-0,346 + j0,230)$$

$$\Delta_{VB} = -0,136 - j0,419$$

$$VB = \frac{\Delta_{VB}}{\Delta} = \frac{-0,136 - j0,419}{0,0516 + j0,0111} \implies VB = (-4,198 - j7,200) V$$

$$\Delta_{VC} = \begin{bmatrix} (0,316 - j0,0665) & (-2,712 - j0,767) \\ (-0,115 + j0,0769) & 3 \end{bmatrix} = 0,949 - j0,199 - 0,371 - j0,120$$

$$\Delta_{VC} = 0,577 - j0,0794$$

$$VC = \frac{\Delta_{VC}}{\Delta} = \frac{0,577 - j0,0794}{0,0516 + j0,0111} \implies VC = (10,357 - j3,776) V$$

Assim temos:

$$VA = 7 V$$

$$VB = (-4,198 - j7,200) V$$

$$VC = (10,357 - j3,776) V$$

5 Obter os parâmetros (tensões, correntes e potências), nos ramos desejados.

5.1 Estabelecer a convenção dos mesmos, no circuito.

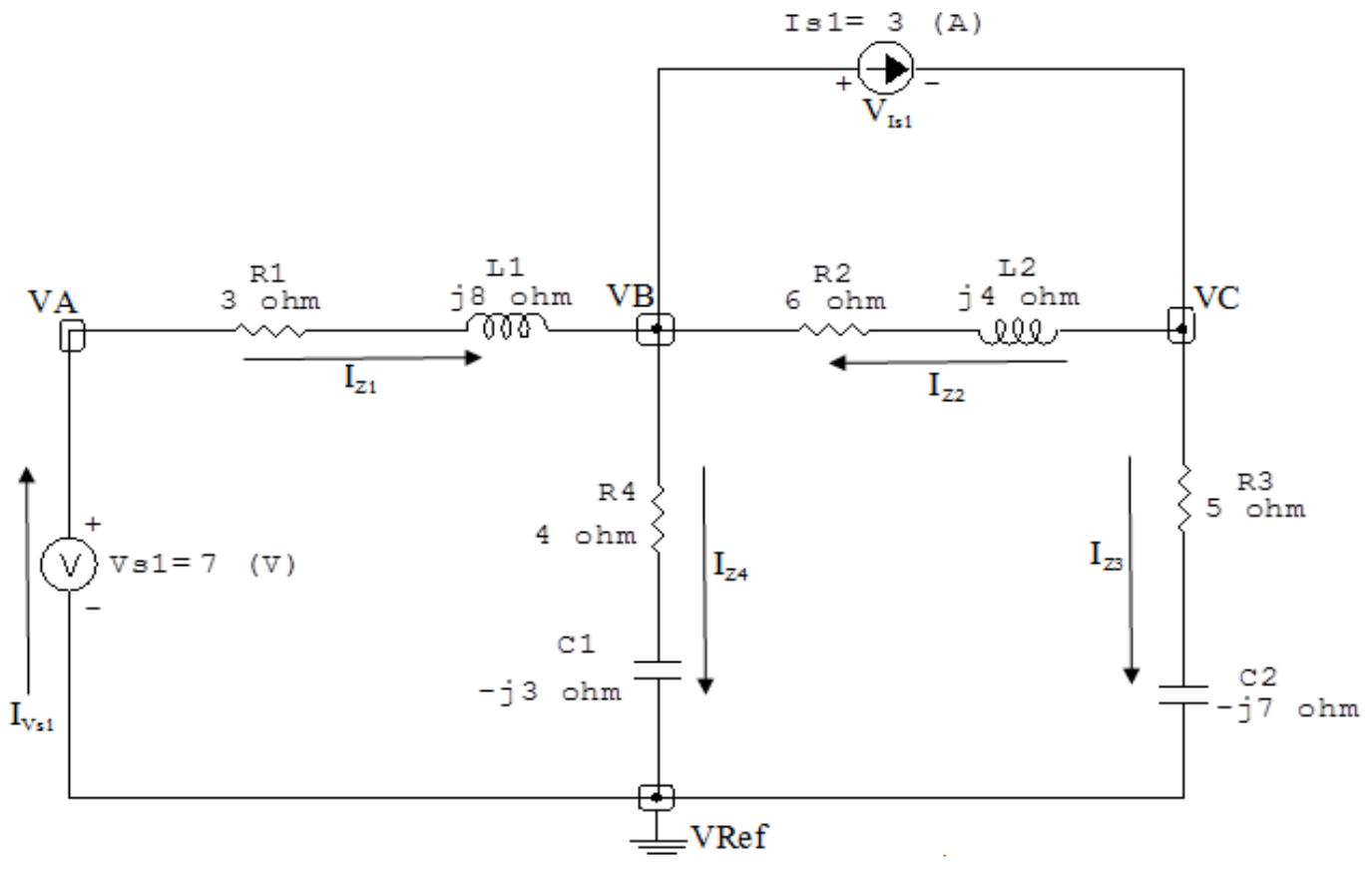


Figura 84: Circuito elétrico com as convenções de tensão/corrente nos ramos.

5.2 Cálculo das variáveis pretendidas.

5.2.1 Na impedância Z_1 :

$$V_{Z1} = (VA - VB) = (7 - (-4,198 - j7,200)) \Rightarrow V_{Z1} = (11,198 + j7,200) \text{ V}$$

$$I_{Z1} = Y_1 V_{Z1} = (0,0410 - j0,100)(11,198 + j7,200) \Rightarrow I_{Z1} = (1,249 - j0,931) \text{ A}$$

$$S_{Z1} = \frac{V_{Z1} I_{Z1}^*}{2} = \frac{(11,198 + j7,200)(1,249 + j0,931)}{2} = \frac{(7,284 + j19,425)}{2} \Rightarrow S_{Z1} =$$

**5.2.2 Na impedância Z_2 :**

$$V_{Z2} = \\(VC - VB) = ((10,357 - j3,776) - (-4,198 - j7,200)) \Rightarrow V_{Z2} = (14,556 + j3,424) \text{ V}$$

$$I_{Z2} = Y_2 V_{Z2} = (0,115 - j0,0769)(14,556 + j3,424) \Rightarrow I_{Z2} = (1,942 - j0,724) \text{ A}$$

$$\frac{S_{Z2}}{2} = \frac{V_{Z2} I_{Z2}^*}{2} = \frac{(14,556 + j3,424)(1,942 + j0,724)}{2} = \frac{(25,800 + j17,200)}{2} \Rightarrow S_{Z2} = (12,900 + j8,600)$$

5.2.3 Na impedância Z_3 :

$$V_{Z3} = VB \Rightarrow V_{Z3} = (-4,198 - j7,200) \text{ V}$$

$$I_{Z3} = Y_3 V_{Z3} = (0,16 + j0,12)(-4,198 - j7,200) \Rightarrow I_{Z3} = (0,192 - j1,655) \text{ A}$$

$$\frac{S_{Z3}}{2} = \frac{V_{Z3} I_{Z3}^*}{2} = \frac{(-4,198 - j7,200)(0,192 + j1,655)}{2} = \frac{(11,116 - j8,337)}{2} \Rightarrow S_{Z3} = (5,558 - j4,168)$$

5.2.4 Na impedância Z_4 :

$$V_{Z4} = VC \Rightarrow V_{Z4} = (10,357 - j3,776) \text{ V}$$

$$I_{Z4} = Y_4 V_{Z4} = (0,0675 + j0,0945)(10,357 - j3,776) \Rightarrow I_{Z4} = (1,057 + j0,724) \text{ A}$$

$$\frac{S_{Z4}}{2} = \frac{V_{Z4} I_{Z4}^*}{2} = \frac{(10,357 - j3,776)(1,057 - j0,724)}{2} = \frac{(8,211 - j11,496)}{2} \Rightarrow S_{Z4} = (4,105 - j5,748)$$

5.2.5 Na fonte de corrente I_{s1} :

$$V_{I_{s1}} = \\(VB - VC) = ((-4,198 - j7,200) - (10,357 - j3,776)) \Rightarrow V_{I_{s1}} = (-14,556 - j3,424) \text{ V}$$



$$I_{s1} = 3 \text{ A}$$

$$\frac{S_{I_{s1}}}{2} = \frac{V_{I_{s1}} I_{s1}^*}{2} = \frac{(-14,556 - j3,424)(3)}{2} = \frac{(-43,668 - j10,272)}{2} \implies S_{I_{s1}} = (-21,834 - j5,136) \text{ VA}$$

5.2.6 Na fonte de tensão V_{s1} :

$$V_{s1} = 7 \text{ V}$$

$$I_{V_{s1}} = -1(I_{Z1}) = -1(1,249 - j0,931) \implies I_{V_{s1}} = (-1,249 + j0,931) \text{ A}$$

$$\frac{S_{V_{s1}}}{2} = \frac{V_{s1} I_{V_{s1}}^*}{2} = \frac{(\gamma)(-1,249 - j0,931)}{2} = \frac{(-8,745 - j6,519)}{2} \implies S_{V_{s1}} = (-4,372 - j3,259) \text{ VA}$$



6 Verificação os resultados:

Lei de conservação de energia. ($\sum P = 0 \text{ W}$)

$$\sum P_F + \sum P_A = 0$$

$$(S_{I_{s1}}) + (S_{Z1} + S_{Z2} + S_{Z3} + S_{Z4} + S_{V_{s1}}) = 0$$

$$(-21,834 - j5,136) \text{ W} + (21,834 + j5,136) \text{ W} = 0 \text{ W}$$

7 Retorno ao domínio do tempo.

7.1 Realizar a transformada inversa dos itens solicitados.

Se for o caso realizar as devidas conversões necessárias.

Não se aplica.

Exercícios 22. Determine a tensão e a corrente no domínio da frequência e a potência complexa em todos os ramos. Utilize análise nodal.

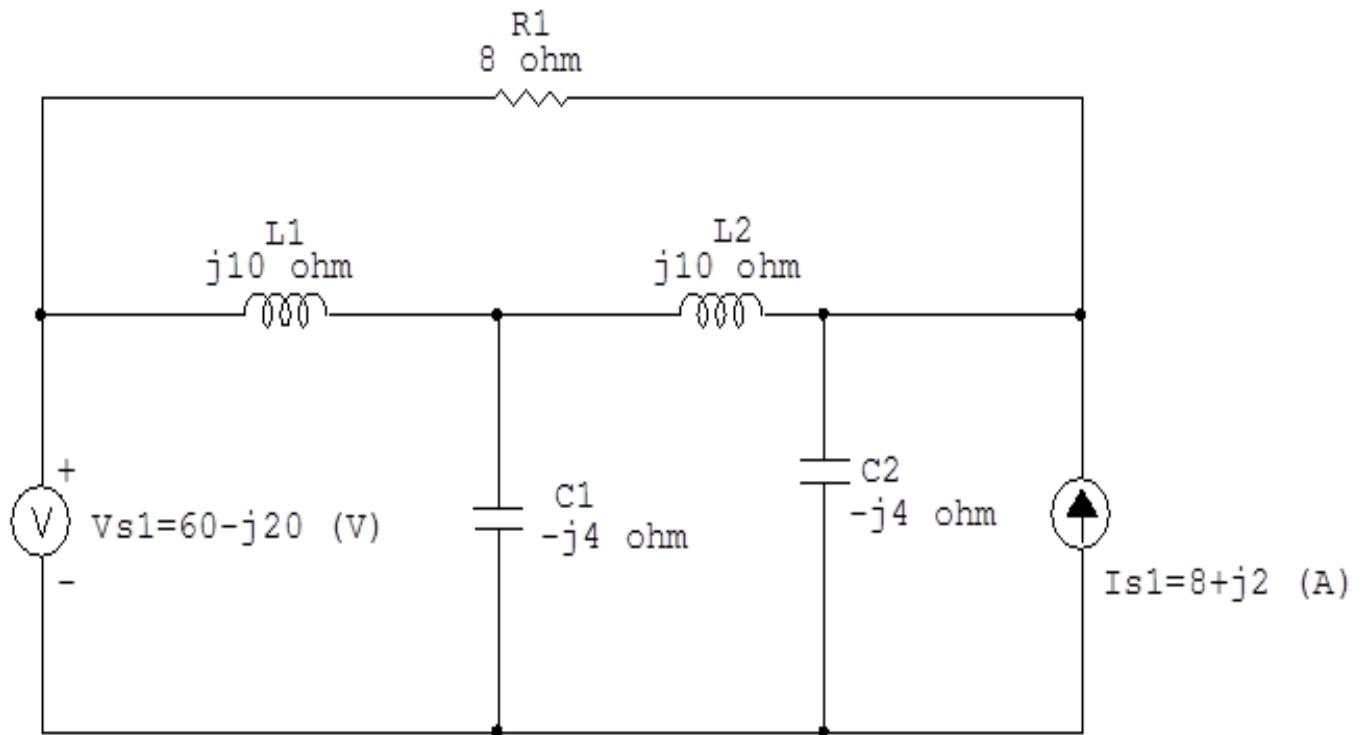


Figura 85: Circuito elétrico 22

Aplicando o Roteiro de Análise Nodal

1 Identificar o Circuito

- 1.1 Se o circuito for de corrente contínua? NÃO
- 1.2 Se o circuito for de corrente alternada? SIM
- 1.2.1 Se o circuito estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito. NÃO



2 Identificar os Nós

2.1 Identificar os nós.

2.2 Definir o nó de referência.

2.3 Designar os demais nós essenciais.

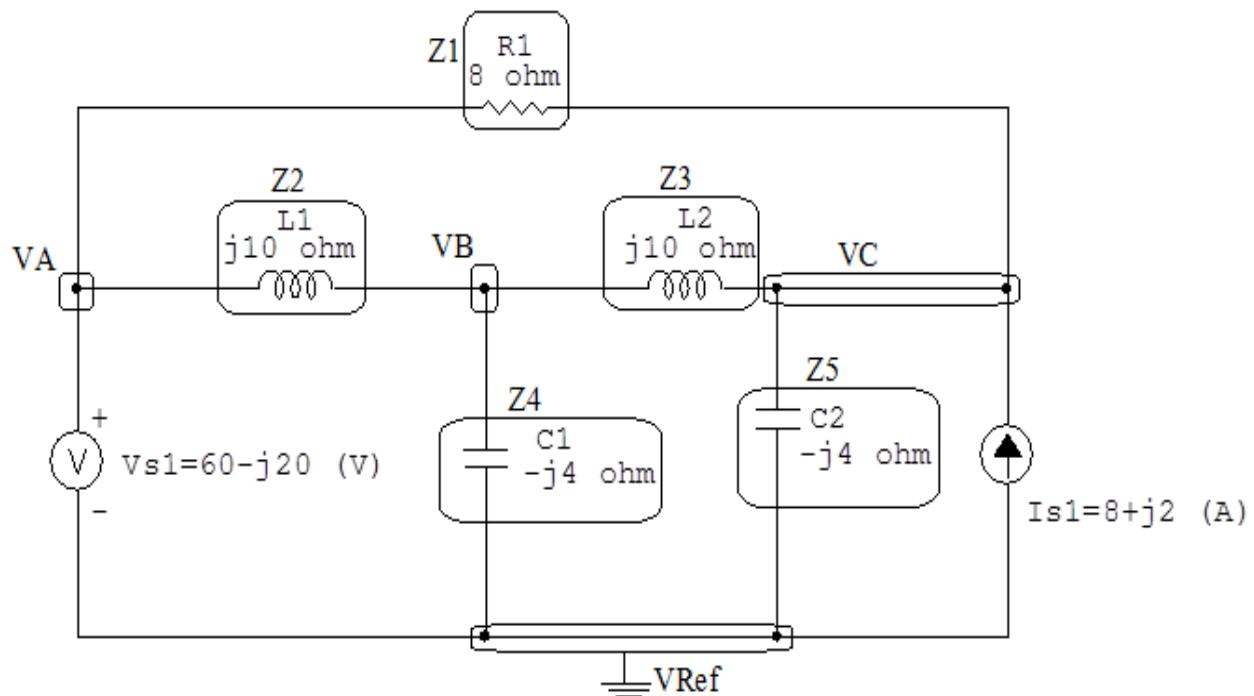


Figura 86: Circuito elétrico com os nós e impedâncias identificados



3 Obter as Equações Simultâneas

- 3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.
 - 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.
 - 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.
 - 3.4 Se possuir fontes de tensão:
 - 3.4.1 Identificar a região do supernó.
 - 3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.
 - 3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.
- *Ao se aplicar a LKC no Supernó, deve se utilizar o valor da tensão desconhecida do nó em que o ramo está diretamente conectado.
**Considerar as correntes saindo do nó como positivas e o potencial do nó onde se está aplicando a LKC com potencial mais elevado do que os demais.



3.1 Estabelecer as impedâncias e admitâncias: $Y = \frac{1}{Z}$

$$Z_1 = 8 \Omega \iff Y_1 = 0,125 \text{ S}$$

$$Z_2 = j10 \Omega \iff Y_2 = -j0,1 \text{ S}$$

$$Z_3 = j10 \Omega \iff Y_3 = -j0,1 \text{ S}$$

$$Z_4 = -j4 \Omega \iff Y_4 = j0,25 \text{ S}$$

$$Z_5 = -j4 \Omega \iff Y_5 = j0,25 \text{ S}$$

3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.

Não se aplica.

3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.

Não se aplica.

3.4 Se possuir fontes de tensão:

3.4.1 Identificar a região do supernó.

3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.

Supernó A-Ref: relação entre o nó A e o de Referência (V_{ref}).

$VA - V_{ref} = Vs_1$, como $V_{ref} = 0V$ e $Vs_1 = (60 - j20) V$, temos: $\Rightarrow VA = (60 - j20) V$

3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

Obter as equações simultâneas, aplicando a LKC ($\sum I_{saindo} = 0$):

Equação no nó B:

$$Y_2(VB - VA) + Y_4VB + Y_3(VB - VC) = 0$$

$$Y_2VB - Y_2VA + Y_4VB + Y_3VB - Y_3VC = 0$$

$$(Y_2 + Y_3 + Y_4)VB - Y_3VC = Y_2VA \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad \text{Equação 1}$$

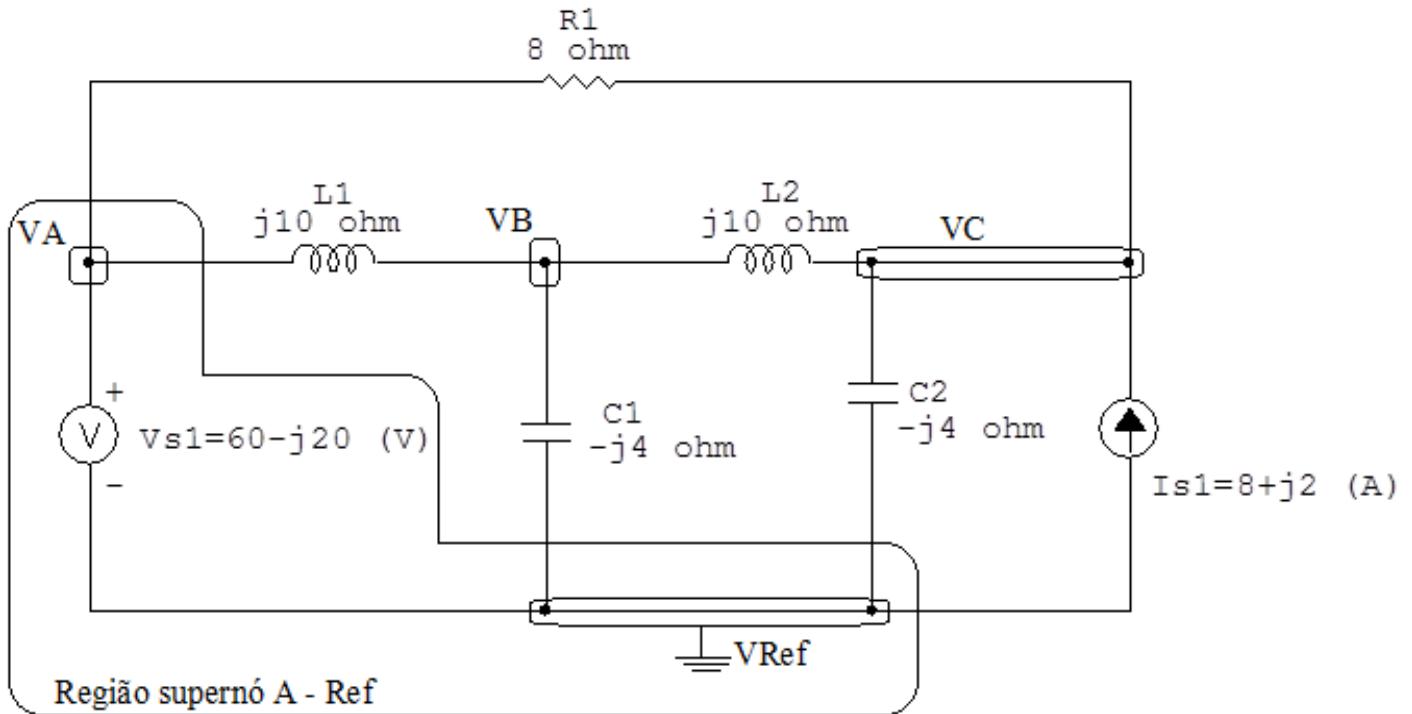


Figura 87: Circuito elétrico com as regiões dos supernós.

Equação no nó C:

$$Y3(VC - VB) + Y5VC + Y1(VC - VA) = Is1$$

$$Y3VC - Y3VB + Y5VC + Y1VC - Y1VA = Is1$$

$$-Y3VB + (Y1 + Y3 + Y5)VC = Is1 + Y1VA \dots \text{Equação 2}$$

4 Resolver as equações simultâneas para obter as tensões desconhecidas dos nós:

Substituindo VA e os valores das admitâncias nas equações acima:

Na Equação 1:

$$(Y2 + Y3 + Y4)VB - Y3VC = Y2VA$$

$$((-j0,1) + (-j0,1) + (j0,25))VB - (-j0,1)VC = (-j0,1)(60 - j20)$$

$$(j0,05)VB + (j0,1)VC = -2 - j6$$



Na Equação 2:

$$-Y3VB + (Y1 + Y3 + Y5)VC = Is1 + Y1VA$$

$$-(-j0,1)VB + ((0,125) + (-j0,1) + (j0,25))VC = (8 + j2) + (0,125)(60 - j20)$$

$$(j0,1)VB + (0,125 + j0,15)VC = 15,5 - j0,5$$



Aplicando o **Teorema de Cramer** nas equações abaixo:

$$(j0,05) VB + (j0,1) VC = -2 - j6$$

$$(j0,1) VB + (0,125 + j0,15) VC = 15,5 - j0,5$$

$$\begin{bmatrix} (j0,05) & (j0,1) \\ (j0,1) & (0,125 + j0,15) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} VB \\ VC \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 - j6 \\ 15,5 - j0,5 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{bmatrix} (j0,05) & (j0,1) \\ (j0,1) & (0,125 + j0,15) \end{bmatrix} = -0,0075 + j0,00625 - (-0,01)$$

$$\implies \Delta = 0,0025 + j0,00625$$

$$\Delta_{VB} = \begin{bmatrix} (-2 - j6) & (j0,1) \\ (15,5 - j0,5) & (0,125 + j0,15) \end{bmatrix} = (0,65 - j1,05) - (0,05 + j1,55)$$

$$\Delta_{VB} = 0,6 - j2,6$$

$$VB = \frac{\Delta_{VB}}{\Delta} = \frac{0,6 - j2,6}{0,0025 + j0,00625} \implies VB = (-325,517 - j226,206) V$$

$$\Delta_{VC} = \begin{bmatrix} (j0,05) & (-2 - j6) \\ (j0,1) & (15,5 - j0,5) \end{bmatrix} = 0,025 + j0,775 - 0,6 - j0,2$$

$$\Delta_{VC} = -0,575 + j0,975$$

$$VC = \frac{\Delta_{VC}}{\Delta} = \frac{-0,575 + j0,975}{0,0025 + j0,00625} \implies VC = (102,758 + j133,103) V$$

Assim temos:

$$VA = (60 - j20) V$$

$$VB = (-325,517 - j226,206) V$$



$$VC = (102,758 + j133,103) \text{ V}$$

5 Obter os parâmetros (tensões, correntes e potências), nos ramos desejados.

5.1 Estabelecer a convenção dos mesmos, no circuito.

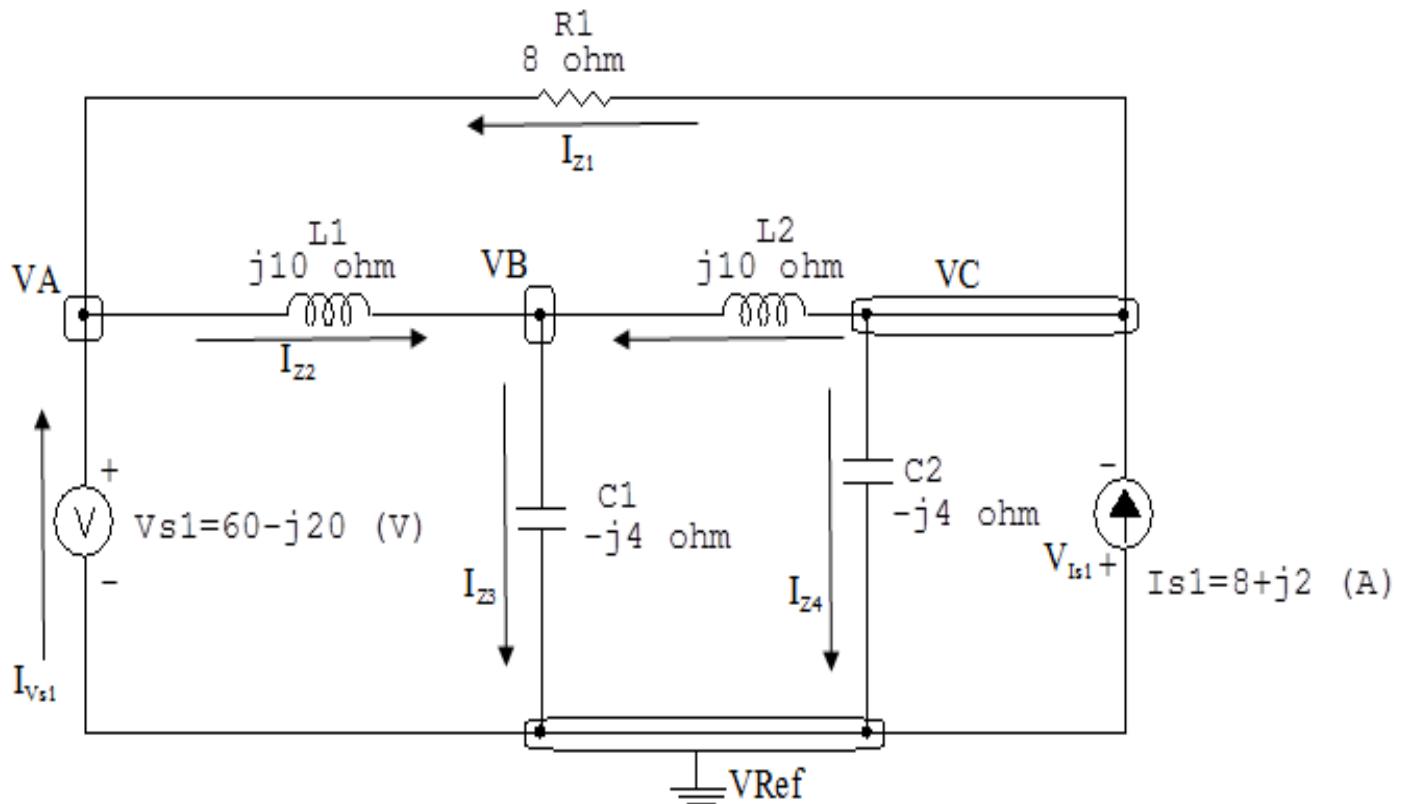


Figura 88: Circuito elétrico com as convenções de tensão/corrente nos ramos.

5.2 Cálculo das variáveis pretendidas.

5.2.1 Na impedância Z_1 :

$$V_{Z1} = V_C - V_A = ((102,758 + j133,103) - (60 - j20)) \Rightarrow V_{Z1} = (42,758 + j153,103) \text{ V}$$

$$I_{Z1} = Y_1 V_{Z1} = (0,125)(42,758 + j153,103) \Rightarrow I_{Z1} = (5,344 + j19,137) \text{ A}$$

$$\frac{S_{Z1}}{2} = \frac{V_{Z1} I_{Z1}^*}{2} = \frac{(42,758 + j153,103)(5,344 - j19,137)}{2} = \frac{(3158,620 - j2,842)}{2} \Rightarrow S_{Z1} = (1579,310 - j1,421)$$

**5.2.2 Na impedância Z_2 :**

$$V_{Z2} = VA - VB = ((60 - j20) - (-325,517 - j226,206)) \Rightarrow V_{Z2} = (385,517 + j206,206) \text{ V}$$

$$I_{Z2} = Y_2 V_{Z2} = (-j0,1)(385,517 + j206,206) \Rightarrow I_{Z2} = (20,620 - j38,551) \text{ A}$$

$$\frac{S_{Z2}}{2} = \frac{V_{Z2} I_{Z2}^*}{2} = \frac{(385,517 + j206,206)(20,620 + j38,551)}{2} = \frac{(9,094 + j19\,114,482)}{2} \Rightarrow S_{Z2} = (4,547$$

5.2.3 Na impedância Z_3 :

$$V_{Z3} = VC - VB = ((102,758 + j133,103) - (-325,517 - j226,206)) \Rightarrow V_{Z3} = (428,275 + j359,310) \text{ V}$$

$$I_{Z3} = Y_3 V_{Z3} = (-j0,1)(428,275 + j359,310) \Rightarrow I_{Z3} = (35,931 - j42,827) \text{ A}$$

$$\frac{S_{Z3}}{2} = \frac{V_{Z3} I_{Z3}^*}{2} = \frac{(428,275 + j359,310)(35,931 + j42,827)}{2} = \frac{(j31\,252,413)}{2} \Rightarrow S_{Z3} = j15\,626,206 \text{ VA}$$

5.2.4 Na impedância Z_4 :

$$V_{Z4} = VB \Rightarrow V_{Z4} = (-325,517 - j226,206) \text{ V}$$

$$I_{Z4} = Y_4 V_{Z4} = (j0,25)(-325,517 - j226,206) \Rightarrow I_{Z4} = (56,551 - j81,379) \text{ A}$$

$$\frac{S_{Z4}}{2} = \frac{V_{Z4} I_{Z4}^*}{2} = \frac{(-325,517 - j226,206)(56,551 + j81,379)}{2} = \frac{(-j39\,282,758)}{2} \Rightarrow S_{Z4} = -j19\,641,375 \text{ VA}$$

5.2.5 Na impedância Z_5 :

$$V_{Z5} = VC \Rightarrow V_{Z5} = (102,758 + j133,103) \text{ V}$$



$$I_{Z5} = Y_5 V_{Z5} = (j0,25)(102,758 + j133,103) \Rightarrow I_{Z5} = (-33,275 + j26,689) \text{ A}$$

$$\frac{S_{Z5}}{V_{Z5} I_{Z5}^*} = \frac{(102,758 + j133,103)(-33,275 - j26,689)}{2} = \frac{(6,366 - j7068,965)}{2} \Rightarrow S_{Z5} = (3,183 - j3,534)$$

5.2.6 Na fonte de corrente I_{s1} :

$$V_{I_{s1}} = -VC \Rightarrow V_{I_{s1}} = (-102,758 - j133,103) \text{ V}$$

$$I_{s1} = (8 + j2) \text{ A}$$

$$\frac{S_{I_{s1}}}{V_{I_{s1}} I_{s1}^*} = \frac{(-102,758 - j133,103)(8 - j2)}{2} = \frac{(-1088,275 - j859,310)}{2} \Rightarrow S_{I_{s1}} = (-544,137 - j429,655)$$



5.2.7 Na fonte de tensão V_{s1} :

$$V_{s1} = (60 - j20) \text{ V}$$

$$I_{V_{s1}} = (I_{Z1} - I_{Z2}) = ((5,344 + j19,137) - (20,620 - j38,551)) \implies I_{V_{s1}} = (-15,275 + j57,689) \text{ A}$$

$$S_{V_{s1}} = \frac{V_{s1} I_{V_{s1}}^*}{2} = \frac{(60 - j20)(-15,275 - j57,689)}{2} = \frac{(-2070,344 - j3155,862)}{2} \implies S_{V_{s1}} = (-1035,172 - j1577,931) \text{ VA}$$

6 Verificação os resultados:

Lei de conservação de energia. ($\sum P = 0 \text{ W}$)

$$\sum P_F + \sum P_A = 0$$

$$(S_{I_{s1}} + S_{V_{s1}}) + (S_{Z1} + S_{Z2} + S_{Z3} + S_{Z4} + S_{Z5}) = 0$$

$$(-1579,310 - j2007,586) \text{ W} + (1579,310 + j2007,586) \text{ W} = 0 \text{ W}$$

7 Retorno ao domínio do tempo.

7.1 Realizar a transformada inversa dos itens solicitados.

Se for o caso realizar as devidas conversões necessárias.

Não se aplica.



Exercícios 23. Utilizando análise nodal determine a potência complexa na fonte de corrente I_{s1} .

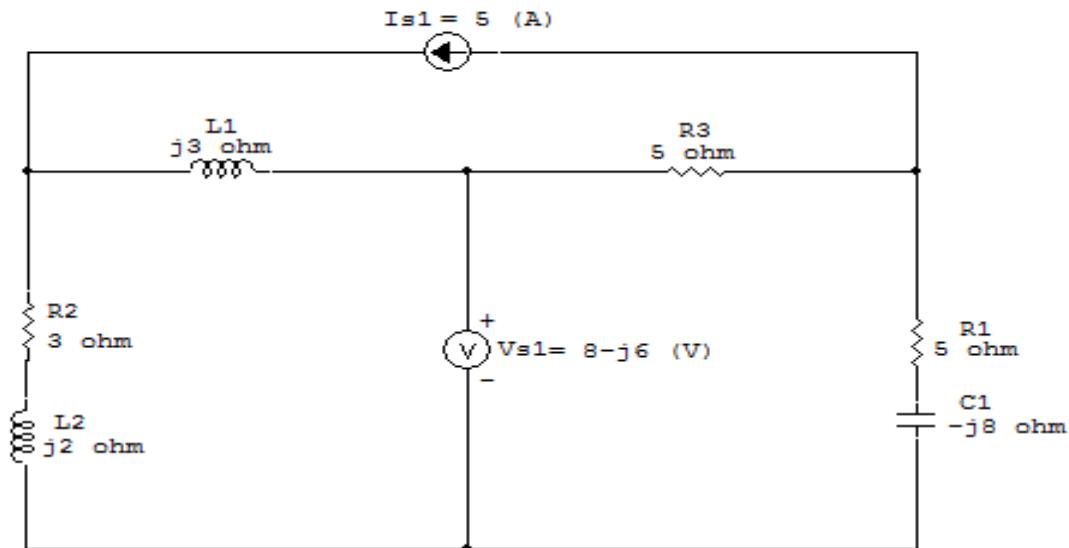


Figura 89: Circuito elétrico 23

Aplicando o Roteiro de Análise Nodal

1 Identificar o Circuito

1.1 Se o circuito for de corrente contínua? NÃO

1.2 Se o circuito for de corrente alternada? SIM

1.2.1 Se o circuito estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito. NÃO

2 Identificar os Nós

- 2.1 Identificar os nós.
- 2.2 Definir o nó de referência.
- 2.3 Designar os demais nós essenciais.

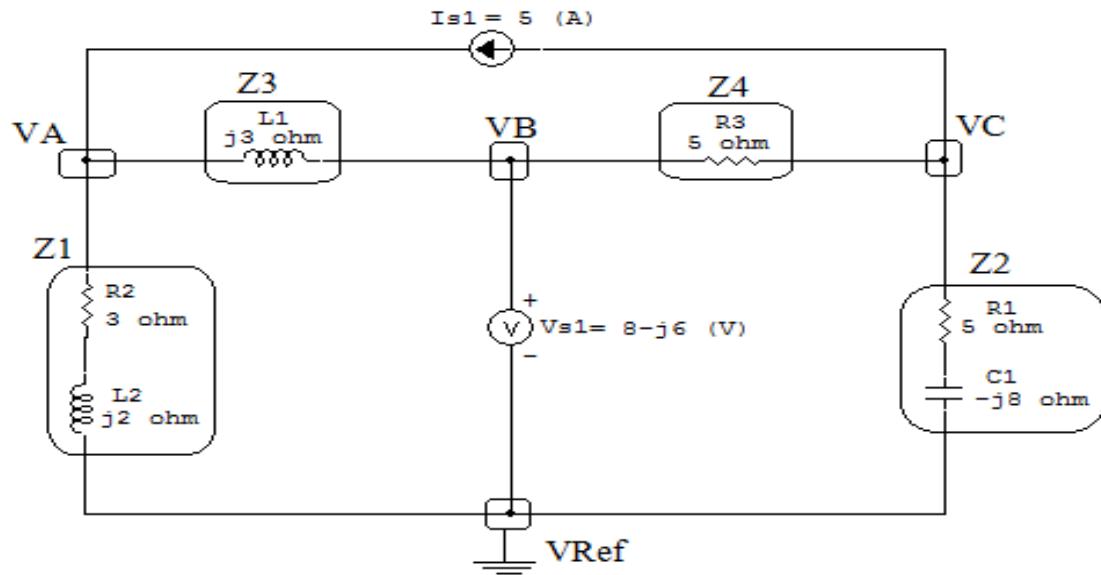


Figura 90: Circuito elétrico com os nós e impedâncias identificados

3 Obter as Equações Simultâneas

- 3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.
- 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.
- 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.
- 3.4 Se possuir fontes de tensão:
 - 3.4.1 Identificar a região do supernó.
 - 3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.
- 3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

*Ao se aplicar a LKC no Supernó, deve se utilizar o valor da tensão desconhecida do nó em que o ramo está diretamente conectado.

**Considerar as correntes saindo do nó como positivas e o potencial do nó onde se está aplicando a LKC com potencial mais elevado do que os demais.



3.1 Estabelecer as impedâncias e admitâncias: $Y = \frac{1}{Z}$

$$Z_1 = (3 + j2) \Omega \iff Y_1 = (0,230 - j0,153) S$$

$$Z_2 = (5 - j8) \Omega \iff Y_2 = (0,0561 + j0,0898) S$$

$$Z_3 = j3 \Omega \iff Y_3 = -j0,33 S$$

$$Z_4 = 5 \Omega \iff Y_4 = 0,2 S$$

3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.

Não se aplica.

3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.

Não se aplica.

3.4 Se possuir fontes de tensão:

3.4.1 Identificar a região do supernó.

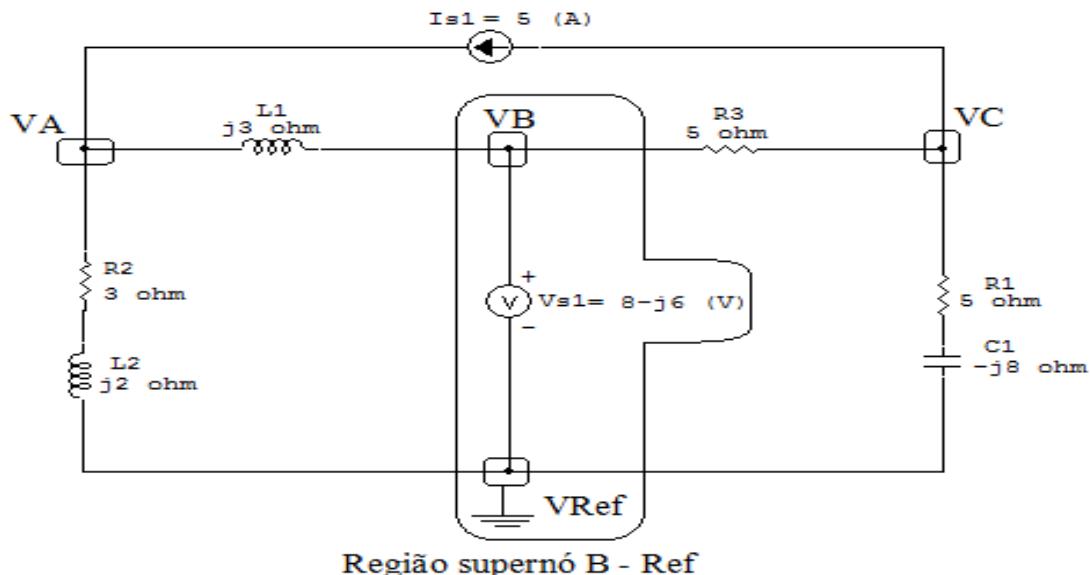


Figura 91: Circuito elétrico com a região do supernó.



3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.

Supernó B-Ref: relação entre o nó B e o de Referência (Vref).

$$VB - Vref = Vs1, \text{ como } Vref = 0V \text{ e } Vs1 = 8 - j6V, \text{ temos: } \Rightarrow VB = (8 - j6) V$$

3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

Obter as equações simultâneas, aplicando a LKC ($\sum I_{\text{saido}} = 0$):

Equação no nó VA:

$$Y1VA + Y3(VA - VB) - Is1 = 0$$

$$Y1VA + Y3VA - Y3VB = Is1$$

$$(Y1 + Y3)VA = Is1 + Y3VB \quad \dots \quad \text{Equação 1}$$

Equação no nó VC:

$$Y2VC + Y4(VC - VB) + Is1 = 0$$

$$Y2VA + Y4VA - Y4VB = -Is1$$

$$(Y2 + Y4)VA = -Is1 + Y4VB \quad \dots \quad \text{Equação 2}$$

4 Resolver as equações simultâneas para obter as tensões desconhecidas dos nós:


Substituindo VB e os valores das admitâncias nas equações acima:

Na Equação 1:

$$(Y1 + Y3)VA = Is1 + Y3VB$$

$$((0,0561 + j0,0898) + (-j0,33))VA = 5 + ((-j0,33)(8 - j6))$$

$$(0,230 - j0,487)VA = (3 - j2,66)$$

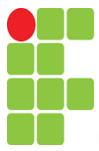

$$VA = \frac{(3 - j2,66)}{(0,230 - j0,487)} \Rightarrow VA = (6,85 + j2,91) V$$

Na Equação 2:

$$(Y_2 + Y_4)VA = -Is1 + Y_4VB$$

$$((0,230 - j0,153) + (0,2))VC = -5 + ((0,2)(8 - j6))$$

$$(0,256 + j0,0898)VC = (-3,4 - j1,2)$$

$$VC = \frac{(-3,4 - j1,2)}{(0,256 + j0,0898)} \Rightarrow VC = (-13,280 - j0,0243) V$$

5 Obter os parâmetros (tensões, correntes e potências), nos ramos desejados.

5.1 Estabelecer a convenção dos mesmos, no circuito.

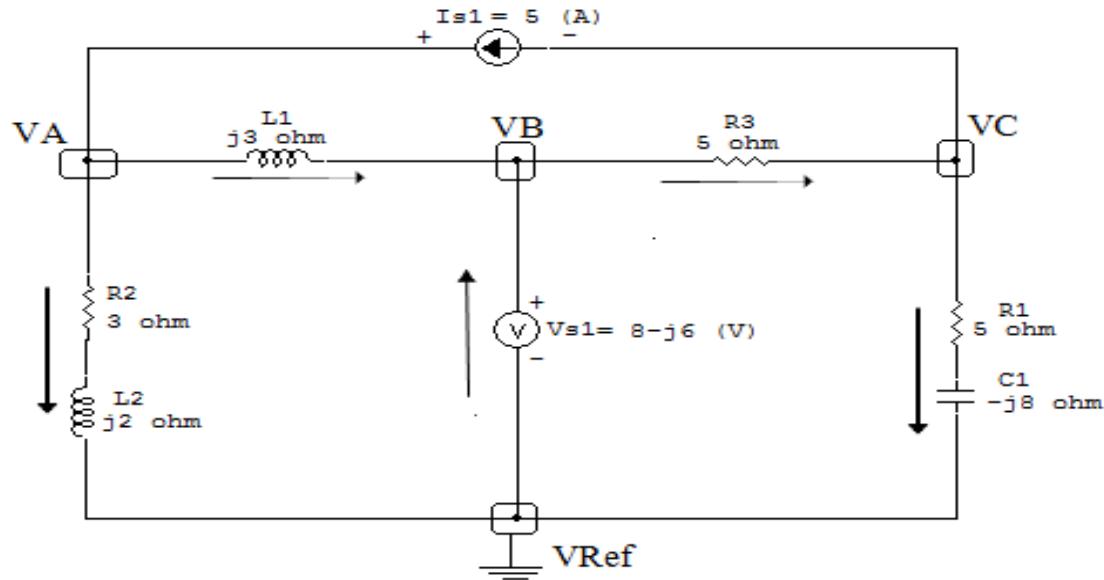


Figura 92: Circuito elétrico com as convenções de tensão/corrente nos ramos.

5.2 Cálculo das variáveis pretendidas.

5.2.1 Na fonte de corrente I_{s1} :

$$V_{I_{s1}} = VC - VA = ((-13,280 - j0,0243) - (6,85 + j2,91)) \Rightarrow$$

$$V_{I_{s1}} = (-20,133 - j2,936) \text{ V}$$

$$I_{s1} = 5 \text{ A}$$

$$S_{I_{s1}} = \frac{V_{I_{s1}} I_{s1}^*}{2} = \frac{(-20,133 - j2,936)(5)}{2} \Rightarrow S_{I_{s1}} = (-50,333 - j7,340) \text{ VA}$$

6 Verificação os resultados:

Lei de conservação de energia. ($\sum P = 0 \text{ W}$)

$$\sum P_F + \sum P_A = 0$$



7 Retorno ao domínio do tempo.

7.1 Realizar a transformada inversa dos itens solicitados.

Se for o caso realizar as devidas conversões necessárias.

Não se aplica.



Exercícios 24. Determine a tensão e a corrente no domínio da frequência e a potência complexa em todos os ramos. Utilize análise nodal.

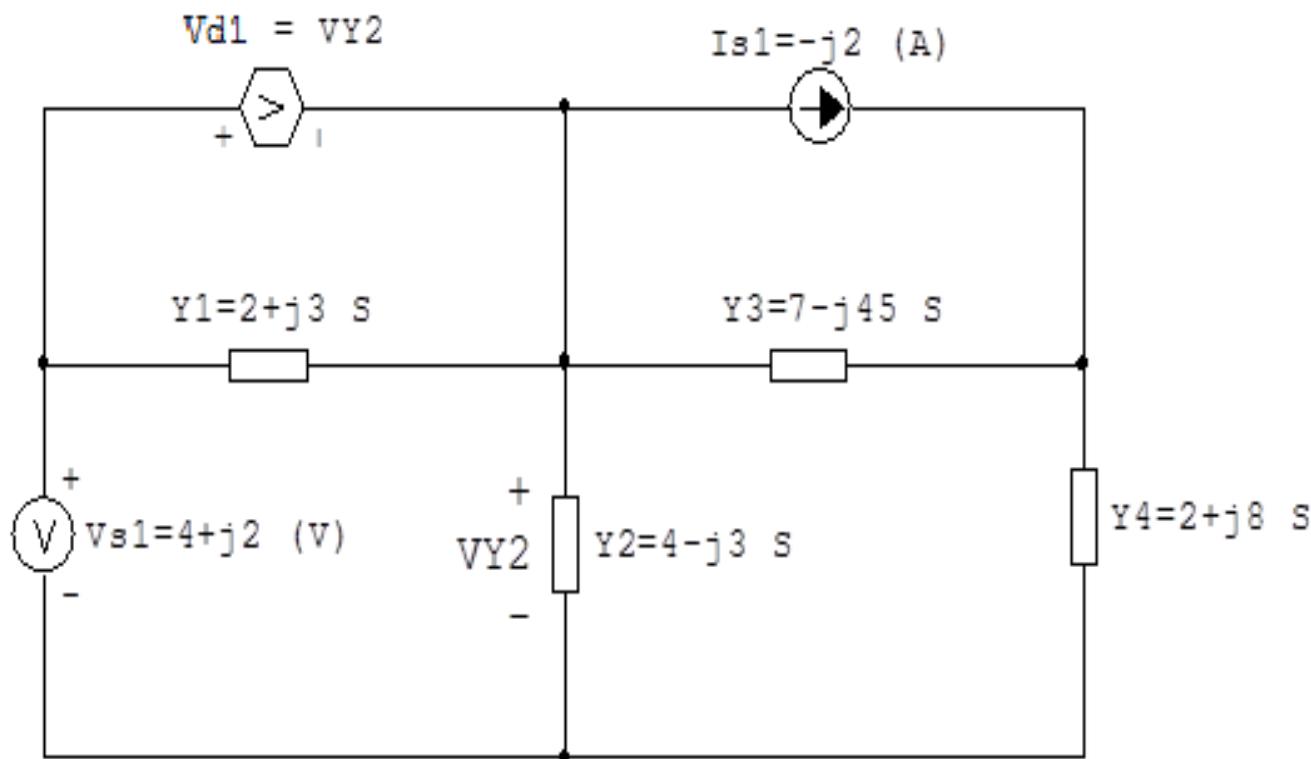


Figura 93: Circuito elétrico 24

Aplicando o Roteiro de Análise Nodal

1 Identificar o Circuito

1.1 Se o circuito for de corrente contínua? NÃO

1.2 Se o circuito for de corrente alternada? SIM

1.2.1 Se o circuito estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito. NÃO



2 Identificar os Nós

2.1 Identificar os nós.

2.2 Definir o nó de referência.

2.3 Designar os demais nós essenciais.

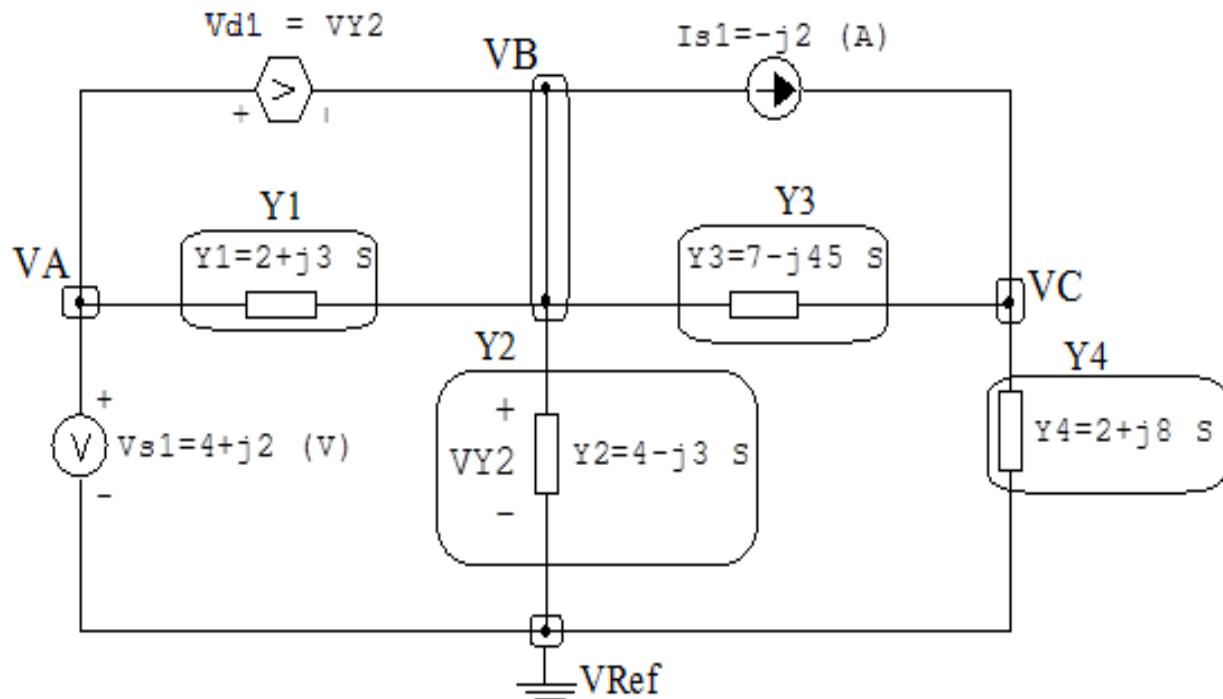


Figura 94: Circuito elétrico com os nós e impedâncias identificados



3 Obter as Equações Simultâneas

- 3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.
 - 3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.
 - 3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.
 - 3.4 Se possuir fontes de tensão:
 - 3.4.1 Identificar a região do supernó.
 - 3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.
 - 3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.
- *Ao se aplicar a LKC no Supernó, deve se utilizar o valor da tensão desconhecida do nó em que o ramo está diretamente conectado.
**Considerar as correntes saindo do nó como positivas e o potencial do nó onde se está aplicando a LKC com potencial mais elevado do que os demais.



3.1 Estabelecer as impedâncias e admitâncias: $Y = \frac{1}{Z}$

$$Y1 = (2 + j3) \text{ S}$$

$$Y2 = (4 - j3) \text{ S}$$

$$Y3 = (7 - j45) \text{ S}$$

$$Y4 = (2 + j8) \text{ S}$$

3.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.

Não se aplica.

3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.

$$Vd1 = VY2 = VB \implies Vd1 = VB$$

3.4 Se possuir fontes de tensão:

3.4.1 Identificar a região do supernó.

3.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.

Supernó A-Ref: relação entre o nó A e o de Referência (Vref).

$$VA - Vref = Vs1, \text{ como } Vref = 0V \text{ e } Vs1 = (4 + j2) \text{ V, temos: } \implies VA = (4 + j2) \text{ V}$$

Supernó A-B: relação entre o nó A e o nó B.

$$VA - Vd1 = VB, \text{ como } VA = (4 + j2) \text{ V e } Vd1 = VB:$$

$$VA - VB = VB$$

$$VA = VB + VB$$

$$VA = 2VB$$

$$VB = \frac{VA}{2} = \frac{4 + j2}{2}$$

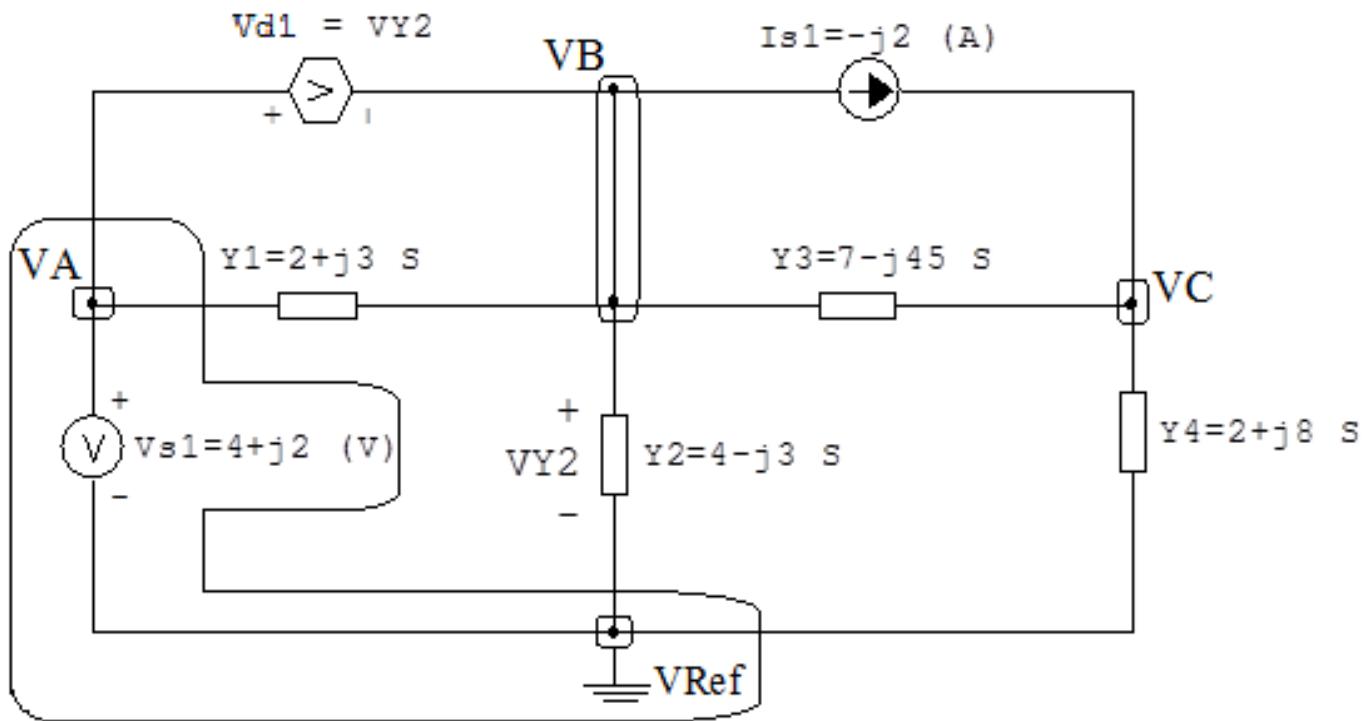


Figura 95: Circuito elétrico com as regiões dos supernós.

temos: $\Rightarrow VB = (2 + j) V$

3.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

Obter as equações simultâneas, aplicando a LKC ($\sum I_{\text{saido}} = 0$):

Equação no nó C:

$$Y_3(VC - VB) + Y_4VC - Is1 = 0$$

$$Y_3VC - Y_3VB + Y_4VC = Is1$$

$$(Y_3 + Y_4)VC = Y_3VB + Is1 \quad \dots \dots \dots \text{Equação 1}$$

4 Resolver as equações simultâneas para obter as tensões desconhecidas dos nós:

Substituindo VA e os valores das admitâncias nas equações acima:

Na Equação 1:



$$(Y3 + Y4)VC = Y3VB + Is1)$$

$$((7 - j45) + (2 + j8))VC = ((7 - j45)(2 + j)) + (-j2)$$

$$(9 - j37)VC = (59 - j83)(-j2)$$

$$VC = \frac{(59 - j85)}{(9 - j37)}$$

$$VC = (2,535 + j0,977) V$$

Assim temos:

$$VA = (4 + j2) \text{ V}$$

$$VB = (2 + j) \text{ V}$$

$$VC = (2,535 + j0,977) \text{ V}$$

5 Obter os parâmetros (tensões, correntes e potências), nos ramos desejados.

5.1 Estabelecer a convenção dos mesmos, no circuito.

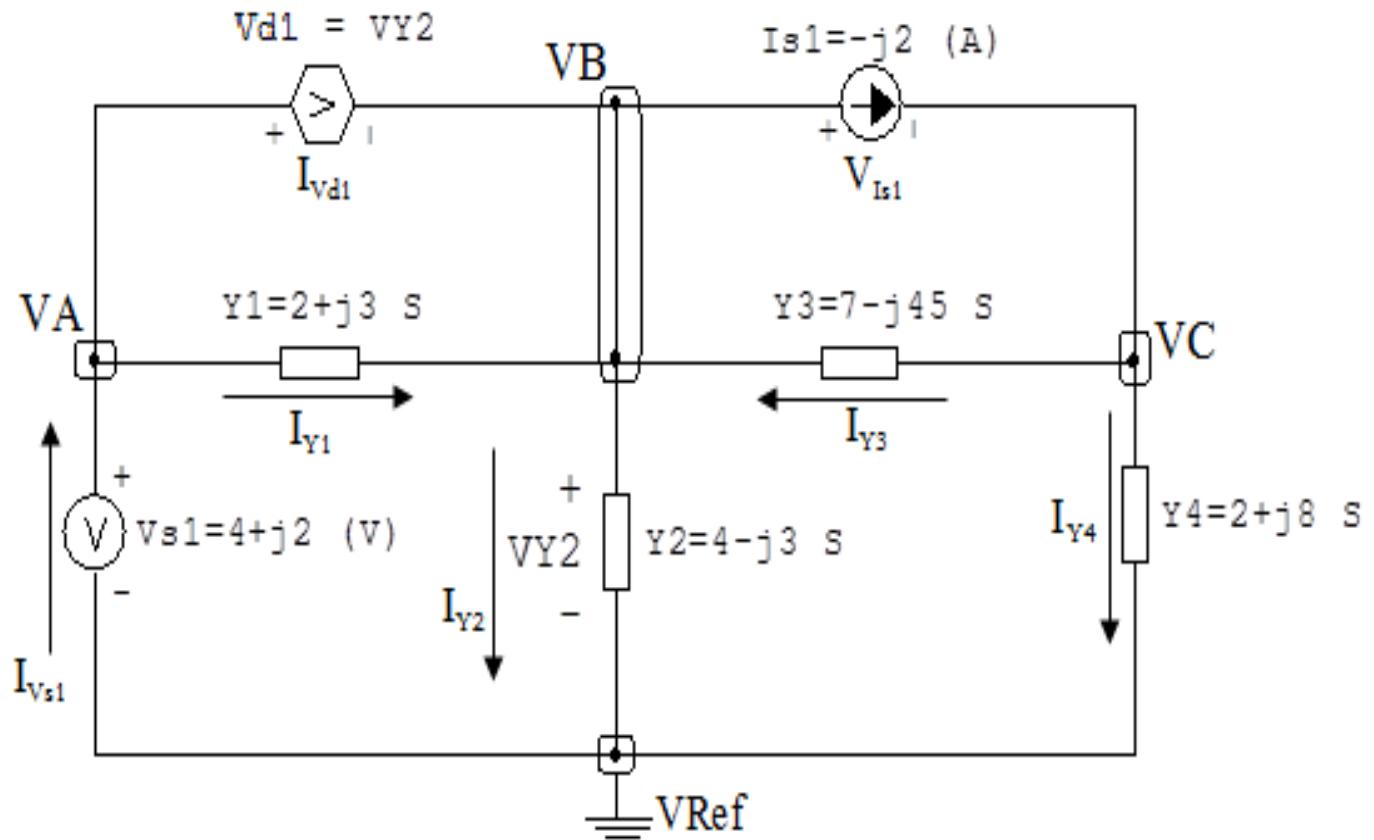


Figura 96: Circuito elétrico com as convenções de tensão/corrente nos ramos.



5.2 Cálculo das variáveis pretendidas.

5.2.1 Na impedância Z_1 :

$$V_{Z1} = VA - VB = ((4 + j2) - (2 - j)) \Rightarrow V_{Z1} = (2 + j) \mathbf{V}$$

$$I_{Z1} = Y_1 V_{Z1} = (2 + j3)(2 + j) \Rightarrow I_{Z1} = (1 + j8) \mathbf{A}$$

$$S_{Z1} = \frac{V_{Z1} I_{Z1}^*}{2} = \frac{(2 + j)(1 - j8)}{2} = \frac{(10 - j15)}{2} \Rightarrow S_{Z1} = (5 - j7,5) \mathbf{VA}$$

5.2.2 Na impedância Z_2 :

$$V_{Z2} = VB \Rightarrow V_{Z2} = (2 + j) \mathbf{V}$$

$$I_{Z2} = Y_2 V_{Z2} = (4 - j3)(2 + j) \Rightarrow I_{Z2} = (11 - j2) \mathbf{A}$$

$$S_{Z2} = \frac{V_{Z2} I_{Z2}^*}{2} = \frac{(2 + j)(11 + j2)}{2} = \frac{(20 + j15)}{2} \Rightarrow S_{Z2} = (10 + j7,5) \mathbf{VA}$$

5.2.3 Na impedância Z_3 :

$$V_{Z3} = VC - VB = ((2,535 + j0,977) - (2 + j)) \Rightarrow V_{Z3} = (0,535 - j0,0220) \mathbf{V}$$

$$I_{Z3} = Y_3 V_{Z3} = (7 - j45)(0,535 - j0,0220) \Rightarrow I_{Z3} = (2,753 - j24,237) \mathbf{A}$$

$$\frac{S_{Z3}}{2} = \frac{V_{Z3} I_{Z3}^*}{2} = \frac{(0,535 - j0,0220)(2,753 + j24,237)}{2} = \frac{(2,008 + j12,910)}{2} \Rightarrow S_{Z3} = (1,004 + j6,455)$$

5.2.4 Na impedância Z_4 :

$$V_{Z4} = VC \Rightarrow V_{Z4} = (2,535 + j0,977) \mathbf{V}$$

$$I_{Z4} = Y_4 V_{Z4} = (2 + j8)(2,535 + j0,977) \Rightarrow I_{Z4} = (-2,753 + j22,237) \mathbf{A}$$



$$\frac{S_{Z4}}{2} = \frac{V_{Z4} I_{Z4}^*}{2} = \frac{(2,535 + j0,977)(-2,753 - j22,237)}{2} = \frac{(14,766 - j59,067)}{2} \Rightarrow S_{Z4} = (7,383 - j29,53)$$

5.2.5 Na fonte de corrente I_{s1} :

$$V_{I_{s1}} = -1(VC - VB) = -1((2,535 + j0,977) - (2 + j)) \Rightarrow V_{I_{s1}} = (-0,535 + j0,0220) \text{ V}$$

$$I_{s1} = -j2 \text{ A}$$

$$\frac{S_{I_{s1}}}{2} = \frac{V_{I_{s1}} I_{s1}^*}{2} = \frac{(-0,535 + j0,0220)(j2)}{2} = \frac{(-0,0441 - j1,070)}{2} \Rightarrow S_{I_{s1}} = (-0,0220 - j0,535) \text{ VA}$$

5.2.6 Na fonte de tensão V_{s1} :

$$V_{s1} = (4 + j2) \text{ V}$$

$$I_{V_{s1}} = -1(I_{Y2} + I_{Y4}) = -1((11 - j2) - (-2,753 + j22,237)) \Rightarrow I_{V_{s1}} = (-8,246 - j20,237) \text{ A}$$

$$\frac{S_{V_{s1}}}{2} = \frac{V_{s1} I_{V_{s1}}^*}{2} = \frac{(4 + j2)(-8,246 + j20,237)}{2} = \frac{(-73,462 + j64,455)}{2} \Rightarrow S_{V_{s1}} = (-36,731 + j32,227) \text{ VA}$$

5.2.7 Na fonte de tensão V_{d1} :

$$V_{d1} = VB \Rightarrow V_{d1} = (2 + j) \text{ V}$$

$$I_{V_{d1}} = -1(I_{Vs1} + I_{Y1}) = (0,05 - 0,1) \Rightarrow I_{V_{d1}} = (7,246 + j12,237) \text{ A}$$

$$S_{V_{d1}} = V_{d1} I_{V_{d1}}^* = (2 + j)(0,05) \Rightarrow S_{V_{d1}} = (13,365 - j8,613) \text{ VA}$$



6 Verificação os resultados:

Lei de conservação de energia. ($\sum P = 0 \text{ W}$)

$$\sum P_F + \sum P_A = 0$$

$$(S_{I_{s1}} + S_{V_{s1}} + S_{V_{d1}}) + (S_{Z1} + S_{Z2} + S_{Z3} + S_{Z4}) = 0$$

$$((-23,387 + j23,078) \text{ VA}) + ((23,387 - j23,078) \text{ VA}) = 0 \text{ VA}$$

7 Retorno ao domínio do tempo.

7.1 Realizar a transformada inversa dos itens solicitados.

Se for o caso realizar as devidas conversões necessárias.

Não se aplica.