

Declarações de Atribuição Concorrentes




Objetivo

- Relembrar Combinacional vs. Sequencial
- Entender hardware gerado a partir de declarações concorrentes
- Comparar as declarações **CONDICIONAL** vs. **SELEÇÃO**
- Diretrizes de síntese

Introdução

Circuito Combinacional vs. Sequencial

  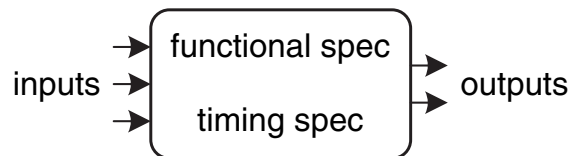
- Circuito Combinacional:
 - Sem estado interno
 - Saída é função das entradas somente
 - Sem latches/FF sem realimentação



$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$
$$C_{out} = AB + AC_{in} + BC_{in}$$

Circuito Combinacional vs. Sequencial

 - Circuito Sequencial:
 - Com estado interno
 - Saída é função das entradas e do estado



- Circuito sequencial será discutido depois

Declarações de Atribuição de Sinal

- SIMPLES ($\leq$)
- CONDICIONAL (*when else*)
- SELEÇÃO (*with select when*)

Declaração de atribuição SIMPLES

Sintaxe

- Syntax:


signal_name <= *projected_waveform*;

- Exemplos:

status <= '1';

even <= (*p1* and *p2*) or (*p3* and *p4*);

arith_out <= *a* + *b* + *c* - 1;

 

Problema Realimentação

- Um sinal aparece em ambos os lados de uma instrução de atribuição simultânea
- Exemplo:
$$q \leq ((\textit{not } q) \textit{ and } (\textit{not } en)) \textit{ or } (d \textit{ and } en);$$
- Sintaticamente correto
- Forma um ciclo de realimentação
- Deve ser evitado

Declaração de atribuição CONDICIONAL

when else

Implementação conceitual

- Sintaxe:


signal_name

```
<= value_expr_1 when boolean_expr_1 else  
    value_expr_2 when boolean_expr_2 else  
    value_expr_3 when boolean_expr_3 else  
    ...  
    value_expr_n
```

- Avaliação em ordem crescente
- Realizado por “rede de roteamento prioritário”
- A expressão superior tem uma "prioridade mais alta"



Implementação conceitual
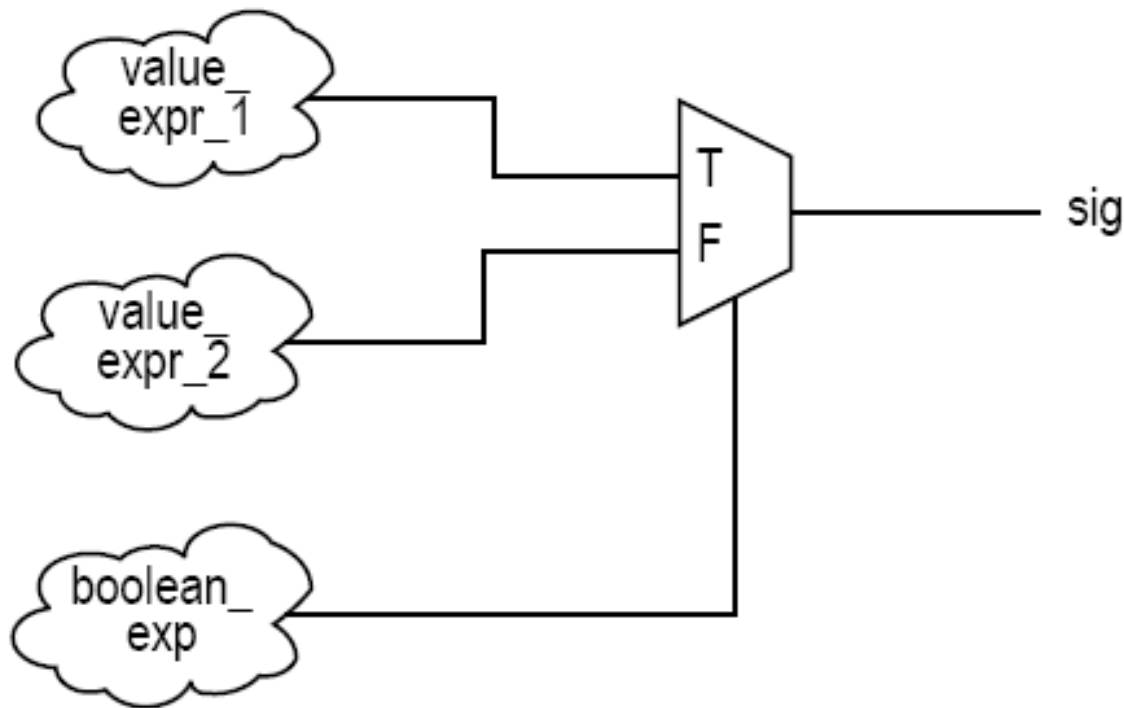
```
signal_name <= value_expr_1 when boolean_expr_1 else  
                value_expr_2;
```




Implementação conceitual
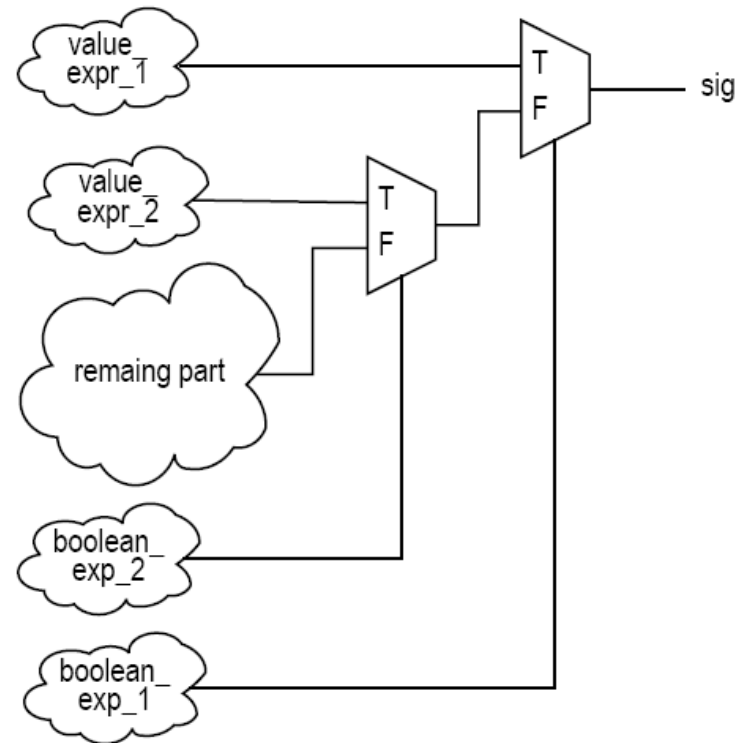 
```
signal_name <= value_expr_1 when boolean_expr_1 else  
               value_expr_2 when boolean_expr_2 else  
               value_expr_3 when boolean_expr_3 else  
               value_expr_4;
```



Implementação conceitual


 


Implementação conceitual

- Exemplo:

```
...  
signal a,b,y: std_logic;  
...  
y <= '0' when a=b else  
    '1';  
...  


```

  

Implementação conceitual

 - Exemplo:



```
signal a,b,c,x,y,r: std_logic;  
...  
r <= a when x=y else  
    b when x>y else  
    c;
```



Implementação conceitual

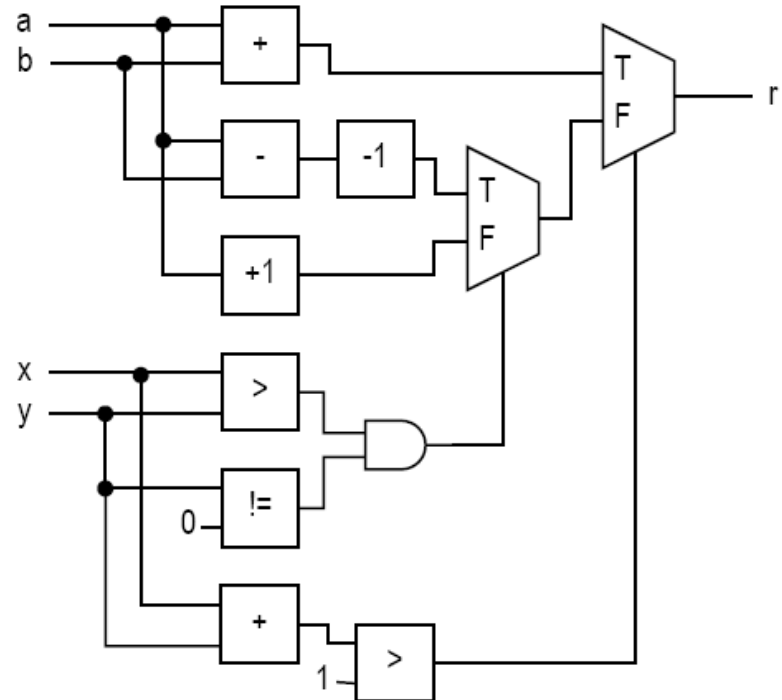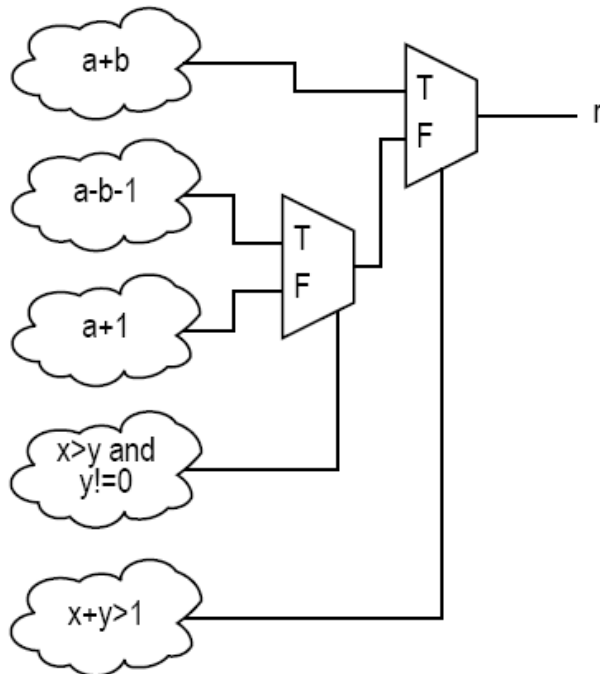- Exemplo:

```
. . .  
signal a,b,r: unsigned(7 downto 0);  
signal x,y: unsigned(3 downto 0);  
. . .  
r <= a+b when x+y>1 else  
    a-b-1 when x>y and y!=0 else  
    a+1;
```



Declaração de SELEÇÃO de atribuição

with select when

Sintaxe

- Sintaxe:

```
with select_expression select  
  signal_name <=  
    value_expr_1 when choice_1,  
    value_expr_2 when choice_2,  
    value_expr_3 when choice_3,  
    . . .  
    value_expr_n when choice_n;
```

Sintaxe

- *select_expression*
 - Tipo discreto ou array
 - Com valores finitos possíveis
- *choice_i*
 - Um valor do tipo de dados
- As escolhas devem ser
 - Mutualmente exclusivo
 - tudo incluso
 - **others** pode ser usado como última *choice_i*

Sintaxe


```
architecture sel_arch of mux4 is
begin
    with s select
        x <= a when "00",
            b when "01",
            c when "10",
            d when others;
end sel_arch;
```

```
with s select
    x <= a when "00",
        b when "01",
        c when "10",
        d when "11";
```

```
with s select
    x <= a when "00",
        b when "01",
        c when "10",
        d when "11",
        'X' when others;
```

Implementação conceitual


- Circuito multiplexador $K+1:1$.

 

Implementação conceitual

- *select_expression* com um tipo de dados de 5 valores:
 - c0, c1, c2, c3, c4

 
```
with select_expression select
  sig <= value_expr_0 when c0,
        value_expr_1 when c1,
        value_expr_n when others;
```



Implementação conceitual

 - Exemplo:

```
signal a,b,r: unsigned(7 downto 0);  
signal s: std_logic_vector(1 downto 0);  
.  
.  
.  
with s select  
    r <= a+1    when "11",  
        a-b-1    when "10",  
        a+b      when others;
```



Comparação

CONDICIONAL

- Bom para um circuito que precisa dar tratamento preferencial para certas condições ou priorizar as operações.
- Ex.: codificador de prioridade
- Pode lidar com condições complicadas.
Por exemplo:

```
pc_next <=
    pc_reg + offset when (state=jump and a=b) else
    pc_reg + 1 when (state=skip and flag='1') else
    . . .
```

CONDICIONAL

- Pode ser complicado para tabelas verdade:

```
x <= a when (s="00") else  
      b when (s="01") else  
      c when (s="10") else  
      d;
```

```
x <= c when (s="10") else  
      a when (s="00") else  
      b when (s="01") else  
      d;
```

```
x <= c when (s="10") else  
      b when (s="01") else  
      a when (s="00") else  
      d;
```

SELEÇÃO

- Bom para um circuito descrito por uma tabela verdade
- Ex.: Decodificador binário, multiplexador
- Menos eficaz quando um padrão de entrada recebe um tratamento preferencial

Diretrizes de Síntese

- Evite ciclo de realimentação de um sinal concorrente.
- Pense nas declarações **CONDICIONAL** e de **SELEÇÃO** como estruturas de roteamento em vez de construções de controle sequenciais.
- Declaração **CONDICIONAL** infere uma estrutura de roteamento de prioridade e um número grande de opções (*when else*) leva a uma longa cadeia em cascata.
- Declaração de **SELEÇÃO** infere uma estrutura de multiplexação e um grande número de escolhas leva a um multiplexador com muitas entradas.

Fim!