

ANÁLISE DE CIRCUITOS II

Prof. : Alexandre Moreira

Aluno:.....

Lista de Exercícios 5 – Fasores, Reatância Indutiva e Capacitiva, Impedância, Calculo de Corrente e Tensão nos elementos dos circuitos

1. Expressar sob a forma de fasores


- a) $v_1(t) = 50 \text{ sen}(200t)$ (V)
- b) $i_1(t) = 100 \text{ sen}(1000t + 60^\circ)$ (A)
- c) $v_2(t) = 20 \text{ sen}(10t - 90^\circ)$ (V)

2. Expressar sob a forma de impedância

a) $f = 100 \text{ KHz}$




b) $f = 10 \text{ MHz}$

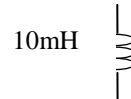


3. Para as associações a seguir, determinar a impedância equivalente vista pelos pontos A e B:


a) $f = 1000 \text{ Hz}$

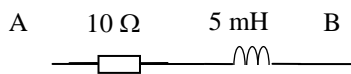

b) $f = 5000 \text{ Hz}$

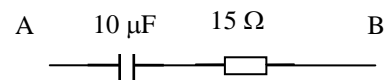


c) $\omega = 1000 \text{ rad/s}$

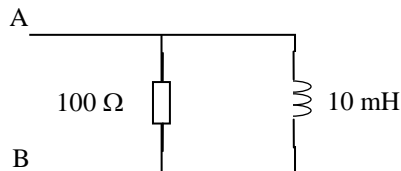


4. Determine a impedância equivalente vista dos pontos A e B considerando as velocidades angulares abaixo:

a)

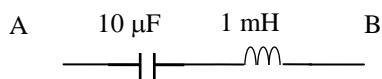


- $\omega = 1000 \text{ rad/s}$
- $\omega = 10000 \text{ rad/s}$
- $\omega = 100000 \text{ rad/s}$

b)

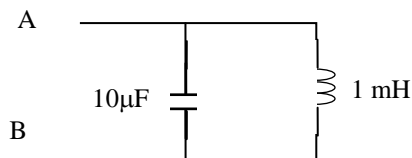


c)









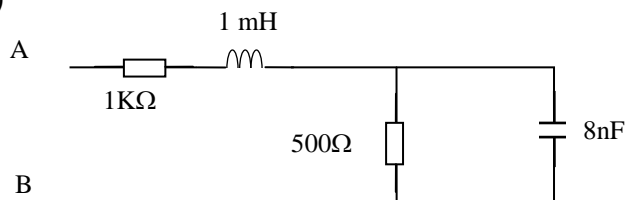


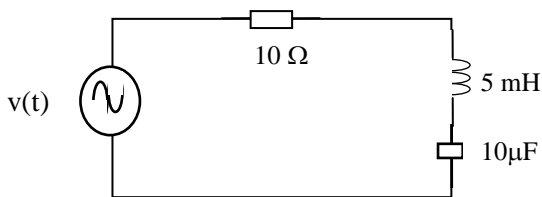5. Representar o circuito abaixo no domínio frequência, calcule Z e $i(t)$


$$v(t) = 5 \text{ sen } (5000t) \text{ (V)}$$



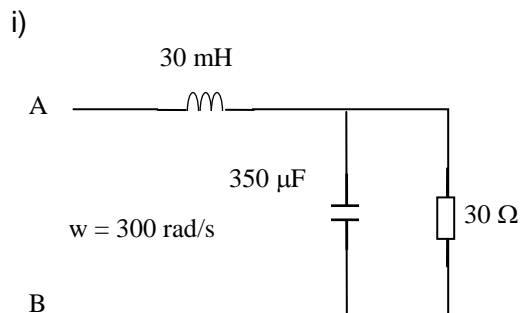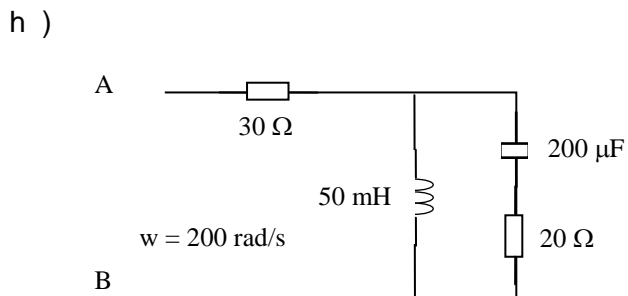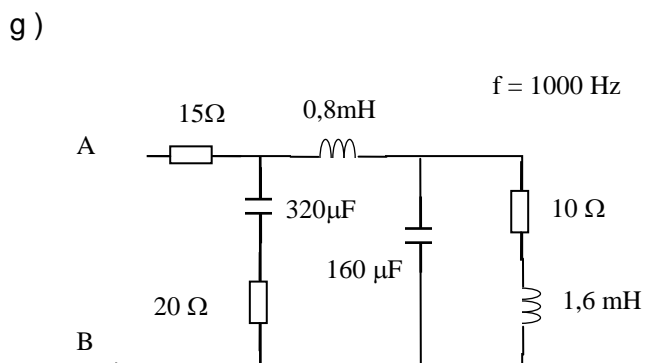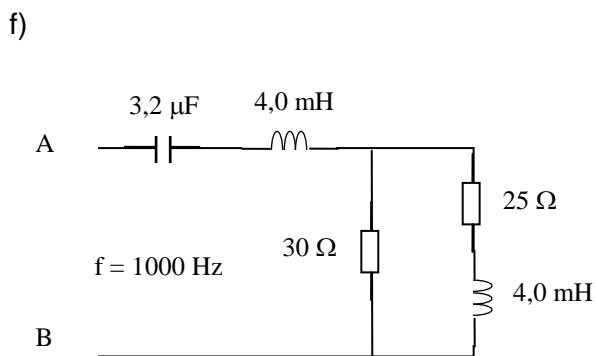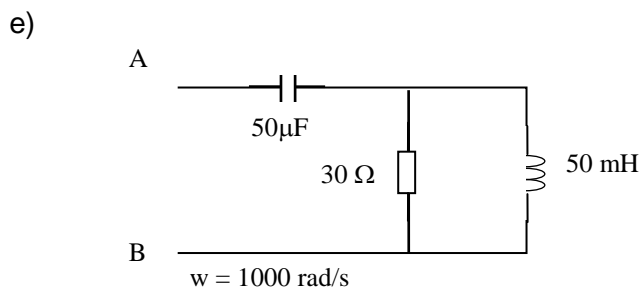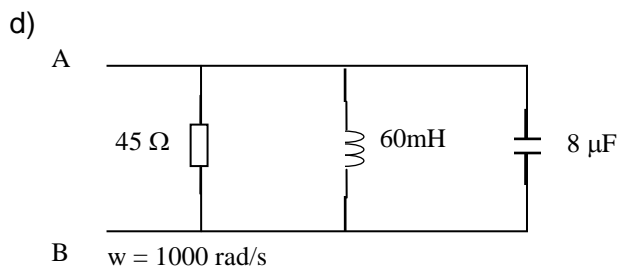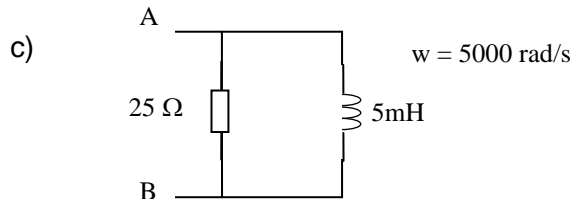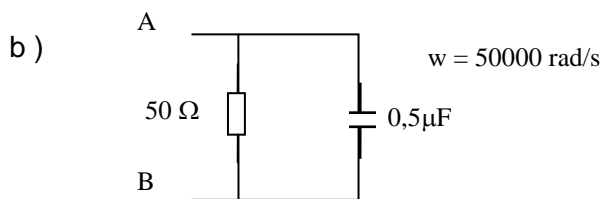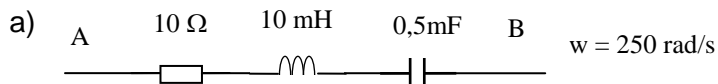
6. Determine a impedância equivalente vista pelos pontos A e B



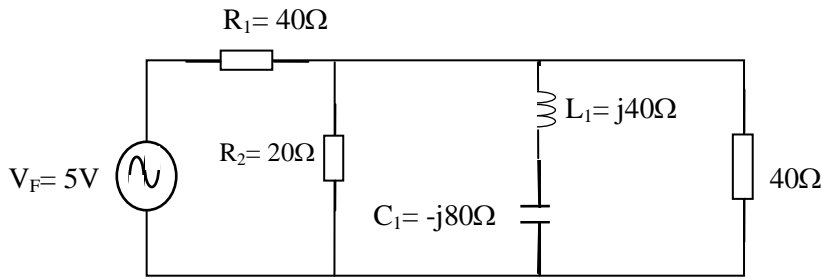7. Dado o circuito abaixo determinar: **Zeq**



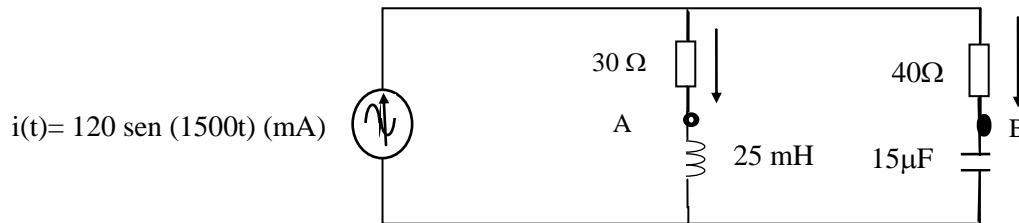
8. Dado o circuito abaixo determinar: **Zeq**. E a tensão entre os pontos A e B



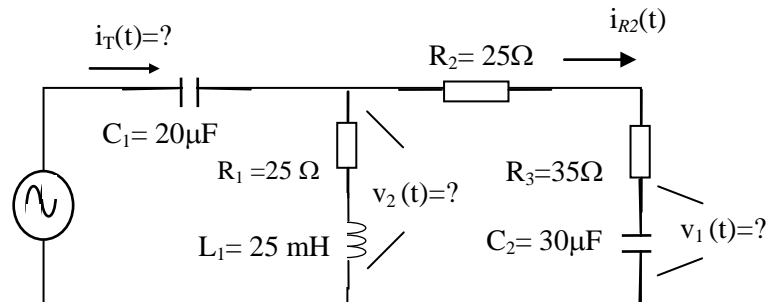9. Dado o circuito abaixo determinar:


- Zeq
- As correntes: total $i_T(t)$ e $i_{R2}(t)$
- A tensão $v_1(t)$ e $v_2(t)$;

$$v(t) = 15 \text{ sen}(2000t) \text{ (V)}$$



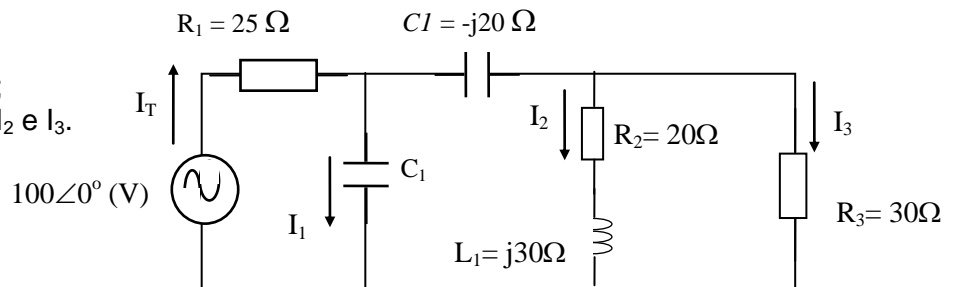
10. Dado o circuito abaixo determinar:

- Zeq
- A corrente total I_T ;
- As correntes I_1 , I_2 e I_3 .




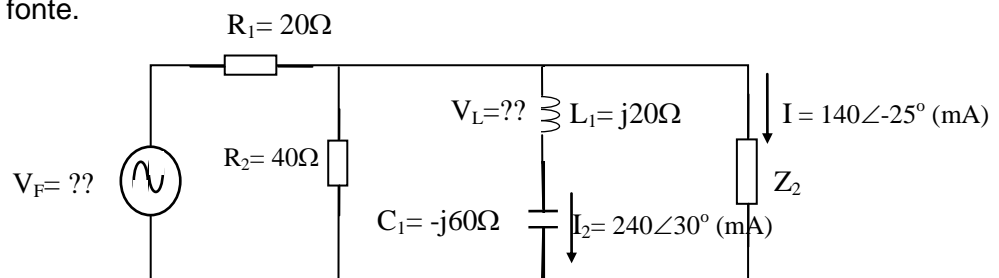11. Dado o circuito abaixo determinar:

- A tensão V_L ;
- O valor de Z_2 ; qual(is) o(s) elemento(s) de Z para $\omega = 3000\text{rad/s}$
- A tensão da fonte.
- Zeq




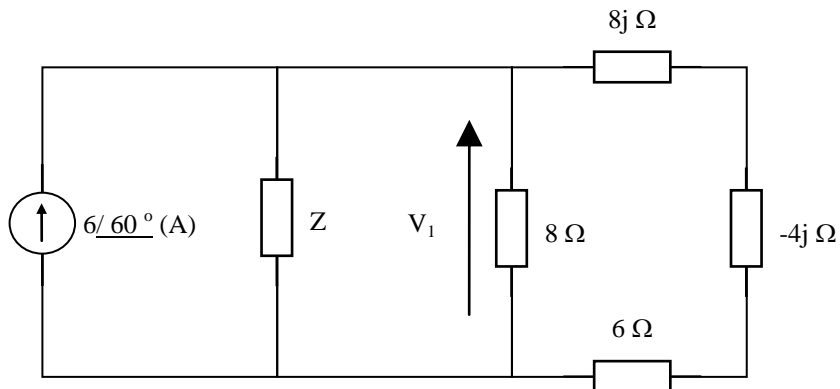12. Dado o circuito, e sabendo que a tensão V_1 é de $6 \angle 15,95^\circ$ (V), a frequência é de 200 Hz. Calcule o valor da impedância Z . Determine o tipo de associação que corresponde à impedância Z (RL, RC, L, C ou R). Calcule o **valor numérico** do(s) componente(s) da associação equivalente à impedância Z .




13. Dado o circuito abaixo determinar:

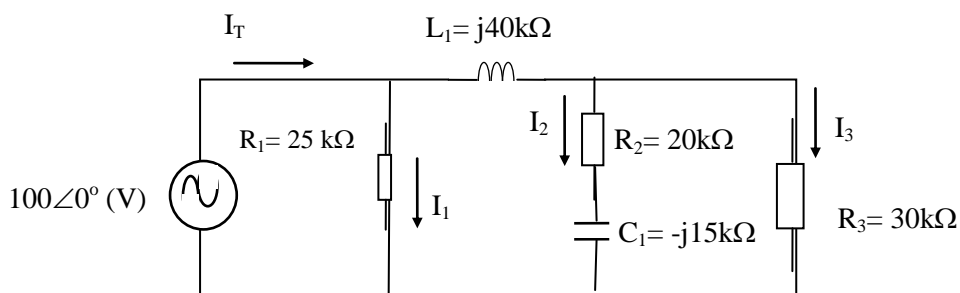- a) Determine Z_{eq}
- b) A corrente total I_T ;
- c) As corrente I_1, I_2 e I_3 .




14. Dados os circuitos abaixo determine:

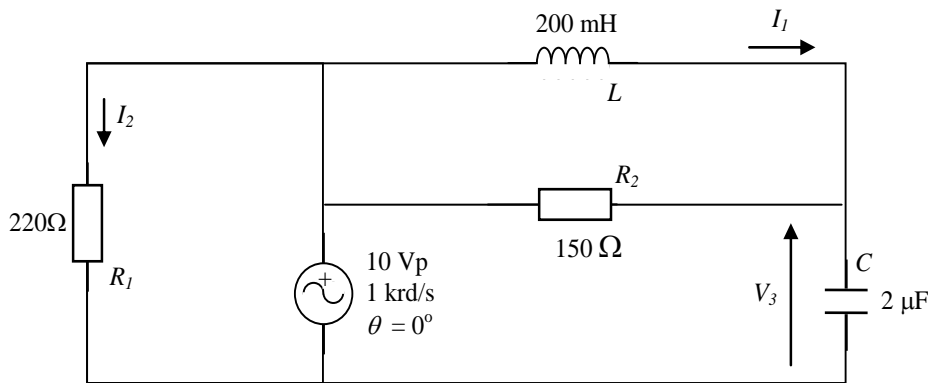- a) I_1
 - b) I_2
 - c) V_3
 - d) Z_{eq}




15. Dados os circuitos abaixo:

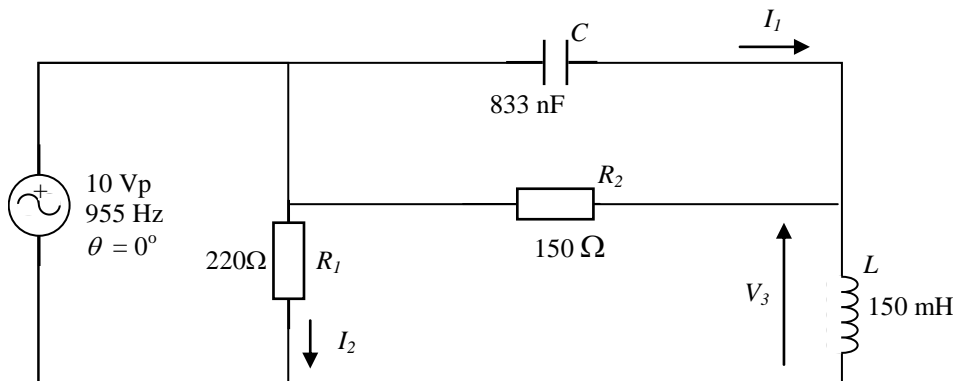- a) I_1
 - b) I_2
 - c) V_3
 - d) Z_{eq}




16. Dados os circuitos abaixo:

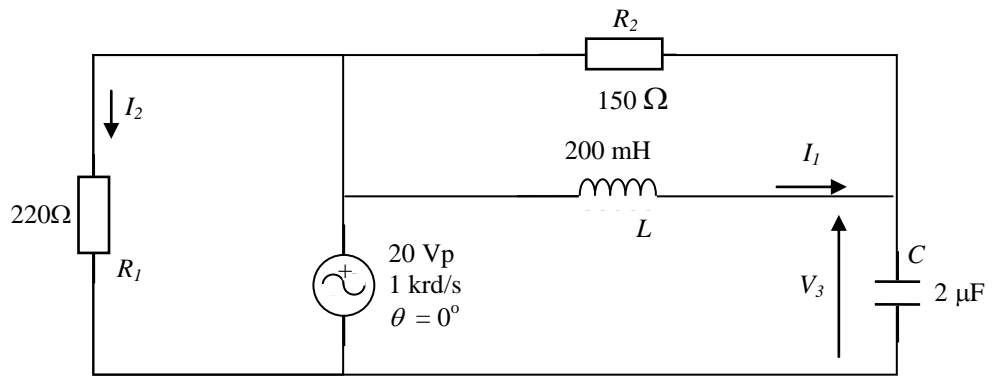- a) I_1
 - b) I_2
 - c) V_3
 - d) Z_{eq}





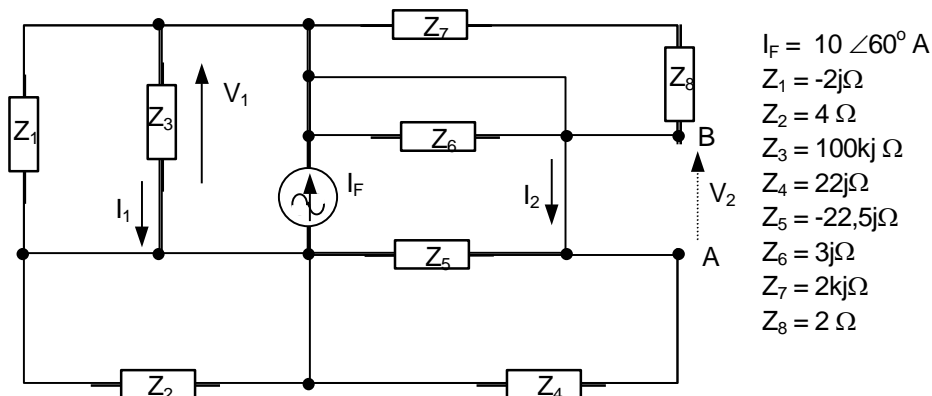17. Dado o circuito abaixo determine as **correntes** e as **tensões** indicadas no esquema.



18. Para os circuitos abaixo, determine o valor da **impedância Z** que irá produzir as tensões e correntes indicadas no circuito.

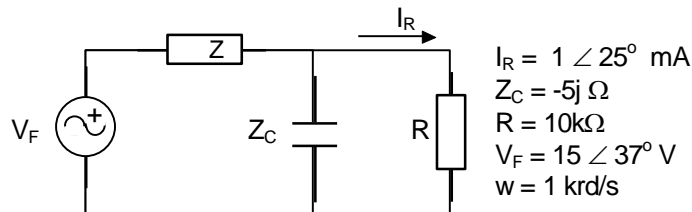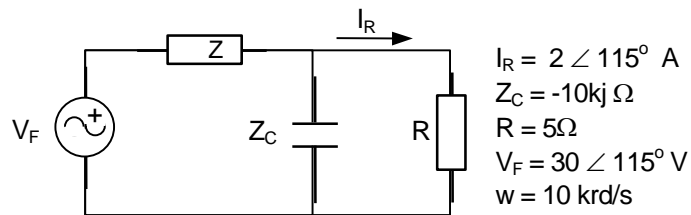
- a) Determine o tipo de associação (RC, RL, R, C ou L)
- b) Calcule o valor dos componentes (R ou L ou C) que a compõe.




19. Para cada impedância dada abaixo calcule o valor dos componentes (R ou L ou C) que a compõe.

- a) $7,5 \angle -27^\circ \Omega$ $w = 7,5 \text{ krd/s}$
- b) $(-65j + 150) \Omega$ $f = 20 \text{ kHz}$
- c) $25 \angle 90^\circ \Omega$ $w = 1,0 \text{ krd/s}$
- d) $(150 - 65j) \Omega$ $f = 20 \text{ kHz}$
- e) $25 \angle 0^\circ \Omega$ $w = 1,0 \text{ krd/s}$
- f) $7,5 \angle +69^\circ \Omega$ $w = 7,5 \text{ krd/s}$

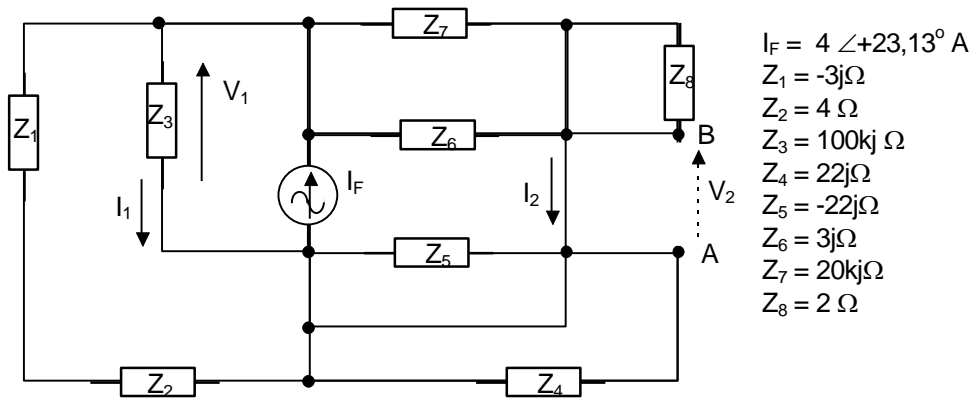
20. Dado o circuito abaixo determine as **correntes** e as **tensões** indicadas no esquema.



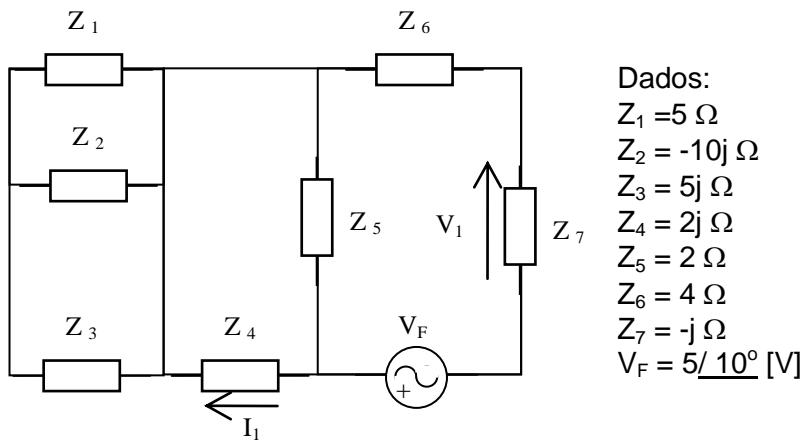21. No circuito abaixo, determine o valor da Corrente I_1 e da Tensão V_1 . Depois calcule o valor numérico do fasor tensão V_1 e da tensão $v_1(t)$. A frequência da fonte é de 100 rd/s.




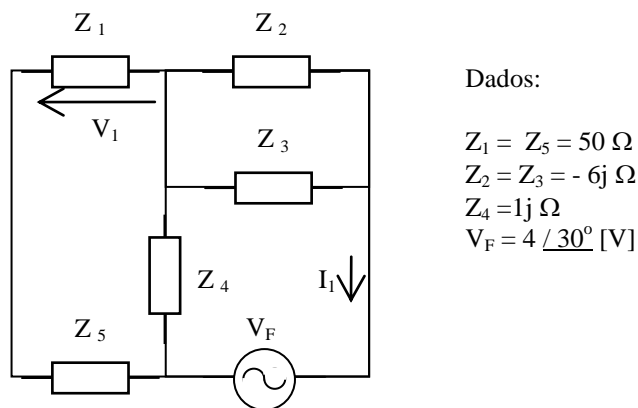22. No circuito abaixo, determine o valor da Corrente I_1 e da Tensão V_1 .




Lista de Exercícios 4 – Fasores – Reatância Indutiva – Reatância Capacitiva - Impedância

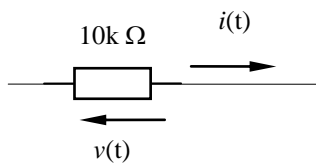1. Nos componentes abaixo calcule o que é pedido:




$$v(t) = ?$$

$$i(t) = \sin(200t) \text{ mA}$$

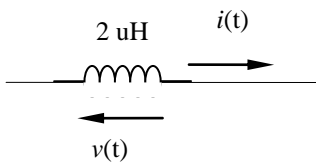


$$v(t) = ?$$
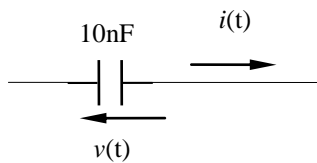
$$i(t) = 250 \sin(450t - 10^\circ) \text{ mA}$$




$$v(t) = ?$$
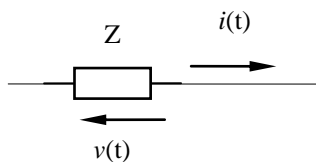
$$i(t) = 100 \text{ mA}, 60\text{Hz}, \text{ e considere a fase} = 0^\circ$$




$$v(t) = 20 \sin(200t + 30^\circ) \text{ V}$$
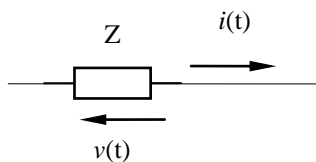
$$i(t) = 100 \sin(200t - 60^\circ) \text{ mA}$$



$$v(t) = 12 \sin(1000t) \text{ V}$$

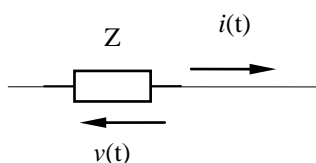
$$i(t) = 3 \sin(1000t - 40^\circ) \text{ A}$$



$$v(t) = 6.5 \sin(1500t + 30^\circ) \text{ V}$$

$$i(t) = 3 \sin(100t - 60^\circ) \text{ mA}$$

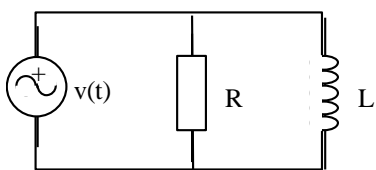2. Transforme o circuito abaixo para o domínio da frequência, acha a impedância equivalente e calcule as tensões e correntes no resistor e indutor.




$$v(t) = 20 \sin(500kt) \text{ [V]}$$

$$R = 2 \Omega$$

$$L = 10 \mu\text{H}$$

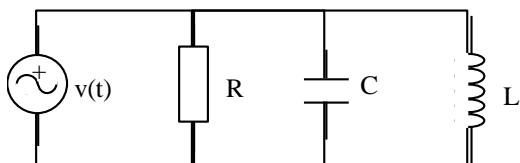3. Transforme o circuito abaixo para o domínio da frequência, acha a impedância equivalente e calcule as tensões e correntes no resistor e indutor.



$$v(t) = 1 \sin(1k \pi t) \text{ [V]}$$

$$R = 220 \Omega$$


$$C = 3,3 \mu\text{F}$$

$$L = 15 \text{ mH}$$

4. Altere a tensão da fonte do circuito RLC paralelo para $v(t) = 10 \sin(1431 \pi t) \text{ [V]}$ e recalcule todos os valores.

5. Dado o circuito abaixo, determinar:
a) a corrente fornecida pela fonte;

- b) a tensão sobre R_2

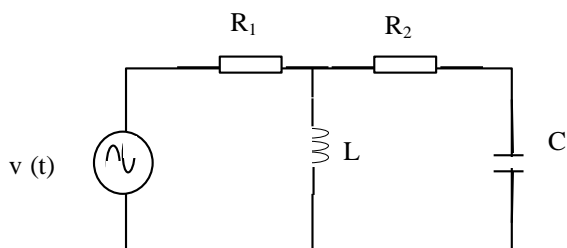

$$v(t) = 100 \sin(3000t + 60^\circ) \text{ (V)}$$


$$R_1 = 2 \Omega$$

$$R_2 = 1 \Omega$$


$$L = 1 \text{ mH}$$

$$C = 20 \mu\text{F}$$

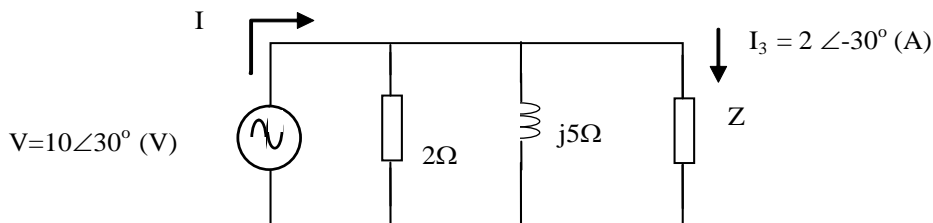
6. Para o circuito abaixo determinar a impedância Z e a corrente da fonte (I):



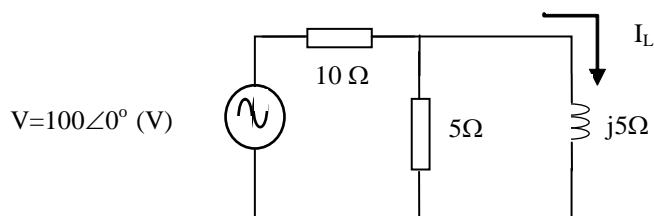7. Encontrar a corrente no indutor (I_L) para o circuito



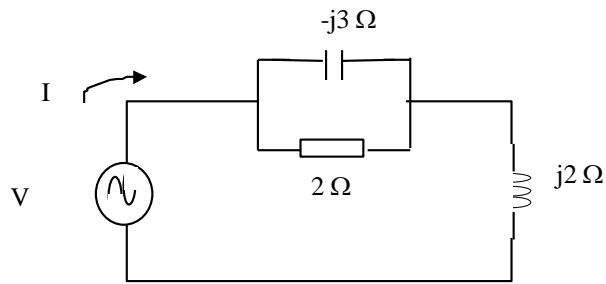
8. Dado o circuito abaixo qual o valor da tensão da fonte (V), supondo que circule uma corrente total de $20\angle 30^\circ$ A.



9. Dado o circuito abaixo, determinar:

a) A corrente total no circuito;

b) A tensão sobre cada elemento

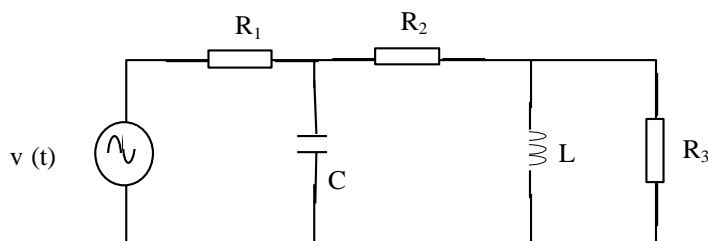


$$v(t) = 100 \text{ sen } (20000 t) \text{ (V)}$$

$$R_1 = 2 \Omega \quad R_2 = 1 \Omega$$


$$L = 0,30 \text{ mH} \quad C = 5 \mu\text{F}$$

$$R_3 = 5 \Omega$$

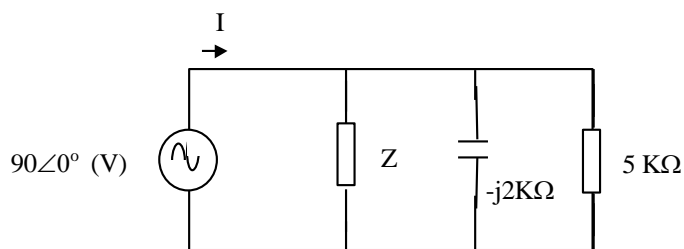
10. Para o circuito abaixo determinar a impedância Z , sabendo que $I = 45 \angle -60^\circ$ Ma



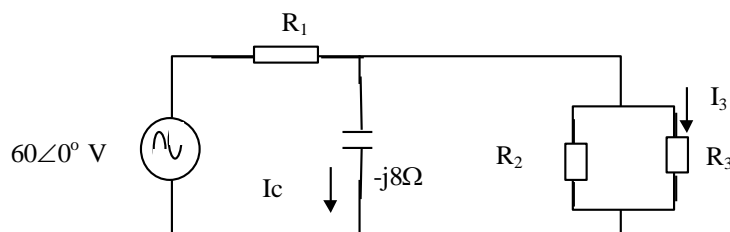
11. No circuito abaixo encontrar as correntes I_c e I_3 , sabendo que $R_1 = R_2 = 10 \Omega$ e $R_3 = 20 \Omega$



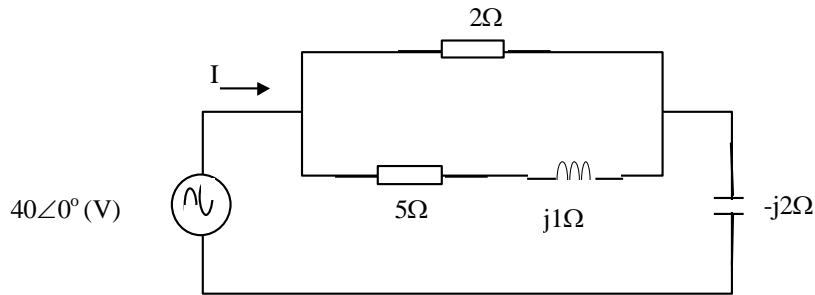12. Encontrar a corrente total no circuito abaixo




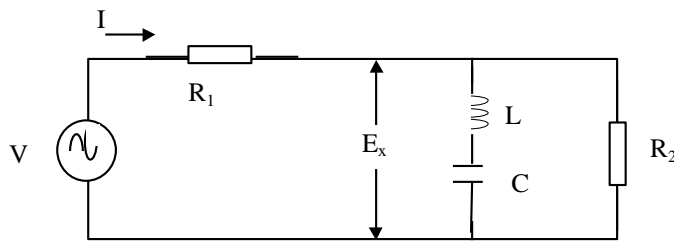13. Determinar, no circuito abaixo, a tensão E_x :



$V = 60 \text{ V (159 Hz)}$
 $R_1 = 20 \Omega \quad R_2 = 60 \Omega$
 $L = 1 \text{ H} \quad C = 1 \mu\text{F}$

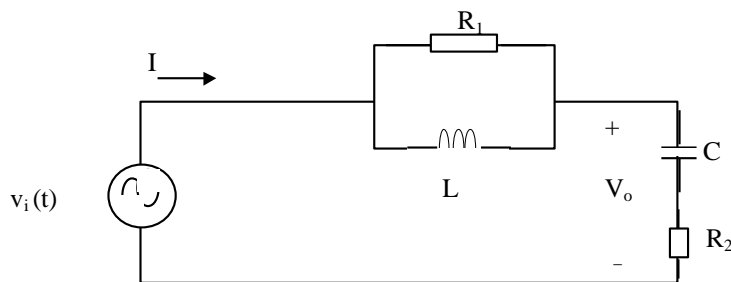14. Determinar a tensão V_o e a corrente total para o seguinte circuito:



$v_i(t) = 100 \text{ sen}(1000 t) \text{ (V)}$
 $R_1 = R_2 = 100 \Omega$
 $L = 1 \text{ H} \quad C = 1 \mu\text{F}$

15. Achar o valor da impedância Z no circuito abaixo, sabendo-se que $V = 50 \angle 30^\circ \text{ (V)}$ e $I = 27,9 \angle 57,8^\circ \text{ (A)}$.

