

Material de apoio ao aprendizado de Circuitos Elétricos I

Solução da Lista de Exercícios V

Análise de Malha de Circuitos Elétricos CC e CA

Coordenador: Prof. Mr. Volney Duarte Gomes

Aluno: Anderson Gaspar de Medeiros



Introdução

O presente trabalho é o resultado do projeto **Material de Apoio ao Aprendizado de Circuitos Elétricos I**, disciplina do curso de Engenharia de Telecomunicações, aprovado pela **Chamada Pública 05/2016 - Programa de Apoio a Projeto de Ensino, Pesquisa e Extensão no Câmpus São José - EDITAL - Nº05/2016**. A disciplina circuitos elétricos I, estuda as técnicas de análise de circuitos e seus teoremas em cc e ca.

Visa deixar no ambiente Wiki IFSC Campus São José arquivos com as soluções da lista de exercícios de análise de malha de circuitos em cc e ca para consulta dos alunos. É composto por:

Lista de exercícios Lista de Exercícios V.pdf
Lista com os exercícios resolvidos Solução da Lista de Exercícios V.pdf



Roteiro de Análise de Malha

1 Identificar o Circuito

- 1.1 Se o circuito apresentar fontes de corrente alternada e estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito.

2 Identificar as malhas.

2.1 Identificar as malhas.

2.2 Definir as correntes fictícias das malhas no sentido horário.

3 Obter as Equações Simultâneas

3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.

3.2 Se todas as fontes são de tensão e independentes: obter as equações por simples inspeção.

3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das correntes fictícias das malhas.

3.4 Se possuir fontes de corrente:

3.4.1 Se há fonte de corrente nos ramos externos do circuito.

3.4.1.1 Estabelecer a LKC em um dos nós por onde flui a corrente desta fonte.

3.4.2 Se há fonte de corrente nos ramos internos do circuito.

3.4.2.1 Identificar a Supermalha.

3.4.2.2 Estabelecer a LKC em um dos nós por onde flui a corrente desta fonte.

3.5 Estabelecer as equações LKT para as malhas e/ou supermalhas.

*Ao se aplicar a LKT na supermalha, deve se utilizar a corrente fictícia da malha em que o ramo está diretamente envolvido.

**Considerar que o terminal de um elemento passivo onde a corrente fictícia da malha estiver entrando, possui potencial mais elevado.



4 Resolver as equações simultâneas para obter as correntes fictícias das malhas.

5 Obter os parâmetros (tensões, correntes e potências), nos ramos desejados.

5.1 Estabelecer a convenção dos mesmos, no circuito.

5.2 Cálculo das variáveis pretendidas.

6 Verificação dos resultados

6.1 A prova pode ser obtida através da LKT nas malhas ($\sum v = 0$) e a Lei de conservação de energia ($\sum S = 0$).

6.2 Se for o caso realizar as devidas conversões necessárias.

7 Retorno ao domínio do tempo.

7.1 Realizar a transformada inversa dos itens solicitados.



Questão 1.1 Monte o sistema de matrizes com as equações simultâneas das correntes desconhecidas das malhas, por inspeção.

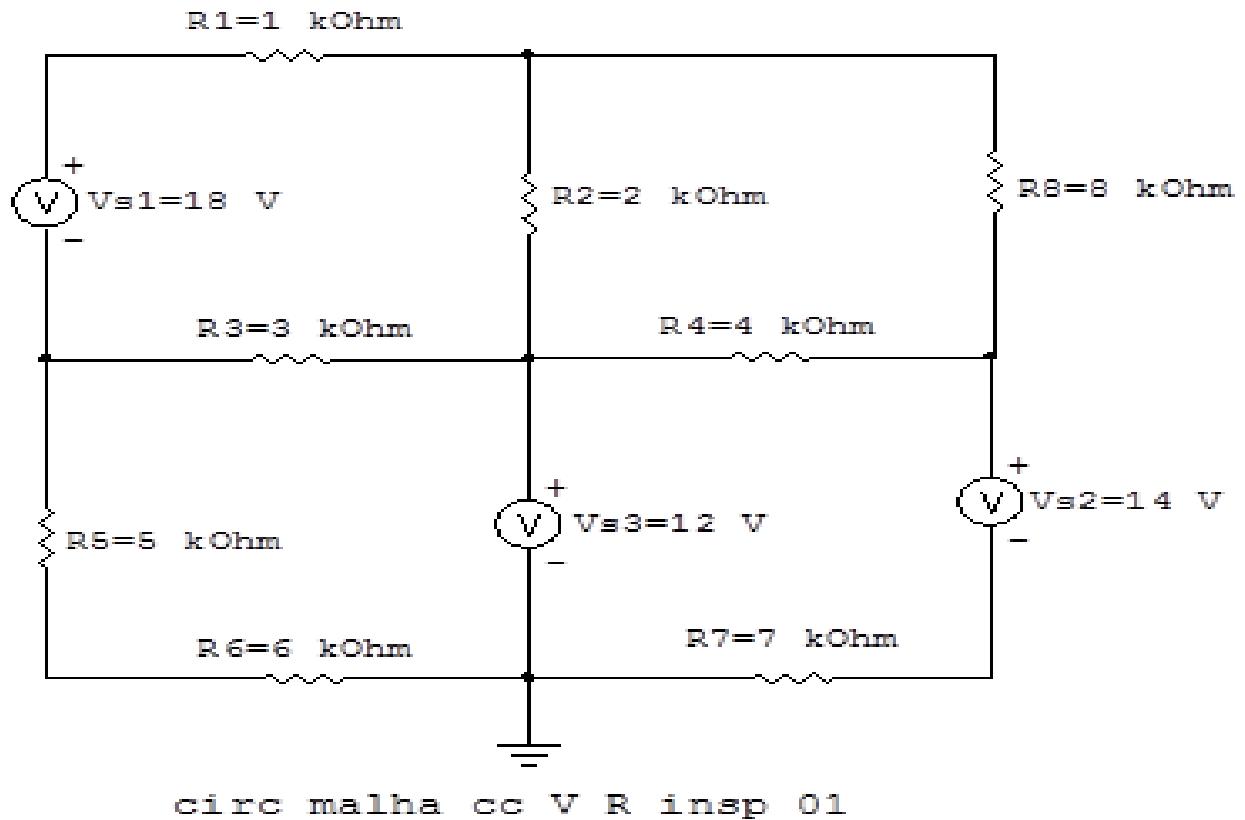


Figura 1: Circuito elétrico 1.1

Aplicando o Roteiro de Análise de Malha

1 Identificar o Circuito

- 1.1 Se o circuito apresentar fontes de corrente alternada e estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito.



2 Identificar as malhas.

2.1 Identificar as malhas.

2.2 Definir as correntes fictícias das malhas no sentido horário.

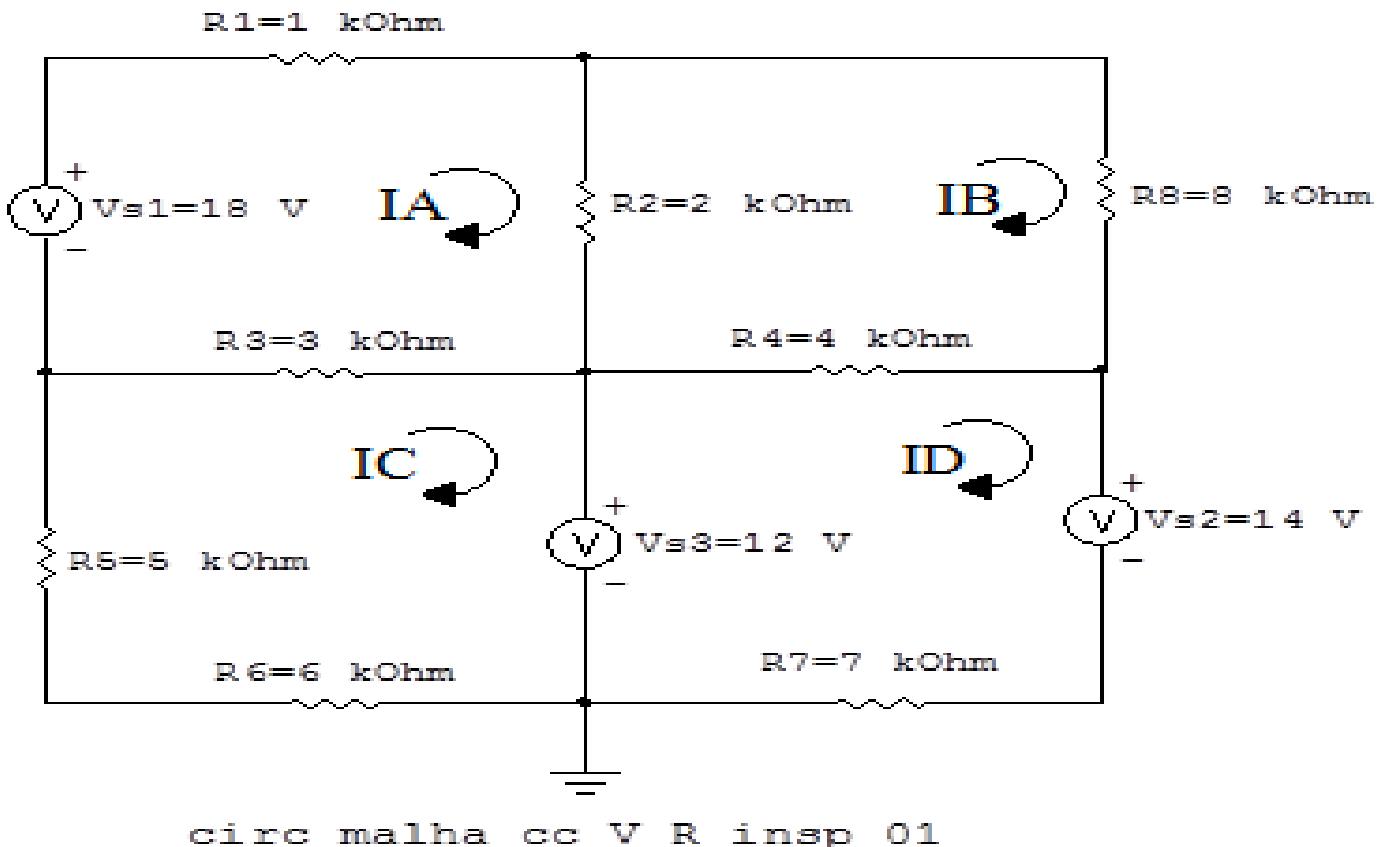


Figura 2: Circuito elétrico as malhas identificadas

3 Obter as Equações Simultâneas

3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.

3.2 Se todas as fontes são de tensão e independentes: obter as equações por simples inspeção.

3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das correntes fictícias das malhas.

3.4 Se possuir fontes de corrente:

3.4.1 Se há fonte de corrente nos ramos externos do circuito.

3.4.1.1 Estabelecer a LKC em um dos nós por onde flui a corrente desta fonte.



3.4.2 Se há fonte de corrente nos ramos internos do circuito.

3.4.2.1 Identificar a Supermalha.

3.4.2.2 Estabelecer a LKC em um dos nós por onde flui a corrente desta fonte.

3.5 Estabelecer as equações LKT para as malhas e/ou supermalhas.

***Ao se aplicar a LKT na supermalha, deve se utilizar a corrente fictícia da malha em que o ramo está diretamente envolvido.**

****Considerar que o terminal de um elemento passivo onde a corrente fictícia da malha estiver entrando, possui potencial mais elevado.**

3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.

$$R1 = 1\Omega \quad R3 = 3\Omega \quad R5 = 5\Omega \quad R7 = 7\Omega$$

$$R2 = 2\Omega \quad R4 = 4\Omega \quad R6 = 6\Omega \quad R8 = 8\Omega$$

3.2 Se todas as fontes são de tensão e independentes: obter as equações por simples inspeção.

EQUAÇÕES SIMULTÂNEAS

$$(R1 + R2 + R3)IA + (-R2)IB + (-R3)IC + 0ID = Vs1$$

$$(-R2)IA + (R2 + R8 + R4)IB + 0IC + (-R4)ID = 0$$

$$(-R3)IA + 0IB + (R5 + R3 + R6)IC + 0ID = -Vs3$$

$$0IA + (-R4)IB + 0IC + (R4 + R7)ID = (Vs3 - Vs2)$$



Mostrado a seguir na forma matricial:


$$\begin{bmatrix} (R1+R2+R3) & -R2 & -R3 & 0 \\ -R2 & (R2+R8+R4) & 0 & -R4 \\ -R3 & 0 & (R5+R3+R6) & 0 \\ 0 & -R4 & 0 & (R4+R7) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} IA \\ IB \\ IC \\ ID \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Vs1 \\ 0 \\ -Vs3 \\ (Vs3-Vs2) \end{bmatrix}$$

Substituindo os valores numéricos obtemos o sistema de matrizes com as equações simultâneas:

$$\begin{bmatrix} 6\text{ k} & -2\text{ k} & -3\text{ k} & 0\text{ k} \\ -2\text{ k} & 14\text{ k} & 0\text{ k} & -4\text{ k} \\ -3\text{ k} & 0\text{ k} & 14\text{ k} & 0\text{ k} \\ 0\text{ k} & -4\text{ k} & 0\text{ k} & 11\text{ k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} IA \\ IB \\ IC \\ ID \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 \\ 0 \\ -12 \\ -2 \end{bmatrix}$$



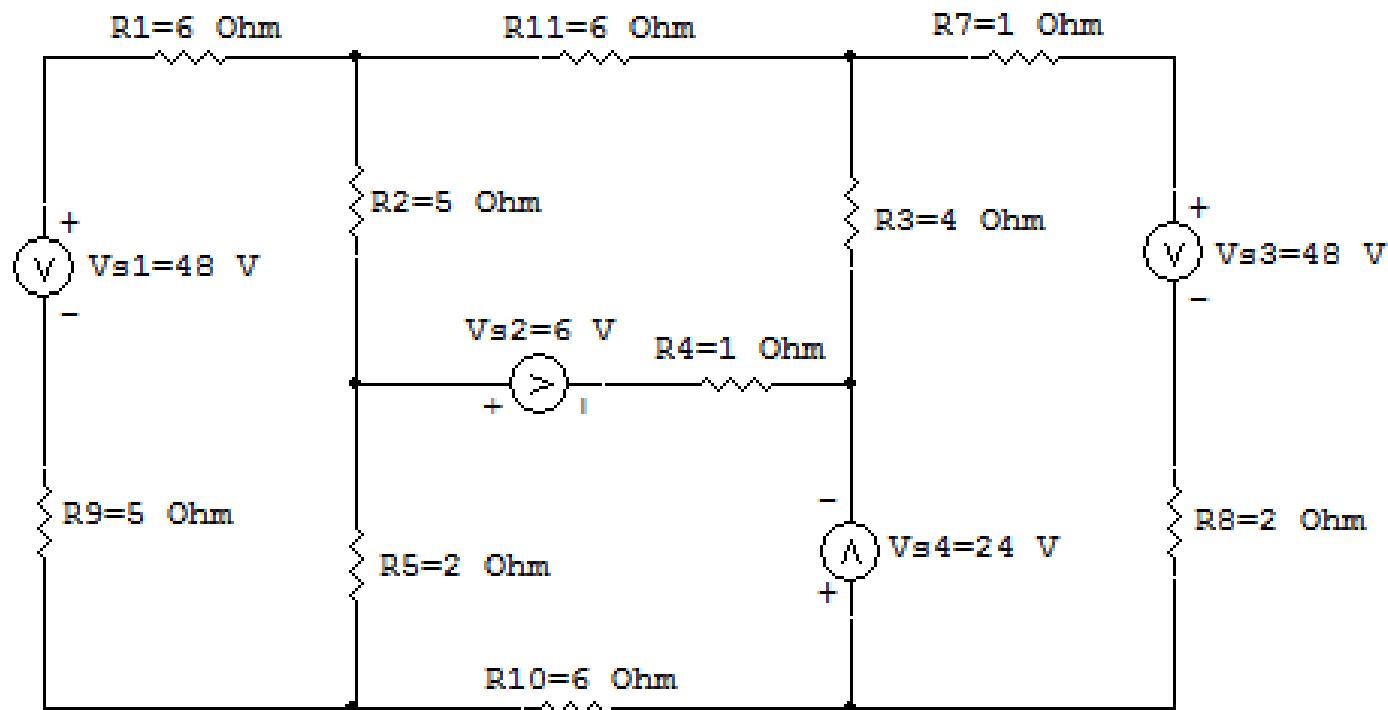Questão 1.2 Monte o sistema de matrizes com as equações simultâneas das correntes desconhecidas das malhas, por inspeção.



circ malha cc V R in sp 02

Figura 3: Circuito elétrico 1.2

Aplicando o Roteiro de Análise de Malha


1 Identificar o Circuito

- 1.1 Se o circuito apresentar fontes de corrente alternada e estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito.

2 Identificar as malhas.

2.1 Identificar as malhas.

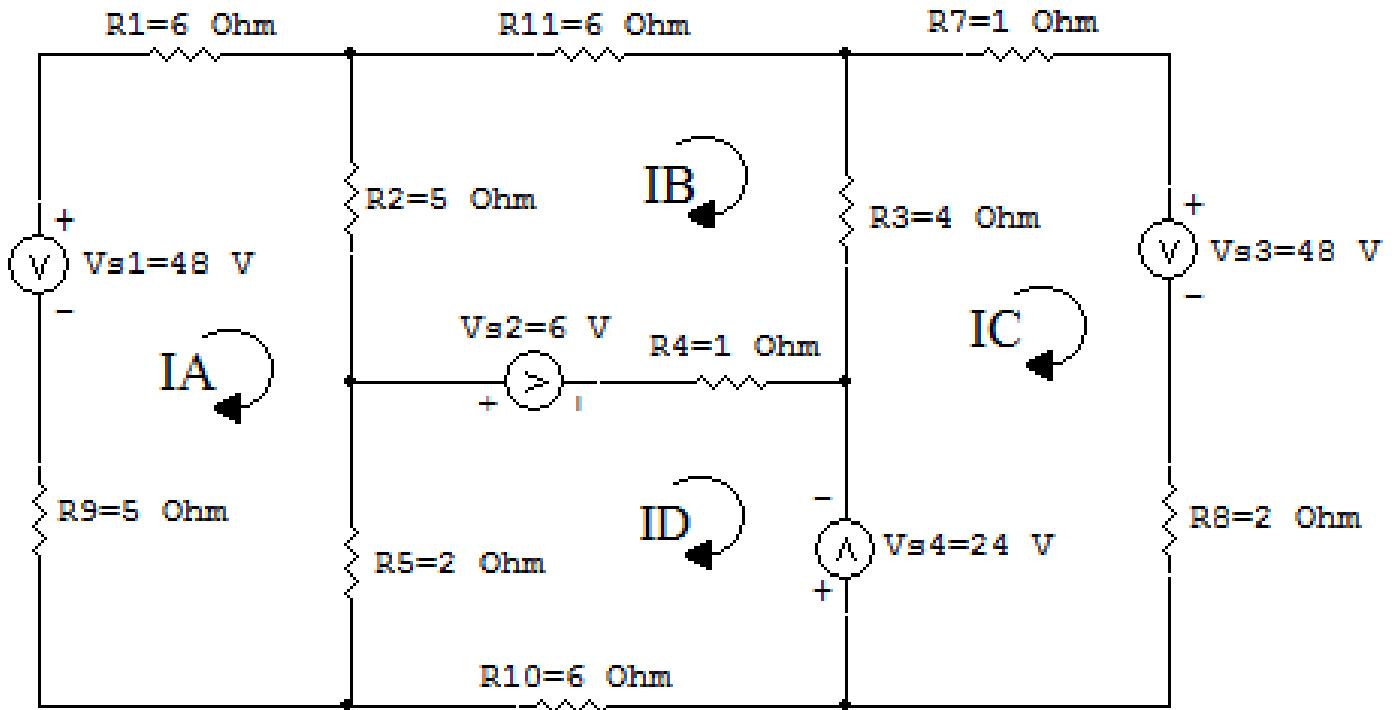2.2 Definir as correntes fictícias das malhas no sentido horário.



circ malha cc V R insp 02

Figura 4: Circuito elétrico as malhas identificadas

3 Obter as Equações Simultâneas

3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.


3.2 Se todas as fontes são de tensão e independentes: obter as equações por simples inspeção.

3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das correntes fictícias das malhas.

3.4 Se possuir fontes de corrente:

3.4.1 Se há fonte de corrente nos ramos externos do circuito.

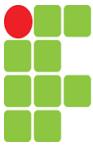3.4.1.1 Estabelecer a LKC em um dos nós por onde flui a corrente desta fonte.



3.4.2 Se há fonte de corrente nos ramos internos do circuito.

3.4.2.1 Identificar a Supermalha.

3.4.2.2 Estabelecer a LKC em um dos nós por onde flui a corrente desta fonte.

3.5 Estabelecer as equações LKT para as malhas e/ou supermalhas.

***Ao se aplicar a LKT na supermalha, deve se utilizar a corrente fictícia da malha em que o ramo está diretamente envolvido.**

****Considerar que o terminal de um elemento passivo onde a corrente fictícia da malha estiver entrando, possui potencial mais elevado.**

3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.

$$R1 = 6 \Omega \quad R3 = 4 \Omega \quad R5 = 1 \Omega \quad R8 = 1 \Omega \quad R10 = 6 \Omega$$

$$R2 = 5 \Omega \quad R4 = 1 \Omega \quad R7 = 2 \Omega \quad R9 = 2 \Omega \quad R11 = 6 \Omega$$

3.2 Se todas as fontes são de tensão e independentes: obter as equações por simples inspeção.

EQUAÇÕES SIMULTÂNEAS

$$(R1 + R2 + R5 + R9)IA + (-R2)IB + 0IC + (-R5)ID = Vs1$$

$$(-R2)IA + (R2 + R11 + R3 + R4)IB + (-R3)IC + (-R4)ID = Vs2$$

$$0IA + (-R3)IB + (R3 + R7 + R8)IC + 0ID = (-Vs3 - Vs4)$$

$$(-R5)IA + (-R4)IB + 0IC + (R5 + R4 + R10)ID = (-Vs2 + Vs4)$$



Mostrado a seguir na forma matricial:

$$\begin{bmatrix} (R1+R2+R5+R9) & -R2 & 0 & -R5 \\ -R2 & (R2+R11+R3+R4) & -R3 & -R4 \\ 0 & -R3 & (R3+R7+R8) & 0 \\ -R5 & -R4 & 0 & (R5+R4+R10) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} IA \\ IB \\ IC \\ ID \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Vs1 \\ Vs2 \\ (-Vs3-Vs4) \\ (-Vs2+Vs4) \end{bmatrix}$$

Substituindo os valores numéricos obtemos o sistema de matrizes com as equações simultâneas:

$$\begin{bmatrix} 18 & -5 & 0 & -2 \\ -5 & 16 & -4 & -1 \\ 0 & -4 & 7 & 0 \\ -2 & -1 & 0 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} IA \\ IB \\ IC \\ ID \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 48 \\ 6 \\ -72 \\ 18 \end{bmatrix}$$

Questão 1.3 Monte o sistema de matrizes com as equações simultâneas das correntes desconhecidas das malhas, por inspeção.

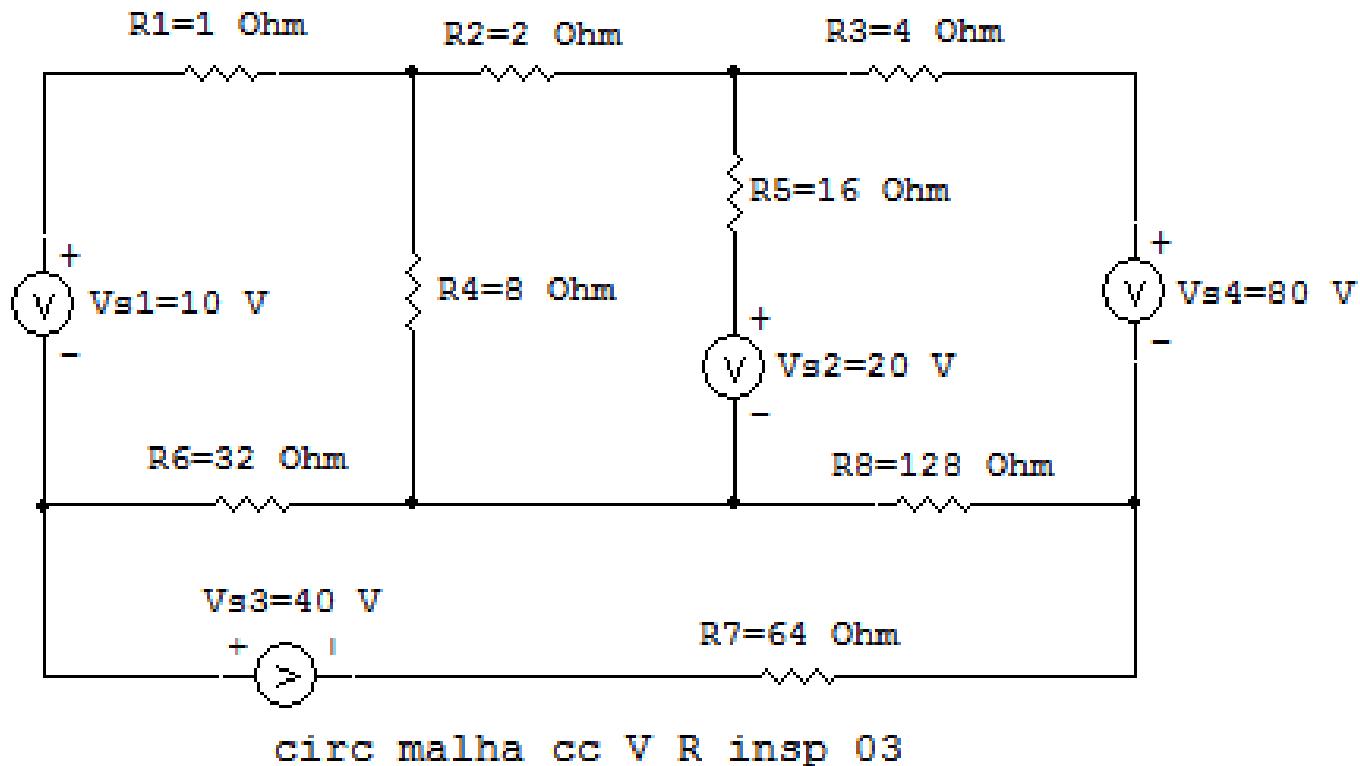


Figura 5: Circuito elétrico 1.3

Aplicando o Roteiro de Análise de Malha

1 Identificar o Circuito

- 1.1 Se o circuito apresentar fontes de corrente alternada e estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito.

2 Identificar as malhas.

2.1 Identificar as malhas.

2.2 Definir as correntes fictícias das malhas no sentido horário.

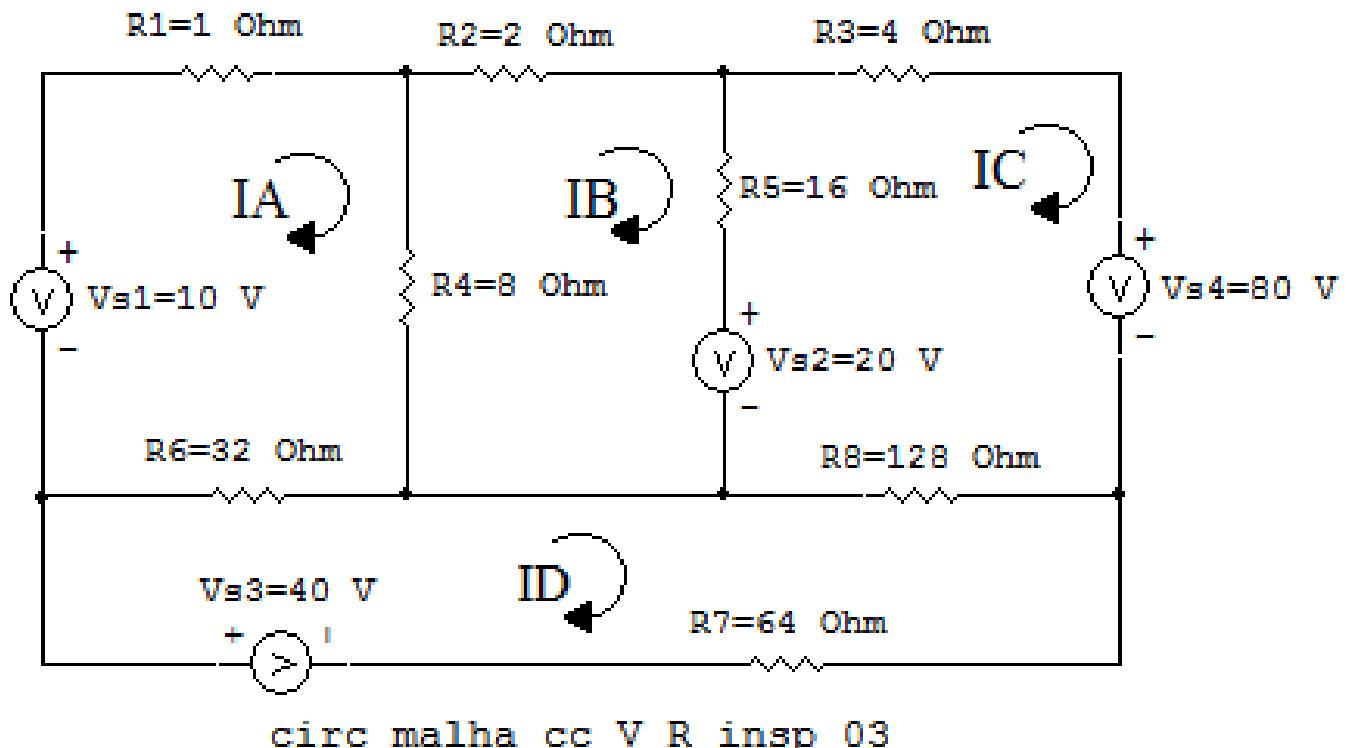


Figura 6: Circuito elétrico as malhas identificadas

3 Obter as Equações Simultâneas

3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.

3.2 Se todas as fontes são de tensão e independentes: obter as equações por simples inspeção.

3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das correntes fictícias das malhas.

3.4 Se possuir fontes de corrente:

3.4.1 Se há fonte de corrente nos ramos externos do circuito.

3.4.1.1 Estabelecer a LKC em um dos nós por onde flui a corrente desta fonte.



3.4.2 Se há fonte de corrente nos ramos internos do circuito.

3.4.2.1 Identificar a Supermalha.

3.4.2.2 Estabelecer a LKC em um dos nós por onde flui a corrente desta fonte.

3.5 Estabelecer as equações LKT para as malhas e/ou supermalhas.

***Ao se aplicar a LKT na supermalha, deve se utilizar a corrente fictícia da malha em que o ramo está diretamente envolvido.**

****Considerar que o terminal de um elemento passivo onde a corrente fictícia da malha estiver entrando, possui potencial mais elevado.**

3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.

$$R1 = 1 \Omega \quad R3 = 4 \Omega \quad R5 = 16 \Omega \quad R7 = 64 \Omega$$

$$R2 = 2 \Omega \quad R4 = 8 \Omega \quad R6 = 32 \Omega \quad R8 = 128 \Omega$$

3.2 Se todas as fontes são de tensão e independentes: obter as equações por simples inspeção.

EQUAÇÕES SIMULTÂNEAS

$$(R1 + R4 + R6)IA + (-R4)IB + 0IC + (-R6)ID = Vs1$$

$$(-R4)IA + (R4 + R2 + R5)IB + (-R5)IC + 0ID = -Vs2$$

$$0IA + (-R5)IB + (R5 + R3 + R8)IC + (-R8)ID = (Vs2 - Vs4)$$

$$(-R6)IA + 0IB + (-R8)IC + (R6 + R8 + R7)ID = Vs3$$



Mostrado a seguir na forma matricial:

$$\begin{bmatrix} (R1+R4+R6) & -R4 & 0 & -R6 \\ -R4 & (R4+R2+R5) & -R5 & 0 \\ 0 & -R5 & (R5+R3+R8) & -R8 \\ -R6 & 0 & -R8 & (R6+R8+R7) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} IA \\ IB \\ IC \\ ID \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Vs1 \\ -Vs2 \\ (Vs2-Vs4) \\ Vs3 \end{bmatrix}$$

Substituindo os valores numéricos obtemos o sistema de matrizes com as equações simultâneas:

$$\begin{bmatrix} 41 & -8 & 0 & -32 \\ -8 & 26 & -16 & 0 \\ 0 & -16 & 148 & -128 \\ -32 & 0 & -128 & 224 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} IA \\ IB \\ IC \\ ID \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ -20 \\ -60 \\ 40 \end{bmatrix}$$



Questão 2.1 : Calcule as potências nas fontes e nos resistores, utilizando análise de malha.

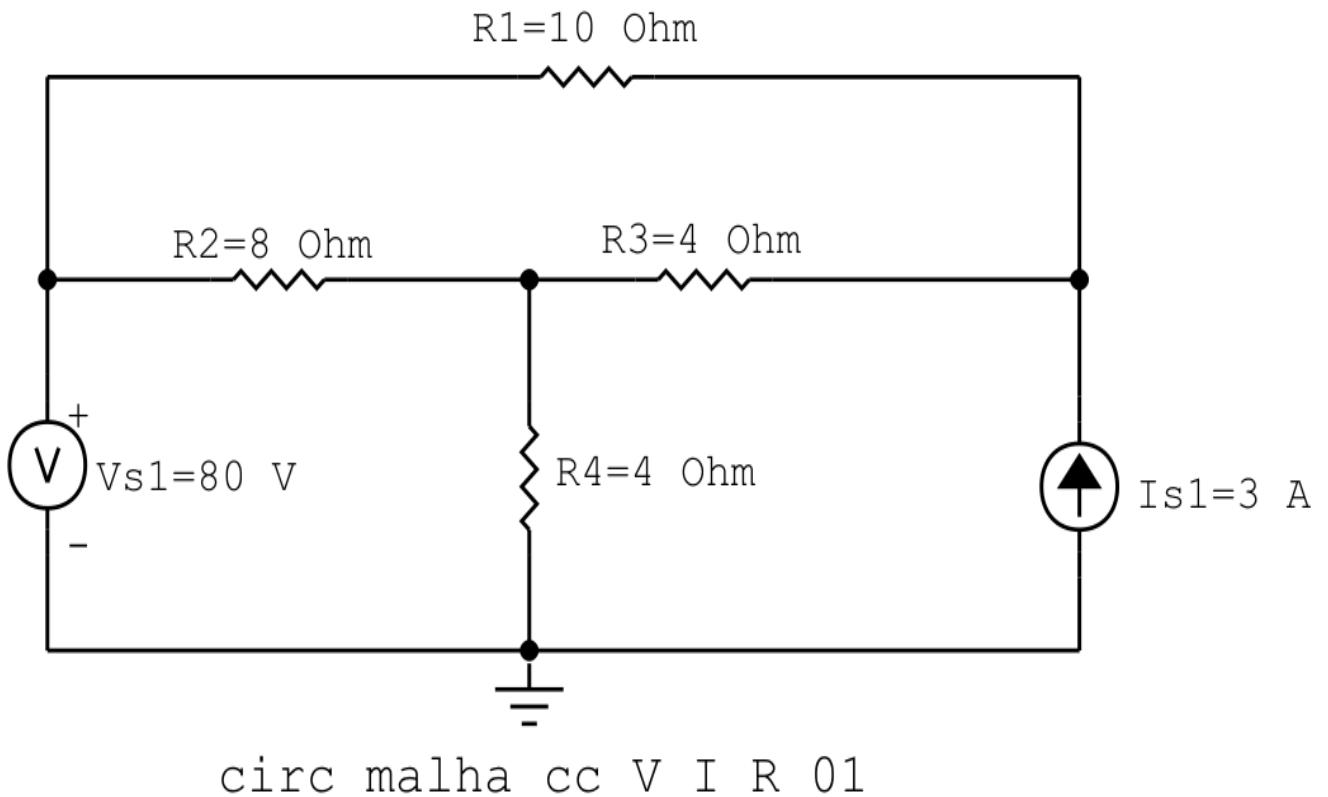


Figura 7: Circuito elétrico 2.1

Aplicando o Roteiro de Análise de Malha

1 Identificar o Circuito

- 1.1 Se o circuito apresentar fontes de corrente alternada e estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito.

2 Identificar as malhas.

2.1 Identificar as malhas.

2.2 Definir as correntes fictícias das malhas no sentido horário.

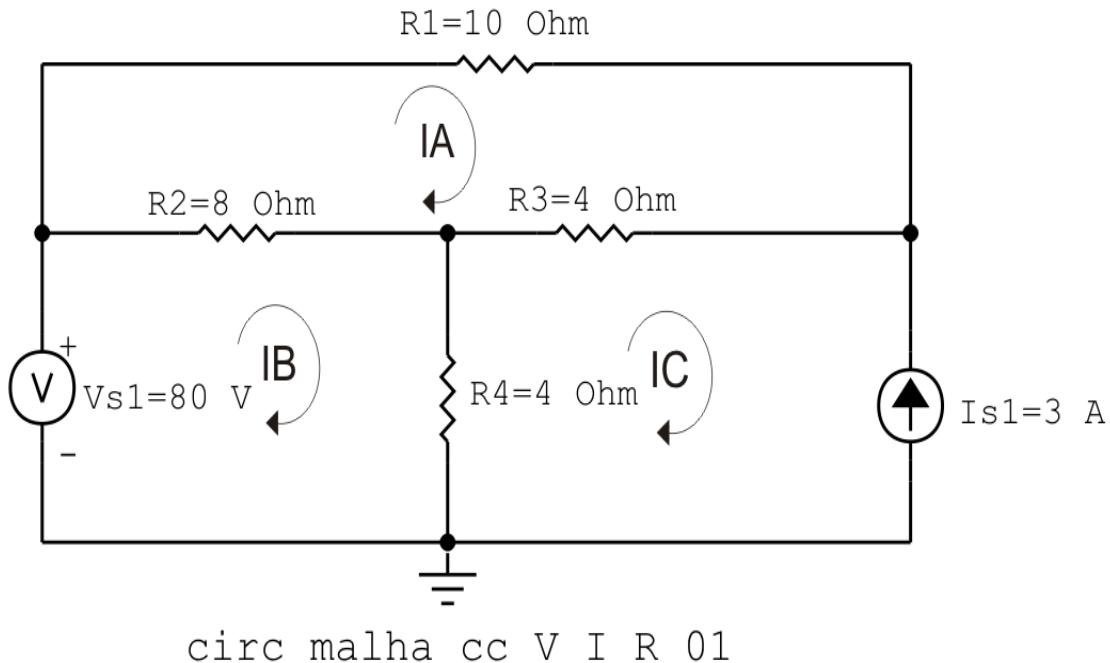


Figura 8: Circuito elétrico com as malhas identificadas

3 Obter as Equações Simultâneas

3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.

3.2 Se todas as fontes são de tensão e independentes: obter as equações por simples inspeção.

3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das correntes fictícias das malhas.

3.4 Se possuir fontes de corrente:

3.4.1 Se há fonte de corrente nos ramos externos do circuito.

3.4.1.1 Estabelecer a LKC em um dos nós por onde flui a corrente desta fonte.

3.4.2 Se há fonte de corrente nos ramos internos do circuito.

3.4.2.1 Identificar a Supermalha.



3.4.2.2 Estabelecer a LKC em um dos nós por onde flui a corrente desta fonte.

3.5 Estabelecer as equações LKT para as malhas e/ou supermalhas.

***Ao se aplicar a LKT na supermalha, deve se utilizar a corrente fictícia da malha em que o ramo está diretamente envolvido.**

****Considerar que o terminal de um elemento passivo onde a corrente fictícia da malha estiver entrando, possui potencial mais elevado.**

3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.

$$R1 = 10 \Omega \quad R2 = 8 \Omega \quad R3 = 4 \Omega \quad R4 = 4 \Omega$$

3.2 Se todas as fontes são de tensão e independentes: obter as equações por simples inspeção.

Não se aplica.

3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das correntes fictícias das malhas.

Não se aplica.

3.4 Se possuir fontes de corrente:

3.4.1 Se há fonte de corrente nos ramos externos do circuito.

3.4.1.1 Estabelecer a LKC em um dos nós por onde flui a corrente desta fonte.

$$IC = -Is1, \text{ como } Is1 = 3 \text{ A, temos: } \Rightarrow IC = -3 \text{ A}$$

3.4.2 Se há fonte de corrente nos ramos internos do circuito.

3.4.2.1 Identificar a Supermalha.

Não se aplica.

3.4.2.2 Estabelecer a LKC em um dos nós por onde flui a corrente desta fonte.

Não se aplica.

3.5 Estabelecer as equações LKT para as malhas e/ou supermalhas.

Equação na Malha A :

$$R1IA + R2(IA - IB) + R3(IA - IC) = 0$$



$$R1IA + R2IA - R2IB + R3IA - R3IC = 0$$

$$(R1 + R2 + R3)IA - R2IB = R3IC \quad \dots \dots \dots \text{Equação 1}$$

Equação na Malha B :

$$-Vs1 + R2(IB - IA) + R4(IB - IC) = 0$$

$$-Vs1 + R2IB - R2IA + R4IB - R4IC = 0$$

$$-R2IA + (R2 + R4)IB = Vs1 + R4IC \quad \dots \dots \dots \text{Equação 2}$$

4 Resolver as equações simultâneas para obter as correntes fictícias das malhas.

Substituindo $Vs1$, IC e os valores das resistências nas equações acima:

Na Equação 1:

$$(R1 + R2 + R3)IA - R2IB = R3IC$$

$$(10 + 8 + 4)IA - (8)IB = 4(-3)$$

$$(22)IA - (8)IB = -12$$

Na Equação 2:

$$-R2IA + (R2 + R4)IB = Vs1 + R4IC$$

$$-(8)IA + (8 + 4)IB = (80) + ((4)-3)$$

$$-(8)IA + (12)IB = 68$$

EQUAÇÕES SIMULTÂNEAS

$$(22)IA - (8)IB = -12$$

$$-(8)IA + (12)IB = 68$$

Mostrado a seguir na forma matricial:

$$\begin{bmatrix} 22 & -8 \\ -8 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} IA \\ IB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 \\ 68 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 22 & -8 \\ -8 & 12 \end{vmatrix} = 264 - 64 = \Delta = 200$$



$$\Delta_{IA} = \begin{vmatrix} -12 & -8 \\ 68 & 12 \end{vmatrix} = -144 - (-544) = \Delta_{IA} = 400$$

$$IA = \frac{\Delta_{IA}}{\Delta} = \frac{400}{200} \Rightarrow IA = 2 \text{ A}$$

$$\Delta_{IB} = \begin{vmatrix} 22 & -12 \\ -8 & 68 \end{vmatrix} = 1496 - 96 = \Delta_{IB} = 1400$$

$$IB = \frac{\Delta_{IB}}{\Delta} = \frac{1400}{200} \Rightarrow IB = 7 \text{ A}$$

Assim temos:

$$IA = 2 \text{ A}$$

$$IB = 7 \text{ A}$$

$$IC = -3 \text{ A}$$

5 Obter os parâmetros (tensões, correntes e potências), nos ramos desejados.

5.1 Estabelecer a convenção dos mesmos, no circuito.

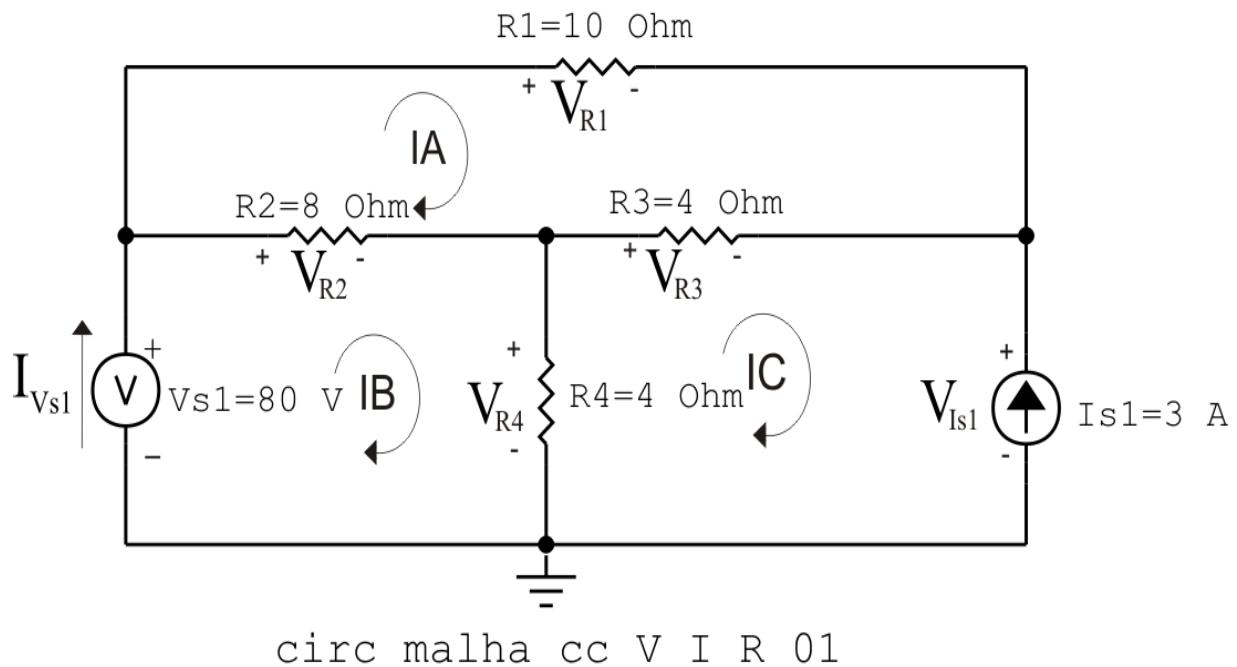


Figura 9: Circuito elétrico com as convenções de tensão/corrente nos ramos.

5.2 Cálculo das variáveis pretendidas.

5.2.1 Na resistência R_1 :

$$I_{R1} = IA \implies I_{R1} = 2 \text{ A}$$

$$V_{R1} = R_1 I_{R1} = (10)(2) \implies V_{R1} = 20 \text{ V}$$

$$P_{R1} = V_{R1} I_{R1} = (20)(2) \implies P_{R1} = 40 \text{ W}$$

5.2.2 Na resistência R_2 :

$$I_{R2} = (IB - IA) = (7 - 2) \implies I_{R2} = 5 \text{ A}$$

$$V_{R2} = R_2 I_{R2} = (8)(5) \implies V_{R2} = 40 \text{ V}$$

$$P_{R2} = V_{R2} I_{R2} = (40)(5) \implies P_{R2} = 200 \text{ W}$$

5.2.3 Na resistência R_3 :

$$I_{R3} = (IA - IC) = (2 - (-3)) \implies I_{R3} = 5 \text{ A}$$

$$V_{R3} = R_3 I_{R3} = (4)(5) \implies V_{R3} = 20 \text{ V}$$

$$P_{R3} = V_{R3} I_{R3} = (20)(5) \implies P_{R3} = 100 \text{ W}$$



5.2.4 Na resistência R_4 :

$$I_{R4} = (IB - IC) = (7 - (-3)) \Rightarrow I_{R4} = 10 \text{ A}$$

$$V_{R4} = R_4 I_{R4} = (4)(10) \Rightarrow V_{R4} = 40 \text{ V}$$

$$P_{R4} = V_{R4} I_{R4} = (40)(10) \Rightarrow P_{R4} = 400 \text{ W}$$

5.2.5 Na fonte de corrente I_{s1} :

$$I_{s1} \Rightarrow I_{s1} = 3 \text{ A}$$

$$V_{I_{s1}} = (V_{R3} + V_{R4}) = (20 + 40) \Rightarrow V_{I_{s1}} = 60 \text{ V}$$

$$P_{I_{s1}} = -V_{I_{s1}} I_{s1} = -(60)(3) \Rightarrow P_{I_{s1}} = -180 \text{ W}$$

5.2.6 Na fonte de tensão V_{s1} :

$$V_{s1} = 80 \text{ V}$$

$$I_{V_{s1}} = IB \Rightarrow I_{V_{s1}} = 7 \text{ A}$$

$$P_{V_{s1}} = -V_{s1} I_{V_{s1}} = -(80)(7) \Rightarrow P_{V_{s1}} = -560 \text{ W}$$

6 Verificação dos resultados

6.1 A prova pode ser obtida através da LKT nas malhas ($\sum v = 0$) e a Lei de conservação de energia ($\sum S = 0$).

$$\sum P_F + \sum P_R = 0$$

$$(P_{V_{s1}} + P_{I_{s1}}) + (P_{R1} + P_{R2} + P_{R3} + P_{R4}) = 0$$


$$(-740) + (740) = 0$$

6.2 Se for o caso realizar as devidas conversões necessárias.

7 Retorno ao domínio do tempo.

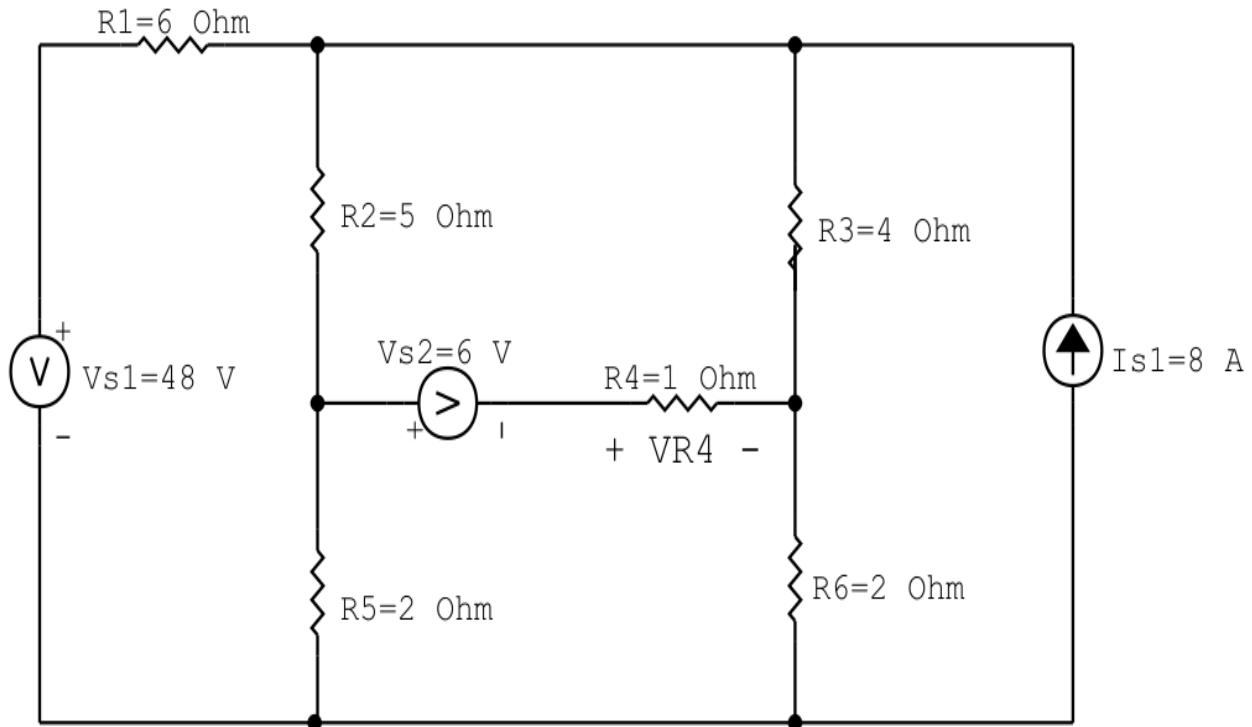7.1 Realizar a transformada inversa dos itens solicitados.

Questão 2.2 : Calcule as potências nas fontes e nos resistores, utilizando análise de malha.



circ malha cc V I R 02

Figura 10: Circuito elétrico 2.2

Aplicando o Roteiro de Análise de Malha

1 Identificar o Circuito

- 1.1 Se o circuito apresentar fontes de corrente alternada e estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito.

2 Identificar as malhas.

2.1 Identificar as malhas.

2.2 Definir as correntes fictícias das malhas no sentido horário.

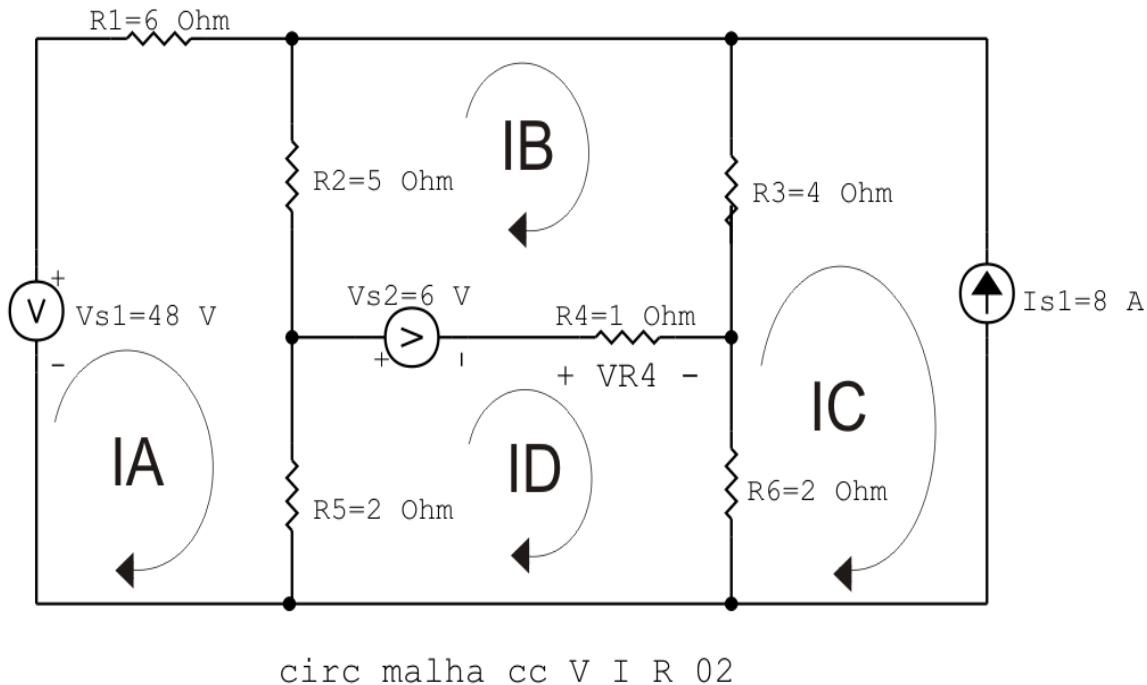


Figura 11: Circuito elétrico com as malhas identificadas

3 Obter as Equações Simultâneas

3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.

3.2 Se todas as fontes são de tensão e independentes: obter as equações por simples inspeção.

3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das correntes fictícias das malhas.

3.4 Se possuir fontes de corrente:

3.4.1 Se há fonte de corrente nos ramos externos do circuito.

3.4.1.1 Estabelecer a LKC em um dos nós por onde flui a corrente desta fonte.

3.4.2 Se há fonte de corrente nos ramos internos do circuito.

3.4.2.1 Identificar a Supermalha.



3.4.2.2 Estabelecer a LKC em um dos nós por onde flui a corrente desta fonte.

3.5 Estabelecer as equações LKT para as malhas e/ou supermalhas.

***Ao se aplicar a LKT na supermalha, deve se utilizar a corrente fictícia da malha em que o ramo está diretamente envolvido.**

****Considerar que o terminal de um elemento passivo onde a corrente fictícia da malha estiver entrando, possui potencial mais elevado.**

3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.

$$R1 = 6 \Omega \quad R2 = 5 \Omega \quad R3 = 4 \Omega \quad R4 = 1 \Omega \quad R5 = 2 \Omega \quad R6 = 2 \Omega$$

3.2 Se todas as fontes são de tensão e independentes: obter as equações por simples inspeção.

Não se aplica.

3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das correntes fictícias das malhas.

Não se aplica.

3.4 Se possuir fontes de corrente:

3.4.1 Se há fonte de corrente nos ramos externos do circuito.

3.4.1.1 Estabelecer a LKC em um dos nós por onde flui a corrente desta fonte.

$$IC = -Is1, \text{ como } Is1 = 8 \text{ A, temos: } \Rightarrow IC = -8 \text{ A}$$

3.4.2 Se há fonte de corrente nos ramos internos do circuito.

3.4.2.1 Identificar a Supermalha.

Não se aplica.

3.4.2.2 Estabelecer a LKC em um dos nós por onde flui a corrente desta fonte.

Não se aplica.

3.5 Estabelecer as equações LKT para as malhas e/ou supermalhas.

Equação na Malha A :

$$-Vs1 + R1IA + R2(IA - IB) + R5(IA - ID) = 0$$



$$R1IA + R2IA - R2IB + R5IA - R5ID = Vs1$$

$$(R1 + R2 + R5)IA - R2IB - R5ID = Vs1 \quad \dots \dots \dots \text{Equação 1}$$

Equação na Malha B :

$$R2(IB - IA) + R3(IB - IC) + R4(IB - ID) - Vs2 = 0$$

$$R2IB - R2IA + R3IB - R3IC + R4IB - R4ID = Vs2$$

$$-R2IA + (R2 + R3 + R4)IB - R4ID = Vs2 + R3IC \quad \dots \dots \dots \text{Equação 2}$$

Equação na Malha D :

$$R5(ID - IA) + Vs2 + R4(ID - IB) + R6(ID - IC) = 0$$

$$R5ID - R5IA + R4ID - R4IB + R6ID - R6IC = -Vs2$$

$$-R5IA - R4IB + (R5 + R4 + R6)ID = -Vs2 + R6IC \quad \dots \dots \dots \text{Equação 3}$$

4 Resolver as equações simultâneas para obter as correntes fictícias das malhas.

Substituindo $Vs1$, $Vs2$, IC e os valores das resistências nas equações acima:

Na Equação 1:

$$(R1 + R2 + R5)IA - R2IB - R5ID = Vs1$$

$$(6 + 5 + 2)IA - (5)IB - (2)ID = 48$$

$$(13)IA - (5)IB - (2)ID = 48$$

Na Equação 2:

$$-R2IA + (R2 + R3 + R4)IB - R4ID = Vs2 + R3IC$$

$$-(5)IA + (5 + 4 + 1)IB - (1)ID = (-6) + (4)(-8)$$

$$-(5)IA + (10)IB - (1)ID = -26$$

Na Equação 3:

$$-R5IA - R4IB + (R5 + R4 + R6)ID = -Vs2 + R6IC$$



$$-(2)IA - (1)IB + (2 + 1 + 2)ID = (-6) + (2)(-8)$$

$$-(2)IA - (1)IB + (5)ID = -22$$

Aplicando o **Teorema de Cramer** nas equações abaixo:

$$(13)IA - (5)IB - (2)ID = 48$$

$$-(5)IA + (10)IB - (1)ID = -26$$

$$-(2)IA - (1)IB + (5)ID = -22$$

$$\begin{bmatrix} 13 & -5 & -2 \\ -5 & 10 & -1 \\ -2 & -1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} IA \\ IB \\ ID \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 48 \\ -26 \\ -22 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 13 & -5 & -2 \\ -5 & 10 & -1 \\ -2 & -1 & 5 \end{vmatrix} = 630 - 178 = \Delta = 452$$

$$\Delta_{IA} = \begin{vmatrix} 48 & -5 & -2 \\ -26 & 10 & -1 \\ -22 & -1 & 5 \end{vmatrix} = 2238 - 1138 = \Delta_{IA} = 1100$$

$$IA = \frac{\Delta_{IA}}{\Delta} = \frac{1100}{452} \Rightarrow IA = 2,433 \text{ A}$$

$$\Delta_{IB} = \begin{vmatrix} 13 & 48 & -2 \\ -5 & -26 & -1 \\ -2 & -22 & 5 \end{vmatrix} = -1814 - (-1018) = \Delta_{IB} = -796$$

$$IB = \frac{\Delta_{IB}}{\Delta} = \frac{-796}{452} \Rightarrow IB = -1,761 \text{ A}$$

$$\Delta_{ID} = \begin{vmatrix} 13 & -5 & 48 \\ -5 & 10 & -26 \\ -2 & -1 & -22 \end{vmatrix} = -2880 - (-1172) = \Delta_{ID} = -1708$$

$$ID = \frac{\Delta_{ID}}{\Delta} = \frac{-1708}{452} \Rightarrow ID = -3,778 \text{ A}$$

Assim temos:

$$IA = 2,433 \text{ A}$$


$$IB = -1,761 \text{ A}$$

$$IC = -8 \text{ A}$$

$$ID = -3,778 \text{ A}$$

5 Obter os parâmetros (tensões, correntes e potências), nos ramos desejados.

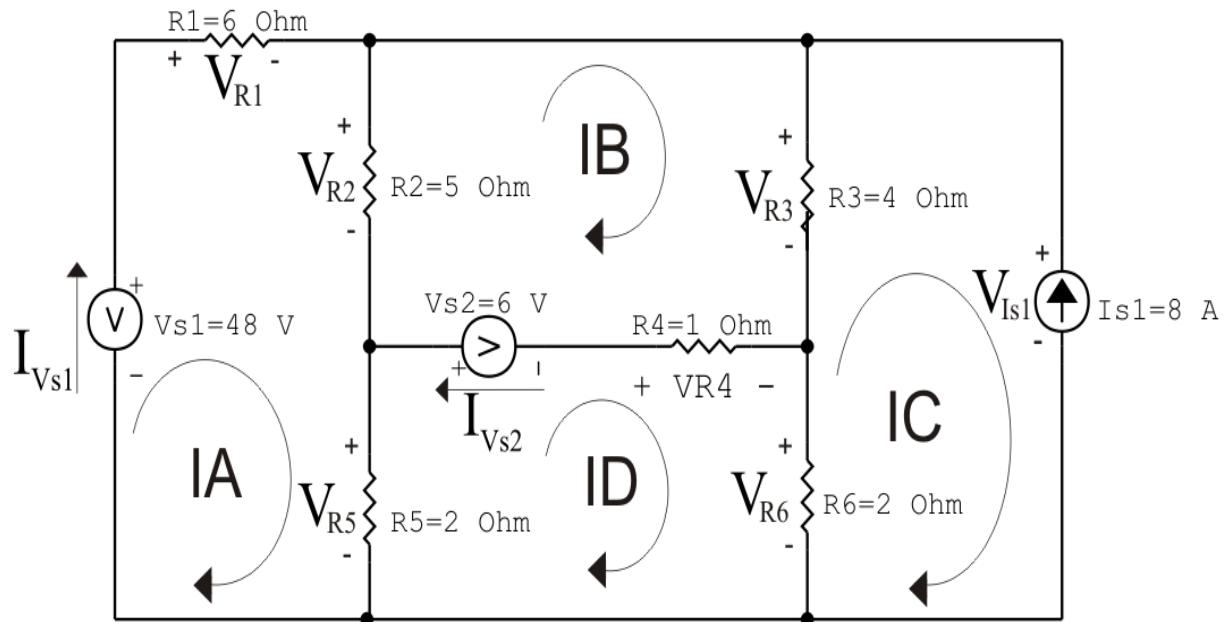5.1 Estabelecer a convenção dos mesmos, no circuito.



circ malha cc V I R 02

Figura 12: Circuito elétrico com as convenções de tensão/corrente nos ramos.

5.2 Cálculo das variáveis pretendidas.

5.2.1 Na resistência $R1$:

$$I_{R1} = IA \Rightarrow I_{R1} = 2,433 \text{ A}$$

$$V_{R1} = R1I_{R1} = (6)(2,433) \Rightarrow V_{R1} = 14,602 \text{ V}$$

$$P_{R1} = V_{R1}I_{R1} = (14,602)(2,433) \Rightarrow P_{R1} = 35,535 \text{ W}$$

**5.2.2 Na resistência R_2 :**

$$I_{R2} = (IA - IB) = (2,433 - (-1,761)) \Rightarrow I_{R2} = 4,195 \text{ A}$$

$$V_{R2} = R_2 I_{R2} = (5)(4,195) \Rightarrow V_{R2} = 20,973 \text{ V}$$

$$P_{R2} = V_{R2} I_{R2} = (20,973)(4,195) \Rightarrow P_{R2} = 87,977 \text{ W}$$

5.2.3 Na resistência R_3 :

$$I_{R3} = (IB - IC) = (-1,761 - (-8)) \Rightarrow I_{R3} = 6,239 \text{ A}$$

$$V_{R3} = R_3 I_{R3} = (4)(6,239) \Rightarrow V_{R3} = 24,956 \text{ V}$$

$$P_{R3} = V_{R3} I_{R3} = (24,956)(6,239) \Rightarrow P_{R3} = 155,697 \text{ W}$$

5.2.4 Na resistência R_4 :

$$I_{R4} = (IB - ID) = (-1,761 - (-3,778)) \Rightarrow I_{R4} = 2,018 \text{ A}$$

$$V_{R4} = R_4 I_{R4} = (1)(2,018) \Rightarrow V_{R4} = 2,018 \text{ V}$$

$$P_{R4} = V_{R4} I_{R4} = (2,018)(2,018) \Rightarrow P_{R4} = 4,071 \text{ W}$$

5.2.5 Na resistência R_5 :

$$I_{R5} = (IA - ID) = (2,433 - (-3,778)) \Rightarrow I_{R5} = 6,212 \text{ A}$$

$$V_{R5} = R_5 I_{R5} = (2)(6,212) \Rightarrow V_{R5} = 12,425 \text{ V}$$

$$P_{R5} = V_{R5} I_{R5} = (12,425)(6,212) \Rightarrow P_{R5} = 77,188 \text{ W}$$

5.2.6 Na resistência R_6 :

$$I_{R6} = (ID - IC) = (-3,778 - (-8)) \Rightarrow I_{R6} = 4,221 \text{ A}$$

$$V_{R6} = R_6 I_{R6} = (2)(4,221) \Rightarrow V_{R6} = 8,442 \text{ V}$$

$$P_{R6} = V_{R6} I_{R6} = (8,442)(4,221) \Rightarrow P_{R6} = 35,638 \text{ W}$$

5.2.7 Na fonte de corrente I_{s1} :

$$I_{s1} \Rightarrow I_{s1} = 8 \text{ A}$$

$$V_{I_{s1}} = (V_{R6} + V_{R4}) = (8,442 + 2,018) \Rightarrow V_{I_{s1}} = 33,398 \text{ V}$$

$$P_{I_{s1}} = -V_{I_{s1}} I_{s1} = -(33,398)(8) \Rightarrow P_{I_{s1}} = -267,186 \text{ W}$$

5.2.8 Na fonte de tensão V_{s1} :

$$V_{s1} = 48 \text{ V}$$



$$I_{V_{s1}} = IA \implies I_{V_{s1}} = 2,433 \text{ A}$$
$$P_{V_{s1}} = -V_{s1} I_{V_{s1}} = -(48)(2,433) \implies P_{V_{s1}} = -116,814 \text{ W}$$

5.2.9 Na fonte de tensão V_{s2} :

$$V_{s2} = 6 \text{ V}$$

$$I_{V_{s2}} = (IB - ID) = (-1,761 - (-3,778)) \implies I_{V_{s2}} = 2,018 \text{ A}$$
$$P_{V_{s2}} = -V_{s2} I_{V_{s2}} = -(6)(2,018) \implies P_{V_{s2}} = -12,106 \text{ W}$$

6 Verificação dos resultados

6.1 A prova pode ser obtida através da LKT nas malhas ($\sum v = 0$) e a Lei de conservação de energia ($\sum S = 0$).

$$\sum P_F + \sum P_R = 0$$

$$(P_{V_{s1}} + P_{V_{s2}} + P_{I_{s1}}) + (P_{R1} + P_{R2} + P_{R3} + P_{R4} + P_{R5} + P_{R6}) = 0$$

$$(-396,106) + (396,106) = 0$$


6.2 Se for o caso realizar as devidas conversões necessárias.

7 Retorno ao domínio do tempo.

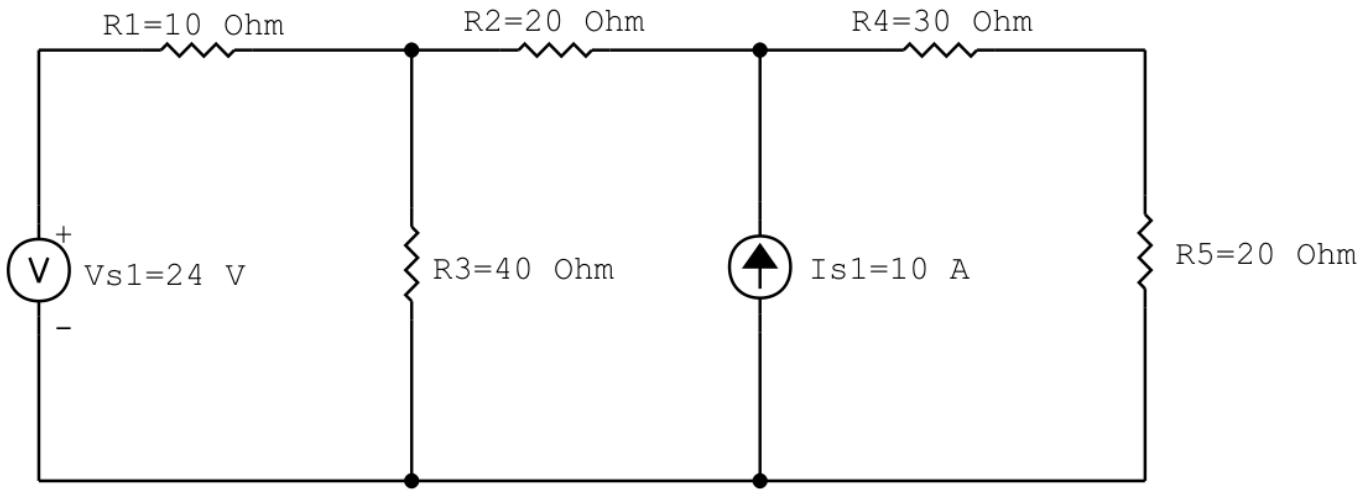7.1 Realizar a transformada inversa dos itens solicitados.



Questão 2.3 : Calcule as potências nas fontes e nos resistores, utilizando análise de malha.



circ malha cc V I R 03

Figura 13: Circuito elétrico 2.3

Aplicando o Roteiro de Análise de Malha


1 Identificar o Circuito

- 1.1 Se o circuito apresentar fontes de corrente alternada e estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito.

2 Identificar as malhas.

2.1 Identificar as malhas.

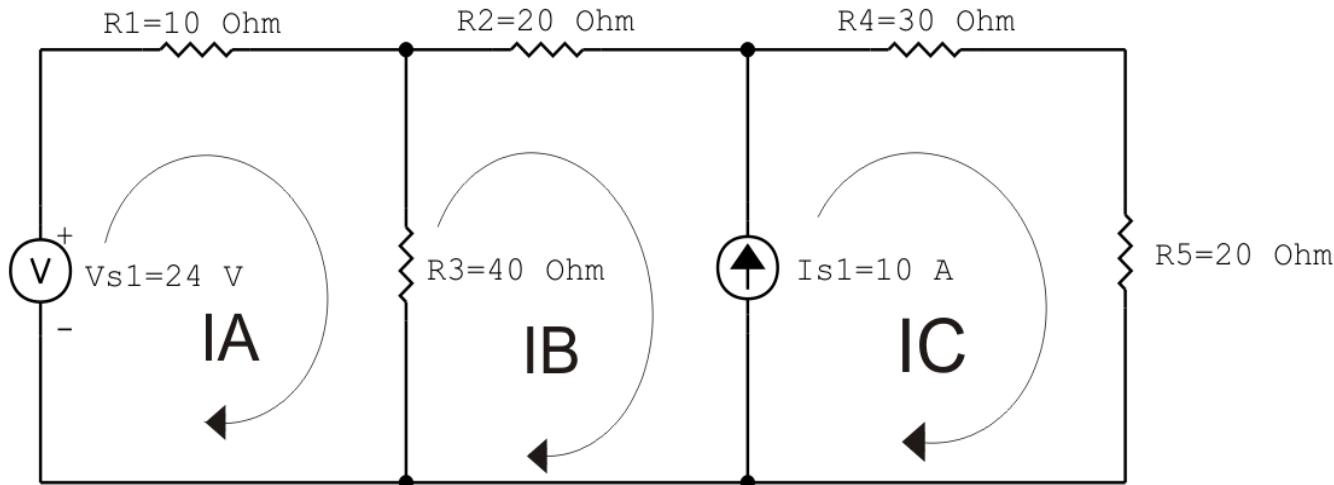2.2 Definir as correntes fictícias das malhas no sentido horário.



circ malha cc V I R 03

Figura 14: Circuito elétrico com as malhas identificadas

3 Obter as Equações Simultâneas

3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.

3.2 Se todas as fontes são de tensão e independentes: obter as equações por simples inspeção.

3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das correntes fictícias das malhas.

3.4 Se possuir fontes de corrente:

3.4.1 Se há fonte de corrente nos ramos externos do circuito.

3.4.1.1 Estabelecer a LKC em um dos nós por onde flui a corrente desta fonte.

3.4.2 Se há fonte de corrente nos ramos internos do circuito.

3.4.2.1 Identificar a Supermalha.

3.4.2.2 Estabelecer a LKC em um dos nós por onde flui a corrente desta fonte.



3.5 Estabelecer as equações LKT para as malhas e/ou supermalhas.

*Ao se aplicar a LKT na supermalha, deve se utilizar a corrente fictícia da malha em que o ramo está diretamente envolvido.

**Considerar que o terminal de um elemento passivo onde a corrente fictícia da malha estiver entrando, possui potencial mais elevado.

3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.

$$R1 = 10 \Omega \quad R2 = 20 \Omega \quad R3 = 40 \Omega \quad R4 = 30 \Omega \quad R5 = 20 \Omega$$

3.2 Se todas as fontes são de tensão e independentes: obter as equações por simples inspeção.

Não se aplica.

3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das correntes fictícias das malhas.

Não se aplica.

3.4 Se possuir fontes de corrente:

3.4.1 Se há fonte de corrente nos ramos externos do circuito.

3.4.1.1 Estabelecer a LKC em um dos nós por onde flui a corrente desta fonte.

Não se aplica.

3.4.2 Se há fonte de corrente nos ramos internos do circuito.

3.4.2.1 Identificar a Supermalha.

3.4.2.2 Estabelecer a LKC em um dos nós por onde flui a corrente desta fonte.

$$-IB + IC = Is1, \text{ e como } Is1 = 10 \text{ A} \implies IC = 10 + IB.$$

3.5 Estabelecer as equações LKT para as malhas e/ou supermalhas.

Equação na Malha A :

$$-Vs1 + R1IA + R3(IA - IB) = 0$$

$$R1IA + R3IA - R3IB = Vs1$$

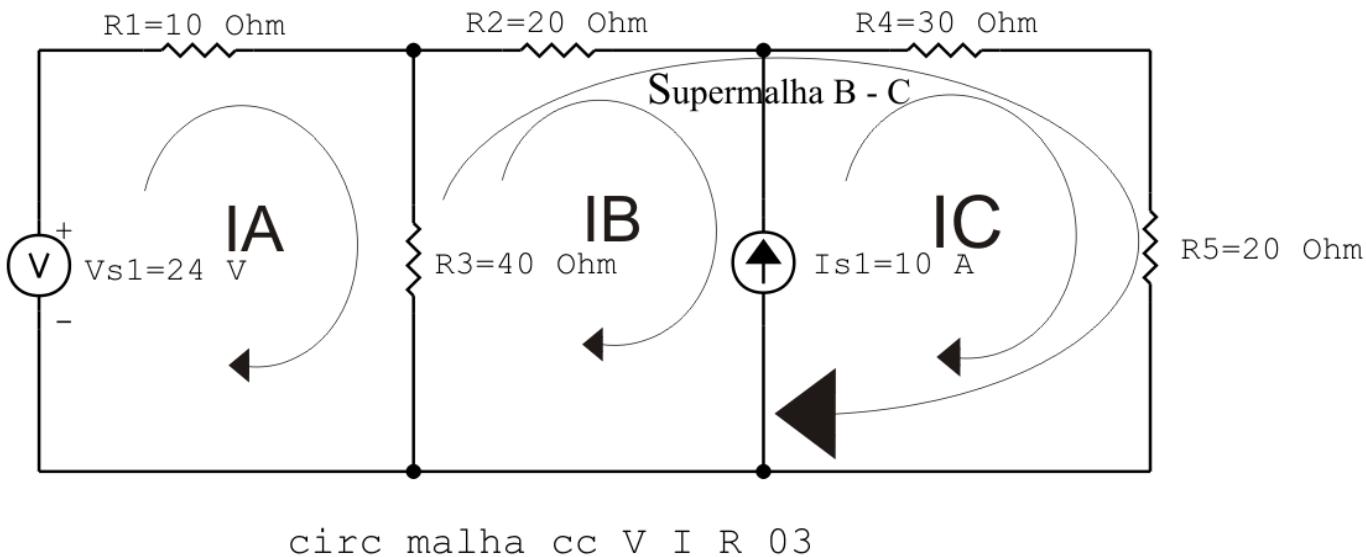


Figura 15: Circuito elétrico com a Supermalha identificada.

Equação na Supermalha B-C :

$$R3(IB - IA) + R2IB + R4IC + R5IC = 0$$

$$R3IB - R3IA + R2IB + R4IC + R5IC = 0$$

4 Resolver as equações simultâneas para obter as correntes fictícias das malhas.

Substituindo V_{s1} , IC e os valores das resistências nas equações acima:

Na Equação 1:

$$(R1 + R3)IA - R3IB = Vs1$$

$$(10 + 40)IA - (40)IB = 24$$

$$(50)IA - (40)IB = 24$$

Na Equação 2:



$$\begin{aligned}-R3IA + (R3 + R2)IB + (R4 + R5)IC &= 0 \\ -(40)IA + (40 + 20)IB + (30 + 20)(10 + IB) &= 0 \\ -(40)IA + (110)IB &= -500\end{aligned}$$

EQUAÇÕES SIMULTÂNEAS

$$\begin{aligned}(50)IA - (40)IB &= 24 \\ -(40)IA + (110)IB &= -500\end{aligned}$$

Mostrado a seguir na forma matricial:

$$\begin{bmatrix} 50 & -40 \\ -40 & 110 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} IA \\ IB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 \\ -500 \end{bmatrix}$$
$$\Delta = \begin{vmatrix} 50 & -40 \\ -40 & 110 \end{vmatrix} = 5500 - 1600 = \Delta = 3900$$

$$\Delta_{IA} = \begin{vmatrix} 24 & -40 \\ -500 & 110 \end{vmatrix} = -2640 - 20000 = \Delta_{IA} = -17360$$

$$IA = \frac{\Delta_{IA}}{\Delta} = \frac{-17360}{3900} \Rightarrow IA = -4,451 \text{ A}$$

$$\Delta_{IB} = \begin{vmatrix} 50 & -24 \\ -40 & -500 \end{vmatrix} = -25000 - (-960) = \Delta_{IB} = -24040$$

$$IB = \frac{\Delta_{IB}}{\Delta} = \frac{-24040}{3900} \Rightarrow IB = -6,164 \text{ A}$$

Assim temos:


$$IA = -4,451 \text{ A}$$

$$IB = -6,164 \text{ A}$$

$$IC = 3,836 \text{ A}$$

5 Obter os parâmetros (tensões, correntes e potências), nos ramos desejados.

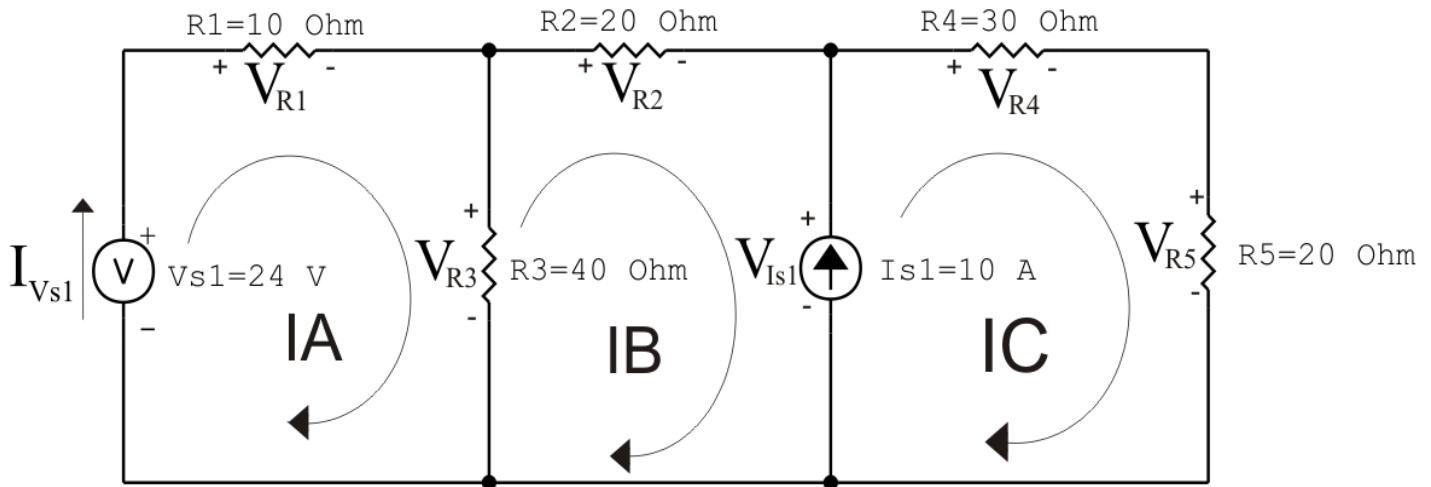5.1 Estabelecer a convenção dos mesmos, no circuito.



circ malha cc V I R 03

Figura 16: Circuito elétrico com as convenções de tensão/corrente nos ramos.

5.2 Cálculo das variáveis pretendidas.

5.2.1 Na resistência R_1 :

$$I_{R1} = IA \implies I_{R1} = -4,451 \text{ A}$$

$$V_{R1} = R_1 I_{R1} = (10)(-4,451) \implies V_{R1} = -44,513 \text{ V}$$

$$P_{R1} = V_{R1} I_{R1} = (-44,513)(-4,451) \implies P_{R1} = 198,139 \text{ W}$$

5.2.2 Na resistência R_2 :

$$I_{R2} = IB \implies I_{R2} = -6,164 \text{ A}$$

$$V_{R2} = R_2 I_{R2} = (20)(-6,164) \implies V_{R2} = -123,282 \text{ V}$$

$$P_{R2} = V_{R2} I_{R2} = (-123,282)(-6,164) \implies P_{R2} = 759,923 \text{ W}$$

5.2.3 Na resistência R_3 :

$$I_{R3} = (IA - IB) = (-4,451 - (-6,164)) \implies I_{R3} = 1,713 \text{ A}$$

$$V_{R3} = R_3 I_{R3} = (40)(1,713) \implies V_{R3} = 68,513 \text{ V}$$

$$P_{R3} = V_{R3} I_{R3} = (68,513)(1,713) \implies P_{R3} = 117,350 \text{ W}$$

5.2.4 Na resistência R_4 :

$$I_{R4} = IC \implies I_{R4} = 3,836 \text{ A}$$



$$V_{R4} = R_4 I_{R4} = (30)(3,836) \Rightarrow V_{R4} = 115,077 \text{ V}$$

$$P_{R4} = V_{R4} I_{R4} = (115,077)(3,836) \Rightarrow P_{R4} = 441,423 \text{ W}$$

5.2.5 Na resistência $R5$:

$$I_{R5} = IC \Rightarrow I_{R5} = 3,836 \text{ A}$$

$$V_{R5} = R_5 I_{R5} = (20)(3,836) \Rightarrow V_{R5} = 76,718 \text{ V}$$

$$P_{R5} = V_{R5} I_{R5} = (76,718)(3,836) \Rightarrow P_{R5} = 294,282 \text{ W}$$

5.2.6 Na fonte de corrente I_{s1} :

$$I_{s1} \Rightarrow I_{s1} = 10 \text{ A}$$

$$V_{I_{s1}} = (V_{R4} + V_{R5}) = (115,077 + 76,718) \Rightarrow V_{I_{s1}} = 191,795 \text{ V}$$

$$P_{I_{s1}} = -V_{I_{s1}} I_{s1} = -(191,795)(10) \Rightarrow P_{I_{s1}} = -1917,949 \text{ W}$$

5.2.7 Na fonte de tensão V_{s1} :

$$V_{s1} = 24 \text{ V}$$

$$I_{V_{s1}} = IA \Rightarrow I_{V_{s1}} = -4,451 \text{ A}$$

$$P_{V_{s1}} = -V_{s1} I_{V_{s1}} = -(24)(-4,451) \Rightarrow P_{V_{s1}} = 106,831 \text{ W}$$

6 Verificação dos resultados

6.1 A prova pode ser obtida através da LKT nas malhas ($\sum v = 0$) e a Lei de conservação de energia ($\sum S = 0$).

$$\sum P_F + \sum P_R = 0$$

$$(P_{V_{s1}} + P_{I_{s1}}) + (P_{R1} + P_{R2} + P_{R3} + P_{R4} + P_{R5}) = 0$$


$$(-1811,118) + (1811,118) = 0$$

6.2 Se for o caso realizar as devidas conversões necessárias.

7 Retorno ao domínio do tempo.

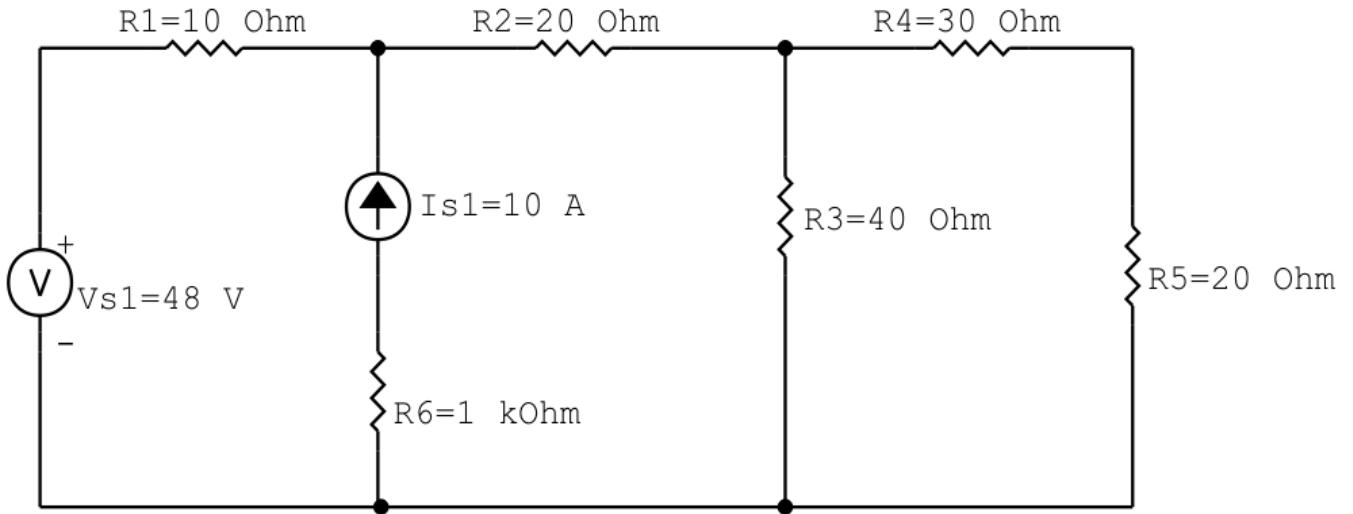7.1 Realizar a transformada inversa dos itens solicitados.

Questão 2.4 : Calcule as potências nas fontes e nos resistores, utilizando análise de malha.



circ malha cc V I R 04

Figura 17: Circuito elétrico 2.4

Aplicando o Roteiro de Análise de Malha

1 Identificar o Circuito


- 1.1 Se o circuito apresentar fontes de corrente alternada e estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito.



2 Identificar as malhas.

2.1 Identificar as malhas.

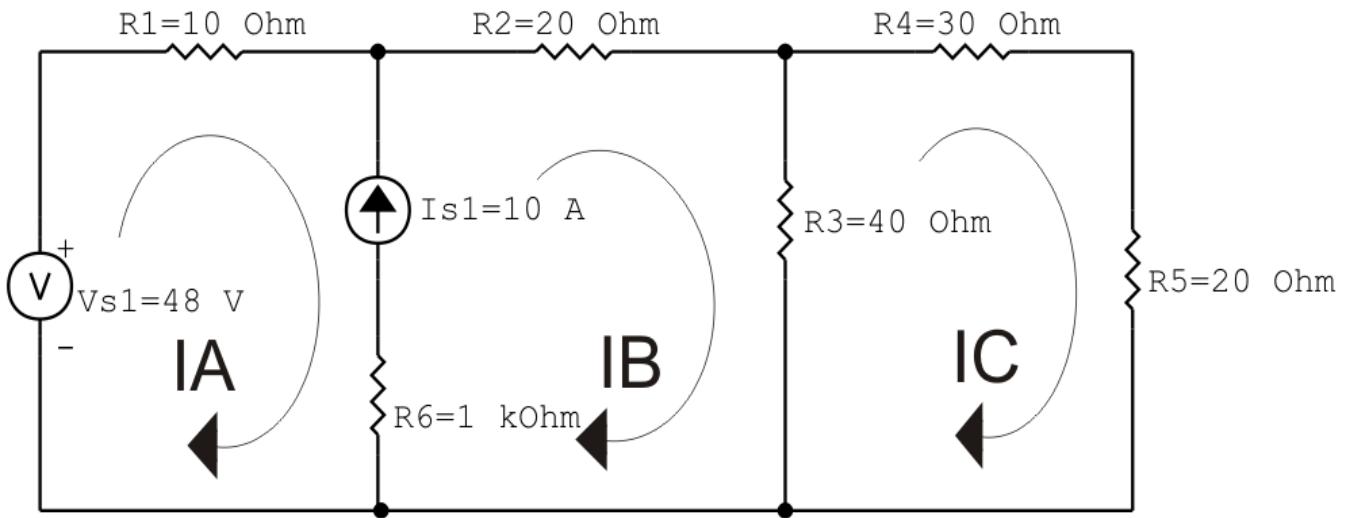2.2 Definir as correntes fictícias das malhas no sentido horário.



circ malha cc V I R 04

Figura 18: Circuito elétrico com as malhas identificadas

3 Obter as Equações Simultâneas

3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.

3.2 Se todas as fontes são de tensão e independentes: obter as equações por simples inspeção.

3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das correntes fictícias das malhas.

3.4 Se possuir fontes de corrente:

3.4.1 Se há fonte de corrente nos ramos externos do circuito.

3.4.1.1 Estabelecer a LKC em um dos nós por onde flui a corrente desta fonte.

3.4.2 Se há fonte de corrente nos ramos internos do circuito.

3.4.2.1 Identificar a Supermalha.

3.4.2.2 Estabelecer a LKC em um dos nós por onde flui a corrente desta fonte.



3.5 Estabelecer as equações LKT para as malhas e/ou supermalhas.

*Ao se aplicar a LKT na supermalha, deve se utilizar a corrente fictícia da malha em que o ramo está diretamente envolvido.

**Considerar que o terminal de um elemento passivo onde a corrente fictícia da malha estiver entrando, possui potencial mais elevado.

3.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.

$$R1 = 10 \Omega \quad R2 = 20 \Omega \quad R3 = 40 \Omega \quad R4 = 30 \Omega \quad R5 = 20 \Omega \quad R6 = 1 \text{ k}\Omega$$

3.2 Se todas as fontes são de tensão e independentes: obter as equações por simples inspeção.

Não se aplica.

3.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das correntes fictícias das malhas.

Não se aplica.

3.4 Se possuir fontes de corrente:

3.4.1 Se há fonte de corrente nos ramos externos do circuito.

Não se aplica.

3.4.1.1 Estabelecer a LKC em um dos nós por onde flui a corrente desta fonte. Não se aplica.

3.4.2 Se há fonte de corrente nos ramos internos do circuito.

3.4.2.1 Identificar a Supermalha.

3.4.2.2 Estabelecer a LKC em um dos nós por onde flui a corrente desta fonte.

$$-IA + IB = Is1, \text{ e como } Is1 = 10 \text{ A} \implies IB = 10 + IA.$$

3.5 Estabelecer as equações LKT para as malhas e/ou supermalhas.

Equação na Supermalha A-B :

$$-Vs1 + R1IA + R2IB + R3(IB - IC) = 0$$

$$R1IA + R2IB + R3IB - R3IC = Vs1$$

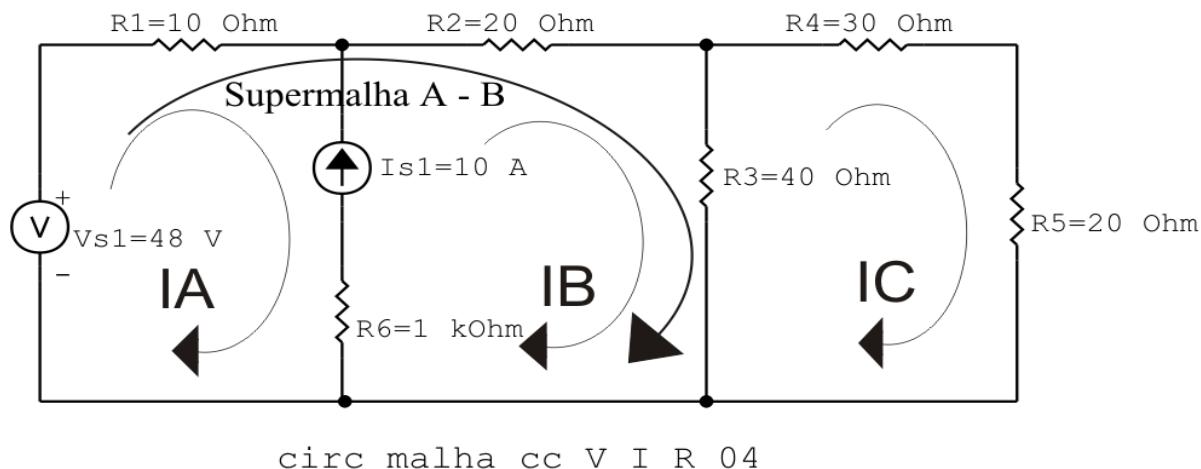


Figura 19: Circuito elétrico com a Supermalha identificada.

Equação na Malha C :

$$R3(IC - IB) + R4IC + R5IC = 0$$

$$R3IC - R3IB + R4IC + R5IC = 0$$

$$-R3IB + (R3 + R4 + R5)IC = 0 \quad \dots \dots \dots \text{Equação 2}$$

4 Resolver as equações simultâneas para obter as correntes fictícias das malhas.

Substituindo V_{s1} , IB e os valores das resistências nas equações acima:

Na Equação 1:

$$R1IA + (R2 + R3)IB - R3IC = Vs1$$

$$(10)IA + (20 + 40)(10 + IA) - (40)IC = 48$$

$$(70)IA - (40)IC = -552$$

Na Equação 2:

$$-R3IB + (R3 + R4 + R5)IC = 0$$

$$-(40)(10 + IA) + (40 + 30 + 20)IC = 0$$



$$-(40)IA + (90)IC = 400$$

EQUAÇÕES SIMULTÂNEAS

$$(70)IA - (40)IC = -552$$

$$-(40)IA + (90)IC = 400$$

Mostrado a seguir na forma matricial:

$$\begin{bmatrix} 70 & -40 \\ -40 & 90 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} IA \\ IC \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -552 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 70 & -40 \\ -40 & 90 \end{vmatrix} = 6300 - 1600 = \Delta = 4700$$

$$\Delta_{IA} = \begin{vmatrix} -552 & -40 \\ 400 & 90 \end{vmatrix} = -49\,680 - (-16\,000) = \Delta_{IA} = -33\,680$$

$$IA = \frac{\Delta_{IA}}{\Delta} = \frac{-33\,680}{4700} \Rightarrow IA = -7,165 \text{ A}$$

$$\Delta_{IC} = \begin{vmatrix} 70 & -552 \\ -40 & 400 \end{vmatrix} = 28\,000 - 22\,080 = \Delta_{IC} = 5920$$

$$IC = \frac{\Delta_{IC}}{\Delta} = \frac{5920}{4700} \Rightarrow IC = 1,259 \text{ A}$$

Assim temos:

$$IA = -7,165 \text{ A}$$

$$IB = 2,834 \text{ A}$$

$$IC = 1,259 \text{ A}$$

5 Obter os parâmetros (tensões, correntes e potências), nos ramos desejados.

5.1 Estabelecer a convenção dos mesmos, no circuito.

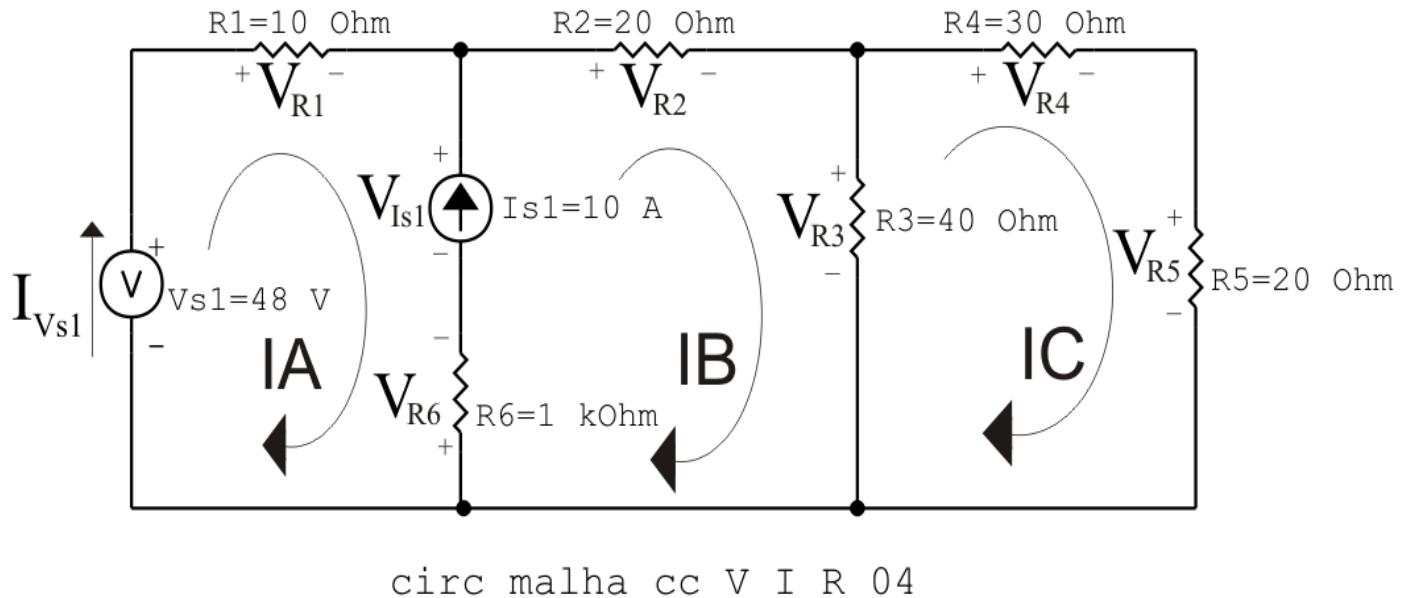


Figura 20: Circuito elétrico com as convenções de tensão/corrente nos ramos.

5.2 Cálculo das variáveis pretendidas.

5.2.1 Na resistência R_1 :

$$I_{R1} = IA \implies I_{R1} = -7,165 \text{ A}$$

$$V_{R1} = R_1 I_{R1} = (10)(-7,165) \implies V_{R1} = -71,660 \text{ V}$$

$$P_{R1} = V_{R1} I_{R1} = (-71,660)(-7,165) \implies P_{R1} = 513,509 \text{ W}$$

5.2.2 Na resistência R_2 :

$$I_{R2} = IB \implies I_{R2} = 2,834 \text{ A}$$

$$V_{R2} = R_2 I_{R2} = (20)(2,834) \implies V_{R2} = 56,681 \text{ V}$$

$$P_{R2} = V_{R2} I_{R2} = (56,681)(2,834) \implies P_{R2} = 160,636 \text{ W}$$

5.2.3 Na resistência R_3 :

$$I_{R3} = (IB - IC) = (2,834 - 1,259) \implies I_{R3} = 1,574 \text{ A}$$

$$V_{R3} = R_3 I_{R3} = (40)(1,574) \implies V_{R3} = 62,979 \text{ V}$$

$$P_{R3} = V_{R3} I_{R3} = (62,979)(1,574) \implies P_{R3} = 99,158 \text{ W}$$

5.2.4 Na resistência R_4 :

$$I_{R4} = IC \implies I_{R4} = 1,259 \text{ A}$$



$$V_{R4} = R_4 I_{R4} = (30)(1,259) \implies V_{R4} = 37,787 \text{ V}$$

$$P_{R4} = V_{R4} I_{R4} = (37,787)(1,259) \implies P_{R4} = 47,5966 \text{ W}$$

5.2.5 Na resistência $R5$:

$$I_{R5} = IC \implies I_{R5} = 1,259 \text{ A}$$

$$V_{R5} = R_5 I_{R5} = (20)(1,259) \implies V_{R5} = 25,191 \text{ V}$$

$$P_{R5} = V_{R5} I_{R5} = (25,191)(1,259) \implies P_{R5} = 31,731 \text{ W}$$

5.2.6 Na resistência $R6$:

$$I_{R6} = IC \implies I_{R6} = 10 \text{ A}$$

$$V_{R6} = R_6 I_{R6} = (1000)(10) \implies V_{R6} = 10 \text{ kV}$$

$$P_{R6} = V_{R6} I_{R6} = (10\,000)(10) \implies P_{R6} = 100 \text{ kW}$$

5.2.7 Na fonte de corrente I_{s1} :

$$I_{s1} \implies I_{s1} = 10 \text{ A}$$

$$V_{I_{s1}} = (V_{R2} + V_{R3} + V_{R6}) = (56,681 + 62,979 + 10\,000) \implies V_{I_{s1}} = 10,119 \text{ kV}$$

$$P_{I_{s1}} = -V_{I_{s1}} I_{s1} = -(10\,119,660)(10) \implies P_{I_{s1}} = -101,196 \text{ kW}$$

5.2.8 Na fonte de tensão V_{s1} :

$$V_{s1} = 48 \text{ V}$$

$$I_{V_{s1}} = IA \implies I_{V_{s1}} = -7,165 \text{ A}$$

$$P_{V_{s1}} = -V_{s1} I_{V_{s1}} = -(48)(-7,165) \implies P_{V_{s1}} = 343,966 \text{ W}$$

6 Verificação dos resultados

6.1 A prova pode ser obtida através da LKT nas malhas ($\sum v = 0$) e a Lei de conservação de energia ($\sum S = 0$).

$$\sum P_F + \sum P_R = 0$$

$$(P_{V_{s1}} + P_{I_{s1}}) + (P_{R1} + P_{R2} + P_{R3} + P_{R4} + P_{R5} + P_{R6}) = 0$$

$$(-100\,852,630) + (100\,852,630) = 0$$



6.2 Se for o caso realizar as devidas conversões necessárias.

7 Retorno ao domínio do tempo.

7.1 Realizar a transformada inversa dos itens solicitados.