 



1- Diodos




- Componente de dois terminais;
- Aplicações: conversor de tensão CA/CC, circuitos digitais, equipamentos de telecomunicações, circuitos de controle etc.



Junção PN

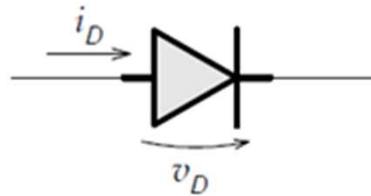


Símbolo

 


Forma comercial
mais usual

O material mais utilizado na fabricação de diodos é o silício (Si), no qual é acrescentada pequenas quantidades de “impurezas” para produzir as junções do tipo P e N.


Curva característica :

 



Resistência
- dispositivo linear

 



$$i_R = \frac{v_R}{R}$$

 

Ponto de operação:

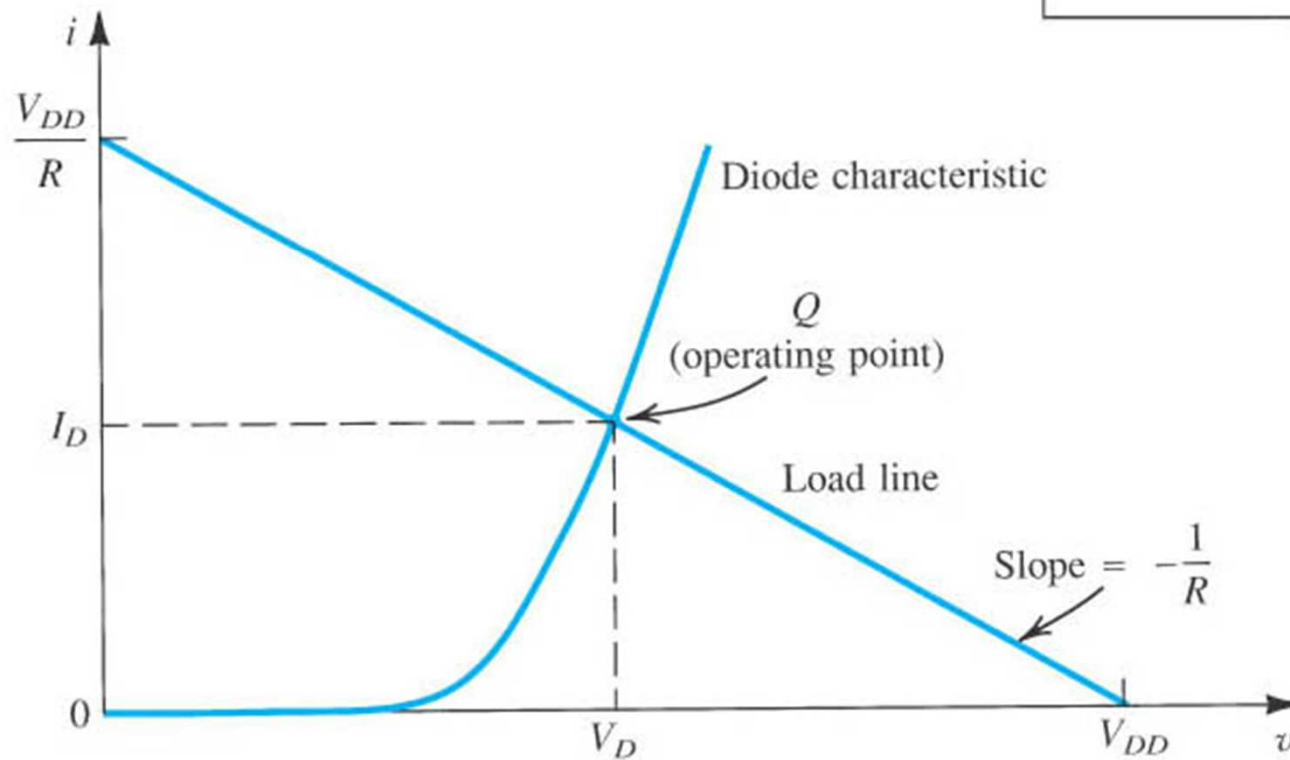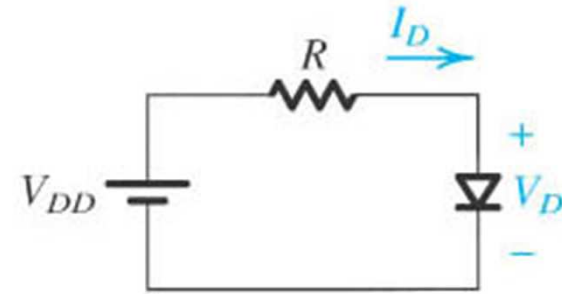


Diodo ideal funcionando como chave:

  

(a)


Chave fechada
(condução)

 


(b)

Chave aberta
(bloqueio)

Modelos de aproximação:


 


Modelo linear por partes


 


Modelo com queda de tensão constante



Modelos de aproximação:

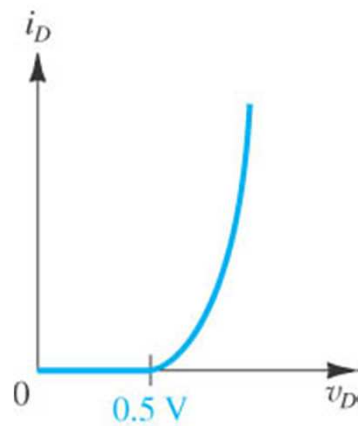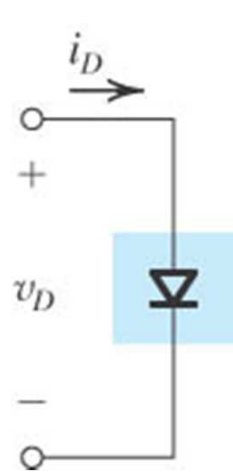

Real

 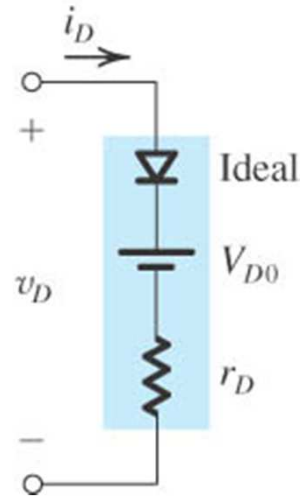

Linear por partes

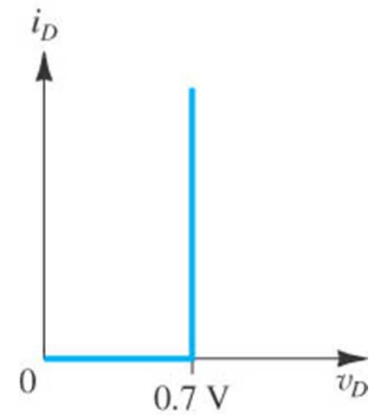 

Queda de tensão constante


LED – Diodo Emissor de Luz

Aplicações:

- Sinalização, display, comando e controle.

Características:


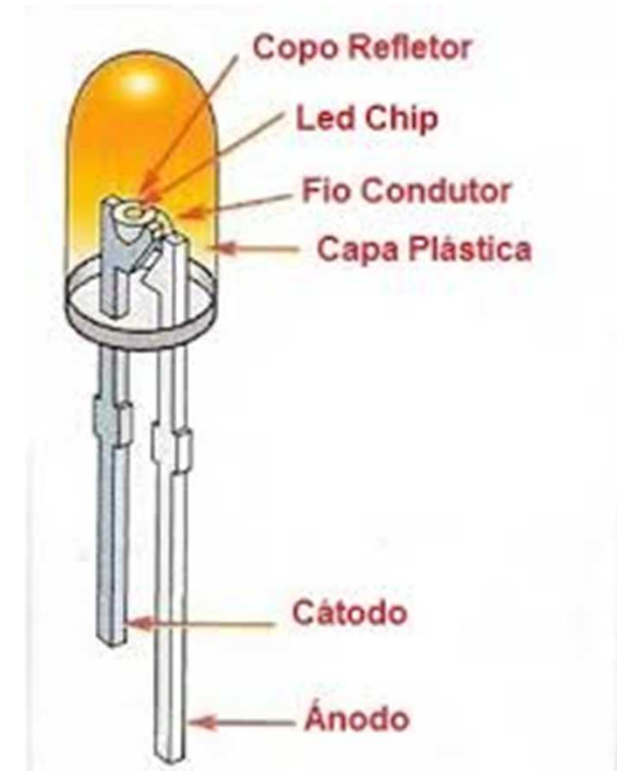
- Material: - Arsenieto de gálio (GaAs)
- Fosfeto de gálio (GaP)
- Vida útil: > 40.000 h
- Acionamento instantâneo
- Baixa tensão de operação
- Robusto
- Não suportam tensão reversa de valor significativo (5 V)
- Correntes típicas de 10 a 50 mA
- Tensões típicas de 1,8 a 3 V



LED – Diodo Emissor de Luz

  
Exemplo:

Calcule o valor do resistor abaixo para o funcionamento correto do LED.
Considere $V_L=2V$ e $I_L=15mA$.




Diodos especiais

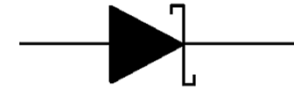
Schottky: Menor tempo de entrada em condução/bloqueio.
Menor tensão de condução (entre 0,3 e 0,5V).



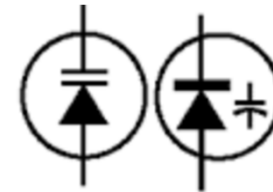
Varactor ou varicap: Diodo que possui uma capacitância variável que é função da tensão à qual ele é submetido.



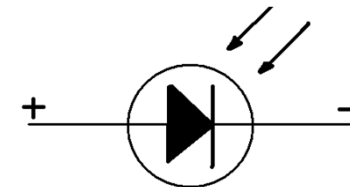Fotodiodo: Produz corrente elétrica na incidência de luz.



 
Zener: Opera com tensão reversa. Utilizado principalmente em fontes de tensão regulada.




2- Circuitos Retificadores

11

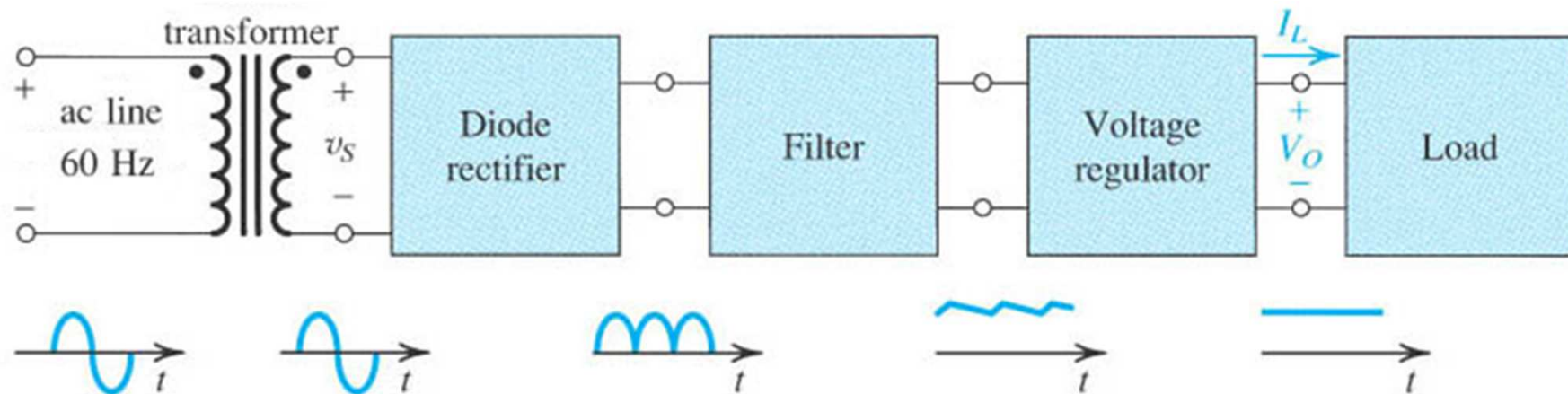
Função: Converter uma forma de onda alternada em contínua




2.1 – Retificador de meia onda

 

(a)


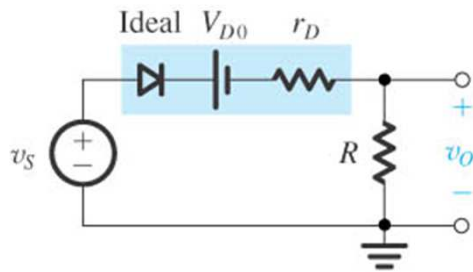


(b)

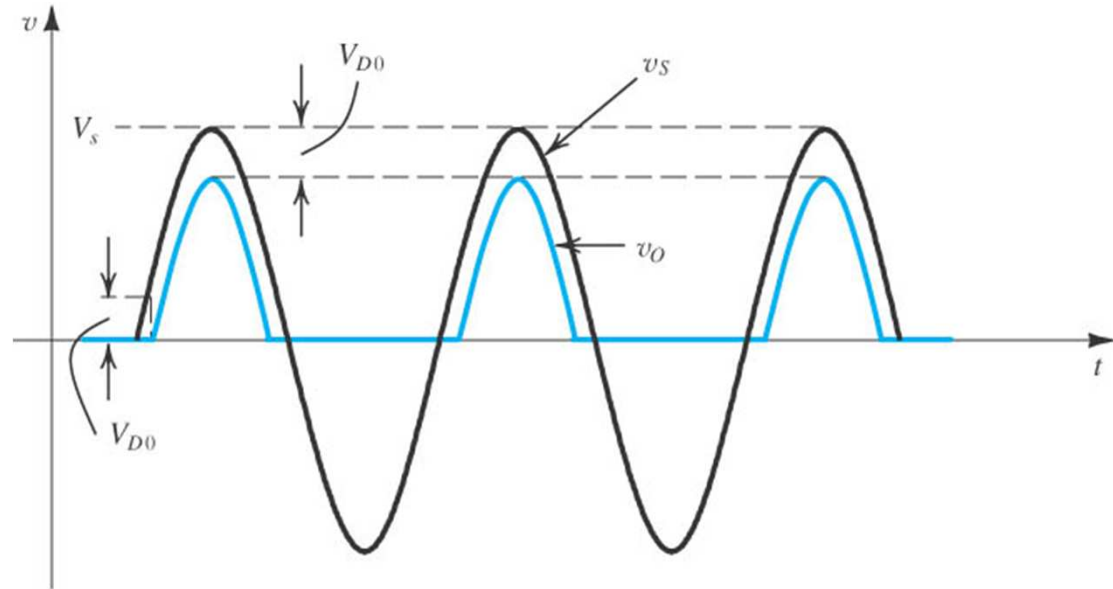

(d)

2.1 – Retificador de meia onda

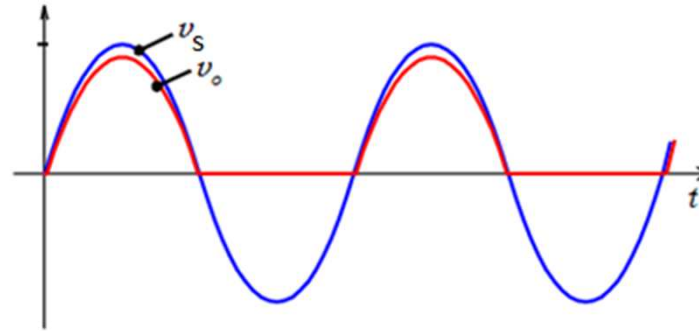 

$$V_{op} = V_{sp} - V_D$$


$$\text{Valor médio: } V_{md} = \frac{1}{T} \int_0^T f(\omega t) d\omega t$$

$$V_{md} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} V_{op} \cdot \text{sen}\omega t d\omega t \approx \frac{V_{op}}{\pi} \quad [\text{V}]$$


$$PIV = -V_{sp} \quad [\text{V}]$$

$$I_{Dmd} = I_{Omd} \quad [\text{A}]$$

 2.2 – Retificador de onda completa com ponto médio





(a)

 

(c)

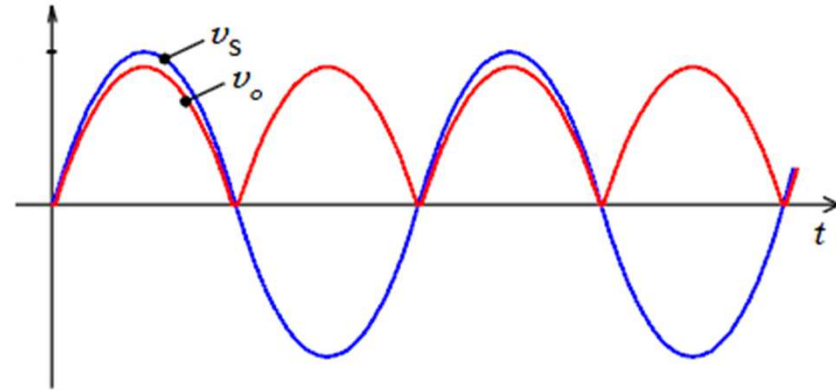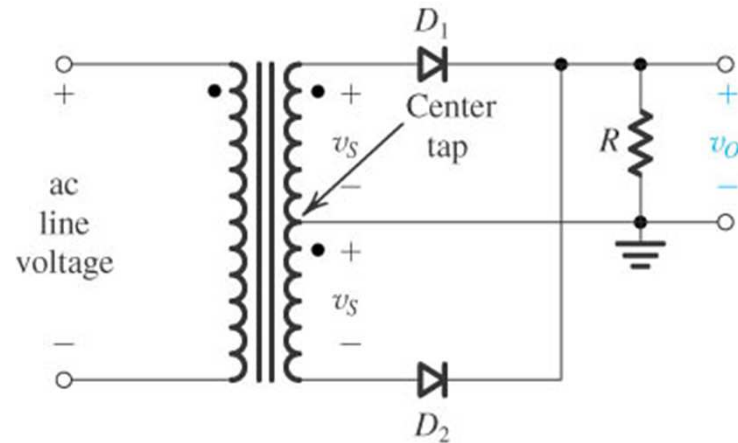2.2 – Retificador de onda completa com ponto médio




$$V_{op} = V_{sp} - V_D$$

$$V_{md} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} V_{op} \cdot \text{sen}wt \, dwt = \frac{2 \cdot V_{op}}{\pi} \quad [\text{V}]$$


$$PIV = -2 \cdot V_{sp} + V_D$$

$$I_{Dmd} = \frac{I_{Omd}}{2} \quad [\text{A}]$$

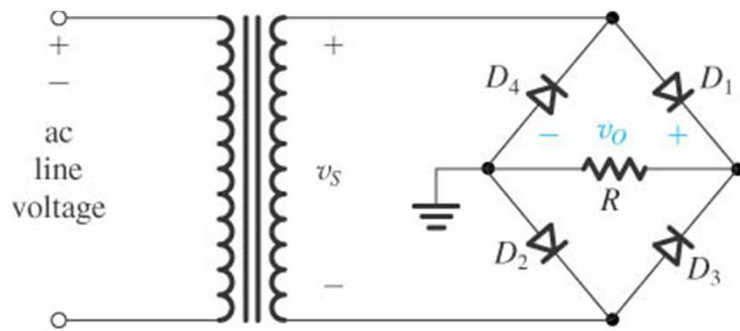2.3 – Retificador de onda completa em ponte




(a)

 

(b)

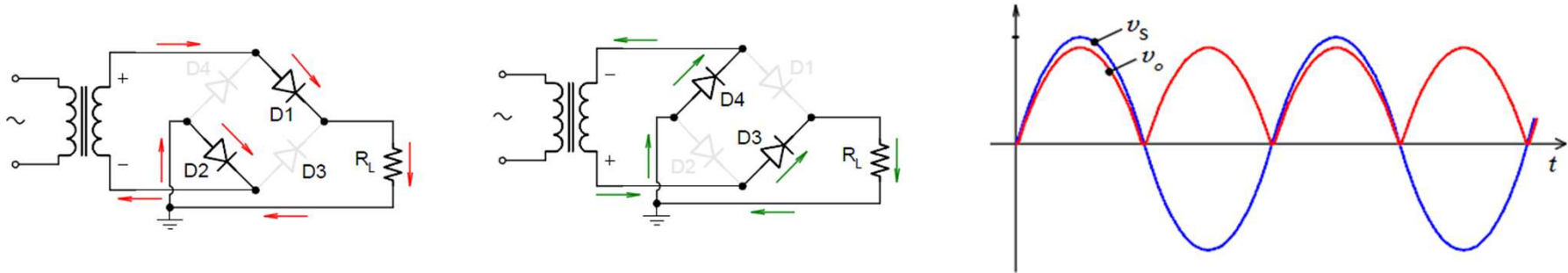2.3 – Retificador de onda completa em ponte




$$V_{op} = V_{sp} - 2 \cdot V_D$$

$$V_{md} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} V_{op} \cdot \text{sen}wt \, dwt = \frac{2 \cdot V_{op}}{\pi} \quad [\text{V}]$$


$$PIV = -V_{sp} + V_D \quad [\text{V}] \qquad I_{Dmd} = \frac{I_{Omd}}{2} \quad [\text{A}]$$

2.4 – Retificador com filtro capacitivo

Curva de carga e descarga do capacitor

 

$$R_1 = R_2 = R$$

 


A constante de tempo do circuito é dada por:

$$\tau = R \cdot C$$


Na prática se considera que o regime permanente é alcançado em :

$$5 \cdot \tau$$

2.4 – Retificador com filtro capacitivo

 


(a)

 

(b)

 2.4.1 – Retificador de meia onda com filtro capacitivo




Para $CR \gg T$:

$$V_r \approx \frac{V_{Omd}}{f \cdot C \cdot R} = \frac{I_{Omd}}{f \cdot C}$$


$$V_{Omd} \approx V_{Op} - \frac{V_r}{2}$$

$$I_{Dp} = I_o \left(1 + 2\pi \sqrt{\frac{2 \cdot V_{Op}}{V_r}} \right)$$
 
$$I_{Def} = I_o \left(1 + \pi \sqrt{\frac{2 \cdot V_{Op}}{V_r}} \right)$$



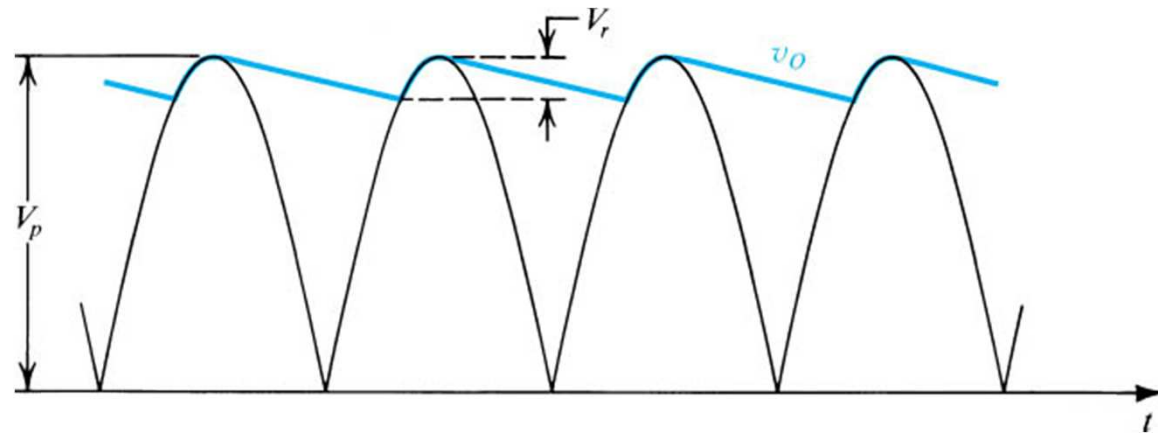2.4.2 – Retificador de onda completa com filtro capacitivo



Para $CR \gg T$:

$$V_r \approx \frac{V_{Omd}}{2 \cdot f \cdot C \cdot R} = \frac{I_{Omd}}{2 \cdot f \cdot C}$$




$$V_{Omd} \approx V_{Op} - \frac{V_r}{2}$$

$$I_{Def} = I_O \left(1 + \pi \sqrt{\frac{V_{Op}}{2 \cdot V_r}} \right)$$




$$I_{Dp} = I_O \left(1 + 2\pi \sqrt{\frac{V_{Op}}{2 \cdot V_r}} \right)$$

3- Circuitos Limitadores




22

   




Circuitos Limitadores

  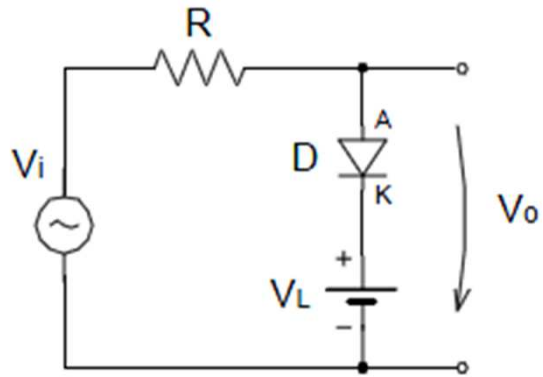




Circuitos Limitadores

 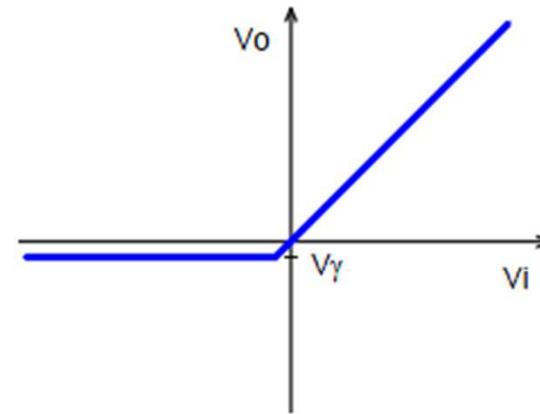 




Circuitos Limitadores

   

Circuitos Limitadores

 
 
 


Circuito Fixador

  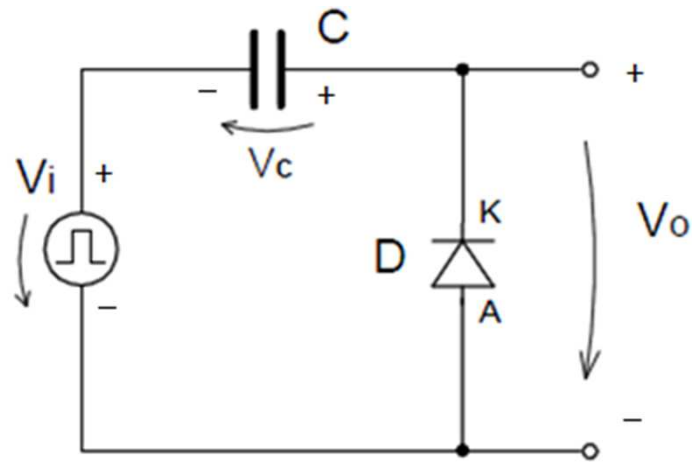




Obs.: Considerando do diodo ideal

Circuito Fixador

   

Obs.: Considerando do diodo ideal

Circuito Fixador

   

Obs.: Considerando do diodo ideal