



Instituto Federal de Santa Catarina  
Área de Telecomunicações

## SST20707– Síntese de Sistemas de Telecomunicações

Prof. Roberto de Matos  
roberto.matos@ifsc.edu.br

São José, agosto de 2013.

Aviso de direitos Autorais:  
Transparências baseadas no trabalho do  
[Prof. Eduardo Augusto Bezerra](#)

## Sistemas Digitais

*Circuitos sequenciais, latches e flip-flops*

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

### Objetivos do laboratório

1. Entender o conceito de circuitos sequenciais.
2. Entender o conceito e diferença entre flip-flops e latches.
3. Entender o conceito de registradores em VHDL.
4. Implementação de flip-flops, latches e registradores em VHDL.

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

*Uso de “process” na descrição de circuitos sequenciais*

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

### Descrição de circuitos sequenciais em VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity Sinais is port (
  C: in std_logic;
  D: in std_logic;
  Q: out std_logic
);
end Sinais;
architecture behv of Sinais is
  signal A, B: std_logic;
begin
  A <= D;
  Q <= B;
  P1: process (C, D)
  begin
    B <= '0';
    if (C = '1') then
      B <= D;
    end if;
  end process P1;
end behv;
```

#### Process

- Define uma **SEQUÊNCIA DE COMANDOS** a ser realizada pelo circuito.
- O **processo é acionado**, e sua sequência de comandos é executada, sempre que ocorrer uma **alteração** em algum elemento da sua **LISTA DE PARÂMETROS** (Ex. C ou D).
- Um processo nunca termina - **CÍCLICO**.
- Dessa forma, após a execução do último comando, o primeiro comando da sequência é executado, **SEMPRE** que ocorrer uma nova alteração em algum parâmetro.
- Obs. Comando **IF .. THEN .. ELSE** é utilizado **APENAS** dentro de um **process**.

07 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

### Descrição de circuitos sequenciais em VHDL

**Process**

- A lista de parâmetros de um processo é denominada **SENSITIVITY LIST**.
- Os valores atribuídos aos sinais pelos comandos do processo, **só serão válidos após a execução do último comando**, ou seja, após "sair" do processo.
- Se existirem **várias atribuições a um mesmo sinal, APENAS a última atribuição será válida** (ex. sinal B no corpo do processo).
- Não é permitido declarar sinais dentro de um processo.

```

process (A, B, C, D)
begin
  A <= '1';
  B <= '1';
  B <= D;
  A <= not B;
  C <= A and '1';
  D <= C;
end process;
    
```

Sequencial ↓

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

### Descrição de circuitos sequenciais em VHDL

**Resultado da simulação do VHDL**

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity Sinais is port (
  C: in std_logic;
  D: in std_logic;
  Q: out std_logic
);
end Sinais;
architecture behv of Sinais is
  signal A, B: std_logic;
begin
  A <= D;
  Q <= B;
  P1: process (C, D)
  begin
    B <= '0';
    if (C = '1') then
      B <= D;
    end if;
  end process P1;
end behv;
    
```

C foi alterado para '0', logo o processo é executado novamente, e B receberá '0', pois o teste do IF será falso. Logo, Q será zero (combinacional).

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

### Flip-flops e latches em VHDL

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

### Latch D

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity D_latch is port (
  C: in std_logic;
  D: in std_logic;
  Q: out std_logic
);
end D_latch;
architecture behv of D_latch is
begin
  process(C, D)
  begin
    if (C = '1') then
      Q <= D;
    end if;
  end process;
end behv;
    
```

C	D	Q <sub>t+1</sub>
0	X	Q <sub>t</sub> <b>Mantém estado</b>
1	0	0
1	1	1

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

### Latch D

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity D_latch is port (
  C: in std_logic;
  D: in std_logic;
  Q: out std_logic
);
end D_latch;
architecture behv of D_latch is
begin
  process(C, D)
  begin
    if (C = '1') then
      Q <= D;
    end if;
  end process;
end behv;
    
```

C	D	Q <sub>t+1</sub>
0	X	Q <sub>t</sub> <b>Mantém estado</b>
1	0	0
1	1	1

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações


### Flip-Flop D

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity D_FF is port (
  CLK: in std_logic;
  D: in std_logic;
  Q: out std_logic
);
end D_FF;
architecture behv of D_FF is
begin
  process(CLK, D)
  begin
    if (CLK'event and CLK = '1') then
      Q <= D;
    end if;
  end process;
end behv;
    
```

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

### Flip-Flop D com RESET assíncrono

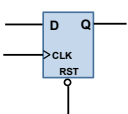


```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity D_FF is port (
    CLK: in std_logic;
    RST: in std_logic;
    D: in std_logic;
    Q: out std_logic
);
end D_FF;
architecture behv of D_FF is
begin
    process (CLK, RST, D)
    begin
        if (RST = '0') then
            Q <= '0';
        elsif (CLK'event and CLK = '1') then
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end behv;
    
```

- Sempre que a entrada RST for Zero, a saída Q será Zero.
- Quando RST for diferente de Zero, o valor na saída Q vai depender da entrada CLK.
- Se CLK for '1' E for uma borda de subida, então Q receberá a entrada D.

SST20707 -

### Flip-Flop D com Reset e Enable

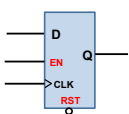

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity D_FF is port (
    CLK: in std_logic;
    RST: in std_logic;
    EN: in std_logic;
    D: in std_logic;
    Q: out std_logic
);
end D_FF;
architecture behv of D_FF is
begin
    process (CLK, RST, D)
    begin
        if RST = '0' then
            Q <= '0';
        elsif CLK'event and CLK = '1' then
            if EN = '1' then
                Q <= D;
            end if;
        end if;
    end process;
end behv;
    
```

- Sempre que a entrada RST for Zero, a saída Q será Zero.
- Se CLK for '1' E for uma borda de subida E o sinal de Enable (En) estiver em '1', então Q receberá a entrada D.

SST20707 -

### Registrador de 4 bits

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity D_4FF is port (
    CLK, RST: in std_logic;
    D: in std_logic_vector(3 downto 0);
    Q: out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end D_4FF;
architecture behv of D_4FF is
begin
    process(CLK, D)
    begin
        if RST = '0' then
            Q <= "0000";
        elsif (CLK'event and CLK = '1') then
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end behv;
    
```

Enquanto não ocorrer um novo evento no sinal CLK e enquanto esse evento for diferente de '1' (borda de subida), então a saída Q do flip-flop continuará armazenando o valor atual.

Ao ocorrer um novo evento em CLK, e se esse novo evento for uma transição de '0' para '1' (borda de subida), então a saída Q receberá o novo valor existente na entrada D.

