



Instituto Federal de Santa Catarina
Área de Telecomunicações

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

Prof. Roberto de Matos
roberto.matos@ifsc.edu.br

São José, setembro de 2013.

Aviso de direitos Autorais:
Transparências baseadas no trabalho do
[Prof. Eduardo Augusto Bezerra](#)

Sistemas Digitais

Circuito multiplexador - Mux

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações


Objetivos do laboratório

1. Entender o conceito de “multiplexador”.
2. Implementação de multiplexador em VHDL utilizando apenas funções booleanas (VHDL estrutural).
3. Implementação de multiplexador em VHDL utilizando *when / else* (VHDL comportamental).
4. Estudo de caso: uso de mux no projeto hierárquico do lab anterior.

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

Projeto de multiplexador - MUX 2x1

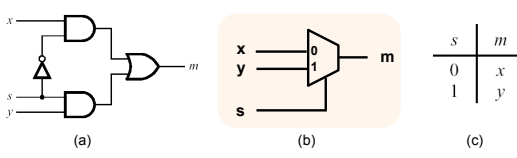- No circuito, se $s = 0$, a saída m será igual a entrada x .
Se $s = 1$, a saída m será igual a entrada y .




VHDL estrutural: $m \leq (NOT(s) AND x) OR (s AND y)$

VHDL comportamental: $m \leq x \text{ when } s = '0' \text{ else } y;$

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

Projeto de multiplexador - MUX 4x1

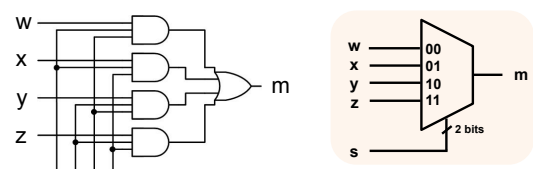

$m \leq w \text{ when } s = "00" \text{ else } x \text{ when } s = "01" \text{ else } y \text{ when } s = "10" \text{ else } z;$


SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

Tarefa a ser realizada na aula prática

- PARTE I – Mux 4x1 em VHDL estrutural
- PARTE II – Mux 4x1 em VHDL comportamental

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações


Reutilizar os arquivos do lab anterior, e realizar as alterações indicadas a seguir (Mux 4x1 no lugar de C4):

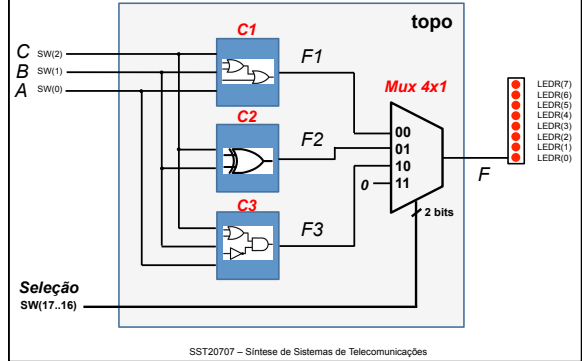

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações


- PARTE I – Projetar e implementar o MUX em VHDL estrutural:
 
```
m <= (w and ((NOT (s1) AND (NOT(s0)))) OR ...
```




- PARTE II – Projetar e implementar o MUX em VHDL comportamental:

```
m <= w when s = "00" else
x when s = "01" else
y when s = "10" else
z when s = "11" else
z;
```

 

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

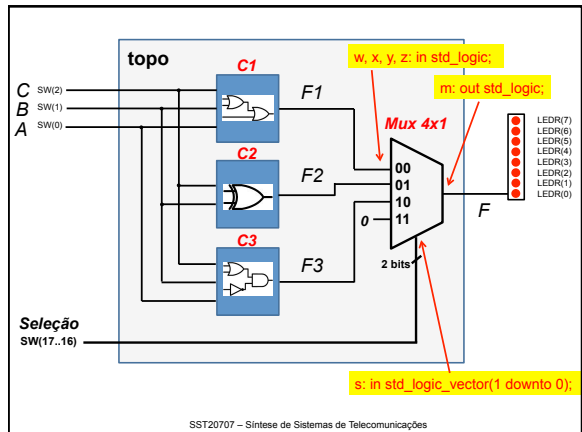


SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações


Barramentos em VHDL - "std_logic_vector"

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

No circuito do lab anterior, as entradas (A, B, C) e saídas (F) possuem o tamanho de 1 bit:

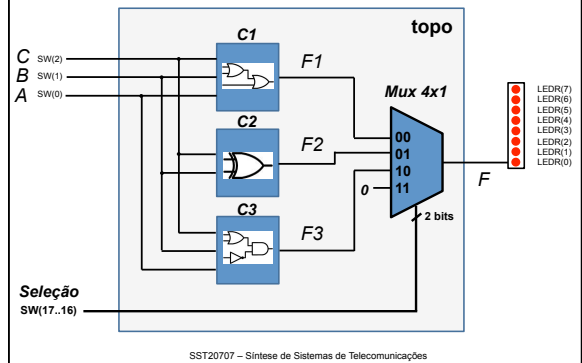

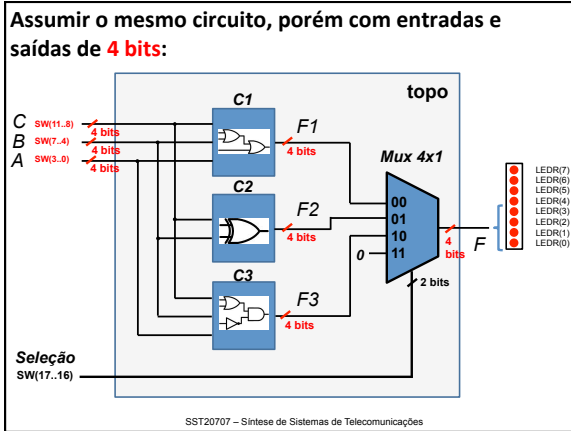SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações



Utilizando operandos de 4 bits

- Componente C1 realiza a operação $F1 = A \text{ or } B \text{ or } C$
- Componente C2 realiza a operação $F2 = B \text{ xor } C$
- Operandos de 1 bit - ex. $A = 0, B = 1, C = 0$
- Operandos de 4 bits - ex. $A = 0101, B = 1000, C = 0001$

<table border="0"> <tr><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>F1 = 1</td><td>F2 = 1</td></tr> </table>	0		1	0	0	1	<hr/>		F1 = 1	F2 = 1	<table border="0"> <tr><td>0101</td><td></td></tr> <tr><td>1000</td><td>1000</td></tr> <tr><td>0001</td><td>0001</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>F1 = 1101</td><td>F2 = 1001</td></tr> </table>	0101		1000	1000	0001	0001	<hr/>		F1 = 1101	F2 = 1001
0																					
1	0																				
0	1																				
<hr/>																					
F1 = 1	F2 = 1																				
0101																					
1000	1000																				
0001	0001																				
<hr/>																					
F1 = 1101	F2 = 1001																				

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

Implementação de barramento em VHDL

std_logic → fio

std_logic_vector → vários fios (barramento)

- std_logic_vector** é utilizado para implementar um “vetor” de sinais (vários fios, barramento).
- Por exemplo, a saída F deverá ser definida na **entity** como:

F: out std_logic_vector(3 downto 0);

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

Componente C1

```

library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity C1 is
port (A: in std_logic_vector(3 downto 0);
      B: in std_logic_vector(3 downto 0);
      C: in std_logic_vector(3 downto 0);
      F: out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end C1;

architecture c1_estr of C1 is
begin
  F <= A or B or C;
end c1_estr;
    
```

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

Componente C2

```

library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity C2 is
port (A: in std_logic_vector(3 downto 0);
      B: in std_logic_vector(3 downto 0);
      F: out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end C2;

architecture c2_estr of C2 is
begin
  F <= A xor B;
end c2_estr;
    
```

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

Componente C3

```

library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity C3 is
port (A: in std_logic_vector(3 downto 0);
      B: in std_logic_vector(3 downto 0);
      C: in std_logic_vector(3 downto 0);
      F: out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end C3;

architecture c3_estr of C3 is
begin
  -- ver lab. sobre componentes
end c3_estr;
    
```

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

Componente Mux

```

library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity Mux is
port (w: in std_logic_vector(3 downto 0);
      x: in std_logic_vector(3 downto 0);
      y: in std_logic_vector(3 downto 0);
      z: in std_logic_vector(3 downto 0);
      s: in std_logic_vector(1 downto 0);
      m: out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end Mux;

architecture mux_bhv of Mux is
begin
-- ver lab. sobre Mux
end mux_bhv;
    
```

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

Componente Topo

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity topo is
port ( SW : IN STD_LOGIC_VECTOR(17 downto 0);
      LEDR : OUT STD_LOGIC_VECTOR(17 downto 0)
);
end topo;
architecture topo_estru of topo is
signal F1, F2, F3: std_logic_vector(3 downto 0);
component C1
port (A : in std_logic_vector(3 downto 0);
      B : in std_logic_vector(3 downto 0);
      C : in std_logic_vector(3 downto 0);
      F : out std_logic_vector(3 downto 0));
end component;
component C2
port (A : in std_logic_vector(3 downto 0);
      B : in std_logic_vector(3 downto 0);
      F : out std_logic_vector(3 downto 0));
end component;
component C3
port (A : in std_logic_vector(3 downto 0);
      B : in std_logic_vector(3 downto 0);
      C : in std_logic_vector(3 downto 0);
      F : out std_logic_vector(3 downto 0));
end component;
begin
L0: C1 port map (SW(3 downto 0),
                SW(7 downto 4), SW(11 downto 8), F1);
L1: C2 port map (SW(3 downto 0),
                SW(7 downto 4), SW(11 downto 8), F2);
L2: C3 port map (SW(3 downto 0),
                SW(7 downto 4), SW(11 downto 8), F3);
L3: Mux port map (F1, F2, F3,
                SW(17 downto 16), LEDR(3 downto 0));
end topo_estru; -- END da architecture
    
```

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

Decodificadores em VHDL

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

Display de 7-segmentos

- Um display de 7-segmentos é composto por sete LEDs que podem ser ligados ou desligados de forma independente.
- Catodo comum** - terminais catodo dos LEDs estão conectados a GND, e cada LED é ligado ao conectar seu anodo em Vcc.
- Anodo comum** - terminais anodo dos LEDs estão conectados a Vcc, e cada LED é ligado ao conectar seu catodo em GND.

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

Decodificador de binário para 7-segmentos

- Placa DE2 possui 7 displays de 7-segmentos, todos do tipo anodo comum (LEDs acendem com GND, ou zero lógico).
- Para escrever um valor binário em um dos displays, é preciso realizar uma conversão do código binário para o código 7-segmentos.
- Os 3 bits de entrada do circuito "Decod. 7-seg" são *decodificados*, e a palavra de 7 bits gerada é enviada para o display de 7 segmentos.

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

Projeto de decodificador de binário para 7-segmentos

- Exemplos de valores em binários convertidos (decodificados) para 7-segmentos, visando escrita no display da placa DE2 anodo comum

C2	C1	C0	7 bits	Letra
0	0	0	1001111	I
0	0	1	0001110	F
0	1	0	0010010	S
0	1	1	1000110	C
1	1	1	1111111	

- Nesse exemplo, ao receber "000" na entrada, o decodificador gera o código equivalente ao acendimento da letra "I" no display 7-seg.
- Ao receber "111", todos os segmentos são desligados.
- Notar que por ser do tipo anodo comum, um "0" liga um segmento.

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

Projeto de decodificador “binário para 7-segmentos”

C2	C1	C0	6543210	Letra
0	0	0	1001111	I
0	0	1	0001110	F
0	1	0	0010010	S
0	1	1	1000110	C
1	1	1	1111111	

• Um circuito para implementar a lógica do decodificador em questão poderia ser projetado utilizando **vários métodos**:

- **Soma de produtos:**
 $F(0) = C2' C1' C0' + C2C1C0$
 $F(1) = C2' C1' C0 + C2' C1C0' + C2' C1C0 + C2C1C0$
 $F(2) = \dots$
- **Análise comportamental:**
 $F = "1000001"$ quando $C2C1C0 = "000"$ senão
 $"0001110"$ quando $C2C1C0 = "001"$ senão
 \dots senão
 $"1111111"$

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

Componente Decod_IFSC

```

library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity decodIFSC is
port (C: in std_logic_vector(2 downto 0);
      F: out std_logic_vector(6 downto 0)
);
end decodIFSC;

architecture decod_bhv of decodIFSC is
begin
F <= "1001111" when C = "000" else -- I
     "0001110" when C = "001" else -- F
     "0010010" when C = "010" else -- S
     "1000110" when C = "011" else -- C
     "1111111";
end decod_bhv;
    
```

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

Componente Decod_IFSC

```

library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity decodIFSC is
port (C: in std_logic_vector(2 downto 0);
      F: out std_logic_vector(6 downto 0)
);
end decodIFSC;

architecture decod_bhv of decodIFSC is
Begin
with C select
F <= "1001111" when "000", -- I
     "0001110" when "001", -- F
     "0010010" when "010", -- S
     "1000110" when "011", -- C
     "1111111" when others;
end decod_bhv;
    
```

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

Componente TOP_UPC

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações

Componente TOP_UPC

SST20707 – Síntese de Sistemas de Telecomunicações