

# **Material de apoio ao aprendizado de Circuitos Elétricos I**

## **Solução da Lista de Exercícios VI**

### **Superposição e Transformação de Fonte**

**Coordenador: Prof. Mr. Volney Duarte Gomes**

**Aluno: Daniel Cabral Correa**



## Introdução

O presente trabalho é o resultado do projeto **Material de Apoio ao Aprendizado de Circuitos Elétricos I**, disciplina do curso de Engenharia de Telecomunicações, aprovado pela **Chamada Pública 04/2017 - Programa de Apoio a Projeto de Ensino, Pesquisa e Extensão no Câmpus São José - EDITAL - N04/2017**. A disciplina circuitos elétricos I, estuda as técnicas de superposição e transformação de fonte em cc e ca.

Visa deixar no ambiente Wiki IFSC Câmpus São José arquivos com as soluções da lista de exercícios de superposição e transformação de fonte em cc e ca para consulta dos alunos. É composto por:

Lista de exercícios ..... Lista de Exercícios VI.pdf  
Lista com os exercícios resolvidos ..... Solução da Lista de Exercícios VI.pdf



## Teorema da Superposição

O Teorema da superposição afirma que, para circuitos lineares, os valores de tensão e corrente em qualquer elemento passivo do circuito podem ser obtidos pelo somatório da contribuição de cada fonte independente.

Inicia-se o processo escolhendo uma fonte independente, em seguida as demais fontes devem ser substituídas, as fontes independentes de tensão por um curto-círcuito e as fontes independentes de corrente por um circuito aberto, após isso deve-se calcular a contribuição da fonte escolhida.

Repete-se este processo até que se obtenha as contribuições de todas as fontes independentes. Por fim, deve-se somar a contribuição de cada fonte para obter a tensão ou corrente desejada.



## Roteiro Superposição

- 1 Desligar todas as fontes independentes, exceto uma.**
- 2 Calcular a contribuição da fonte em funcionamento.**
  - 2.1 Escolher método de análise apropriado.**
  - 2.1.1 Seguir os roteiros apresentados nas soluções nas listas de exercícios anteriores.**
- 3 Repetir esta etapa para todas as fontes independentes.**
- 4 Calcular o valor da tensão ou corrente desejada somando algebraicamente todas as contribuições das fontes independentes.**



## Circuitos selecionados

- Circuito 1.4 ..... 6
- Circuito 1.5 ..... 14
- Circuito 1.6 ..... 25
- Circuito 2.10 .....
- Circuito 2.11 .....
- Circuito 2.12 .....
- Circuito 3.1 .....
- Circuito 3.2 .....
- Circuito 3.3 .....
- Circuito 3.12 .....
- Circuito 4.1 .....
- Circuito 4.2 .....
- Circuito 4.3 .....
- Circuito 5.1 .....
- Circuito 5.2 .....
- Circuito 5.3 .....
- Circuito 5.4 .....
- Circuito 5.5 .....
- Circuito 5.6 .....

## Questão 1.4 : Determine a tensão $V_o$

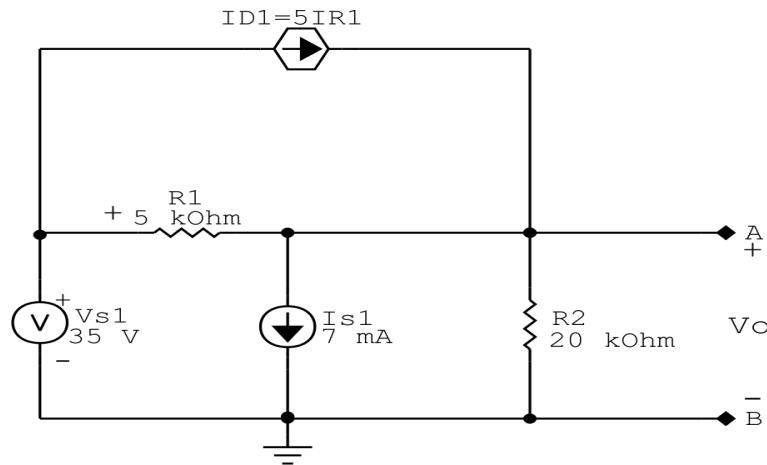


Figura 1: Circuito elétrico 1.4

## Aplicando o Roteiro de Superposição

**1 Desligar todas as fontes independentes, exceto uma.**

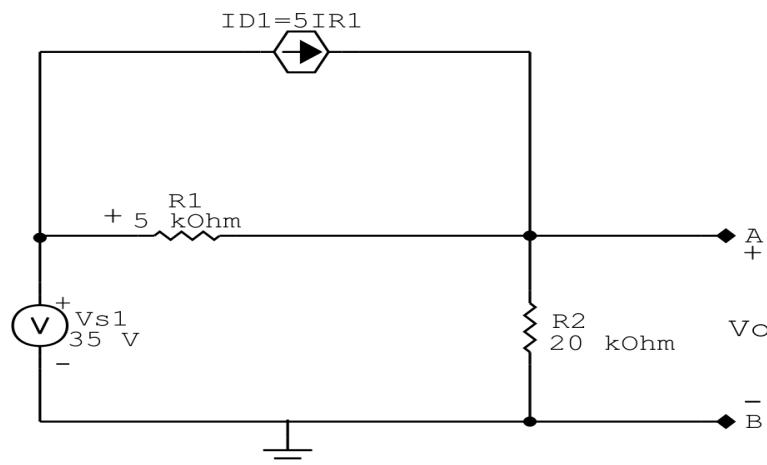


Figura 2: Circuito elétrico 1.4 - Apenas fonte  $V_{s1}$  ligada

**2 Calcular a contribuição da fonte em funcionamento.**

**2.1 Escolher método de análise apropriado.**

**2.1.1 Seguir os roteiros apresentados nas soluções nas listas de exercícios anteriores.**

**Método escolhido: Análise Nodal.**

### 3 Identificar o Circuito

- 3.1** Se o circuito apresentar fontes de corrente alternada e estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito.

### 4 Identificar os Nós

- 4.1** Identificar os nós.  
**4.2** Definir o nó de referência.  
**4.3** Designar os demais nós essenciais.

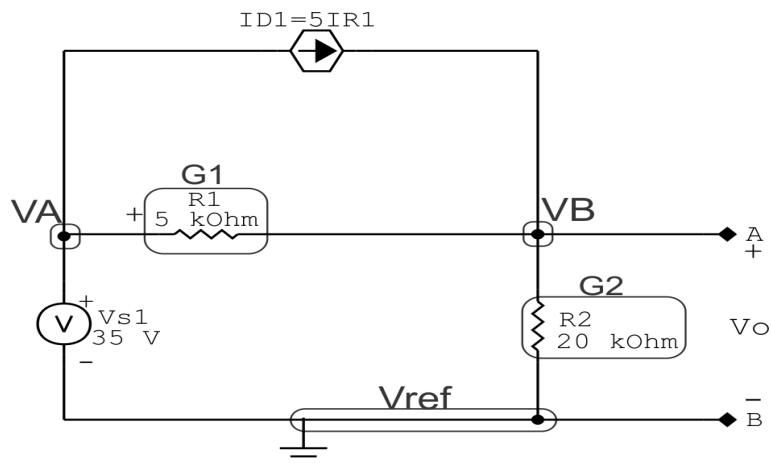


Figura 3: Circuito elétrico 1.4 - Apenas fonte Vs1 ligada - identificação de nós

### 5 Identificar o Circuito

- 5.1** Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.  $Y = \frac{1}{Z}$

Por ser um circuito de corrente contínua, estabelecer as condutâncias.  $G = \frac{1}{R}$

$$R1 = 5000 \Omega \iff G1 = 0,0002 S$$

$$R2 = 20\,000 \Omega \iff G2 = 0,00005 S$$

- 5.2** Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.

Não se aplica

**5.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.**

$ID1 = 5G1$ , como  $G1 = 0,0002 * (VA - VB)$  temos:  $ID1 = 5(0,0002 * (VA - VB)) \Rightarrow ID1 = 0,001 * (VA - VB)A$

**5.4 Se possuir fontes de tensão:**

**5.4.1 Identificar a região do supernó.**

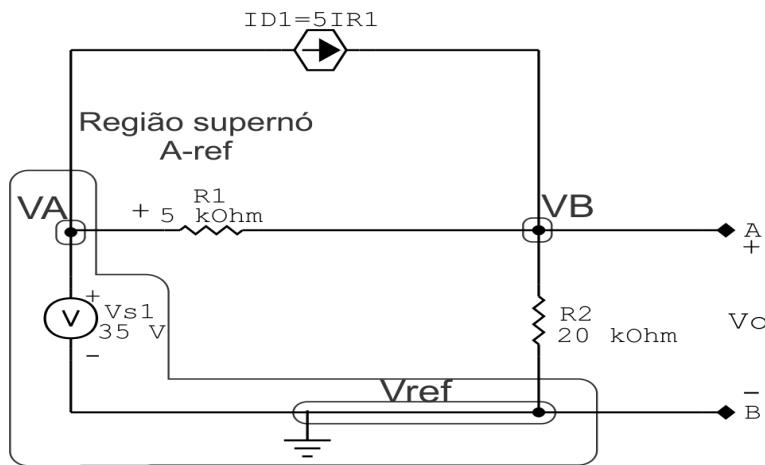


Figura 4: Circuito elétrico 1.4 - Apenas fonte Vs1 ligada - identificação supernó

**5.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.**

**Supernó A-Ref:relação entre o nó A e o de Referência Vref**

$VA - Vref = Vs1$ , como  $Vref = 0V$  e  $Vs1 = 35V$ , temos:  $\Rightarrow VA = 35V$

**5.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.**

**Equação no nó VB:**

$$G1(VB - VA) - ID1 + G2(VB) = 0$$

$$G1VB - G1VA + G2VB = ID1$$

$$(G1 + G2)VB = ID1 + G1VA \dots \dots \dots \text{Equação}$$

**6 Resolver as equações simultâneas para obter as tensões desconhecidas dos nós**

**Substituindo  $VA$ ,  $ID1$  e os valores das condutâncias na equação acima:**



### **Na Equação 1:**

$$(G1 + G2)VB = (0,001 * (35 - Vb)) + G1 * 35$$

$$(G1 + G2 + 0,001)VB = 0,035 + G1 * 35$$

$$((0,0002) + (0,00005) + (0,001))VB = 0,035 + (0,0002)(35)$$

$$(0,00125)VB = 0,042$$

$$VB = \frac{0,042}{0,00125}$$

$$VB = 33,6V$$

**Assim temos:**

$$VA = 35V$$

$$VB = 33,6V$$

**Contribuição na fonte Vs1 para Vo:**

$$Vo_{Vs1} = VB - Vref$$

$$Vo_{Vs1} = VB$$

$$Vo_{Vs1} = 33,6V$$



## 7 Repetir esta etapa para todas as fontes independentes.

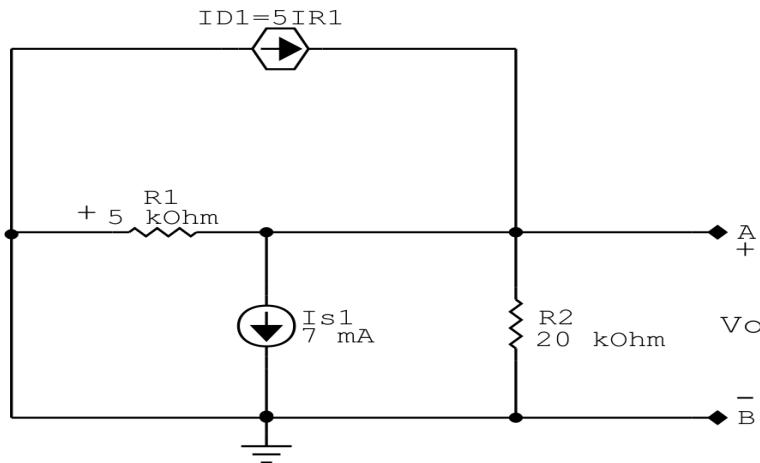


Figura 5: Circuito elétrico 1.4 - Apenas fonte  $I_{s1}$  ligada

## 8 Calcular a contribuição da fonte em funcionamento.

### 8.1 Escolher método de análise apropriado.

8.1.1 Seguir os roteiros apresentados nas soluções nas listas de exercícios anteriores.

**Método escolhido: Análise Nodal.**

## 9 Identificar o Circuito


9.1 Se o circuito apresentar fontes de corrente alternada e estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito.

## 10 Identificar os Nós

10.1 Identificar os nós.

10.2 Definir o nó de referência.

10.3 Designar os demais nós essenciais.

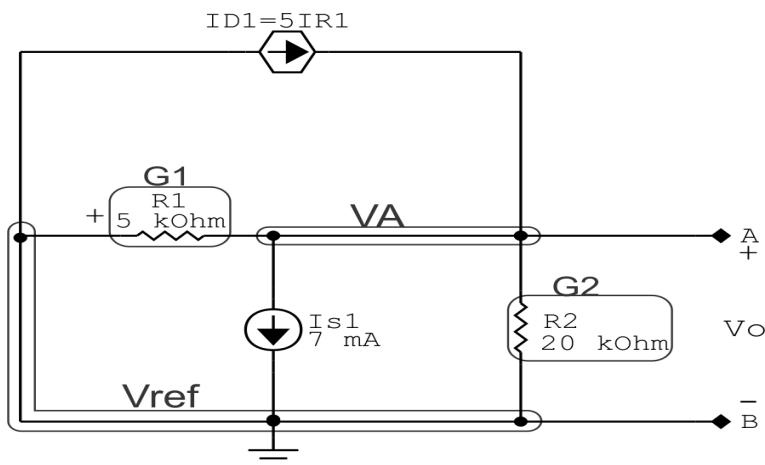Figura 6: Circuito elétrico 1.4 - Apenas fonte  $I_{s1}$  ligada - identificação de nos

## 11 Identificar o Circuito

11.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.  $Y = \frac{1}{Z}$

Por ser um circuito de corrente contínua, estabelecer as condutâncias.  $G = \frac{1}{R}$

$$R1 = 5000 \Omega \iff G1 = 0,0002 S$$

$$R2 = 20\,000 \Omega \iff G2 = 0,00005 S$$

11.2 Se todas as fontes são de correntes independentes: obter as equações por simples inspeção.

Não se aplica

11.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das tensões desconhecidas dos nós.

$$ID1 = 5G1, \text{ como } G1 = 0,0002 * Va \text{ temos: } Id1 = 5(0,0002 * Va) \implies ID1 = -0,001 * Va$$

11.4 Se possuir fontes de tensão:

Não se aplica

11.4.1 Identificar a região do supernó.

Não se aplica

#### **11.4.2 Estabelecer a relações entre os nós envolvidos.**

## **Não se aplica**

### 11.5 Estabelecer as equações LKC para os nós e/ou supernó.

## 12 Resolver as equações simultâneas para obter as tensões desconhecidas dos nós

**Substituindo  $I_{S1}$ ,  $ID_1$  e os valores das condutâncias na equação acima:**

**Na Equação 1:**

$$(G1 + G2 + 0, 001) * VA = -Is1$$

$$((0,0002) + (0,000\,05) + (0,001)) VA = -0,007$$

(0,00125) VA = -0,007

$$VA = \frac{-0,007}{0,001\,25}$$

$$VA = -5,6V$$

### **Assim temos:**

$$VA = -5.6 \text{ V}$$

## **Contribuição da fonte Is1 para Vo:**

$$V_{o_{\text{Is1}}} = VA - V_{ref}$$

$$V_{o[\text{Is}]} = VA$$

$$V_{o\text{Is1}} = -5,6 \text{ V}$$



**13 Calcular o valor da tensão ou corrente desejada somando algebricamente todas as contribuições das fontes independentes.**

$$Vo = Vo_{Vs1} + Vo_{Is1}$$

$$Vo = (33,6) + (-5,6)$$

$$Vo = 28 \text{ V}$$

## Questão 1.5 : Determine a tensão VR3

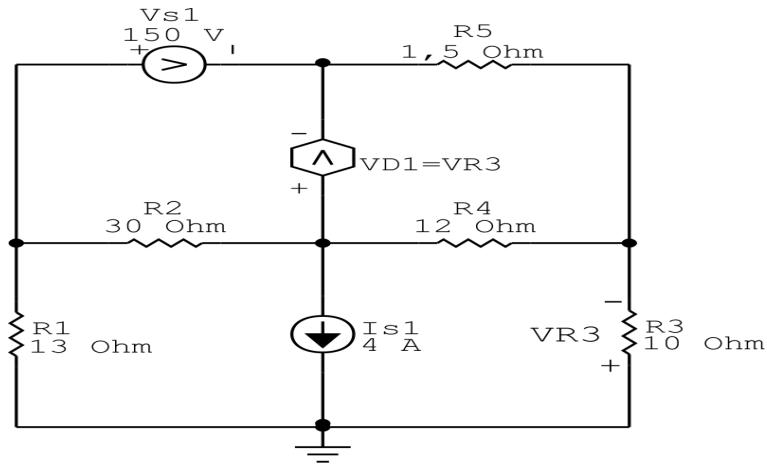


Figura 7: Circuito elétrico 1.5

## Aplicando o Roteiro de Superposição

### 1 Desligar todas as fontes independentes, exceto uma.

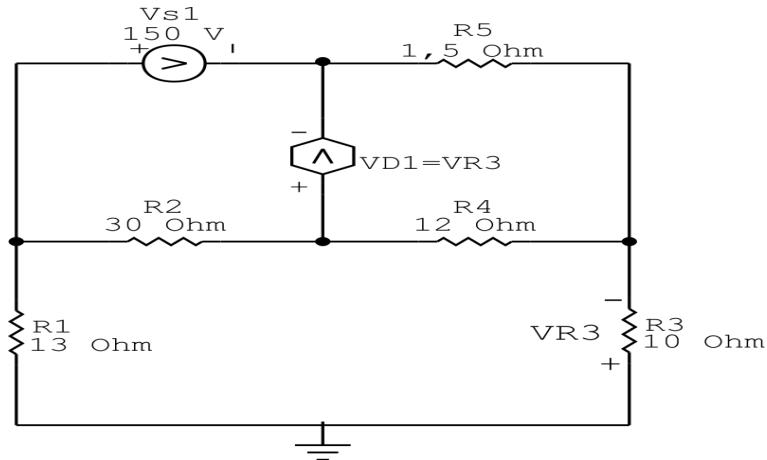


Figura 8: Circuito elétrico 1.5 - Apenas fonte  $V_{s1}$  ligada

### 2 Calcular a contribuição da fonte em funcionamento.

#### 2.1 Escolher método de análise apropriado.

2.1.1 Seguir os roteiros apresentados nas soluções nas listas de exercícios anteriores.

**Método escolhido: Análise de Malha.**

### 3 Identificar o Circuito

- 3.1 Se o circuito apresentar fontes de corrente alternada e estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito.**

### 4 Identificar as malhas.

#### 4.1 Identificar as malhas.

#### 4.2 Definir as correntes fictícias das malhas no sentido horário.

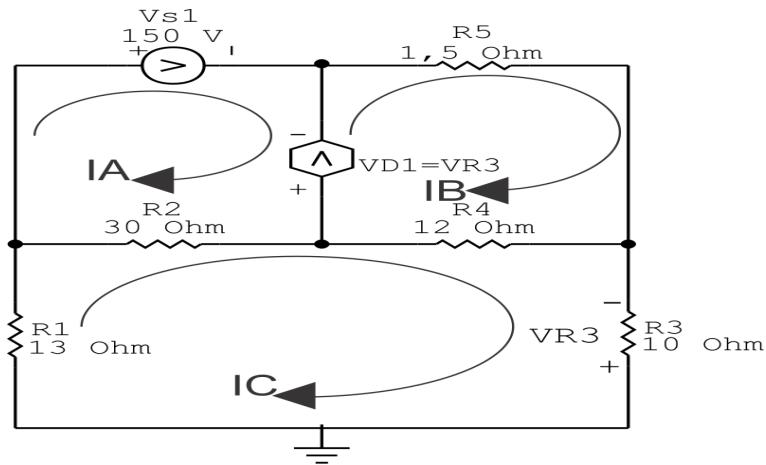


Figura 9: Circuito elétrico 1.5 - Apenas fonte Vs1 ligada - identificação de malhas

### 5 Obter as Equações Simultâneas

#### 5.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.

$$R1 = 13 \Omega \quad R2 = 30 \Omega \quad R3 = 10 \Omega \quad R4 = 12 \Omega \quad R5 = 1,5 \Omega$$

#### 5.2 Se todas as fontes são de tensão e independentes: obter as equações por simples inspeção.

Não se aplica

#### 5.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das correntes fictícias das malhas.

$$VD1 = VR3 = (-R3 * IC) \implies VD1 = -10IC$$

#### 5.4 Se possuir fontes de corrente:

Não se aplica

### **5.5 Estabelecer as equações LKT para as malhas e/ou supermalhas.**

## **Equação na Malha A :**

$$Vs1 - Vd1 + R2(IA - IC) = 0$$

$$-Vd1 + R2IA - R2IC = -VS1$$

## **Equação na Malha B :**

$$Vd1 + R5(IB) + R4(IC) = 0$$

$$Vd1 + R5IB + R4IB - R4IC = 0$$

$$(R4 + R5)IB - (R3 + R4)IC = 0 \quad \dots \dots \dots \text{Equação 2}$$

## **Equação na Malha C :**

$$R1(IC) + R2(IC - IA) + R4(IC - IB) + R3(IC) = 0$$

$$R1IC + R2IC - R2IA + R4IC - R4IB + R3IC = 0$$

## 6 Resolver as equações simultâneas para obter as correntes fictícias das malhas.

**Substituindo  $V_{s1}$ ,  $V_{d1}$  e os valores das condutâncias na equação acima:**

**Na Equação 1:**

$$R2IA + (R3 - R2)IC = -Vs1$$

$$30IA - (10 - 30)IC = -150$$

**Na Equação 2:**

$$(R_4 + R_5)IB - (R_3 + R_4)IC = 0$$

$$(12+1, 5)IB - (12+10)IC) = 0$$

**Na Equação 3:**

$$-R2IA - R4IB + (R1 + R2 + R3 + R4)IC = 0$$

$$-30IA - 12IB + (13 + 30 + 10 + 12)IC = 0$$

**Aplicando o Teorema de Cramer nas equações abaixo:**

$$(30)IA - (20)IC = -150$$

$$(13,5)IB - (22)IC = 0$$

$$-(30)IA - (12)IB + (65)IC = 0$$

$$\begin{bmatrix} 30 & 0 & -20 \\ 0 & 13,5 & -22 \\ -30 & -12 & 65 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} IA \\ IB \\ IC \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -150 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 30 & 0 & -20 \\ 0 & 13,5 & -22 \\ -30 & -12 & 65 \end{vmatrix} = 26\,325 - 16\,020 = \Delta = 10\,305$$

$$\Delta_{IA} = \begin{vmatrix} -150 & 0 & -20 \\ 0 & 13,5 & -22 \\ 0 & -12 & 65 \end{vmatrix} = -131\,625 - (-39\,600) = \Delta_{IA} = -92025$$



$$IA = \frac{\Delta_{IA}}{\Delta} = \frac{-92\,025}{10\,305} \implies IA = -8,930\,131\,004 \text{ A}$$

$$\Delta_{IB} = \begin{vmatrix} 30 & -150 & -20 \\ 0 & 0 & -22 \\ -30 & 0 & 65 \end{vmatrix} = -99\,000 - (0) = \Delta_{IB} = -99\,000$$

$$IB = \frac{\Delta_{IB}}{\Delta} = \frac{-99\,000}{10\,305} \implies IB = -9,606\,986\,9 \text{ A}$$

$$\Delta_{ID} = \begin{vmatrix} 30 & 0 & -150 \\ 0 & 13,5 & 0 \\ -30 & -12 & 0 \end{vmatrix} = 0 - (60\,750) = \Delta_{ID} = -60\,750$$

$$ID = \frac{\Delta_{ID}}{\Delta} = \frac{-60\,750}{10\,305} \implies ID = -5,895\,196\,507 \text{ A}$$

**Assim temos:**

$$IA = -8,930\,131\,004 \text{ A}$$

$$IB = -9,606\,986\,9 \text{ A}$$

$$IC = -5,895\,196\,507 \text{ A}$$

**Contribuição na fonte Vs1 para VR3:**

$$VR3_{Vs1} = -IC * 10$$

$$VR3_{Vs1} = -(-5,895\,196\,507) * 10$$

$$VR3_{Vs1} = 58,951\,965\,07$$

$$VR3_{Vs1} = 58,952 \text{ V}$$



## 7 Repetir esta etapa para todas as fontes independentes.

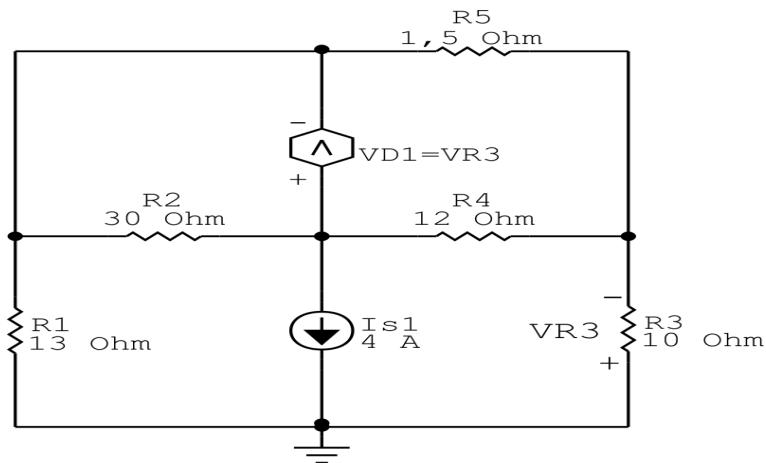


Figura 10: Circuito elétrico 1.5 - Apenas fonte  $I_{s1}$  ligada

## 8 Calcular a contribuição da fonte em funcionamento.

### 8.1 Escolher método de análise apropriado.

8.1.1 Seguir os roteiros apresentados nas soluções nas listas de exercícios anteriores.

**Método escolhido: Análise de Malha.**


## 9 Identificar o Circuito

9.1 Se o circuito apresentar fontes de corrente alternada e estiver no domínio do tempo, aplicar a transformada fasorial para os elementos do circuito.

## 10 Identificar as malhas.

10.1 Identificar as malhas.

10.2 Definir as correntes fictícias das malhas no sentido horário.

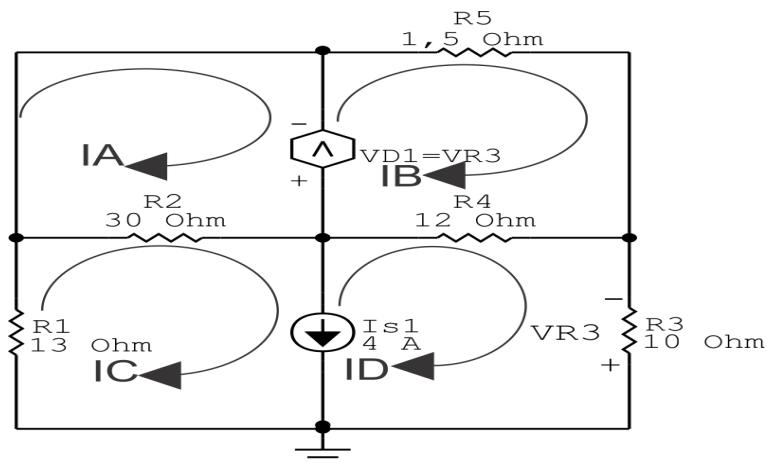Figura 11: Circuito elétrico 1 - Apenas fonte  $I_{s1}$  ligada - identificação de malhas

## 11 Obter as Equações Simultâneas

### 11.1 Definir as impedâncias e admitâncias do circuito.

$$R_1 = 13 \Omega \quad R_2 = 30 \Omega \quad R_3 = 10 \Omega \quad R_4 = 12 \Omega \quad R_5 = 1,5 \Omega$$

### 11.2 Se todas as fontes são de tensão e independentes: obter as equações por simples inspeção.

Não se aplica

### 11.3 Se possui fontes dependentes: estabelecer seu valor em função das correntes fictícias das malhas.

$$VD1 = VR3 = (-R_3 * ID) \implies VD1 = -10ID$$

### 11.4 Se possuir fontes de corrente:

#### 11.4.1 Se há fonte de corrente nos ramos externos do circuito.

Estabelecer a LKC em um dos nós por onde flui a corrente desta fonte.

Não se aplica.

#### 11.4.2 Se há fonte de corrente nos ramos internos do circuito.

##### 3.4.2.1 Identificar a Supermalha.

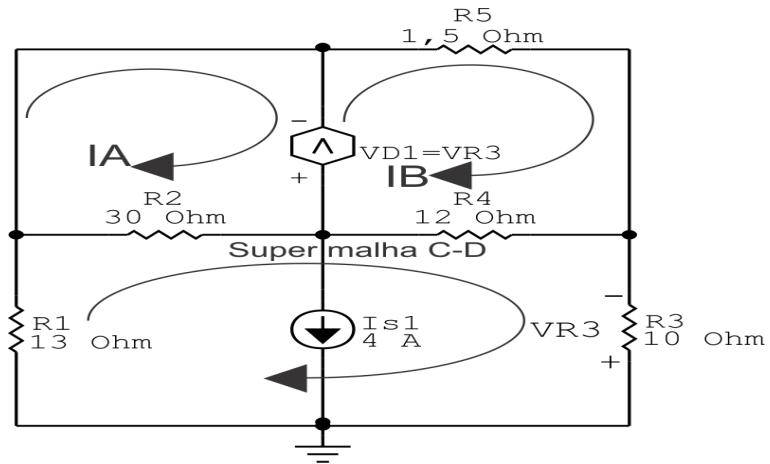
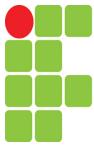


Figura 12: Circuito elétrico 1 - Apenas fonte  $Is_1$  ligada - identificação de supermalha

### 3.4.2.2 Estabelecer a LKC em um dos nós por onde flui a corrente desta fonte.

$$IC - ID = Is_1, \text{ e como } Is_1 = 0,007 \text{ A} \implies IC = 0,007 + ID.$$

### 11.5 Estabelecer as equações LKT para as malhas e/ou supermalhas.

**Equação na Malha A :**

$$-VD1 + R2(IA - IC) = 0$$

$$-VD1 + R2IA - R2IC = 0 \dots \dots \dots \text{Equação 1}$$

**Equação na Malha B :**

$$VD1 + R5(IB) + R4(IB - ID) = 0$$

$$VD1 + R5IB + R4IB - R4ID = 0$$

$$(R4 + R5)IB - R4ID + VD1 = 0 \dots \dots \dots \text{Equação 2}$$



**Equação na super malha :**

$$R1(IC) + R2(IC - IA) + R4(ID - IB) + R3(ID) = 0$$

$$R1IC + R2IC - R2IA + R4ID - R4IB + R3ID = 0$$

$$-R2IA - R4IB + (R1 + R2)IC + (R3 + R4)ID = 0 \dots \dots \dots \text{Equação 3}$$

**12 Resolver as equações simultâneas para obter as correntes fictícias das malhas.**

**Substituindo  $IS1$ ,  $VD1$  e os valores das condutâncias na equação acima:**

**Na Equação 1:**

$$-VD1 + R2IA - R2IC = 0$$

$$-(-10ID) + 30IA - 30(ID + 0,007) = 0$$

$$30IA - 20ID = 0,21 \dots \dots \dots \text{Equação 1}$$

**Na Equação 2:**

$$(R4 + R5)IB - R4ID + VD1 = 0$$

$$(12 + 1,5)IB - 12ID + (-10ID) = 0$$

$$13,5IB - 22ID = 0 \dots \dots \dots \text{Equação 2}$$

**Na Equação 3:**

$$-R2IA - R4IB + (R1 + R2)IC + (R3 + R4)ID = 0$$

$$-30IA - 12IB + 43(ID + 0,007) + 22ID = 0$$

$$-30IA - 12IB + 65ID = 0,301 \dots \dots \dots \text{Equação 3}$$



**Aplicando o Teorema de Cramer nas equações abaixo:**

$$(30)IA - (20)ID = 0,21$$

$$(13,5)IB - (22)ID = 0$$

$$-(30)IA - (12)IB + (65)IC = -0,301$$

$$\begin{bmatrix} 30 & 0 & -20 \\ 0 & 13,5 & -22 \\ -30 & -12 & 65 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} IA \\ IB \\ IC \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,21 \\ 0 \\ -0,301 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 30 & 0 & -20 \\ 0 & 13,5 & -22 \\ -30 & -12 & 65 \end{vmatrix} = 26\,325 - 16\,020 = \Delta = 10\,305$$

$$\Delta_{IA} = \begin{vmatrix} 0,21 & 0 & -20 \\ 0 & 13,5 & -22 \\ -0,301 & -12 & 65 \end{vmatrix} = 184,275 - (136,71) = \Delta_{IA} = 47,565$$

$$IA = \frac{\Delta_{IA}}{\Delta} = \frac{47,565}{10\,305} \Rightarrow IA = 0,004\,615\,720\,524\text{ A}$$

$$\Delta_{IB} = \begin{vmatrix} 30 & 0,21 & -20 \\ 0 & 0 & -22 \\ -30 & -0,301 & 65 \end{vmatrix} = 138,6 - (198,66) = \Delta_{IB} = -60,06$$

$$IB = \frac{\Delta_{IB}}{\Delta} = \frac{-60,06}{10\,305} \Rightarrow IB = -0,005\,828\,238\,719\text{ A}$$

$$\Delta_{ID} = \begin{vmatrix} 30 & 0 & 0,21 \\ 0 & 13,5 & 0 \\ -30 & -12 & -0,301 \end{vmatrix} = -121,905 - (-85,05) = \Delta_{ID} = -36,855$$

$$ID = \frac{\Delta_{ID}}{\Delta} = \frac{-36,855}{10\,305} \Rightarrow ID = -0,003\,576\,419\,214\text{ A}$$



**Assim temos:**

$$IA = 0,004\,615\,720\,524 \text{ A}$$

$$IB = -0,005\,828\,238\,719 \text{ A}$$

$$ID = -0,003\,576\,419\,214 \text{ A}$$

**Contribuição na fonte  $I_{s1}$  para  $VR_3$ :**

$$VR_3|_{I_{s1}} = -ID * 10$$

$$VR_3|_{I_{s1}} = -(-0,003\,576\,419\,214) * 10$$

$$VR_3|_{I_{s1}} = 0,035\,764\,192\,14$$

$$VR_3|_{I_{s1}} = 0,036 \text{ V}$$

**13 Calcular o valor da tensão ou corrente desejada somando algebricamente todas as contribuições das fontes independentes.**

$$VR_3 = VR_3|_{V_{s1}} + VR_3|_{I_{s1}}$$

$$VR_3 = (58,952) + (0,036)$$

$$VR_3 = 58,988 \text{ V}$$

## Questão 1.6 : Determine a tensão VR2

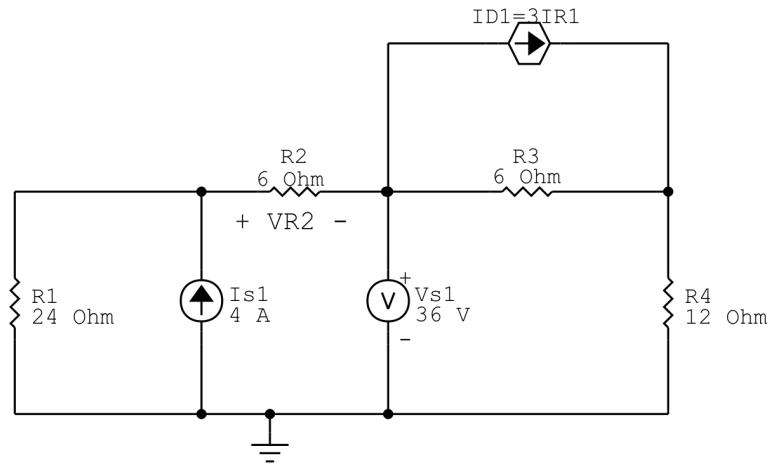


Figura 13: Circuito elétrico 1.6

## Aplicando o Roteiro de Superposição

**1 Desligar todas as fontes independentes, exceto uma.**

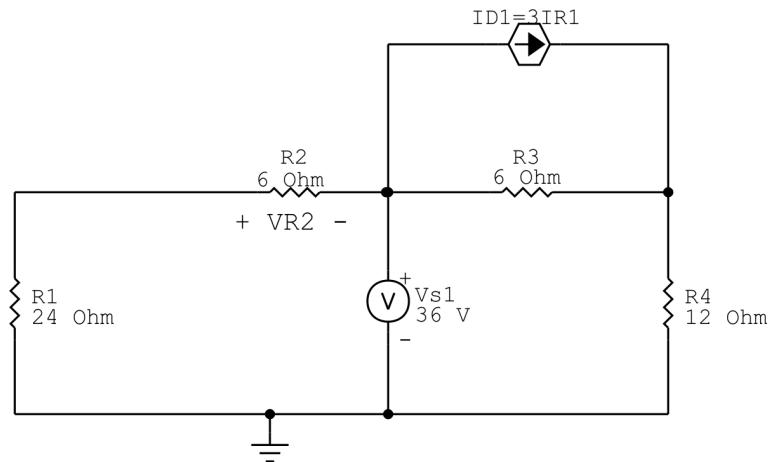


Figura 14: Circuito elétrico 1.6 - Apenas fonte  $V_{s1}$  ligada

**2 Calcular a contribuição da fonte em funcionamento.**

**2.1 Escolher método de análise apropriado.**

**2.1.1 Seguir os roteiros apresentados nas soluções nas listas de exercícios anteriores.**



Como os dois resistores estão paralelo com a fonte Vs1, podemos fazer um divisor de tensão para determinar o valor de VR2.

Método escolhido: Divisor de Tensão.

$$VR2 = -\frac{Vs1 * R2}{R1 + R2}$$

$$VR2 = -\frac{36 * 6}{6 + 24}$$

$$VR2 = -\frac{216}{30}$$

$$VR2 = -7,2 \text{ V}$$

Contribuição na fonte Vs1 para VR2:

$$VR2_{Vs1} = VR2$$

$$VR2_{Vs1} = -7,2 \text{ V}$$

3 Repetir esta etapa para todas as fontes independentes.

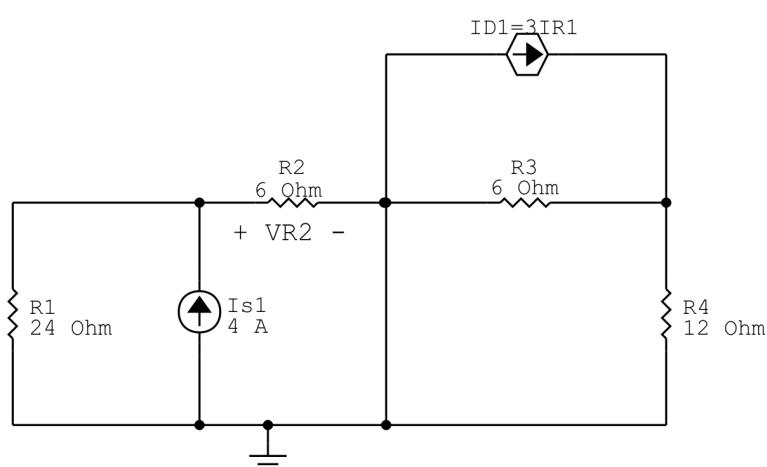


Figura 15: Circuito elétrico 1 - Apenas fonte Is1 ligada

## 4 Calcular a contribuição da fonte em funcionamento.

### 4.1 Escolher método de análise apropriado.

4.1.1 Seguir os roteiros apresentados nas soluções nas listas de exercícios anteriores.

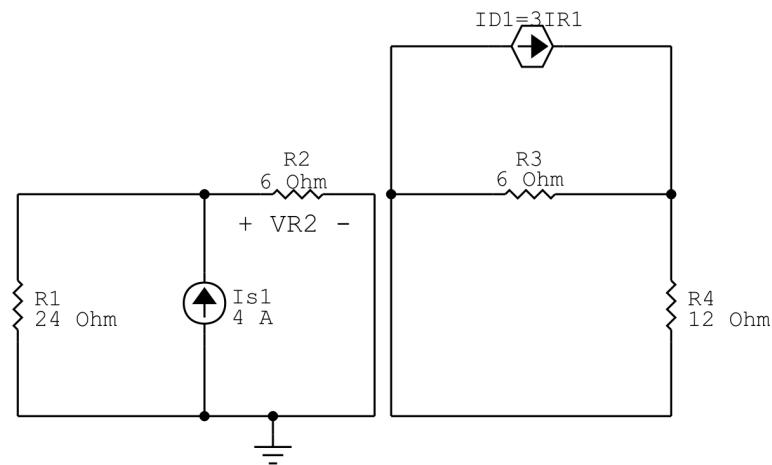


Figura 16: Circuito elétrico 1 - Apenas fonte  $V_{S1}$  ligada - seleção de nós

**A existência do curto circuito elimina a influencia da fonte  $ID_1$  sobre o resistor  $R_2$ , então ficamos somente com o circuito a seguir:**

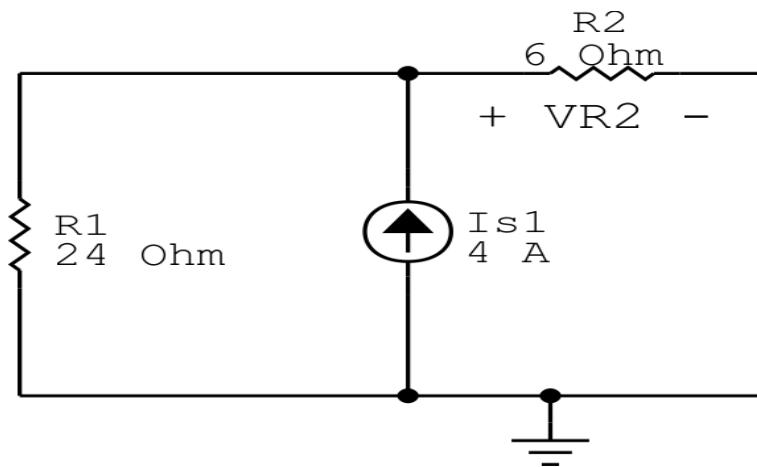


Figura 17: Circuito elétrico 1 - Apenas fonte  $V_{S1}$  ligada - seleção de nós



### Método escolhido: Divisor de Corrente.

$$IR2 = \frac{Is1 * R1}{R1 + R2}$$

$$IR2 = \frac{4 * 24}{6 + 24}$$

$$IR2 = \frac{96}{30}$$

$$IR2 = 3,2 \text{ A}$$

### Contribuição na fonte Is1 para VR2:

$$VR2_{Is1} = IR2 * R2$$

$$VR2_{Is1} = 3,2 * 6$$

$$VR2_{Is1} = 19,2 \text{ V}$$

### 5 Calcular o valor da tensão ou corrente desejada somando algebraicamente todas as contribuições das fontes independentes.

$$VR2 = VR2_{Vs1} + VR2_{Is1}$$

$$VR2 = (-7,2) + (19,2)$$

$$VR2 = 12 \text{ V}$$