
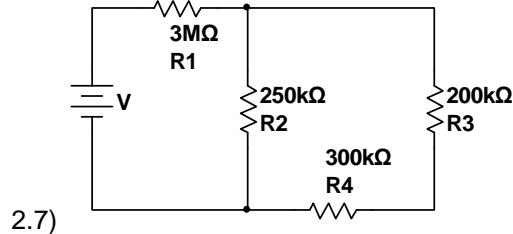
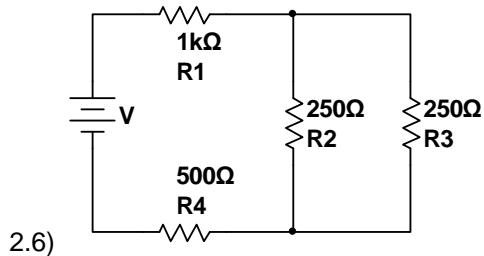
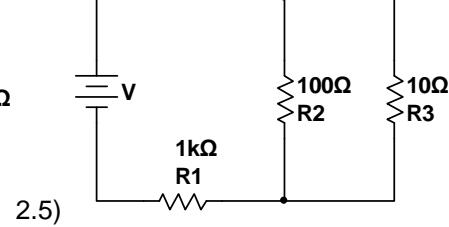
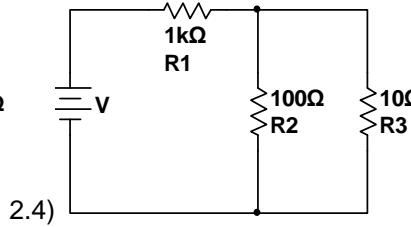
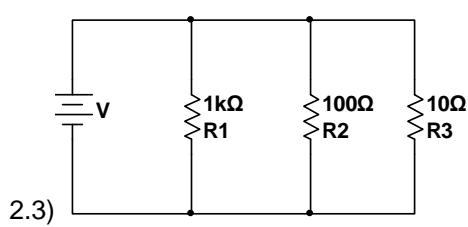
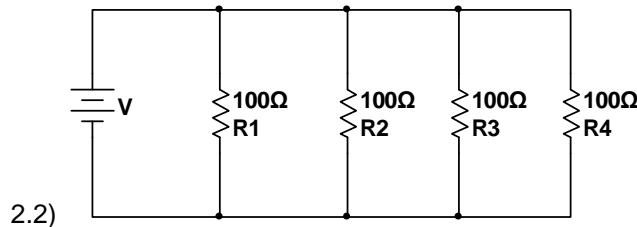












LISTA DE EXERCÍCIOS 1

1) Ajuste os números abaixo conforme a indicação do prefixo.




Número original	Prefixo	Resultado	Prefixo	Resultado
0,01235	milli (m)		micro (μ)	
84.546×10^{-8}	micro (μ)		milli (m)	
$354,2 \times 10^{-10}$	pico (p)		nano (n)	
385.000	quilo (k)		mega (M)	
0,0068543	milli (m)		micro (μ)	
840.876×10^{-8}	micro (μ)		milli (m)	
$35,42 \times 10^{-10}$	pico (p)		nano (n)	
3.076.000	quilo (k)		mega (M)	

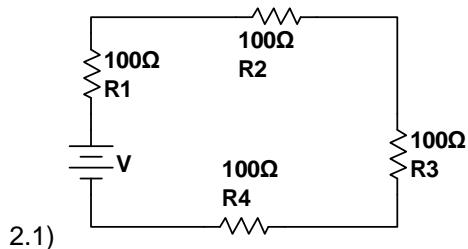2) Calcule a resistência equivalente vista pelos terminais da fonte dos circuitos a seguir.









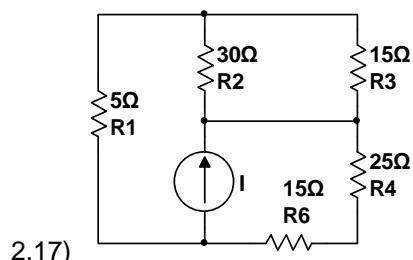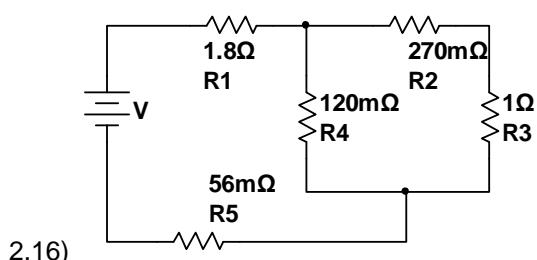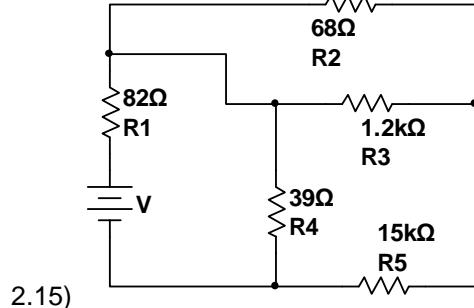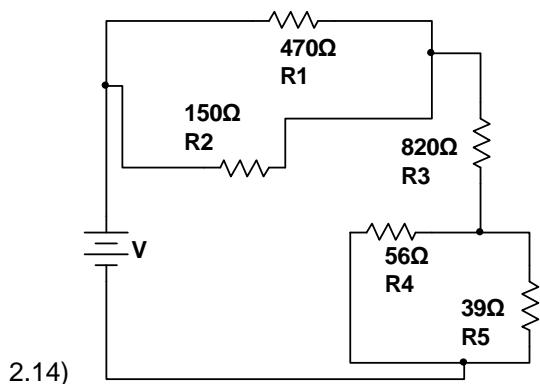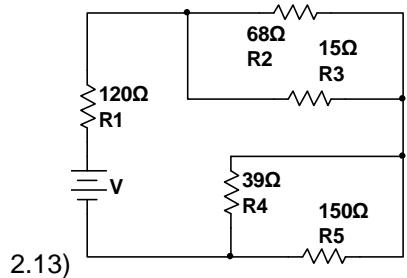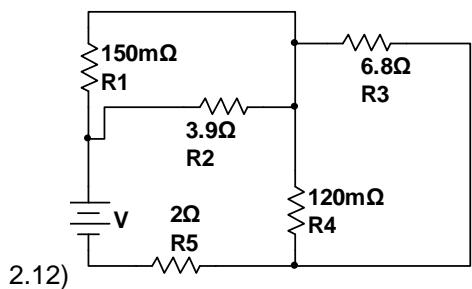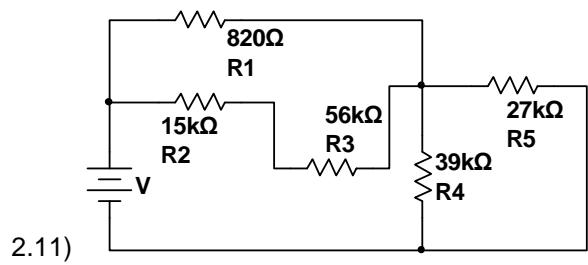
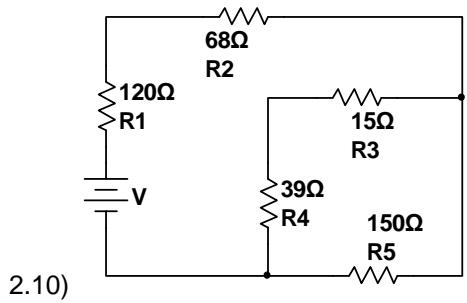
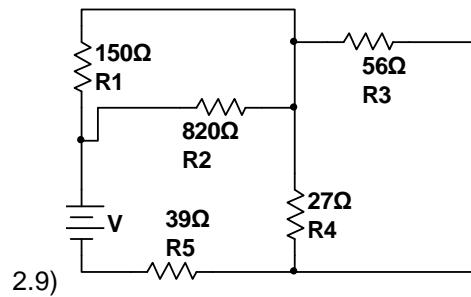
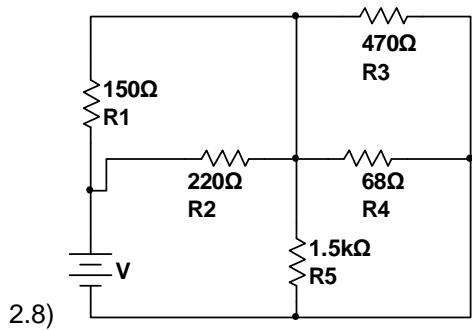


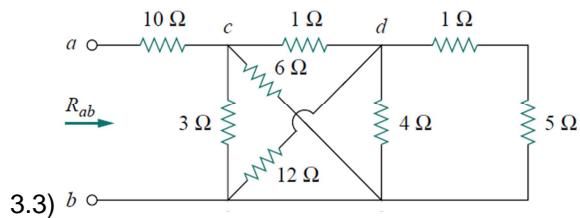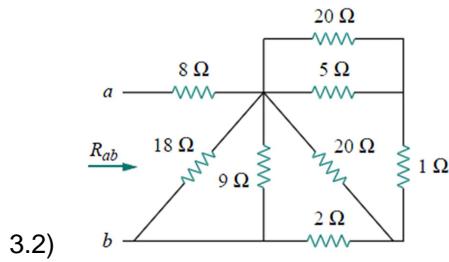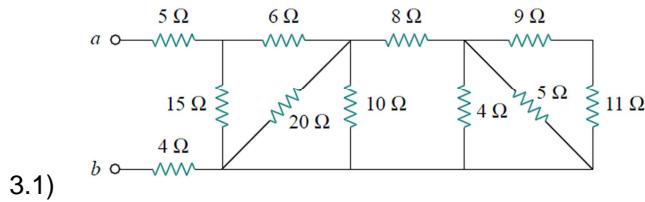3) Calcule a resistência equivalente vista entre os terminais A e B dos circuitos a seguir.




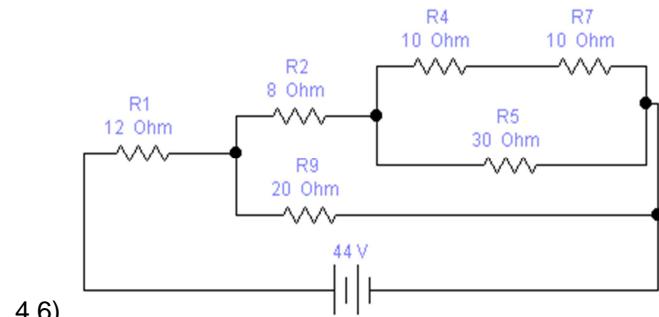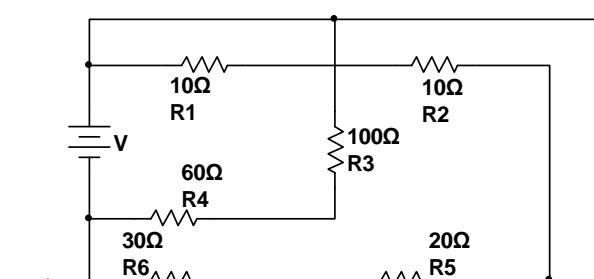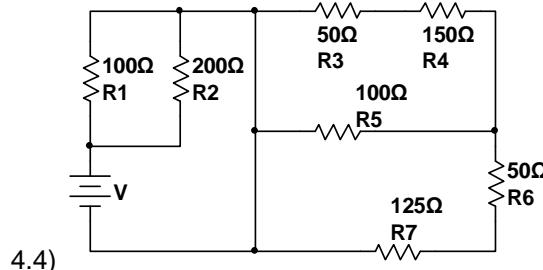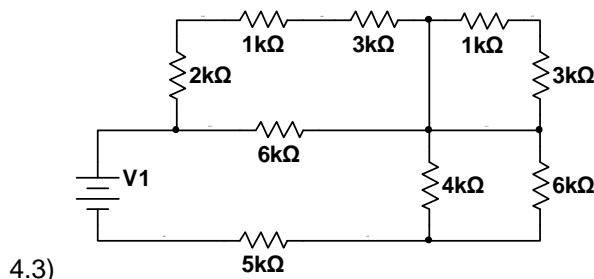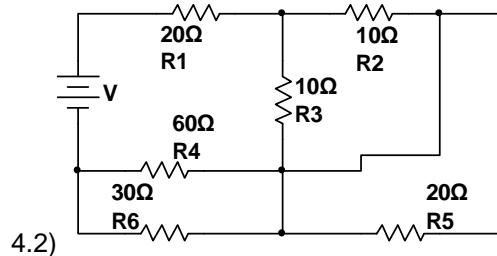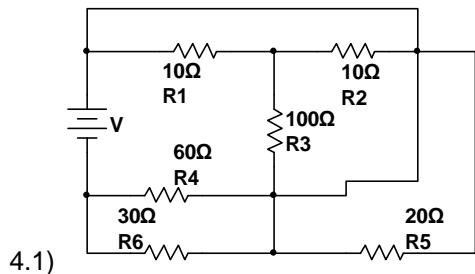4) Calcule a resistência equivalente vista pelos terminais da fonte dos circuitos a seguir. Observe se os terminais de alguma das resistências estão em curto.





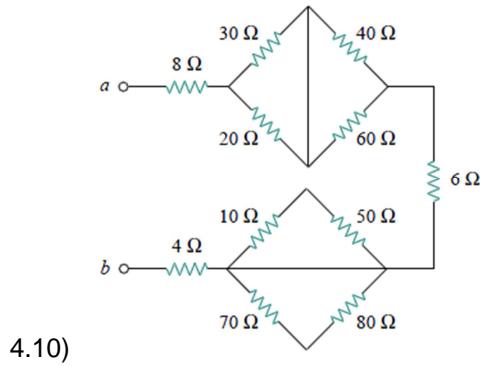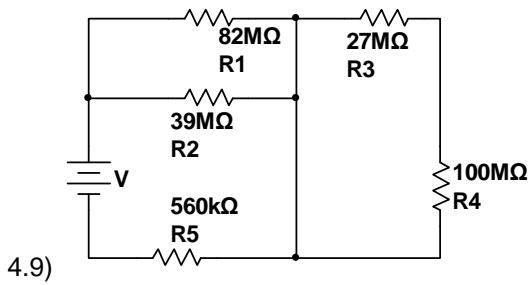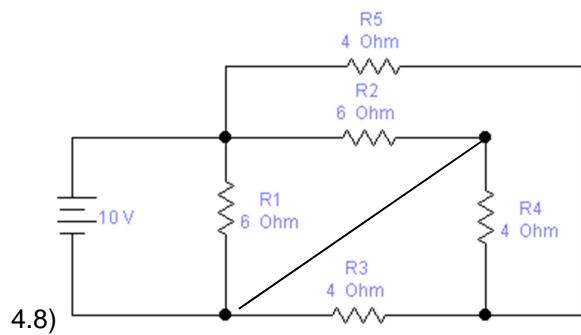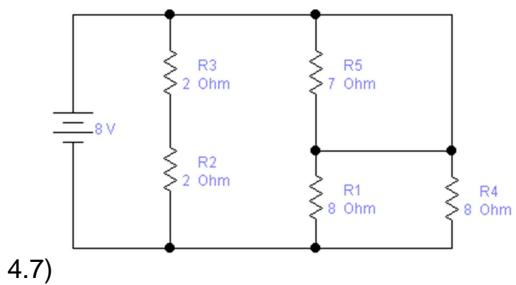


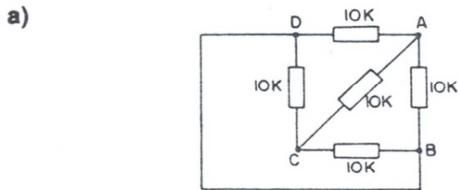
5) Determine a resistência equivalente entre os pontos A e B dos circuitos abaixo.



e)

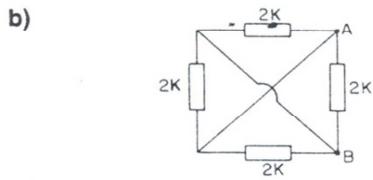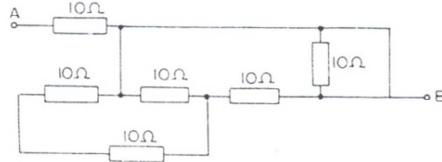

f)

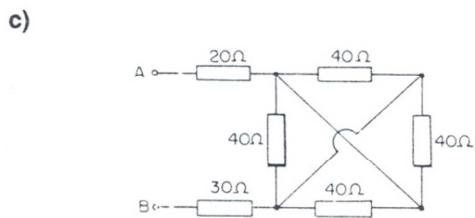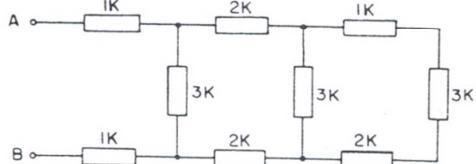

g)

