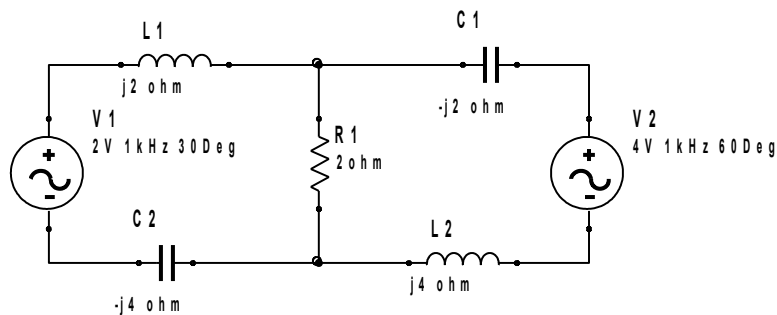


Avaliação 02: Circuitos com Múltiplas Fontes CA em Regime Permanente Senoidal

- Determine as correntes das malhas. Calcule:
 - as **correntes das fontes V1 e V2** (indique o sentido na figura) e
 - a **potência ativa dissipada em R1**.

Use qualquer método para solucionar o problema. Indique o nome do método utilizado na solução.



- No circuito abaixo, determine:
 - a **potência aparente** das fontes V1, V2 e I1 e
 - desenhe o **triângulo das potências** para a fonte I1.

Use qualquer método para solucionar o problema. Indique o nome do método utilizado na solução.

