



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

Área de Conhecimento: Eletricidade

Prof. Pedro Armando da Silva Jr.

LISTA DE EXERCÍCIOS RESOLVIDOS
Eletricidade em Corrente Alternada

① Dados: $I_{cc} = 7,5 \text{ A}$
 $V_{cc} = 120 \text{ V}$

$P_{cc} = P_{CA} \Rightarrow V_{cc} = V_{ef} \cos \phi$

$V_{m\max} = \sqrt{2} \cdot 120 = 169,71 \text{ V}$

$P_{CA} = V_{ef} \cdot I_{ef} = 120 \cdot 7,5 = 900 \text{ W}$

2.1 $v(t) = 50 \cdot \sin(314,16 t) \text{ [V]}$

$V_{m\max} = 50 \text{ V}$

$\omega = 314,16 \text{ rad/s}$

$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{314,16}{2 \cdot \pi} = 50 \text{ Hz}$

$V_{ef} = \frac{V_{m\max}}{\sqrt{2}} = 35,35 \text{ V}$

$R_{eq} = R_1 // R_2 = \frac{20 \cdot 45}{20 + 45} = 13,85 \Omega$

$P_f = \frac{V_{ef}^2}{R_{eq}} = \frac{35,35^2}{13,85} = 90,28 \text{ W}$

$I_{fef} = \frac{V_{fef}}{R_{eq}} = \frac{35,35}{13,85} = 2,55 \text{ A}$

$I_{2ef} = \frac{V_{2ef}}{R_2} = \frac{35,35}{45} = 0,79 \text{ A}$

$I_{1ef} = \frac{V_{1ef}}{R_1} = \frac{35,35}{20} = 1,77 \text{ A}$

$I_{2m\max} = \sqrt{2} \cdot I_{2ef} = 1,11 \text{ A}$

$I_{1m\max} = \sqrt{2} \cdot I_{1ef} = 2,5 \text{ A}$

2.2 $v(t) = 100 \cdot \sin(377 \cdot t) \text{ [V]}$

$V_{m\max} = 100 \text{ V}$


$V_{fef} = \frac{V_{m\max}}{\sqrt{2}} = 70,71 \text{ V}$

$\omega = 377 \text{ rad/s}$

$f = \frac{\omega}{2\pi} = 60 \text{ Hz}$

$R_{23} = \frac{10 \cdot 25}{10 + 25} = 7,14 \Omega$

$R_{eq} = 20 + 7,14 = 27,14 \Omega$

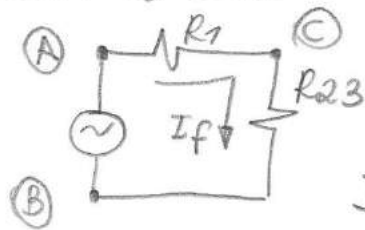

$I_{fef} = \frac{V_{fef}}{R_{eq}} = \frac{70,71}{27,14} = 2,60 \text{ A}$

$P_f = V_{fef} \cdot I_{fef} = 70,71 \cdot 2,60 = 184,21 \text{ W}$

$V_{CB} = V_2 = V_3 = R_{23} \cdot I_f = 7,14 \cdot 2,60 = 18,61 \text{ V}$

$I_{2ef} = \frac{V_{2ef}}{R_2} = \frac{18,61}{10} = 1,86 \text{ A} \Rightarrow I_{2m\max} = \sqrt{2} \cdot I_{2ef} = 2,63 \text{ A}$

$I_{3ef} = \frac{V_{3ef}}{R_3} = \frac{18,61}{25} = 0,74 \text{ A} \Rightarrow I_{3m\max} = \sqrt{2} \cdot I_{3ef} = 1,05 \text{ A}$

$I_{1ef} = I_{fef} = 2,60 \text{ A} \Rightarrow I_{1m\max} = \sqrt{2} \cdot I_{1ef} = 3,68 \text{ A}$

①


2.3 $v(t) = 70,71 \cdot \sin(314,16t)$ [V]

$V_{\max} = 70,71$ V

$V_{\text{ef}} = \frac{V_{\max}}{\sqrt{2}} = 50$ V

$\omega = 314,16$ rad/s

$f = \frac{\omega}{2\pi} = 50$ Hz

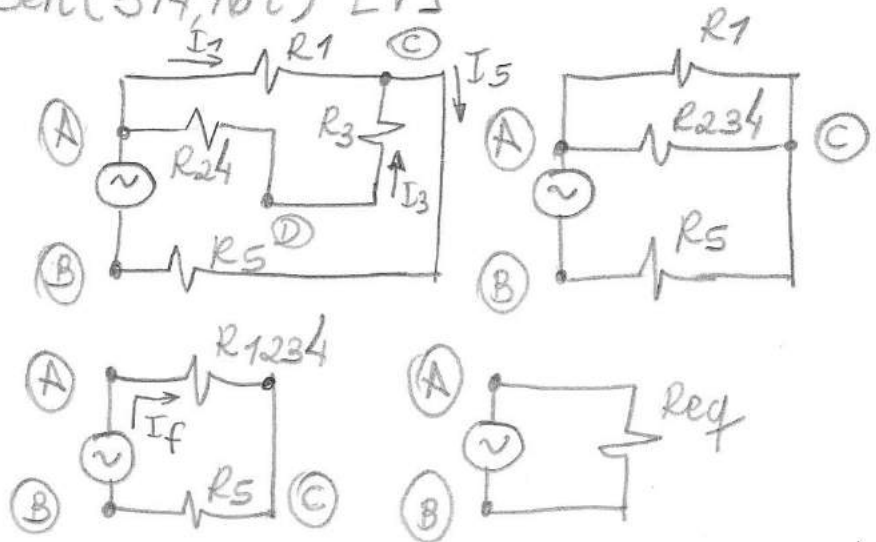

$R_{24} = \frac{3k \cdot 2k}{3k + 2k} = 1,2$ k Ω

$R_{234} = 1,2k + 2k = 3,2$ k Ω

$R_{1234} = \frac{3,2k \cdot 4k}{3,2k + 4k} = 1,78$ k Ω

$R_{\text{eq}} = 8k + 1,78 = 9,78$ k Ω

$I_{\text{fef}} = \frac{V_{\text{fef}}}{R_{\text{eq}}} = \frac{50}{9,78k} = 5,11$ mA

$P_f = V_{\text{fef}} \cdot I_{\text{fef}} = 255,68$ mW

$I_{5\text{ef}} = I_{\text{fef}} = 5,11$ mA

$I_{5\max} = \sqrt{2} \cdot I_{5\text{ef}} = 7,23$ mA

$V_{\text{Ac}} = R_{1234} \cdot I_f = 1,78 \cdot 10^3 \times 5,11 \cdot 10^{-3} = 9,09$ V $V_{\text{ref}} = V_{\text{Ac}}$

$I_{1\text{ef}} = \frac{V_{\text{ref}}}{R_1} = \frac{9,09}{4k} = 2,27$ mA $\Rightarrow I_{1\max} = \sqrt{2} \cdot I_{1\text{ef}} = 3,21$ A

Nó C: $I_1 + I_3 = I_5$

$I_{3\text{ef}} = I_{5\text{ef}} - I_{1\text{ef}} = 5,11\text{m} - 2,27\text{m} = 2,84$ mA $\nearrow I_{3\max} = \sqrt{2} \cdot I_{3\text{ef}} = 4,02$ mA

$V_{\text{AD}} = R_{24} \cdot I_3 = 1,2 \cdot 10^3 \times 2,84 \cdot 10^{-3} = 3,41$ V $V_{2\text{ef}} = V_{4\text{ef}} = V_{\text{AD}}$

$I_{2\text{ef}} = \frac{V_{2\text{ef}}}{R_2} = \frac{3,41}{3k} = 1,14$ mA $\Rightarrow I_{2\max} = \sqrt{2} \cdot I_{2\text{ef}} = 1,61$ mA



$I_{4\text{ef}} = \frac{V_{4\text{ef}}}{R_4} = \frac{3,41}{2k} = 1,70$ mA $\Rightarrow I_{4\max} = \sqrt{2} \cdot I_{4\text{ef}} = 2,41$ mA

$$(24) \quad v(t) = 70,71 \cdot \text{sen}(314,16t) \text{ [V]}$$

$$V_{\text{máx}} = 70,71 \text{ V}$$

⇒ Resistor R_5 está em curto!
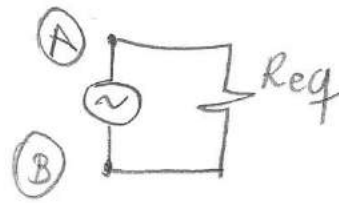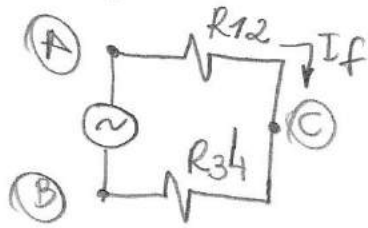
$$V_{\text{ef}} = \frac{V_{\text{máx}}}{\sqrt{2}} = 50 \text{ V}$$



$$\omega = 314,16 \text{ rad/s}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = 50 \text{ Hz}$$

$$I_{\text{ef}} = \frac{V_{\text{ef}}}{R_{\text{eq}}} = \frac{50}{2\text{k}} = 25 \text{ mA}$$

$$R_{12} = \frac{1\text{k} \cdot 2\text{k}}{1\text{k} + 2\text{k}} = 0,67 \text{ k}\Omega$$

$$P_f = V_{\text{ef}} \cdot I_{\text{ef}} = 1,25 \text{ W}$$

$$R_{34} = \frac{2\text{k} \cdot 4\text{k}}{2\text{k} + 4\text{k}} = 1,33 \text{ k}\Omega$$

$$V_{AC} = R_{12} \cdot I_f = 0,67 \cdot 10^3 \times 25 \cdot 10^{-3}$$

$$V_{AC} = 16,67 \text{ V} = V_{1ef} = V_{2ef}$$

$$R_{\text{eq}} = 0,67\text{k} + 1,33\text{k} = 2 \text{ k}\Omega$$

$$I_{1ef} = \frac{V_{1ef}}{R_1} = \frac{16,67}{1\text{k}} = 16,67 \text{ mA}$$

$$V_{CB} = R_{34} \cdot I_f = 1,33 \cdot 10^3 \times 25 \cdot 10^{-3}$$

$$I_{1\text{máx}} = \sqrt{2} \cdot I_{1ef} = 23,57 \text{ mA}$$

$$V_{CB} = 33,33 \text{ V} = V_3 = V_4$$

$$I_{2ef} = \frac{V_{2ef}}{R_2} = \frac{16,67}{2\text{k}} = 8,33 \text{ mA}$$

$$I_{3ef} = \frac{V_{3ef}}{R_3} = \frac{33,33}{2\text{k}} = 16,67 \text{ mA}$$

$$I_{2\text{máx}} = \sqrt{2} \cdot I_{2ef} = 11,78 \text{ mA}$$

$$I_{3\text{máx}} = \sqrt{2} \cdot I_{3ef} = 23,57 \text{ mA}$$

$$I_{4ef} = \frac{V_{4ef}}{R_4} = \frac{33,33}{4\text{k}} = 8,33 \text{ mA}$$

$$V_5 = 0 \text{ V}$$

$$I_5 = 0 \text{ A}$$

$$I_{4\text{máx}} = \sqrt{2} \cdot I_{4ef} = 11,78 \text{ mA}$$

$$\textcircled{3} \quad v(t) = 311,13 \cdot \sin(377t) \text{ [V]} \quad f = \frac{\omega}{2\pi} = 60 \text{ Hz}$$

$$V_{\text{ef}} = \frac{311,13}{\sqrt{2}} = 220 \text{ V} \quad \omega = 377 \text{ rad/s}$$

$$\textcircled{3.1} \quad R = 1 \Omega \quad I = \frac{V}{Z} = \frac{220}{1} = 220 \text{ A}$$

$$Z = 1 \Omega \quad P = \frac{V^2}{R} = \frac{220^2}{1} = 48,4 \text{ kW}$$

$Q = 0 \Rightarrow$ Resistor não armazena energia.

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 48,4 \text{ kVA}$$

$$\textcircled{3.2} \quad L = 2 \text{ mH}$$

$$X_L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L = 2 \cdot \pi \cdot 60 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 0,75 \Omega$$

$$Z = X_L = 0,75 \Omega \quad I = \frac{V}{Z} = \frac{220}{0,75} = 291,78 \text{ A}$$

$P = 0 \Rightarrow$ indutor não dissipa potência ativa

$$Q = \frac{V^2}{X} = \frac{220^2}{0,75} = 64,53 \text{ kVAR}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 64,53 \text{ kVA}$$

$$\textcircled{3.3} \quad C = 2 \text{ mF}$$

$$X_C = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 60 \cdot 2 \cdot 10^{-3}} = 1,33 \Omega$$

$$Z = X_C = 1,33 \Omega \quad I = \frac{V}{Z} = \frac{220}{1,33} = 165,88 \text{ A}$$

$P = 0 \Rightarrow$ capacitor não dissipa pot. ativa

$$Q = \frac{V^2}{X} = \frac{220^2}{1,33} = 36,49 \text{ kVAR}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 36,49 \text{ kVA}$$

④ Utilizando os valores calculados na questão anterior:

$$P_t = P_R + P_L + P_C = 48,4 \text{ kW}$$

$$Q_t = Q_R + Q_L - Q_C = 64,53 \text{ k} - 36,49 \text{ k} = 28,04 \text{ kVAR}$$

$$S_t = \sqrt{P_t^2 + Q_t^2} = 55,93 \text{ kVA} \quad I_t = \frac{S_t}{V_f} = \frac{55,93 \text{ k}}{220} = 254,25 \text{ A}$$

⑤ $V = 220 \text{ V}$

$P = 10 \text{ kW}$

$\cos \phi = 0,5$

$$S = \frac{P}{\cos \phi} = \frac{10 \text{ k}}{0,5}$$

$S = 20 \text{ kVA}$

$$I = \frac{S}{V} = \frac{20 \text{ k}}{220} = 90,91 \text{ A}$$

$\cos \phi = 1$

$$S = \frac{P}{\cos \phi} = \frac{10 \text{ k}}{1}$$

$S = 10 \text{ kVA}$

$$I = \frac{S}{V} = \frac{10 \text{ k}}{220} = 45,45 \text{ A}$$

⑥ $V = 220 \text{ V}$

$\cos \phi = 0,92$


$I = 0,72$

$$S = V \cdot I = 220 \cdot 0,72 = 158,4 \text{ VA}$$

$$P = S \cdot \cos \phi = 158,4 \cdot 0,92 = 145,73 \text{ W}$$

⑦

220V
60Hz

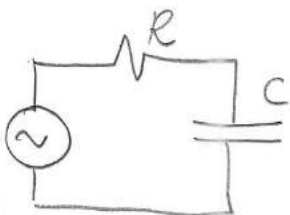

$P = 1.200 \text{ W}$

$\cos \phi = 0,8$

$$S = \frac{P}{\cos \phi} = \frac{1.200}{0,8} = 1.500 \text{ VA}$$

$$S = V \cdot I \Rightarrow I = \frac{S}{V} = \frac{1500}{220} = 6,82 \text{ A}$$

$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = 900 \text{ VAR}$ circuito série!

$$R = \frac{P}{I^2} = \frac{1.200}{6,82^2} = 25,80 \Omega$$


$$X_C = \frac{Q_C}{I^2} = \frac{900}{6,82^2} = 19,35 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C} \Rightarrow C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot X_C} = \frac{1}{2\pi \cdot 60 \cdot 19,35} = 137 \mu\text{F}$$

⑤

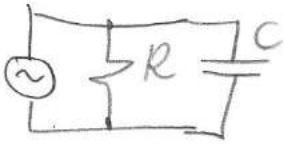8) $V = 220V$
 $f = 60Hz$
 $P = 560W$
 $\cos\phi = 0,85$


$S = \frac{P}{\cos\phi} = \frac{560}{0,85} = 658,82 VA$
 $I = \frac{S}{V} = \frac{658,82}{220} = 2,99 A$
 $Q = \sqrt{S^2 - P^2} = 347,06 VAR$



$R = \frac{V^2}{P} = \frac{220^2}{560} = 86,43 \Omega$

$X_c = \frac{V^2}{Q} = \frac{220^2}{347,06} = 139,46 \Omega$

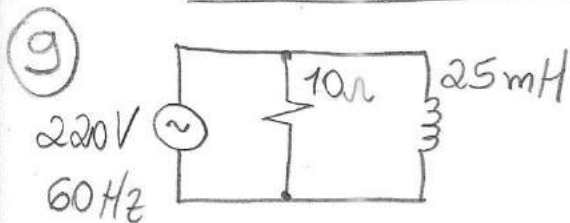$C = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot X_c} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 60 \cdot 139,46} = 19,02 \mu F$



$P = \frac{V^2}{R} = \frac{220^2}{10} = 4.840 W$

$X_L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L = 2 \cdot \pi \cdot 60 \cdot 25 \cdot 10^{-3} = 9,42 \Omega$

$Q = \frac{V^2}{X_L} = \frac{220^2}{9,42} = 5.135,40 VAR$

$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$

$S = 7.056,76 VA$

$I = \frac{S}{V} = \frac{7.056,76}{220} = 32,08 A$

10) $S = 15 kVA$
 $\cos\phi = 0,85$

$P = S \cdot \cos\phi = 15k \cdot 0,85 = 12,75 kW$

$E = P \cdot t = 12,75 \cdot 24h \cdot 30d = 9.180 kWh$

$R \# 0,35 kWh$


$C_{sto} = E \cdot \tan\phi = 9.180 \cdot 0,35 \Rightarrow R \# 3.213,00$

11) $V = 220V$
 $I = 55 A$
 $P = 10 kW$

$S = V \cdot I = 220 \cdot 55 = 12,1 kVA$

$\cos\phi = \frac{P}{S} = \frac{10k}{12,1k} = 0,83$

12

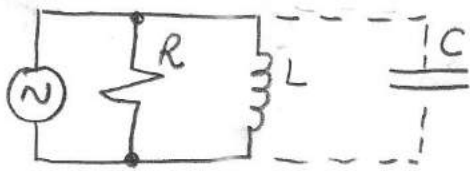

$V = 220\text{ V}$

$S = 300\text{ VA}$

$f = 60\text{ Hz}$

$\cos\phi = 0,8\text{ ind}$

$\cos\phi = 1 \Rightarrow Q_L = Q_C \Rightarrow X_L = X_C$


Circuito RL: $P = S \cdot \cos\phi = 300 \cdot 0,8 = 240\text{ W}$

$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = 180\text{ VAR}$

$X_L = \frac{V^2}{Q_L} = \frac{220^2}{180} = 268,89\ \Omega \quad X_L = X_C$

$C = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot X_C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 60 \cdot 268,89} = 9,86\ \mu\text{F}$

13

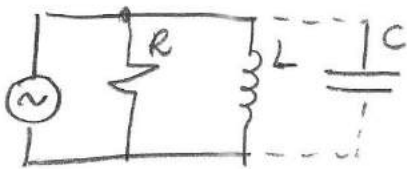

$V = 115\text{ V}$

$\cos\phi = 0,8\text{ ind.}$

$f = 60\text{ Hz}$

$C = ? \Rightarrow \cos\phi = 0,92\text{ ind.}$

$P = 3\text{ kW}$

Circuito RL:


$S_L = \frac{P}{\cos\phi} = \frac{3\text{ k}}{0,8} = 3,75\text{ kVA}$

$Q_L = \sqrt{S_L^2 - P^2} = 2,25\text{ kVAR}$

Circuito RLC

$S_t = \frac{P}{\cos\phi} = \frac{3\text{ k}}{0,92} = 3,26\text{ kVA}$

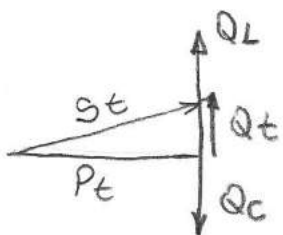$Q_t = \sqrt{S_t^2 - P^2} = 1,28\text{ kVAR}$



$Q_t = Q_L - Q_C$

$Q_C = Q_L - Q_t$

$Q_C = 2,25\text{ k} - 1,88\text{ k}$

$Q_C = 972\text{ VAR}$

$X_C = \frac{V^2}{Q_C} = \frac{115^2}{972}$

$X_C = 13,60\ \Omega$

$C = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot X_C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 60 \cdot 13,60}$

$C = 194,96\ \mu\text{F}$

7