

ANÁLISE DE CIRCUITOS II

Prof. : Alexandre Moreira

Aluno:.....

Lista de Exercícios 5 – Fasores, Reatância Indutiva e Capacitiva, Impedância, Calculo de Corrente e Tensão nos elementos dos circuitos

1. Expressar sob a forma de fasores


- a) $v_1(t) = 50 \text{ sen}(200t)$ (V)
- b) $i_1(t) = 100 \text{ sen}(1000t + 60^\circ)$ (A)
- c) $v_2(t) = 20 \text{ sen}(10t - 90^\circ)$ (V)

2. Expressar sob a forma de impedância

a) $f = 100 \text{ KHz}$




b) $f = 10 \text{ MHz}$

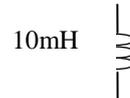


3. Para as associações a seguir, determinar a impedância equivalente vista pelos pontos A e B:


a) $f = 1000 \text{ Hz}$

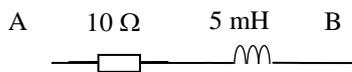

b) $f = 5000 \text{ Hz}$

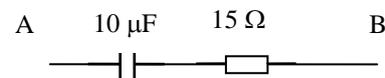


c) $\omega = 1000 \text{ rad/s}$

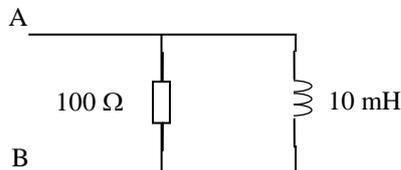


4. Determine a impedância equivalente vista dos pontos A e B considerando as velocidades angulares abaixo:

a)

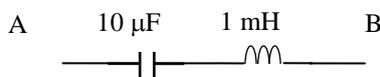


- $\omega = 1000 \text{ rad/s}$
- $\omega = 10000 \text{ rad/s}$
- $\omega = 100000 \text{ rad/s}$

b)

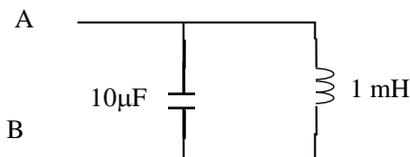


c)









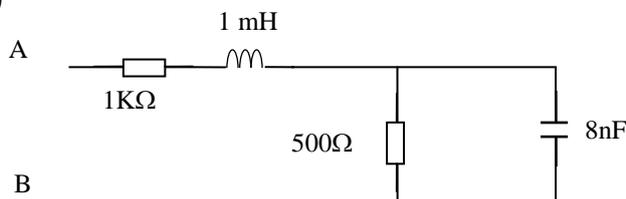


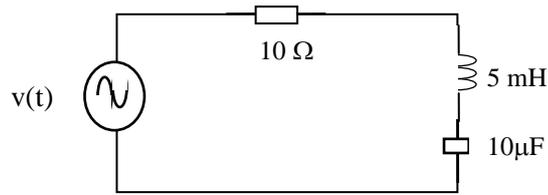5. Representar o circuito abaixo no domínio frequência, calcule Z e $i(t)$


$$v(t) = 5 \text{ sen } (5000t) \text{ (V)}$$



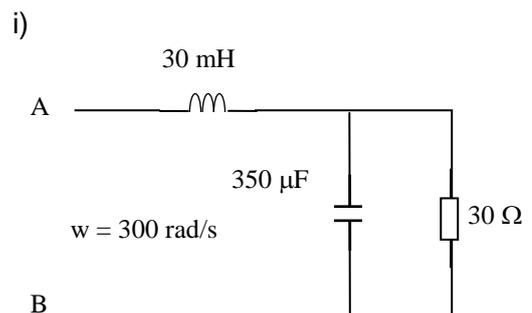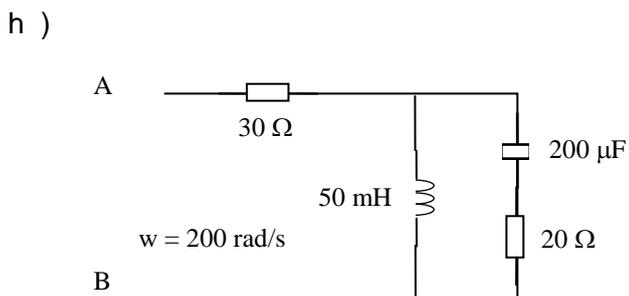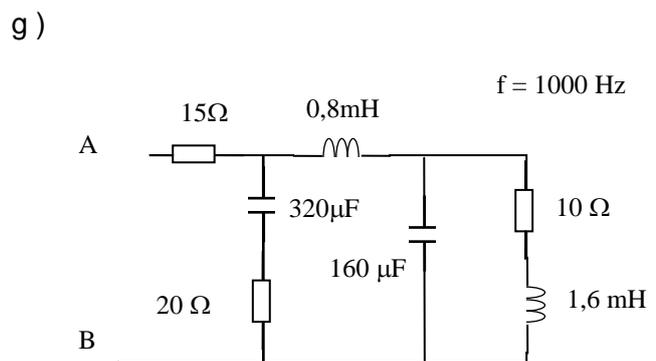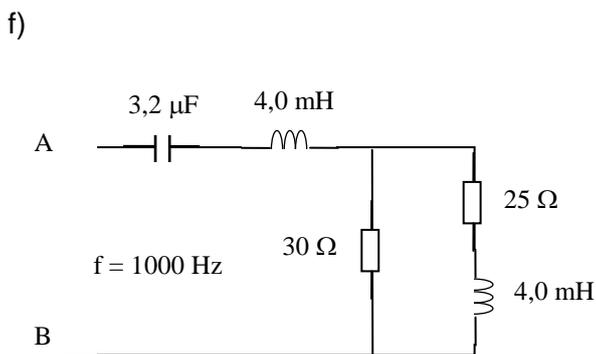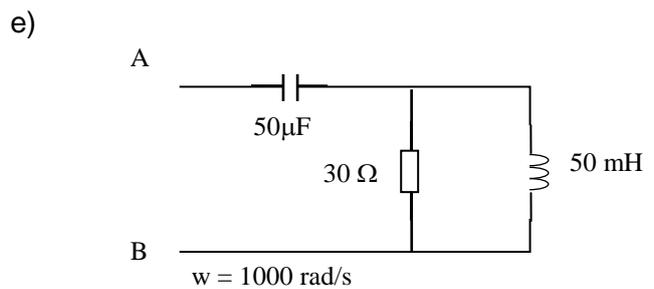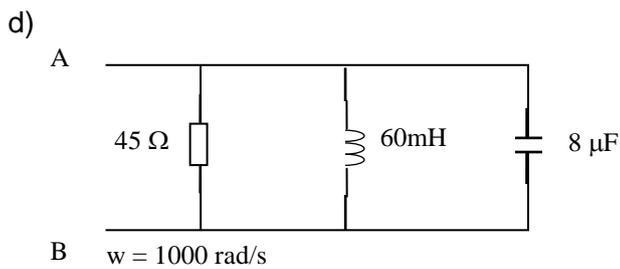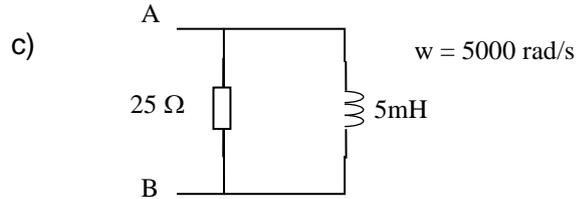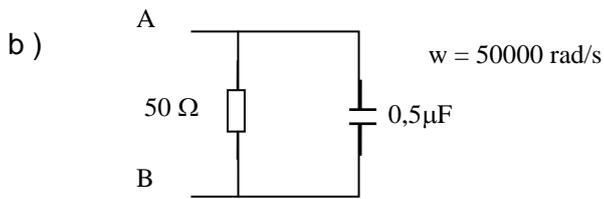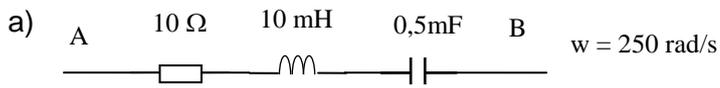
6. Determine a impedância equivalente vista pelos pontos A e B



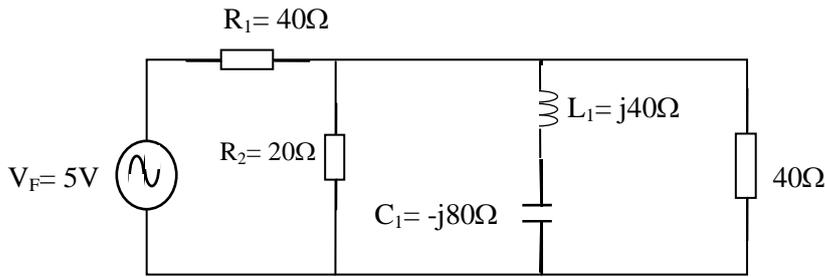7. Dado o circuito abaixo determinar: **Zeq**



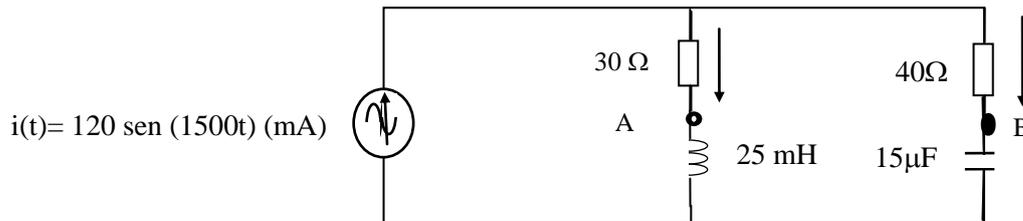
8. Dado o circuito abaixo determinar: **Zeq**. E a tensão entre os pontos A e B



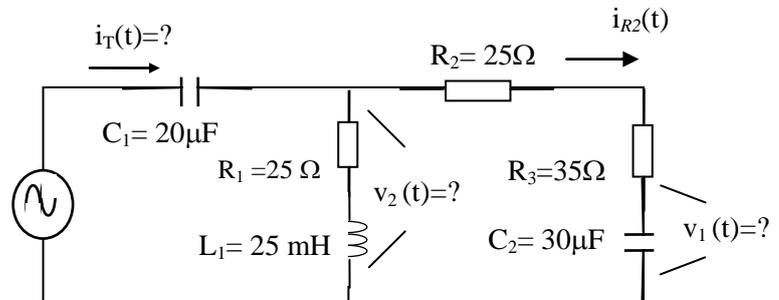9. Dado o circuito abaixo determinar:


- Zeq
- As correntes: total $i_T(t)$ e $i_{R2}(t)$
- A tensão $v_1(t)$ e $v_2(t)$;

$v(t) = 15 \text{ sen}(2000t) \text{ (V)}$



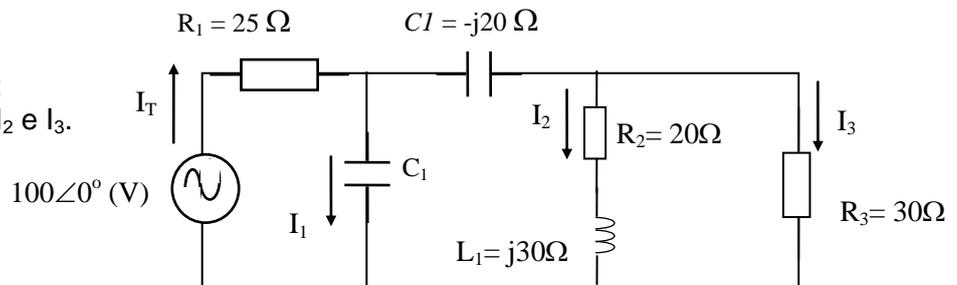
10. Dado o circuito abaixo determinar:

- Zeq
- A corrente total I_T ;
- As correntes I_1 , I_2 e I_3 .




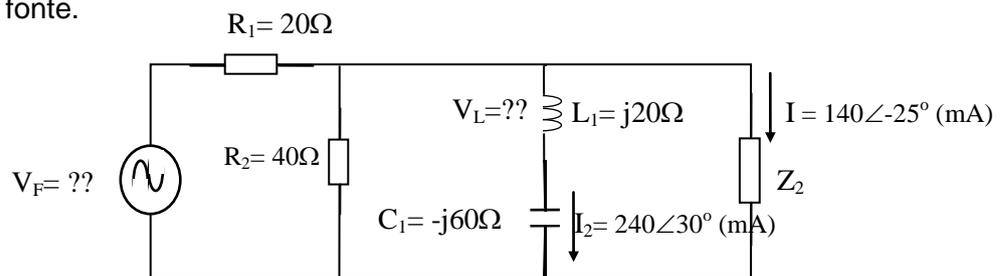11. Dado o circuito abaixo determinar:

- A tensão V_L ;
- O valor de Z_2 ; qual(is) o(s) elemento(s) de Z para $\omega = 3000 \text{ rad/s}$
- A tensão da fonte.
- Zeq




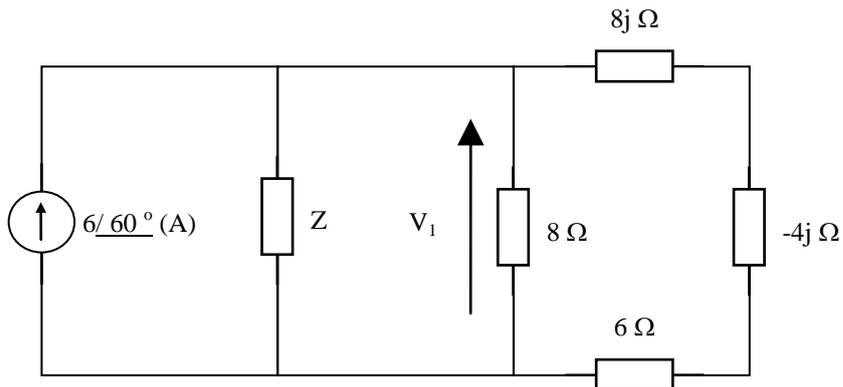12. Dado o circuito, e sabendo que a tensão V_1 é de $6 \angle 15,95^\circ$ (V), a frequência é de 200 Hz. Calcule o valor da impedância Z . Determine o tipo de associação que corresponde à impedância Z (RL, RC, L, C ou R). Calcule o **valor numérico** do(s) componente(s) da associação equivalente à impedância Z .




13. Dado o circuito abaixo determinar:

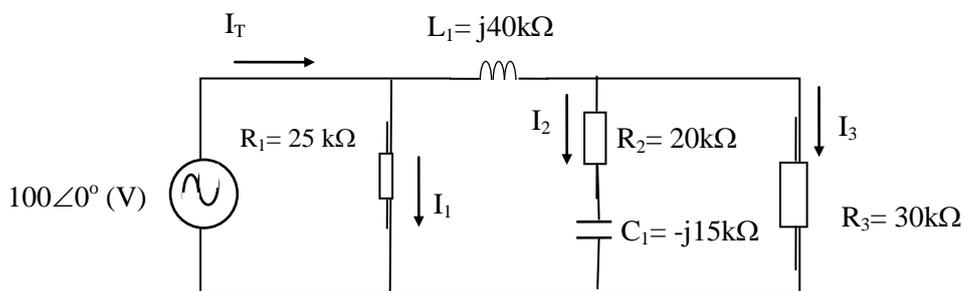- a) Determine Z_{eq}
- b) A corrente total I_T ;
- c) As corrente I_1, I_2 e I_3 .




14. Dados os circuitos abaixo determine:

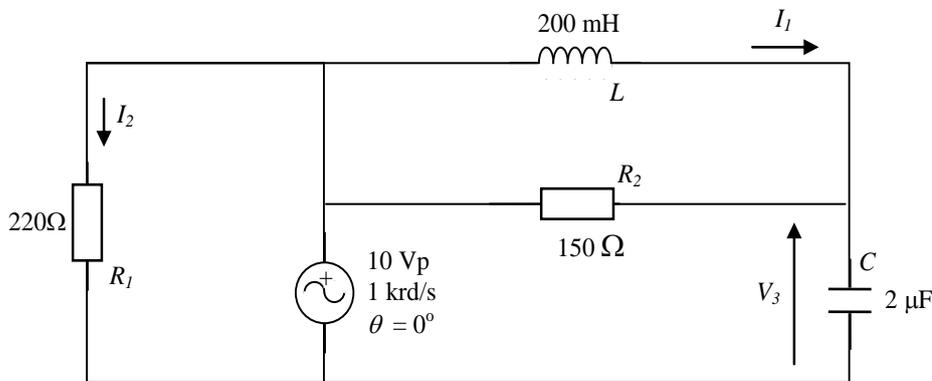- a) I_1
 - b) I_2
 - c) V_3
 - d) Z_{eq}




15. Dados os circuitos abaixo:

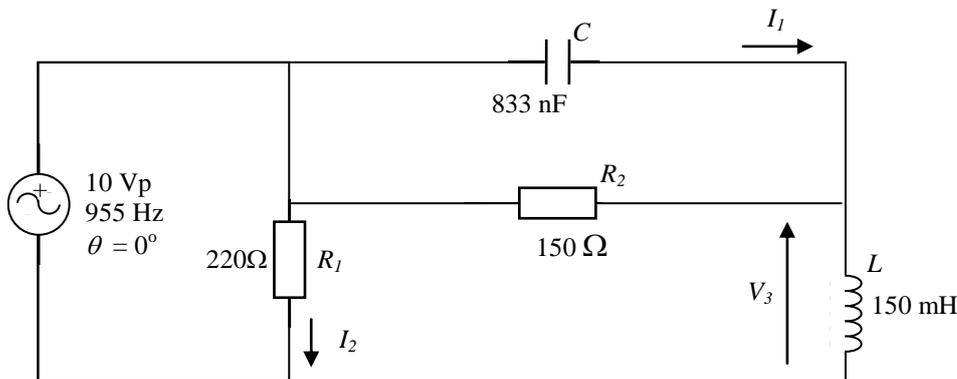- a) I_1
 - b) I_2
 - c) V_3
 - d) Z_{eq}




16. Dados os circuitos abaixo:

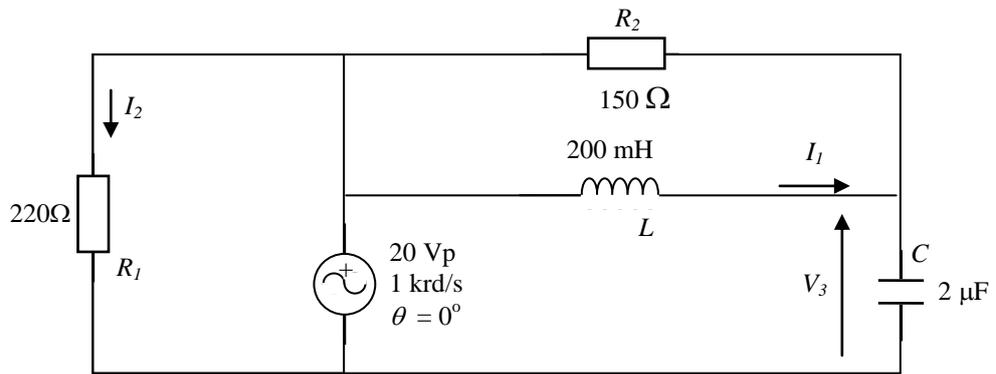- a) I_1
 - b) I_2
 - c) V_3
 - d) Z_{eq}





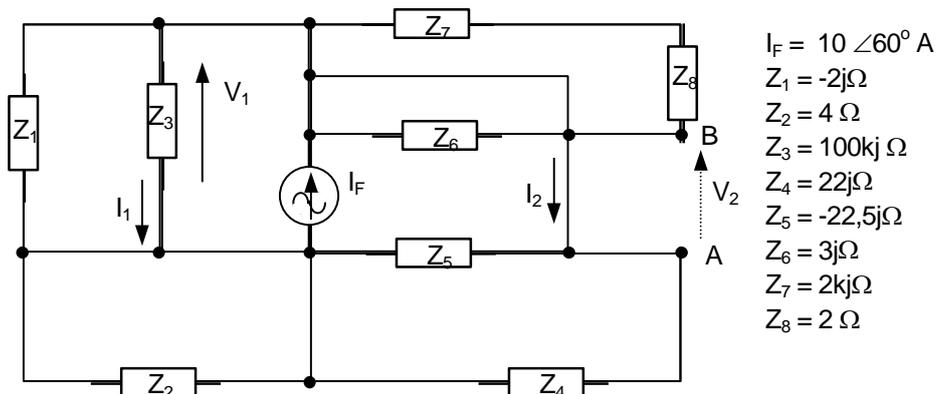17. Dado o circuito abaixo determine as **correntes** e as **tensões** indicadas no esquema.



18. Para os circuitos abaixo, determine o valor da **impedância Z** que irá produzir as tensões e correntes indicadas no circuito.

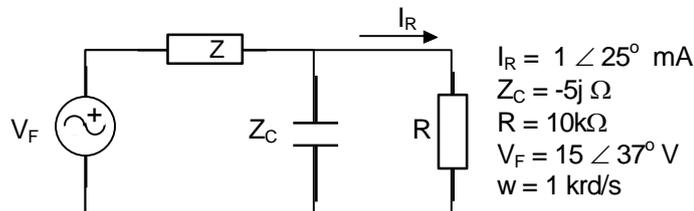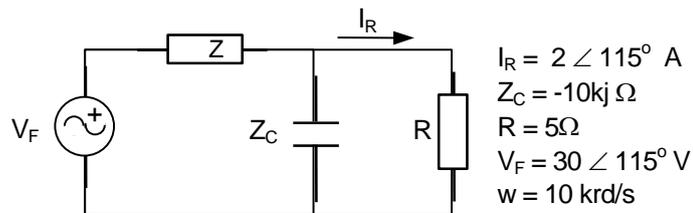
- a) Determine o tipo de associação (RC, RL, R, C ou L)
- b) Calcule o valor dos componentes (R ou L ou C) que a compõe.




19. Para cada impedância dada abaixo calcule o valor dos componentes (R ou L ou C) que a compõe.

- a) $7,5 \angle -27^\circ \Omega$ $\omega = 7,5 \text{ krd/s}$
- b) $(-65j + 150) \Omega$ $f = 20 \text{ kHz}$
- c) $25 \angle 90^\circ \Omega$ $\omega = 1,0 \text{ krd/s}$
- d) $(150 - 65j) \Omega$ $f = 20 \text{ kHz}$
- e) $25 \angle 0^\circ \Omega$ $\omega = 1,0 \text{ krd/s}$
- f) $7,5 \angle +69^\circ \Omega$ $\omega = 7,5 \text{ krd/s}$

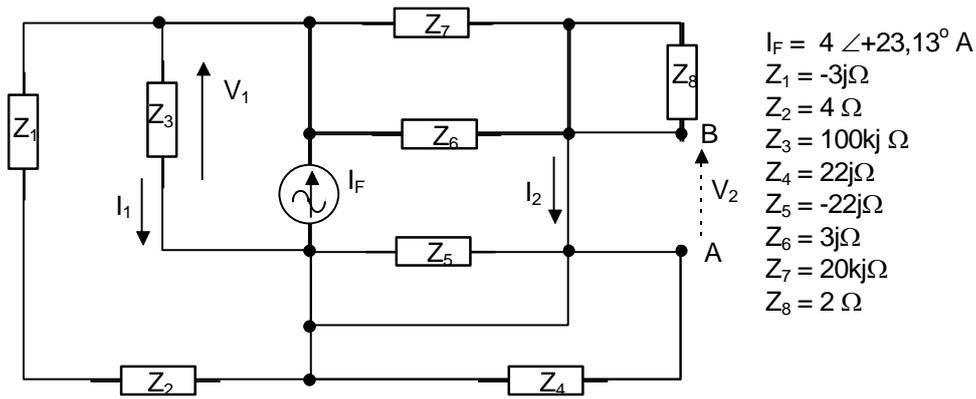20. Dado o circuito abaixo determine as **correntes** e as **tensões** indicadas no esquema.



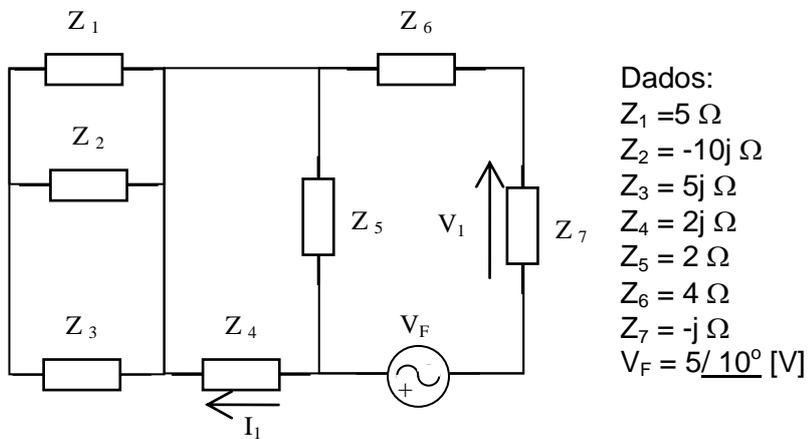21. No circuito abaixo, determine o valor da Corrente I_1 e da Tensão V_1 . Depois calcule o valor numérico do fasor tensão V_1 e da tensão $v_1(t)$. A frequência da fonte é de 100 rd/s.



22. No circuito abaixo, determine o valor da Corrente I_1 e da Tensão V_1 .

